



EDA 技术实用教程

第 4 章

VHDL设计初步

4.1 多路选择器的VHDL描述

4.1.1 2选1多路选择器的VHDL描述

 


图4-1 mux21a实体

4.1 多路选择器的VHDL描述

4.1.1 2选1多路选择器的VHDL描述

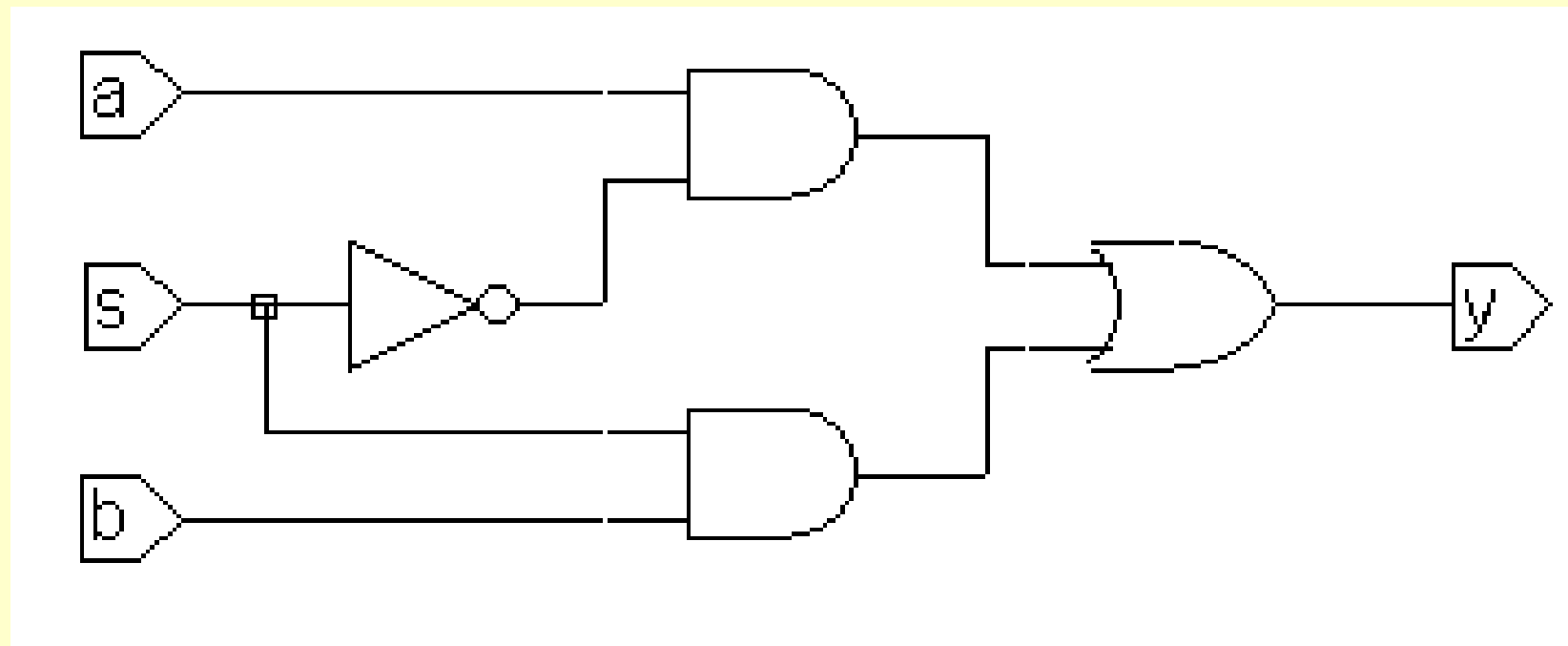


图4-2 mux21a结构体

4.1 多路选择器的VHDL描述

4.1.1 2选1多路选择器的VHDL描述

【例4-1】

```
ENTITY mux21a IS
    PORT ( a, b : IN  BIT;
           s : IN  BIT;
           y : OUT BIT );
END ENTITY mux21a;
ARCHITECTURE one OF mux21a IS
    BEGIN
        y <= a  WHEN  s = '0'  ELSE  b  ;
END ARCHITECTURE one ;
```

4.1 多路选择器的VHDL描述

4.1.1 2选1多路选择器的VHDL描述

【例4-2】

```
ENTITY mux21a IS
  PORT ( a, b : IN  BIT;
         s : IN  BIT;
         y : OUT BIT  );
  END ENTITY mux21a;
ARCHITECTURE one OF mux21a IS
  SIGNAL d,e :  BIT;
  BEGIN
  d <= a AND (NOT S) ;
  e <= b AND s ;
  y <= d OR e ;
  END ARCHITECTURE one ;
```

4.1 多路选择器的VHDL描述

4.1.1 2选1多路选择器的VHDL描述

【例4-3】

```
ENTITY mux21a IS
    PORT ( a, b, s: IN BIT;
          y : OUT BIT );
END ENTITY mux21a;
ARCHITECTURE one OF mux21a IS
    BEGIN
        PROCESS (a,b,s)
        BEGIN
            IF s = '0' THEN
                y <= a ; ELSE
y <= b ;
            END IF;
        END PROCESS;
    END ARCHITECTURE one ;
```

4.1 多路选择器的VHDL描述

4.1.1 2选1多路选择器的VHDL描述

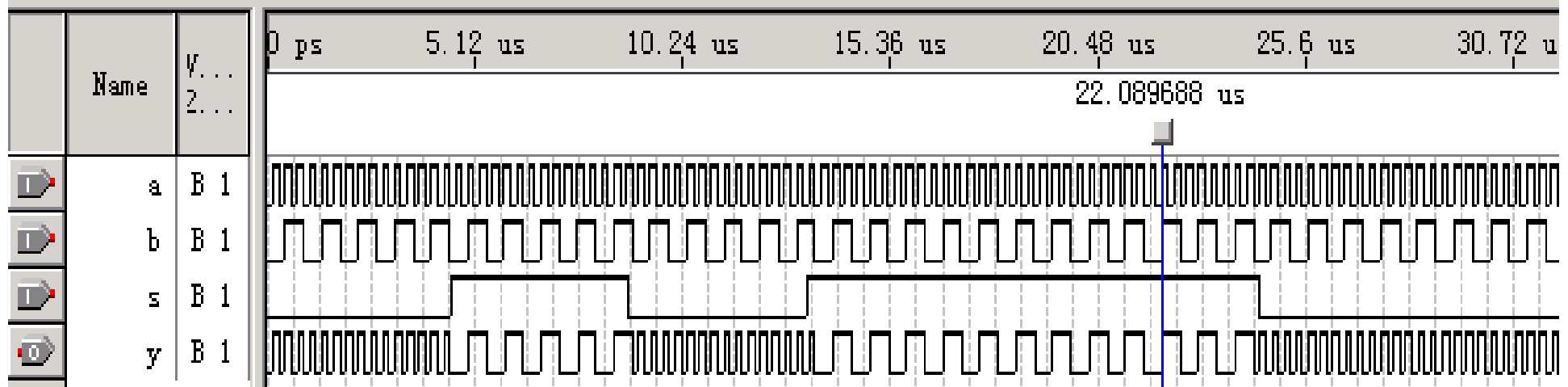


图4-3 mux21a功能时序波形

4.1 多路选择器的VHDL描述

4.1.2 相关语句结构和语法说明

1. 实体表达

【例4-4】

```
ENTITY e_name IS
PORT ( p_name : port_m data_type;
      ...
      p_namei : port_mi data_type );
END ENTITY e_name;
```

2. 实体名

3. 端口语句和端口信号名

4.1 多路选择器的VHDL描述


4.1.2 相关语句结构和语法说明

4. 端口模式

 **IN** 输入端口，定义的通道为单向只读模式

 **OUT** 输出端口，定义的通道为单向输出模式

 **INOUT** 定义的通道确定为输入输出双向端口

 **BUFFER** 缓冲端口，其功能与INOUT类似

4.1 多路选择器的VHDL描述

4.1.2 相关语句结构和语法说明

5. 数据类型

6. 结构体表达

【例4-5】

```
ARCHITECTURE arch_name OF e_name IS  
    [说明语句]  
BEGIN  
    (功能描述语句)  
END ARCHITECTURE arch_name ;
```

4.1 多路选择器的VHDL描述

4.1.2 相关语句结构和语法说明

7. 赋值符号和数据比较符号

赋值符 “<=”

表式中的等号“=”没有赋值的含义，只是一种数据比较符号。

```
IF a THEN ...      -- 注意，a的数据类型必须是boolean
```

```
IF (s1='0')AND(s2='1')OR(c<b+1) THEN ..
```

4.1 多路选择器的VHDL描述

4.1.2 相关语句结构和语法说明

8. 逻辑操作符

AND、OR、NOT

9. 条件语句

IF_THEN_ELSE

IF语句必须以语句 **“END IF; ”**结束

4.1 多路选择器的VHDL描述

4.1.2 相关语句结构和语法说明

10. WHEN_ELSE条件信号赋值语句

赋值目标 <= 表达式 WHEN 赋值条件 ELSE

表达式 WHEN 赋值条件 ELSE

...

表达式 ;

```
z <= a WHEN p1 = '1' ELSE  
    b WHEN p2 = '1' ELSE  
    c ;
```

4.1 多路选择器的VHDL描述

4.1.2 相关语句结构和语法说明

11. 进程语句和顺序语句

在一个结构体中可以包含任意个进程语句结构，所有的进程语句都是并行语句，而由任一进程**PROCESS**引导的语句（包含在其中的语句）结构属于顺序语句。

12. 文件取名和存盘

4.2 寄存器描述及其VHDL语言现象

4.2.1 D触发器的VHDL描述

【例4-6】

```
LIBRARY IEEE ;  
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL ;  
ENTITY DFF1 IS  
    PORT (CLK : IN STD_LOGIC ;  
          D : IN STD_LOGIC ;  
          Q : OUT STD_LOGIC ) ;
```

```
END ;
```

```
ARCHITECTURE bhv OF DFF1 IS
```

```
    SIGNAL Q1 : STD_LOGIC ; --类似于在芯片内部定义一个数据的暂存节点  
BEGIN
```

```
    PROCESS (CLK,Q1)
```

```
    BEGIN
```

```
        IF CLK'EVENT AND CLK = '1'
```

```
            THEN Q1 <= D ;
```

```
        END IF ;
```

```
    END PROCESS ;
```

```
Q <= Q1 ; --将内部的暂存数据向端口输出（双横线--是注释符号）
```

```
END bhv ;
```

 


图4-4 D触发器

4.2 寄存器描述及其VHDL语言现象

4.2.2 VHDL描述的语言现象说明

1. 标准逻辑位数据类型STD_LOGIC

BIT数据类型定义:

```
TYPE BIT IS('0','1');    --只有两种取值
```

STD_LOGIC数据类型定义:

```
TYPE STD_LOGIC IS ('U','X','0','1','Z','W','L','H','-');
```


4.2 寄存器描述及其VHDL语言现象

4.2.2 VHDL描述的语言现象说明

2. 设计库和标准程序包

```
LIBRARY WORK ;  
LIBRARY STD ;  
USE STD.STANDARD.ALL ;
```

使用库和程序包的一般定义表式是：

```
LIBRARY <设计库名>;  
USE <设计库名>.<程序包名>.ALL ;
```

4.2 寄存器描述及其VHDL语言现象

4.2.2 VHDL描述的语言现象说明

3. 信号定义和数据对象

“SIGNAL Q1: STD_LOGIC;”

4. 上升沿检测表式和信号属性函数EVENT

“CLK'EVENT AND CLK='1'”

<信号名>'EVENT

5. 不完整条件语句与时序电路

【例4-7】

```
ENTITY COMP_BAD IS
  PORT( a1, b1  : IN BIT;
        q1  : OUT BIT      );
END ;
ARCHITECTURE one OF COMP_BAD IS
  BEGIN
    PROCESS (a1,b1)
  BEGIN
    IF  a1 > b1    THEN  q1 <= '1' ;
    ELSIF a1 < b1 THEN  q1 <= '0' ; --未提及当a1=b1时, q1作何操作
  END IF;
    END PROCESS ;
  END ;
```

4.2 寄存器描述及其VHDL语言现象

4.2.2 VHDL描述的语言现象说明

5. 不完整条件语句与时序电路

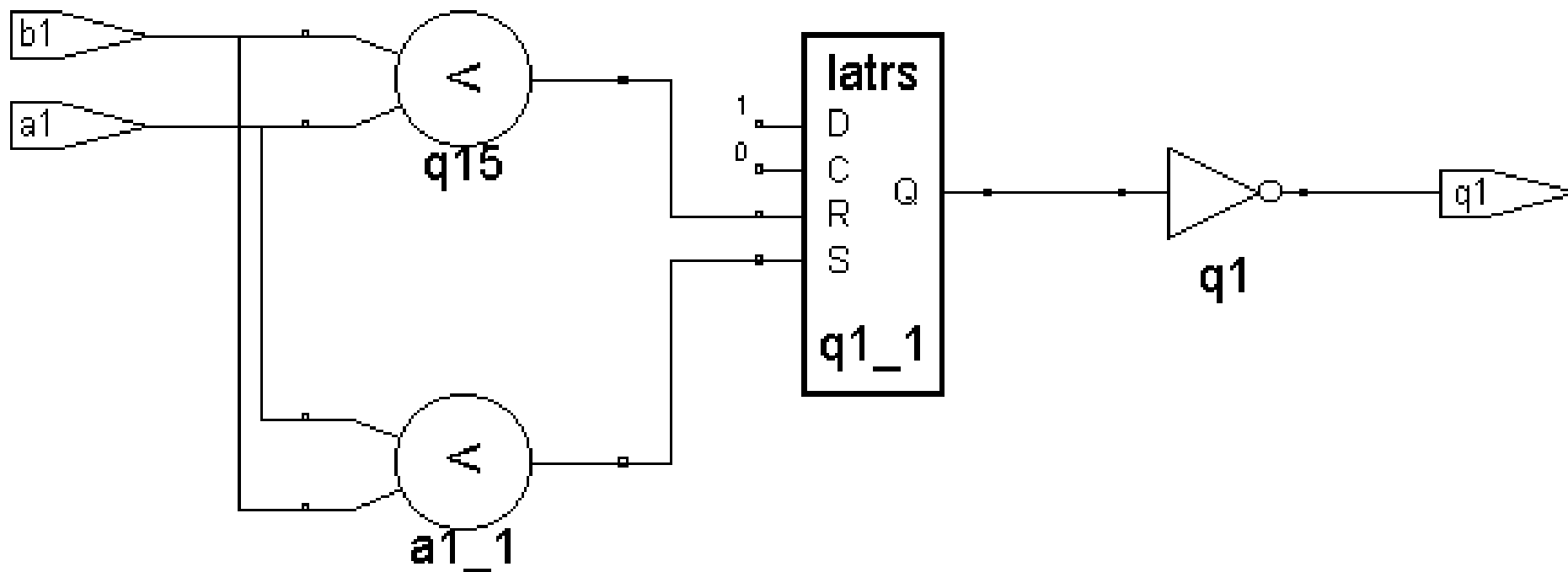


图4-5 例4-7的电路图（Synplify综合）

4.2 寄存器描述及其VHDL语言现象

4.2.2 VHDL描述的语言现象说明

5. 不完整条件语句与时序电路

【例4-8】

...

```
IF a1 > b1 THEN q1 <= '1' ;  
ELSE q1 <= '0' ; END IF;
```

...

 


图4-6 例4-8的电路图（Synplify综合）

4.2 寄存器描述及其VHDL语言现象

4.2.3 实现时序电路的VHDL不同表述

【例4-9】

```
...  
PROCESS (CLK)  
    BEGIN  
    IF CLK'EVENT AND (CLK='1') AND (CLK'LAST_VALUE='0')  
        THEN Q <= D ;      --确保CLK的变化是一次上升沿的跳变  
    END IF;  
END PROCESS ;
```

4.2 寄存器描述及其VHDL语言现象

4.2.3 实现时序电路的VHDL不同表述

【例4-10】

```
...  
PROCESS (CLK)  
  BEGIN  
    IF CLK='1' AND CLK'LAST_VALUE='0'    --同例3-9  
      THEN Q <= D ;  
    END IF;  
  END PROCESS ;
```

【例4-11】

```
LIBRARY IEEE ;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL ;
ENTITY DFF3 IS
    PORT (CLK, D : IN STD_LOGIC ;
          Q : OUT STD_LOGIC );
END ;
ARCHITECTURE bhv OF DFF3 IS
    SIGNAL Q1 : STD_LOGIC;
BEGIN
    PROCESS (CLK)
        BEGIN
            IF rising_edge(CLK) -- 必须打开STD_LOGIC_1164程序包
            THEN Q1 <= D ;
            END IF;
        END PROCESS ;
    Q <= Q1 ;    --在此，赋值语句可以放在进程外，作为并行赋值语句
END ;
```


4.2 寄存器描述及其VHDL语言现象

4.2.3 实现时序电路的VHDL不同表述

【例4-12】

```
...  
PROCESS  
  BEGIN  
    wait until CLK = '1' ;      --利用wait语句  
    Q <= D ;  
  END PROCESS;
```

4.2.3 实现时序电路的VHDL不同表述

【例4-13】

```
...  
PROCESS (CLK)  
  BEGIN  
    IF CLK = '1'  
      THEN Q <= D ; --利用进程的启动特性产生对CLK的边沿检测  
      END IF;  
  END PROCESS ;
```

 


图4-7 例4-13的时序波形

4.2.3 实现时序电路的VHDL不同表述

【例4-14】

```
...  
PROCESS (CLK, D) BEGIN  
    IF CLK = '1'  
        THEN Q <= D ;  
    END IF;  
END PROCESS ;
```

--电平触发型寄存器

 


图4-8 例4-14的时序波形

4.2.4 异步时序电路设计

【例4-15】

...

```
ARCHITECTURE bhv OF MULTI_DFF IS
    SIGNAL Q1,Q2 : STD_LOGIC;
BEGIN
PRO1: PROCESS (CLK)
    BEGIN
        IF CLK'EVENT AND CLK='1'
            THEN Q1 <= NOT (Q2 OR A);
        END IF;
    END PROCESS ;
PRO2: PROCESS (Q1)
    BEGIN
        IF Q1'EVENT AND Q1='1'
            THEN Q2 <= D;
        END IF;
    END PROCESS ;
QQ <= Q2 ;
```

...

4.2 寄存器描述及其VHDL语言现象

4.2.4 异步时序电路设计


 


图4-9 例4-15综合后的电路（Synplify综合）

4.3 1位二进制全加器的VHDL描述

4.3.1 半加器描述

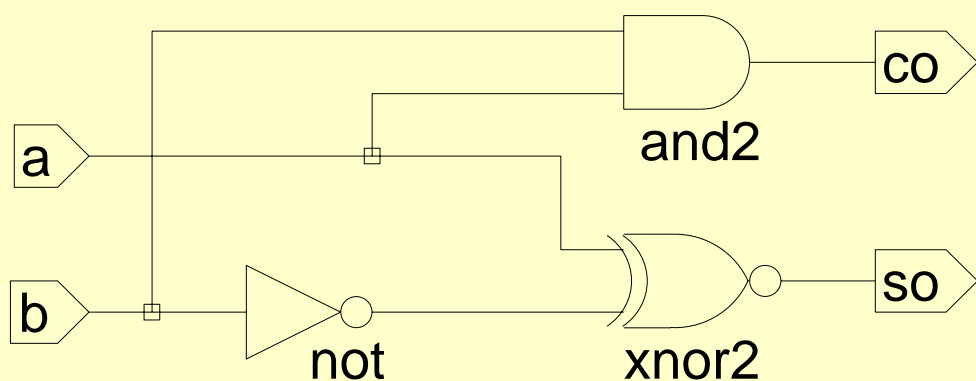

a	b	so	co
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

图4-10 半加器h_adder电路图及其真值表

4.3 1位二进制全加器的VHDL描述

4.3.1 半加器描述

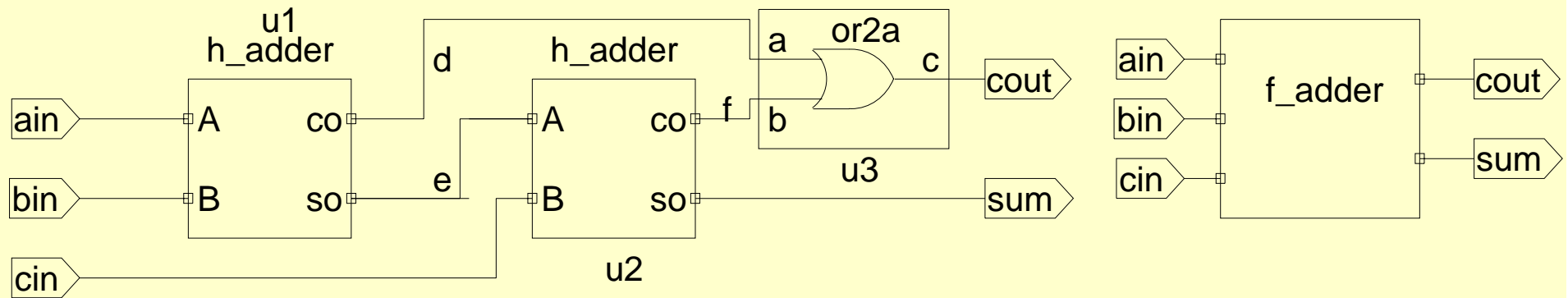


图4-11 全加器f_adder电路图及其实体模块

4.3 1位二进制全加器的VHDL描述

4.3.1 半加器描述

【例4-16】

```
LIBRARY IEEE;      --半加器描述(1): 布尔方程描述方法
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
ENTITY h_adder IS
    PORT (a, b : IN STD_LOGIC;
          co, so : OUT STD_LOGIC);
END ENTITY h_adder;
ARCHITECTURE fh1 OF h_adder is
BEGIN
    so <= NOT(a XOR (NOT b)) ;    co <= a AND b ;
END ARCHITECTURE fh1;
```


【例4-17】

```
LIBRARY IEEE;    --半加器描述(2): 真值表描述方法
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
ENTITY h_adder IS
PORT (a, b : IN STD_LOGIC;
      co, so : OUT STD_LOGIC);
END ENTITY h_adder;
ARCHITECTURE fh1 OF h_adder IS
    SIGNAL abc : STD_LOGIC_VECTOR(1 DOWNTO 0) ; --定义标准逻辑位矢量
数据类型
BEGIN
    abc <= a & b ;    --a相并b, 即a与b并置操作
    PROCESS(abc)
    BEGIN
        CASE abc IS    --类似于真值表的CASE语句
            WHEN "00" => so<='0'; co<='0' ;
            WHEN "01" => so<='1'; co<='0' ;
            WHEN "10" => so<='1'; co<='0' ;
            WHEN "11" => so<='0'; co<='1' ;
            WHEN OTHERS => NULL ;
        END CASE;
    END PROCESS;
END ARCHITECTURE fh1 ;
```

4.3 1位二进制全加器的VHDL描述

4.3.1 半加器描述

【例4-18】

```
LIBRARY IEEE ;    --或门逻辑描述
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
ENTITY or2a IS
    PORT (a, b :IN STD_LOGIC;
          c : OUT STD_LOGIC );
END ENTITY or2a;
ARCHITECTURE one OF or2a IS
    BEGIN
        c <= a OR b ;
END ARCHITECTURE one ;
```

【例4-19】

```
LIBRARY IEEE;    --1位二进制全加器顶层设计描述
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
ENTITY f_adder IS
    PORT (ain, bin, cin  : IN STD_LOGIC;
          cout, sum     : OUT STD_LOGIC );
END ENTITY f_adder;
ARCHITECTURE fd1 OF f_adder IS
    COMPONENT h_adder                                --调用半加器声明语句
        PORT ( a, b : IN STD_LOGIC;
              co, so : OUT STD_LOGIC);
    END COMPONENT ;
    COMPONENT or2a
        PORT (a, b : IN STD_LOGIC;
              c : OUT STD_LOGIC);
    END COMPONENT;
    SIGNAL d, e, f  : STD_LOGIC; --定义3个信号作为内部的连接线。
BEGIN
    u1 : h_adder PORT MAP(a=>ain, b=>bin, co=>d, so=>e);--例化语句
    u2 : h_adder PORT MAP(a=>e, b=>cin, co=>f, so=>sum);
    u3 : or2a PORT MAP(a=>d, b=>f, c=>cout);
END ARCHITECTURE fd1;
```

4.3 1位二进制全加器的VHDL描述

4.3.2 CASE语句

1. CASE语句

```
CASE <表达式> IS  
When <选择值或标识符> => <顺序语句>; ... ; <顺序语句> ;  
When <选择值或标识符> => <顺序语句>; ... ; <顺序语句> ;  
...  
WHEN OTHERS => <顺序语句>;  
END CASE ;
```

4.3 1位二进制全加器的VHDL描述

4.3.2 CASE语句

2. 标准逻辑矢量数据类型

STD_LOGIC_VECTOR

STD_LOGIC

在使用STD_LOGIC_VECTOR中，必须注明其数组宽度，即位宽，如：

```
B : OUT  STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNT0 0) ;
```

或 SIGNAL A : STD_LOGIC_VECTOR(1 TO 4)

```
B <= "01100010" ;           -- B(7)为 '0'  
B(4 DOWNT0 1) <= "1101" ;   -- B(4)为 '1'  
B(7 DOWNT0 4) <= A ;       -- B(6)等于 A(2)
```

4.3 1位二进制全加器的VHDL描述

4.3.2 CASE语句

3. 并置操作符 &

```
SIGNAL a : STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0) ;
```

```
SIGNAL d : STD_LOGIC_VECTOR (1 DOWNTO 0) ;
```

...

```
a <= '1' & '0' & d(1) & '1' ;    -- 元素与元素并置，并置  
后的数组长度为4
```

...

```
IF a & d = "101011" THEN ... -- 在IF条件句中可以使用并置符
```

4.3 1位二进制全加器的VHDL描述

4.3.3 全加器描述和例化语句

```
COMPONENT 元件名 IS  
PORT (端口名表) ;  
END COMPONENT 文件名 ;
```

```
COMPONENT h_adder  
PORT ( c, d : IN STD_LOGIC;  
e, f : OUT STD_LOGIC);
```

例化名 : 元件名 **PORT MAP**([端口名 =>] 连接端口名,...);

4.4 计数器设计

【例4-20】

```
ENTITY CNT4 IS
    PORT ( CLK : IN BIT ;
          Q   : BUFFER INTEGER RANGE 15 DOWNT0 0 ) ;
END ;
ARCHITECTURE bhv OF CNT4 IS
    BEGIN
        PROCESS (CLK)
            BEGIN
                IF CLK'EVENT AND CLK = '1' THEN
                    Q <= Q + 1 ;
                END IF;
            END PROCESS ;
        END bhv;
```


4.4 计数器设计

4.4.1 4位二进制加法计数器设计

注意

表面上，**BUFFER**具有双向端口**INOUT**的功能，但实际上其输入功能是不完整的，它只能将自己输出的信号再反馈回来，并不含有**IN**的功能。

表式 $Q \leq Q + 1$ 的右项与左项并非处于相同的时刻内，对于时序电路，除了传输延时外，前者的结果出现于当前时钟周期；后者，即左项要获得当前的 $Q + 1$ ，需等待下一个时钟周期。

4.4 计数器设计

4.4.2 整数类型

Q : BUFFER INTEGER RANGE 15 DOWNT0 0;

1

十进制整数

整数常量的书写方式示例

0

十进制整数

35

十进制整数

10E3

十进制整数，等于十进制整数1000

16#D9#

十六进制整数，等于十六进制整数D9H

8#720#

八进制整数，等于八进制整数720O

2#11010010#

二进制整数，等于二进制整数11010010B

Q : BUFFER NATURAL RANGE 15 DOWNT0 0;

4.4.3 计数器设计的其他表述方法

【例4-21】

```
LIBRARY IEEE ;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL ;
USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL ;
ENTITY CNT4 IS
PORT ( CLK : IN STD_LOGIC ;
      Q  : OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNT0 0) ) ;
END ;
ARCHITECTURE bhv OF CNT4 IS
SIGNAL Q1 : STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNT0 0);
BEGIN
    PROCESS (CLK)
    BEGIN
        IF CLK'EVENT AND CLK = '1' THEN
            Q1 <= Q1 + 1 ;
        END IF;
    END PROCESS ;
    Q <= Q1 ;
END bhv;
```

4.4 计数器设计

4.4.3 计数器设计的其他表述方法

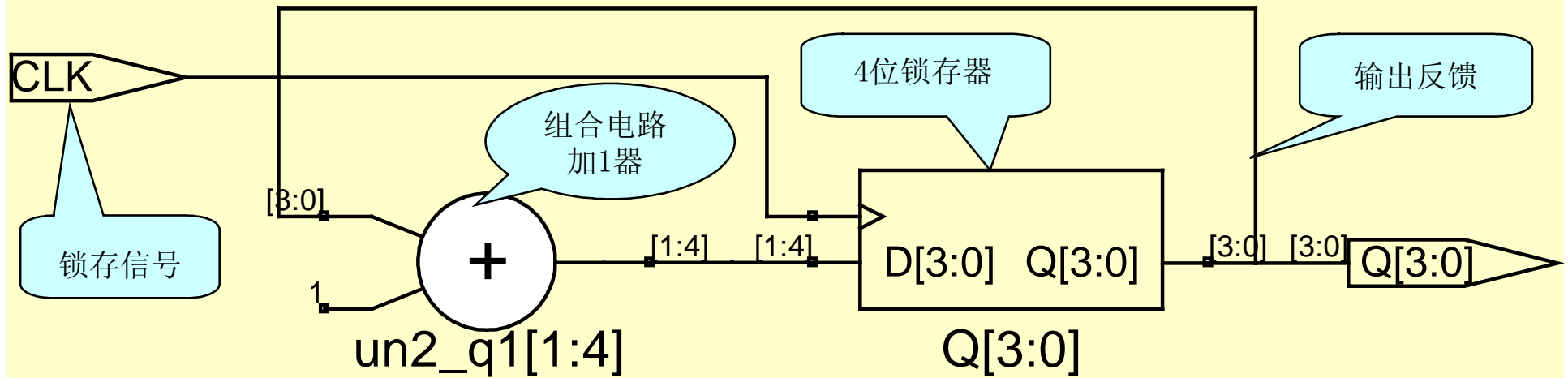


图4-12 4位加法计数器RTL电路 (Synplify综合)

4.4 计数器设计

4.4.3 计数器设计的其他表述方法

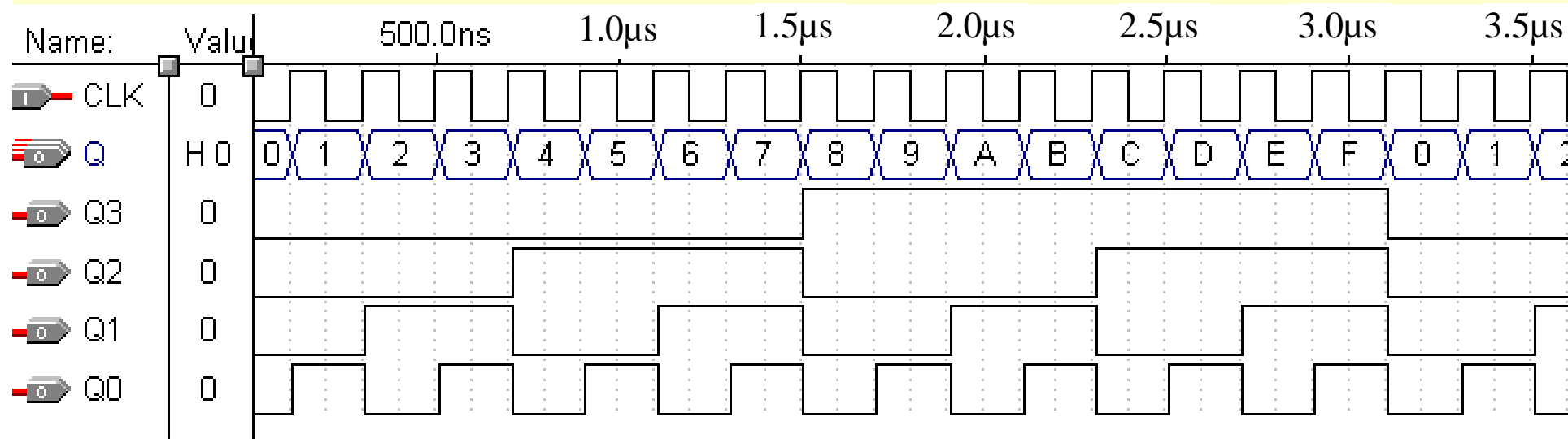


图4-13 4位加法计数器工作时序

4.5 一般加法计数器设计

【例4-22】

```
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
ENTITY CNT10 IS
    PORT (CLK,RST,EN : IN STD_LOGIC;
          CQ : OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
          COUT : OUT STD_LOGIC );
END CNT10;
ARCHITECTURE behav OF CNT10 IS
BEGIN
    PROCESS(CLK, RST, EN)
        VARIABLE CQI : STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
    BEGIN
        IF RST = '1' THEN      CQI := (OTHERS =>'0') ; --计数
                                                                    器异步复位
        ELSIF CLK'EVENT AND CLK='1' THEN      --检测时钟上升沿
```

接下页

4.5 一般加法计数器设计

```
IF EN = '1' THEN          -检测是否允许计数（同步使能）
    IF CQI < 9 THEN      CQI := CQI + 1; --允许计数，
                        检测是否小于9
    ELSE                CQI := (OTHERS =>'0'); --大于9，
                        计数值清零
    END IF;
END IF;
END IF;
IF CQI = 9 THEN COUT <= '1'; --计数大于9，输出进位信号
ELSE          COUT <= '0';
END IF;
CQ <= CQI;      --将计数值向端口输出
END PROCESS;
END behav;
```

4.5 一般加法计数器设计

4.5.1 相关语法说明

1. 变量

```
VARIABLE CQI : STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNT0 0)
```

2. 省略赋值操作符(OTHERS=>X)

```
SIGNAL d1 : STD_LOGIC_VECTOR(4 DOWNT0 0);
```

```
VARIABLE a1 : STD_LOGIC_VECTOR(15 DOWNT0 0);
```

```
...
```

```
d1 <= (OTHERS=>'0'); a1 := (OTHERS=>'0');
```

```
d1 <= (1=>e(3), 3=>e(5), OTHERS=>e(1) );
```

```
f <= e(1) & e(5) & e(1) & e(3) & e(1) ;
```


4.5 一般加法计数器设计

4.5.2 程序分析

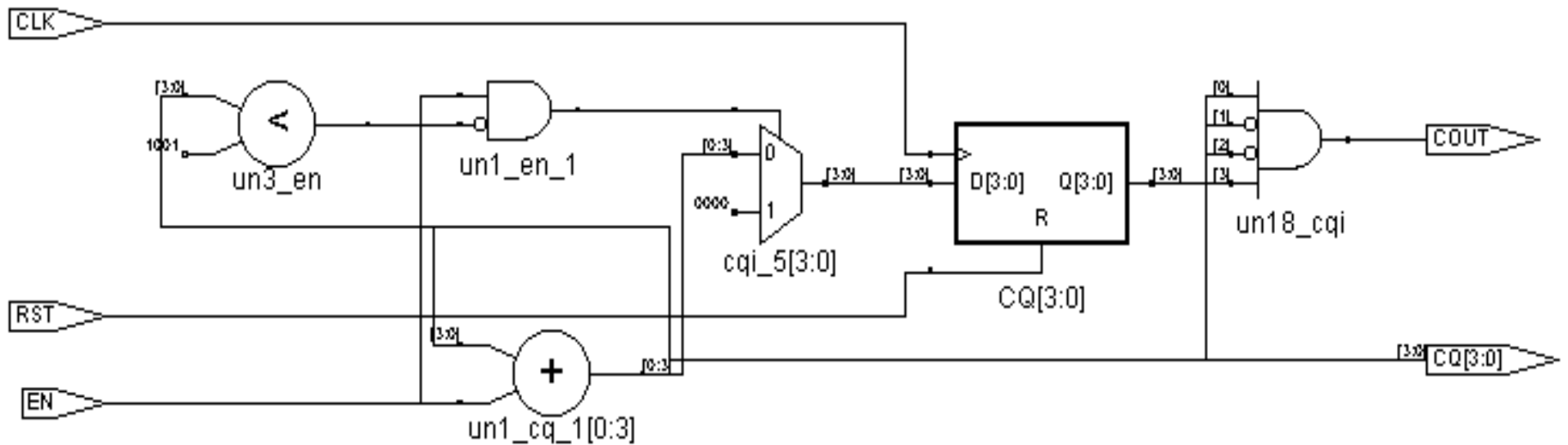


图4-14 例4-22的RTL电路 (Synplify综合)

4.5 一般加法计数器设计

4.5.2 程序分析

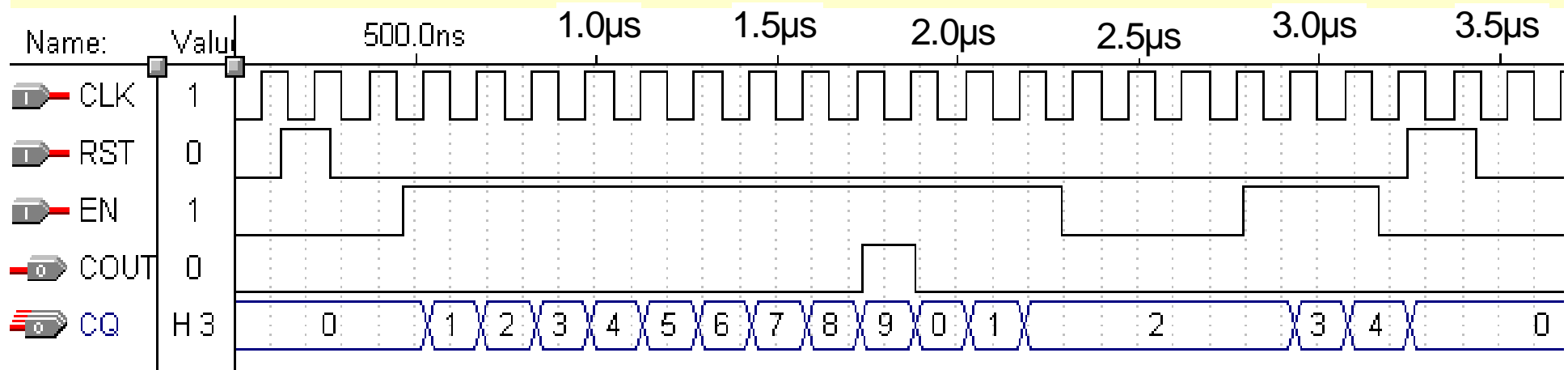


图4-15 例4-22的工作时序

4.5.3 含并行置位的移位寄存器设计

【例4-23】

```
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
ENTITY SHFRT IS                                -- 8位右移寄存器
    PORT ( CLK, LOAD : IN STD_LOGIC;
           DIN : IN STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);
           QB : OUT STD_LOGIC );
END SHFRT;
ARCHITECTURE behav OF SHFRT IS
    BEGIN
        PROCESS (CLK, LOAD)
            VARIABLE REG8 : STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);
            BEGIN
                IF CLK'EVENT AND CLK = '1' THEN
                    IF LOAD = '1' THEN          --由 (LOAD='1') 装
载新数据
                        REG8 := DIN;
                    ELSE
                        REG8(6 DOWNTO 0) := REG8(7 DOWNTO 1);
                    END IF;
                END IF;
                QB <= REG8(0); -- 输出最低位
            END PROCESS;
        END behav;
```

4.5 一般加法计数器设计

4.5.3 含并行置位的移位寄存器设计

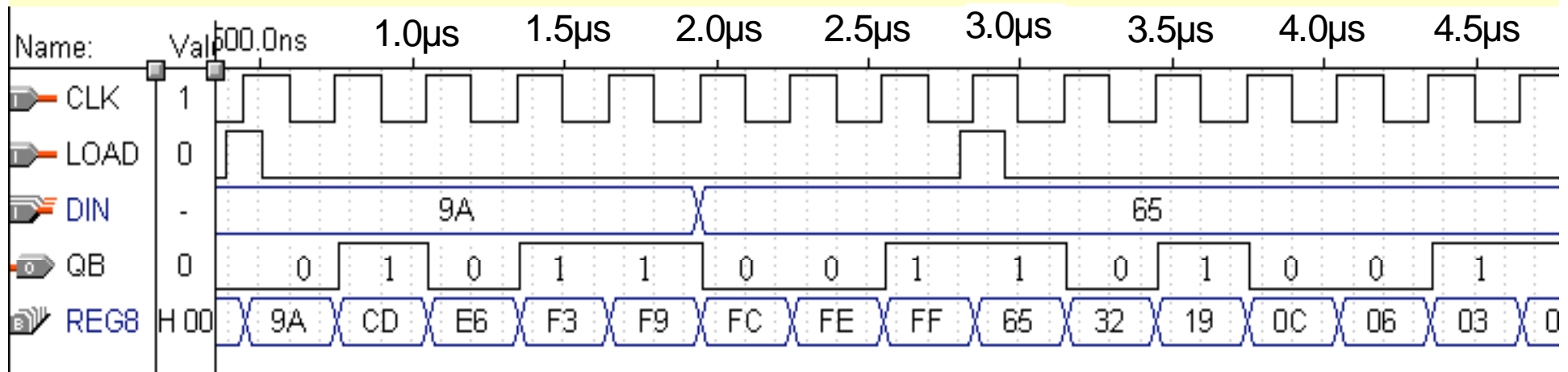


图4-16 例4-23的工作时序



习题

4-1. 画出与下例实体描述对应的原理图符号元件:

```
ENTITY buf3s IS          -- 实体1: 三态缓冲器
    PORT (input : IN STD_LOGIC ;          -- 输入端
           enable : IN STD_LOGIC ;       -- 使能端
           output : OUT STD_LOGIC ) ;    -- 输出端
END buf3x ;

ENTITY mux21 IS          -- 实体2: 2选1多路选择器
    PORT (in0, in1, sel : IN STD_LOGIC;
           output : OUT STD_LOGIC);
```



习题

4-2. 图4-17所示的是4选1多路选择器，试分别用 **IF_THEN** 语句和 **CASE** 语句的表达方式写出此电路的VHDL程序。

选择控制的信号s1和s0的数据类型为**STD_LOGIC_VECTOR**;

当s1='0', s0='0'; s1='0', s0='1';
s1='1', s0='0'和s1='1', s0='1'分别
执行y<=a、y<=b、y<=c、y<=d。

 


图4-17 4选1多路选择器



习题

4-3. 图4-18所示的是双2选1多路选择器构成的电路MUXK，对于其中MUX21A，当s='0'和'1'时，分别有 $y \leq a$ 和 $y \leq b$ 。试在一个结构体中用两个进程来表达此电路，每个进程中用CASE语句描述一个2选1多路选择器MUX21A。

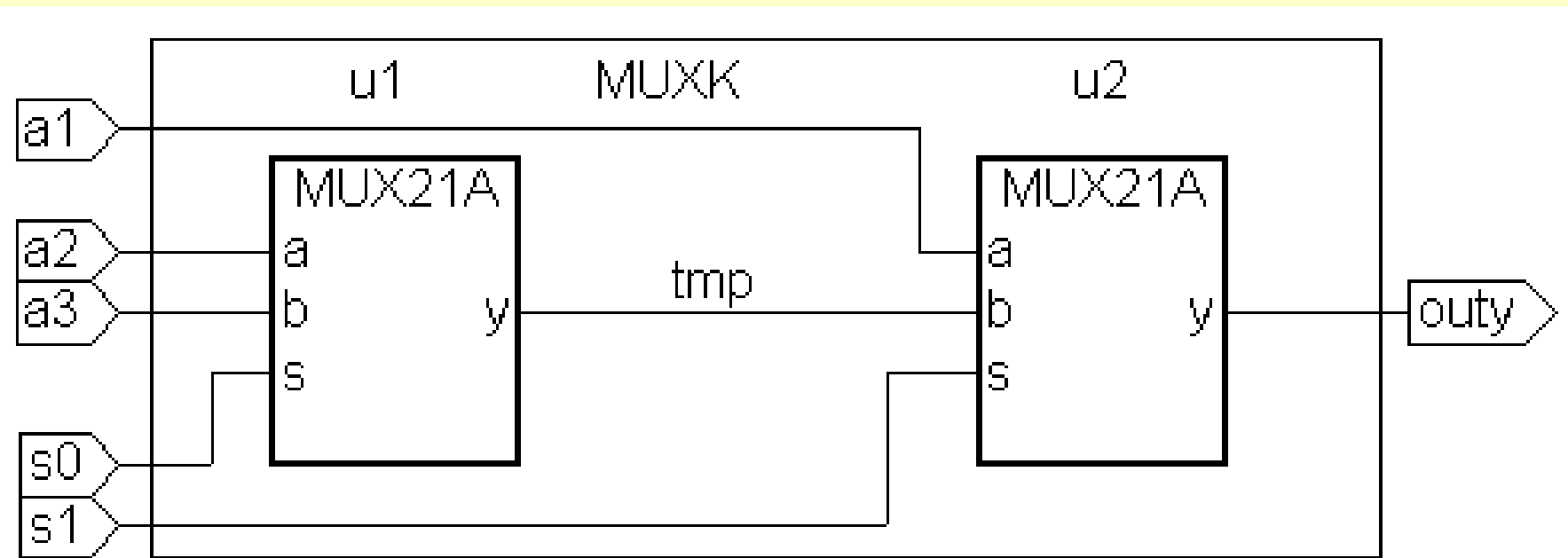


图4-18 双2选1多路选择器



习题

4-4. 图4-19是一个含有上升沿触发的D触发器的时序电路，试写出此电路的VHDL设计文件。

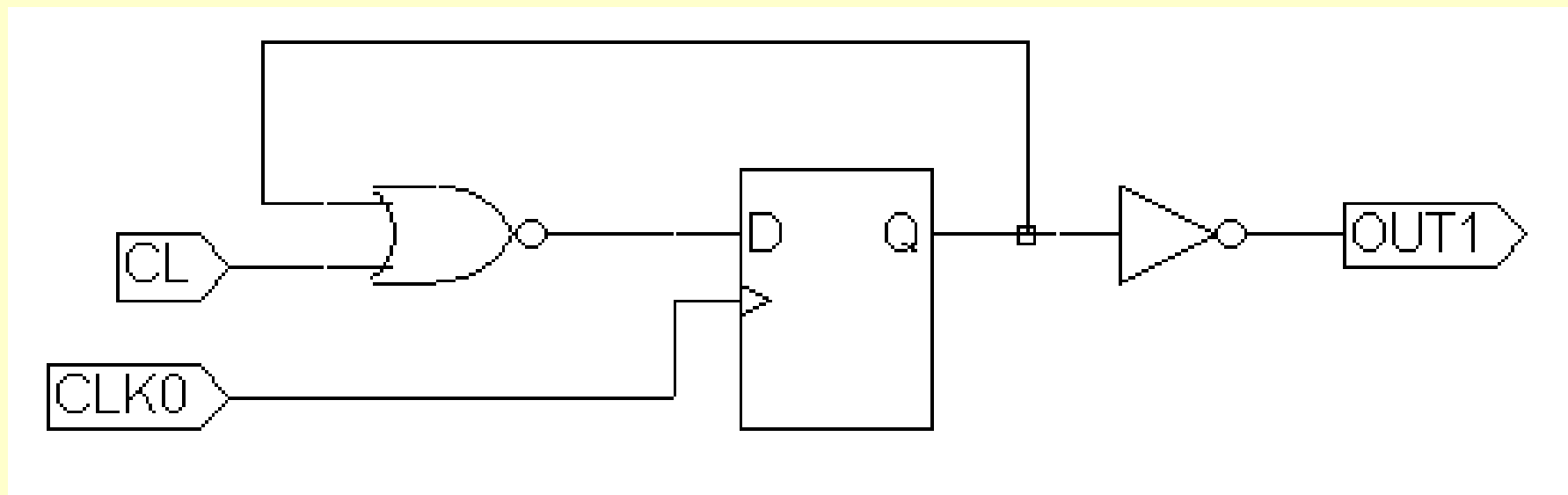


图4-19 时序电路图



习题

4-5. 给出1位全减器的VHDL描述。要求：

(1) 首先设计1位半减器，然后用例化语句将它们连接起来，图4-20中 h_suber 是半减器，diff 是输出差，s_out 是借位输出，sub_in 是借位输入。

(2) 以1位全减器为基本硬件，构成串行借位的8位减法器，要求用例化语句来完成此项设计(减法运算是 $x - y - \text{sub_in} = \text{diff}$)。

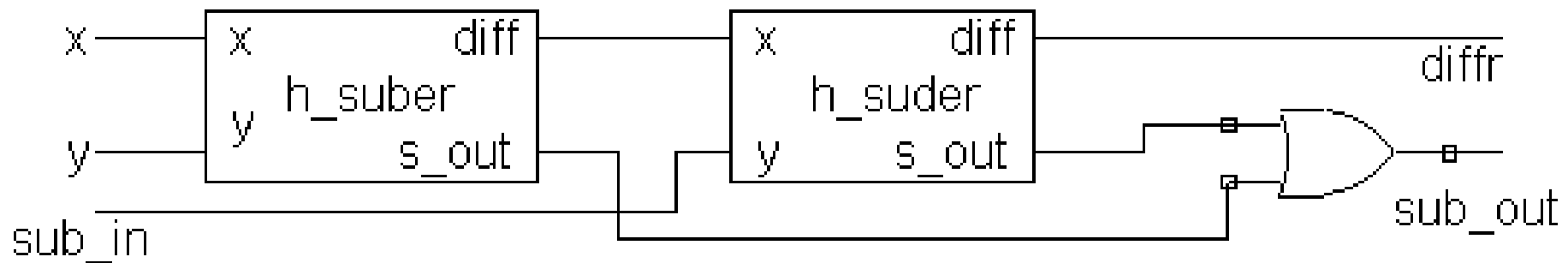


图4-19 时序电路图



习题

4-6. 根据图4-21，写出顶层文件MX3256.VHD的VHDL设计文件。

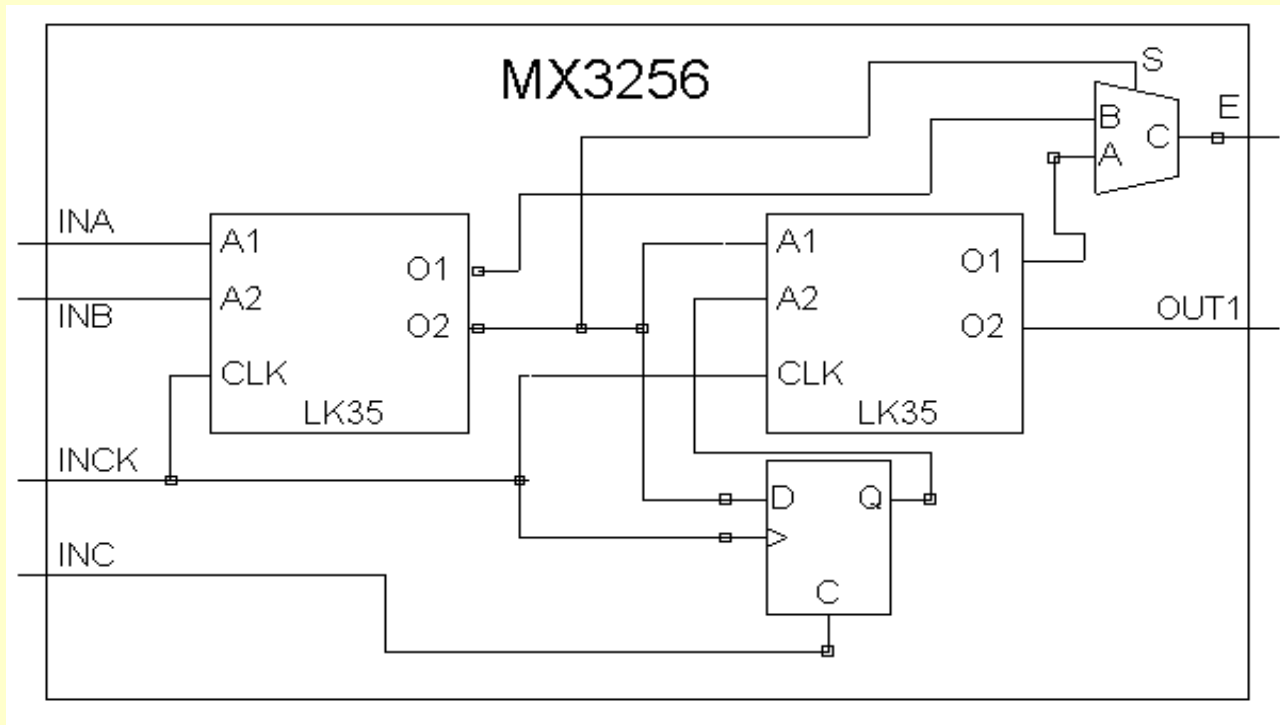


图4-21 题4-6
电路图

4-7. 设计含有异步清零和计数使能的16位二进制加减可控计数器。