



# EDA 技术实用教程

---

## 第 7 章

### 宏功能模块与IP应用

# 7.1 宏功能模块概述

算术组件



累加器、加法器、乘法器和LPM算术函数

门电路



多路复用器和LPM门函数

I/O组件



时钟数据恢复(CDR)、锁相环(PLL)、双数据速率(DDR)、千兆位收发器块(GXB)、LVDS接收器和发送器、PLL重新配置和远程更新宏功能模块

存储器编译器



FIFO Partitioner、RAM和ROM宏功能模块

存储组件



存储器、移位寄存器宏模块和LPM存储器函数

# 7.1 宏功能模块概述

## 7.1.1 知识产权核的应用

AMPP程序

MegaCore函数

OpenCore评估功能

OpenCore Plus硬件评估功能

# 7.1 宏功能模块概述

## 7.1.2 使用MegaWizard Plug-In Manager

<输出文件>.bsf : Block Editor中使用的宏功能模块的符号（元件）。

<输出文件>.cmp : 组件申明文件。

<输出文件>.inc : 宏功能模块包装文件中模块的AHDL包含文件。

<输出文件>.tdf : 要在AHDL设计中实例化的宏功能模块包装文件。

<输出文件>.vhd : 要在VHDL设计中实例化的宏功能模块包装文件。

<输出文件>.v : 要在VerilogHDL设计中实例化的宏功能模块包装文件。

<输出文件>\_bb.v : VerilogHDL设计所用宏功能模块包装文件中模块的空体或black-box申明，用于在使用EDA综合工具时指定端口方向。

<输出文件>\_inst.tdf : 宏功能模块包装文件中子设计的AHDL例化示例。

<输出文件>\_inst.vhd : 宏功能模块包装文件中实体的VHDL例化示例。

<输出文件>\_inst.v : 宏功能模块包装文件中模块的VerilogHDL例化示例。

# 7.1 宏功能模块概述

## 7.1.3 在QuartusII中对宏功能模块进行例化

- 1、在VerilogHDL和VHDL中例化
- 2、使用端口和参数定义
- 3、使用端口和参数定义生成宏功能模块

计数器

加法/减法器

乘法器

乘-累加器和乘-加法器

RAM

移位寄存器

# 7.2 宏模块应用实例

## 7.2.1 工作原理

$$f = f_0 / 64$$

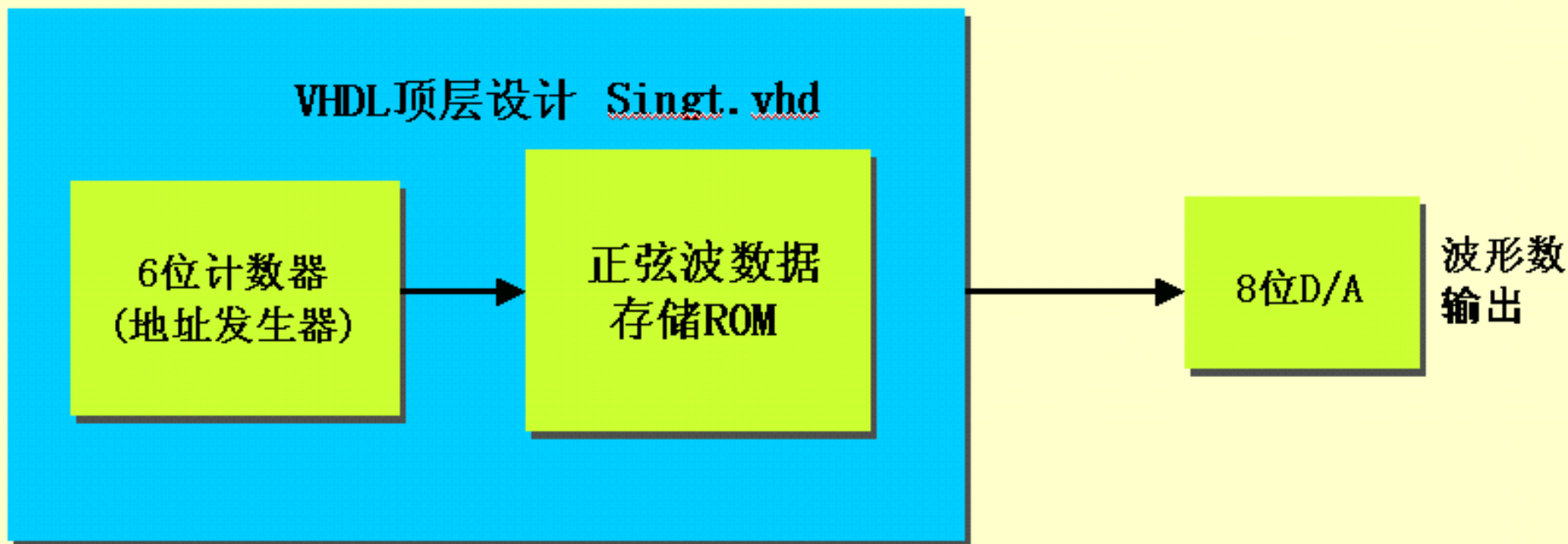


图7-1 正弦信号发生器结构框图

# 7.2 宏模块应用实例

## 7.2.2 定制初始化数据文件

### 1. 建立.mif格式文件

#### 【例7-1】

```
WIDTH = 8;  
DEPTH = 64;  
ADDRESS_RADIX = HEX;  
DATA_RADIX = HEX;  
CONTENT BEGIN  
0          :          FF;  
1          :          FE;  
2          :          FC;  
3          :          F9;  
4          :          F5;  
... (数据略去)  
3D         :          FC;  
3E         :          FE;  
3F         :          FF;  
END;
```

# 7.2 宏模块应用实例

## 7.2.2 定制初始化数据文件

### 1. 建立.mif格式文件

#### 【例7-2】

```
#include <stdio.h>
#include "math.h"
main()
{int i;float s;
for(i=0;i<1024;i++)
    { s = sin(atan(1)*8*i/1024);
      printf("%d : %d;\n",i,(int)((s+1)*1023/2));
    }
}
```



# 7.2 宏模块应用实例

## 7.2.2 定制初始化数据文件

### 2. 建立.hex格式文件

Addr	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7
0	255	254	252	249	245	239	233	225
8	217	207	197	186	174	162	150	137
16	124	112	99	87	75	64	53	43
24	34	26	19	13	8	4	1	0
32	0	1	4	8	13	19	26	34
40	43	53	64	75	87	99	112	124
48	137	150	162	174	186	197	207	217
56	225	233	239	245	249	252	254	255

图7-2 将波形数据填入mif文件表中

## 2. 建立.hex格式文件

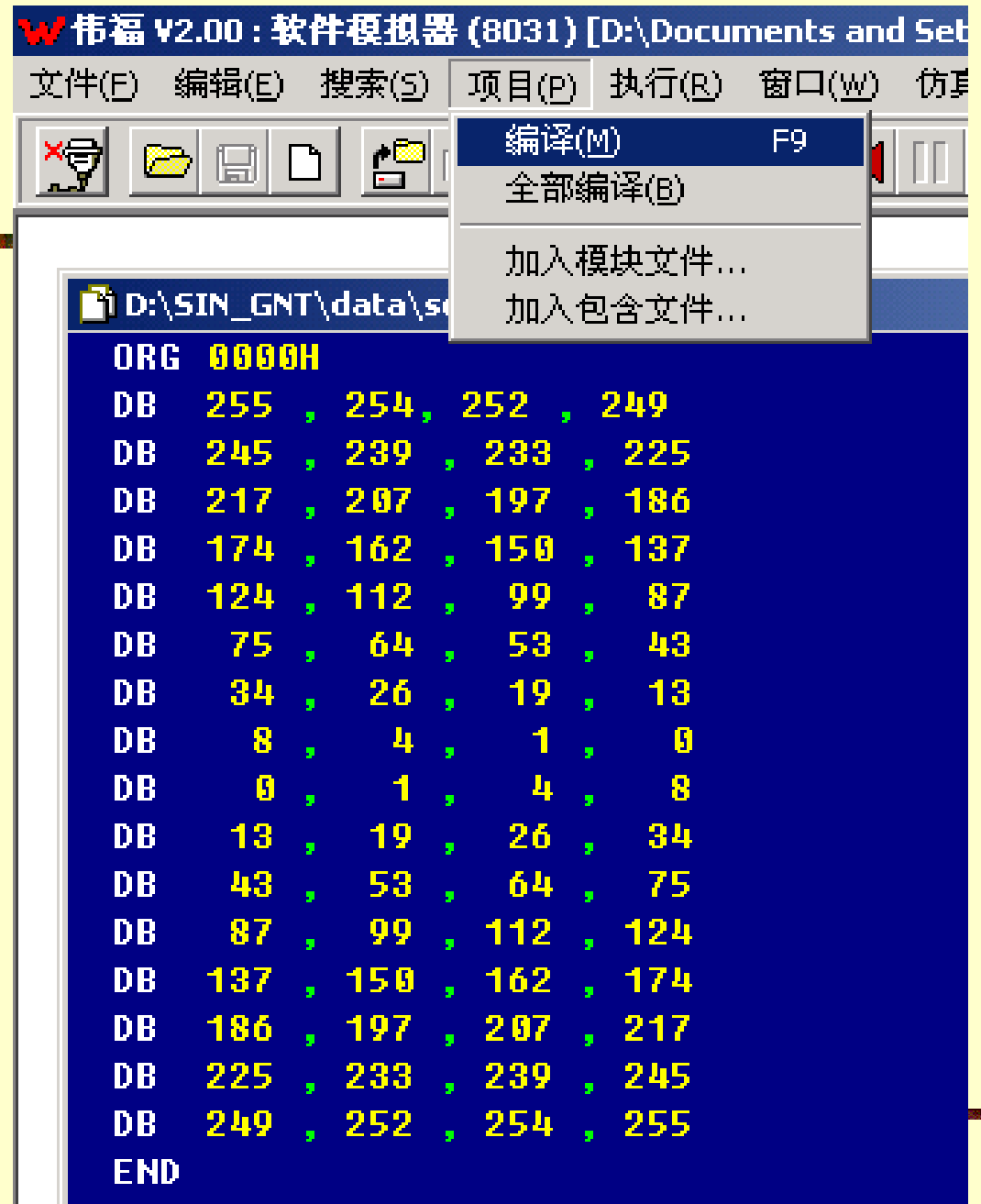


图7-3 ASM格式建hex文件

# 7.2 宏模块应用实例

## 7.2.2 定制初始化数据文件

### 2. 建立.hex格式文件

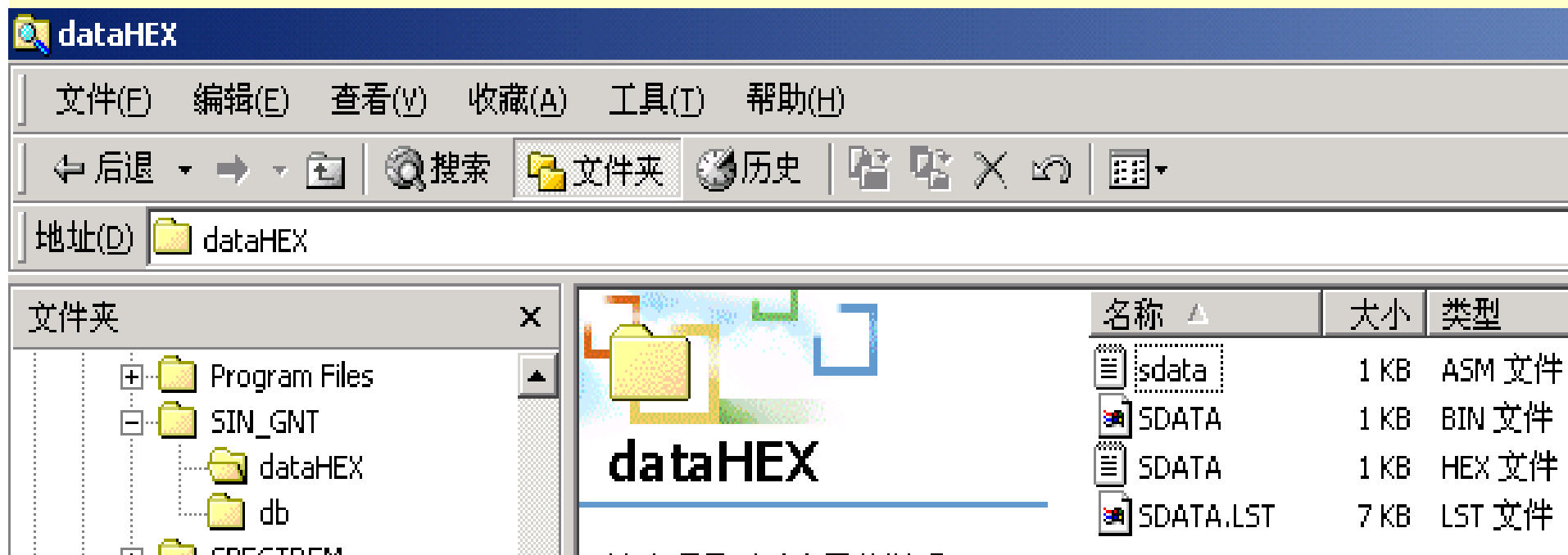


图7-4 sdata.hex文件的放置路径

# 7.2 宏模块应用实例

## 7.2.2 定制初始化数据文件

### 7.2.3 定制LPM\_ROM元件

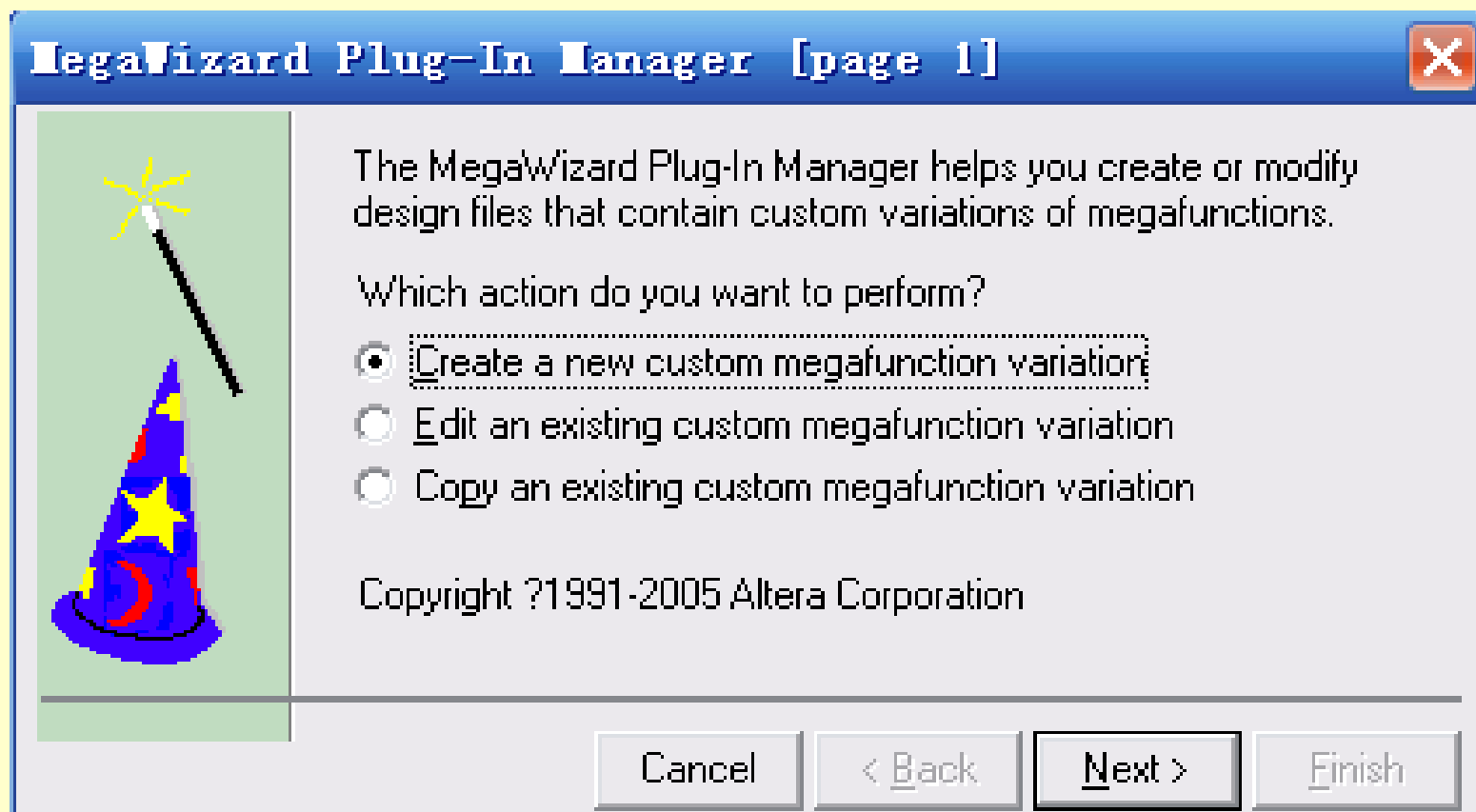


图7-5 定制新的宏功能块

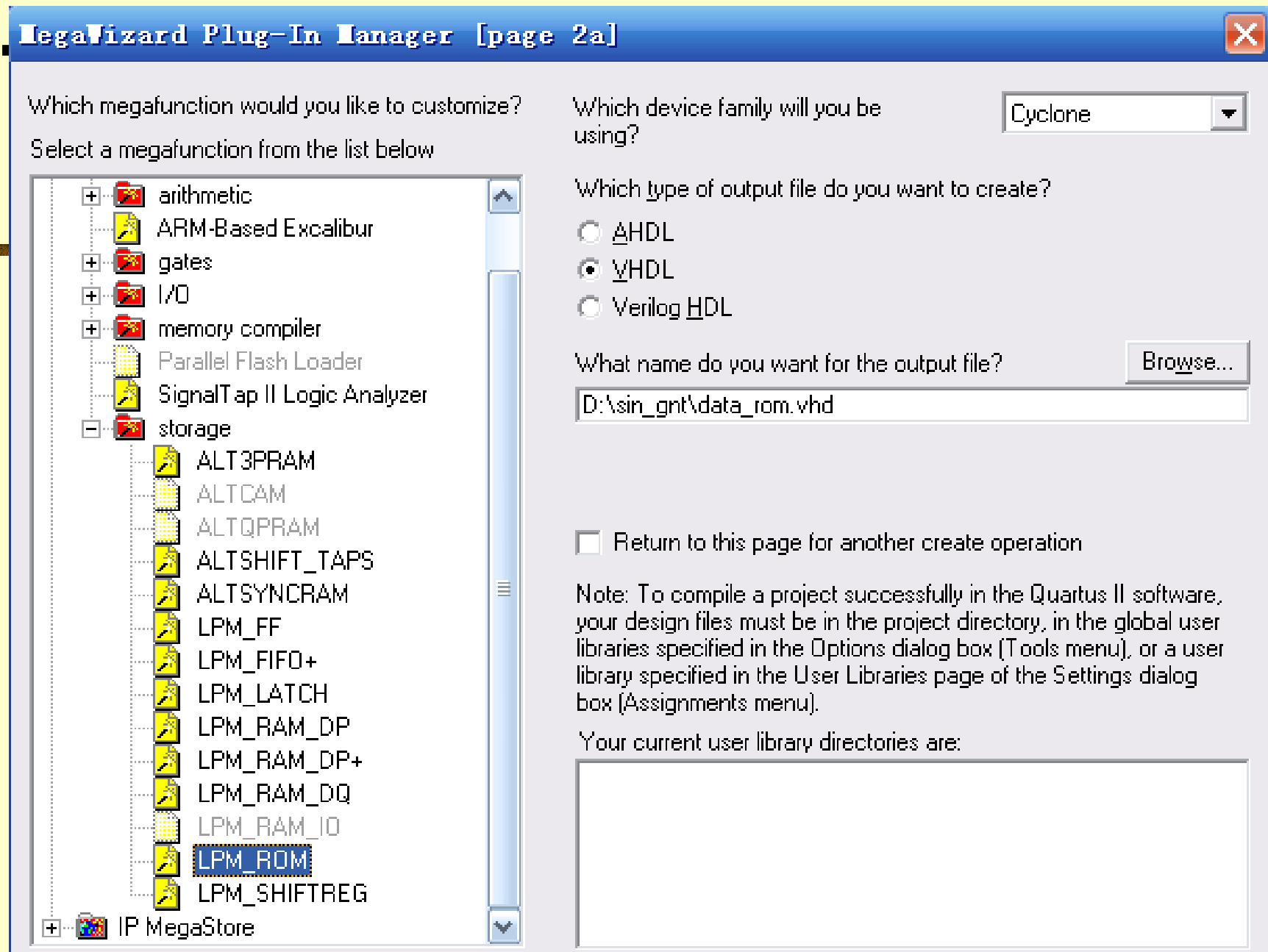


图7-6 LPM宏功能块设定

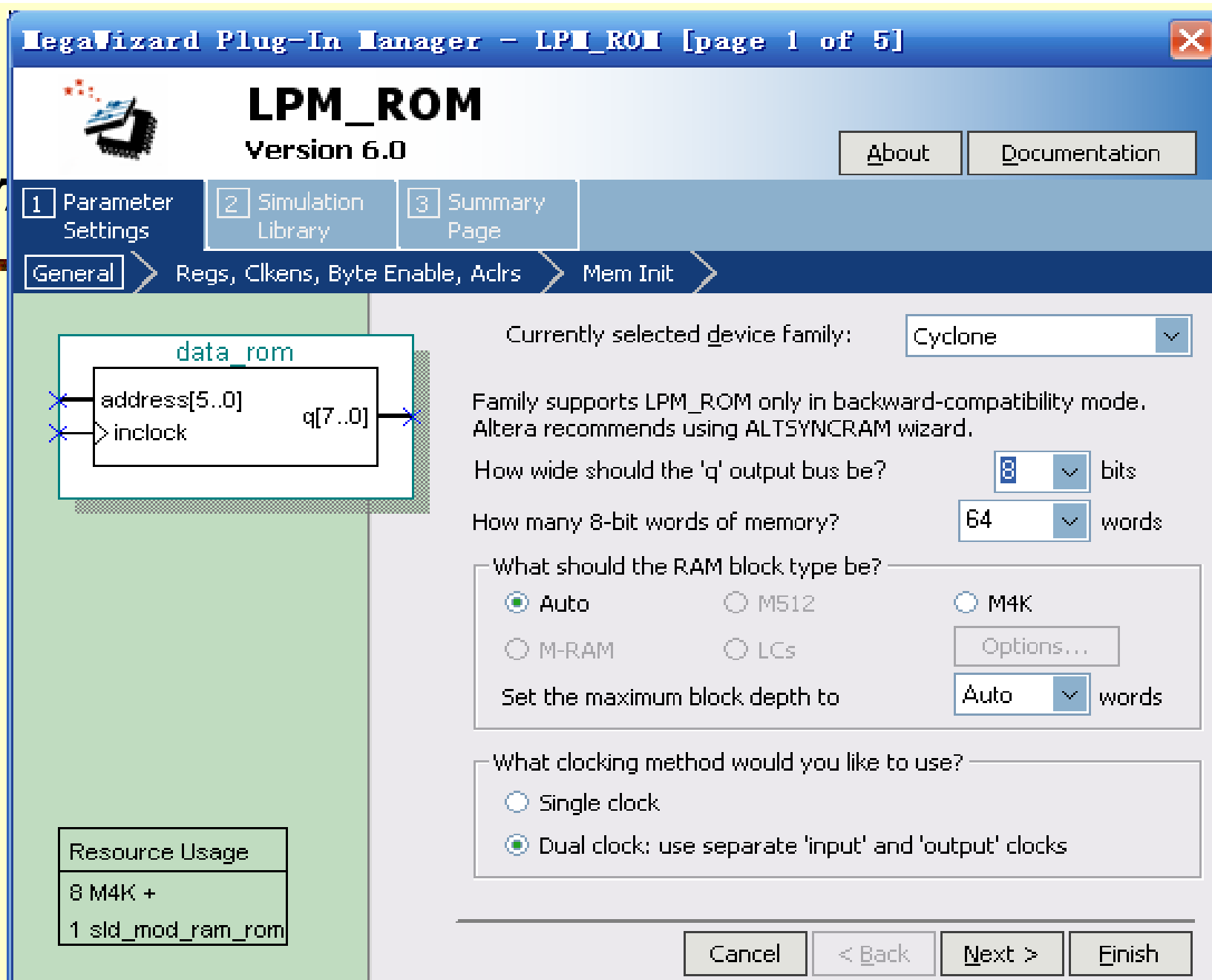


图7-7 选择data\_rom模块数据线 and 地址线宽度

# 7.2 宏模块应用实例

## 7.2.2 定制初始化数据文件

### 7.2.3 定制LPM\_ROM元件

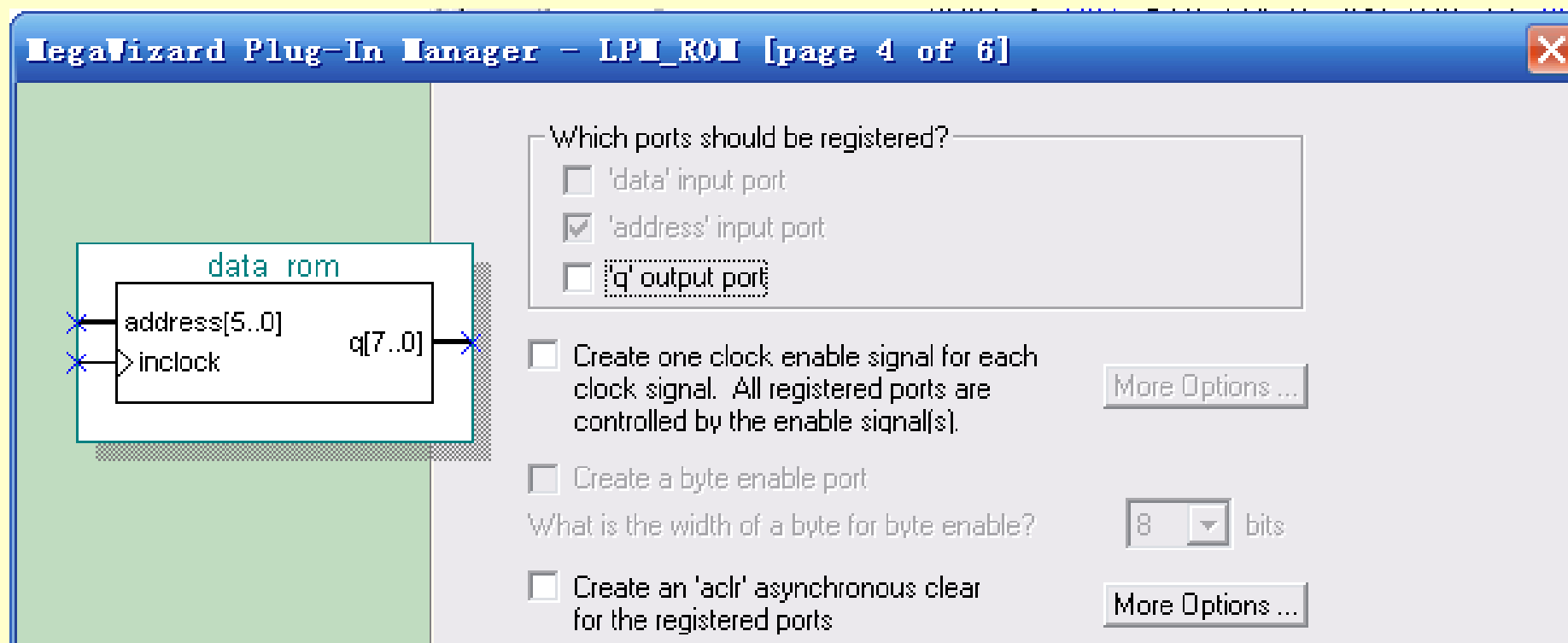


图7-8 选择地址锁存信号inclock

# 7.2 宏模块应用实例

## 7.2.2 定制初始化数据文件

### 7.2.3 定制LPM\_ROM元件

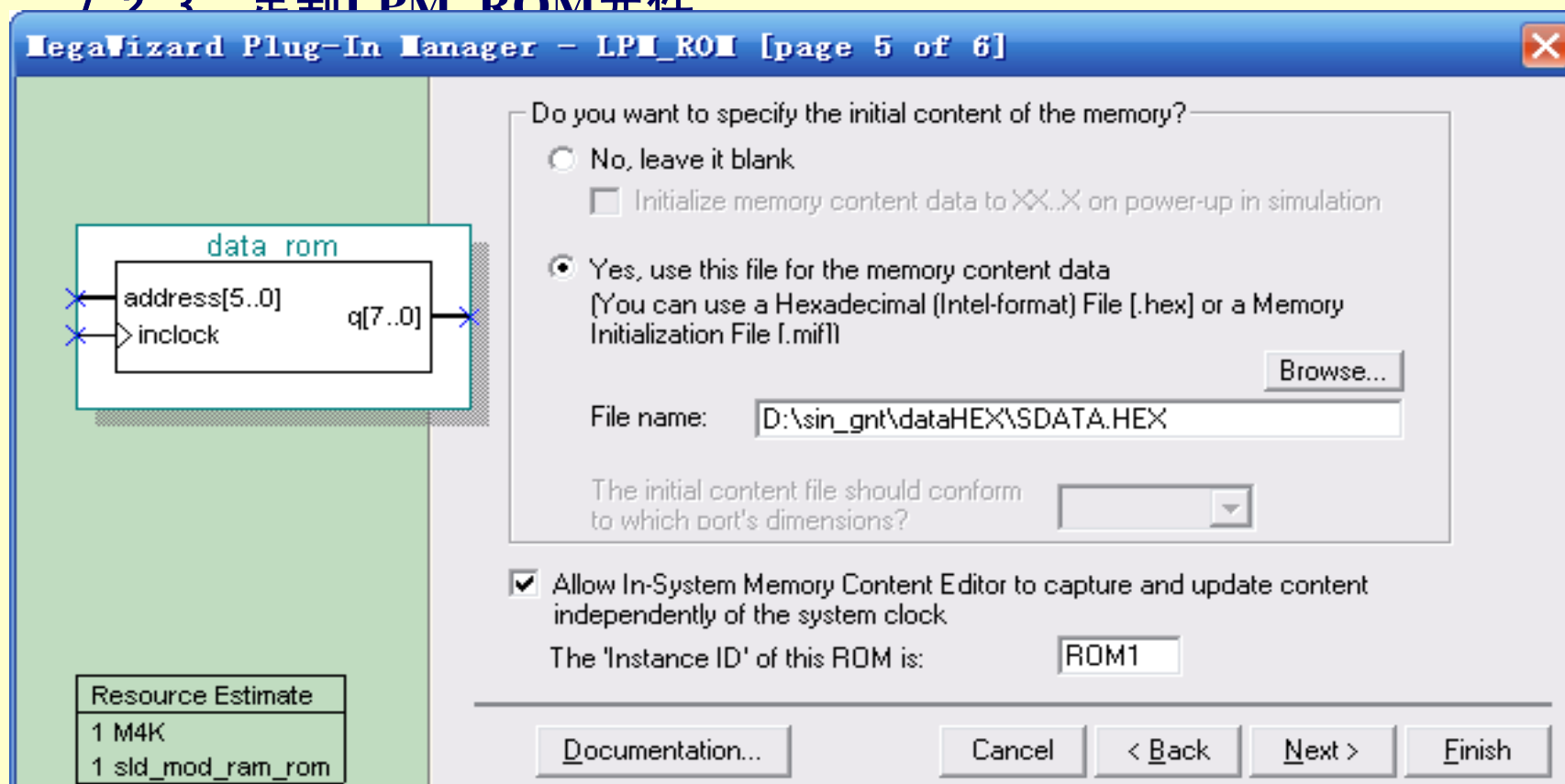


图7-9 调入ROM初始化数据文件并选择在系统读写功能



# 7.2 宏模块应用实例

## 7.2.2 定制初始化数据文件

### 7.2.3 定制LPM\_ROM元件

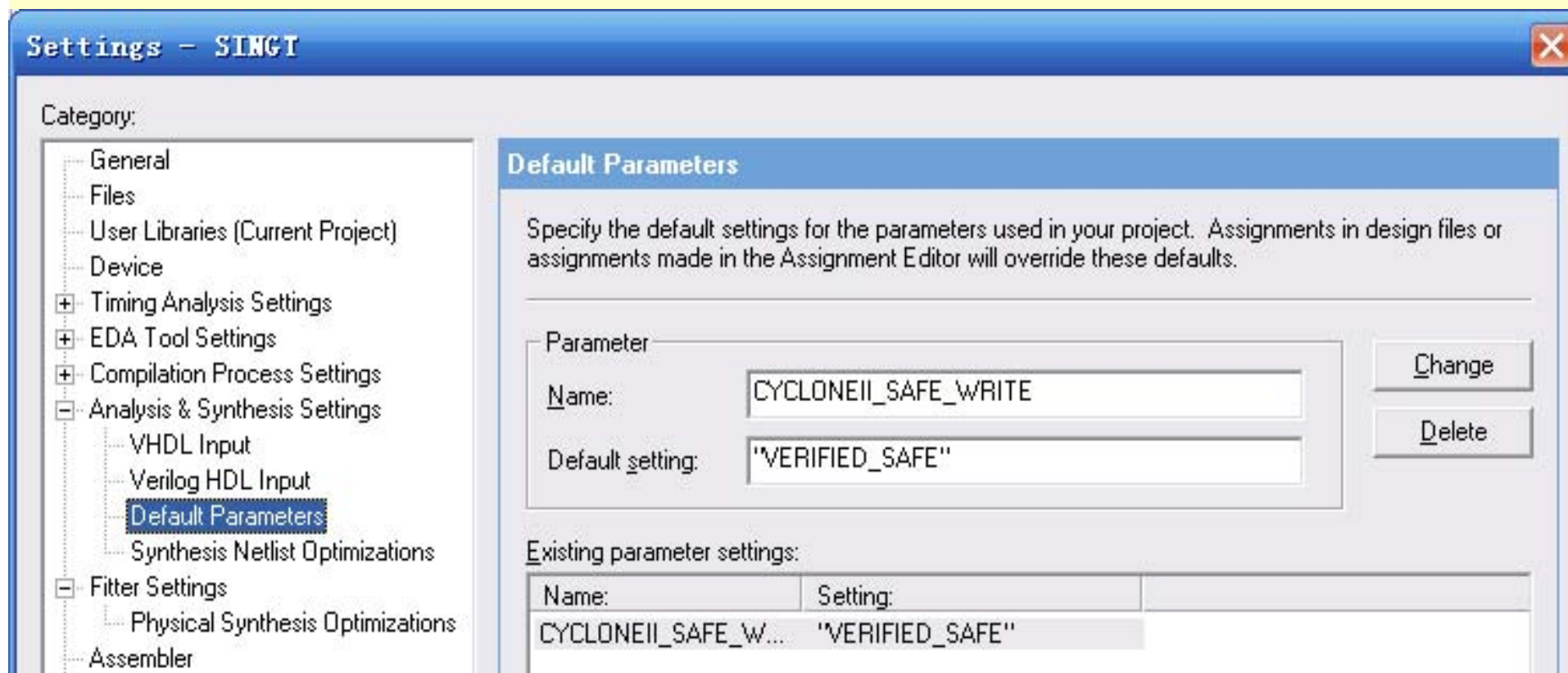


图7-10 LPM\_ROM设计完成

### 【例7-3】

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
LIBRARY altera_mf;
USE altera_mf.altera_mf_components.all;    --使用宏功能库中的所有元件
ENTITY data_rom IS
    PORT (address      : IN STD_LOGIC_VECTOR (5 DOWNTO 0);
          inclock      : IN STD_LOGIC ;
          q             : OUT STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0) );
END data_rom;
ARCHITECTURE SYN OF data_rom IS
    SIGNAL sub_wire0      : STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0);
    COMPONENT altsyncram    --例化altsyncram元件，调用了LPM模块
altsyncram
    GENERIC (
        intended_device_family      : STRING;    --参数传递语句
                                                --类属参量数据类型定义
        width_a                      : NATURAL;
        widthad_a                    : NATURAL;
        numwords_a                   : NATURAL;
        operation_mode                : STRING;
        outdata_reg_a                : STRING;
        address_aclr_a               : STRING;
```

接下页

```

        outdata_aclr_a          : STRING;
        width_byteena_a        : NATURAL;
        init_file               : STRING;
        lpm_hint                : STRING;
        lpm_type                : STRING    );
PORT ( clock0 : IN STD_LOGIC ;          --altsyncram元件接口声明
      address_a : IN STD_LOGIC_VECTOR (5 DOWNTO 0);
      q_a      : OUT STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0) );
END COMPONENT;

```

BEGIN

```

q      <= sub_wire0(7 DOWNTO 0);
altsyncram_component : altsyncram
GENERIC MAP ( intended_device_family => "Cyclone", --参数

```

传递映射

```

        width_a => 8,          --数据线宽度8
        widthad_a => 6,       --地址线宽度6
        numwords_a => 64,     --数据数量64
        operation_mode => "ROM", --LPM模式ROM
        outdata_reg_a => "UNREGISTERED", --输出无锁存
        address_aclr_a => "NONE", --无异步地址清0
        outdata_aclr_a => "NONE", --无输出锁存异步清0
        width_byteena_a => 1, -- byteena_a输入口宽度1
        init_file => "./dataHEX/SDATA.hex", --ROM初始化数据文件

```

件，此处已修改过

接下页

接上页

---

```
                lpm_hint => "ENABLE_RUNTIME_MOD=YES,  
INSTANCE_NAME=NONE",  
                lpm_type => "altsyncram" )                --LPM类型  
        PORT MAP ( clock0 => inclock, address_a => address, q_a =>  
sub_wire0 );
```

## 7.2.4 完成顶层设计

### 【例7-4】 正弦信号发生器顶层设计

```
LIBRARY IEEE; --正弦信号发生器源文件
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
ENTITY SINGT IS
    PORT ( CLK : IN STD_LOGIC; --信号源时钟
          DOUT : OUT STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0) ); --8位波形数据输出
END;
ARCHITECTURE DACC OF SINGT IS
    COMPONENT data_rom --调用波形数据存储LPM_ROM文件: data_rom.vhd声明
        PORT(address : IN STD_LOGIC_VECTOR (5 DOWNTO 0); --6位地址信号
             inclock : IN STD_LOGIC ; --地址锁存时钟
             q : OUT STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0) );
    END COMPONENT;
    SIGNAL Q1 : STD_LOGIC_VECTOR (5 DOWNTO 0); --设定内部节点作为地址计数器
    BEGIN
        PROCESS(CLK ) --LPM_ROM地址发生器进程
            BEGIN
                IF CLK'EVENT AND CLK = '1' THEN Q1<=Q1+1; --Q1作为地址发生器计数器
            END IF;
        END PROCESS;
        u1 : data_rom PORT MAP(address=>Q1, q => DOUT, inclock=>CLK); --例化
    END;
```

# 7.2 宏模块应用实例

## 7.2.2 定制初始化数据文件

### 7.2.4 完成顶层设计

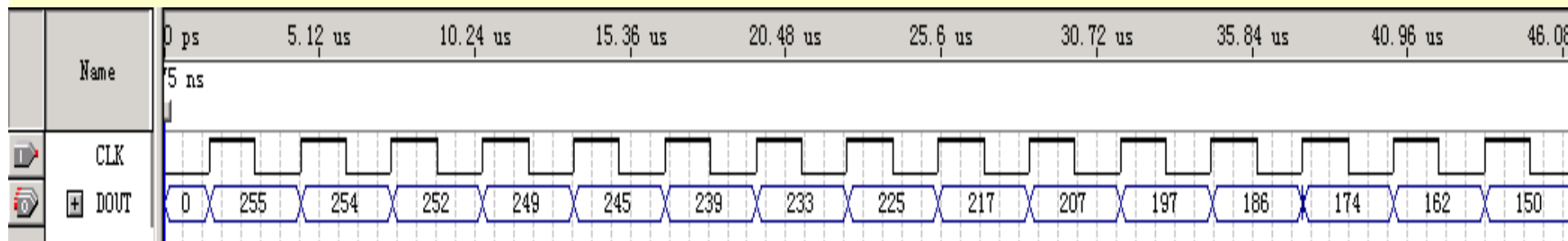


图7-11 仿真波形输出

# 7.2 宏模块应用实例

## 7.2.2 定制初始化数据文件

### 7.2.4 完成顶层设计

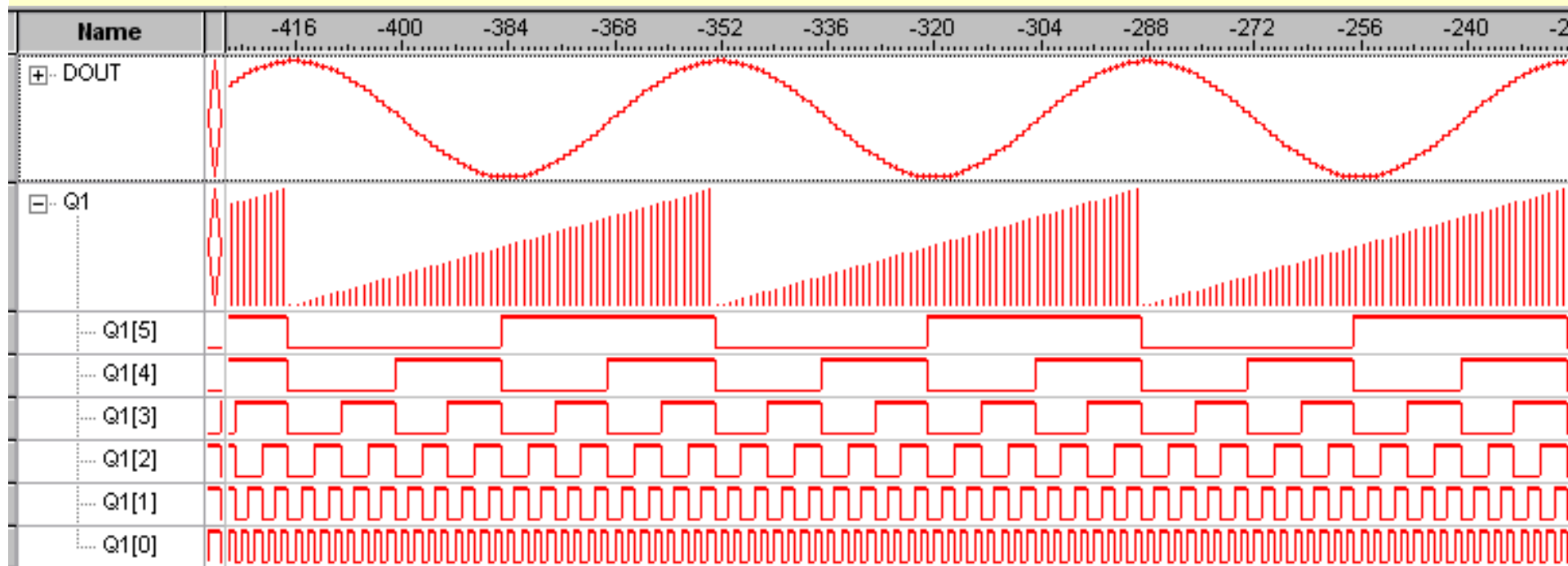


图7-12 嵌入式逻辑分析仪获得的波形

## 7.3 在系统存储器数据读写编辑器应用

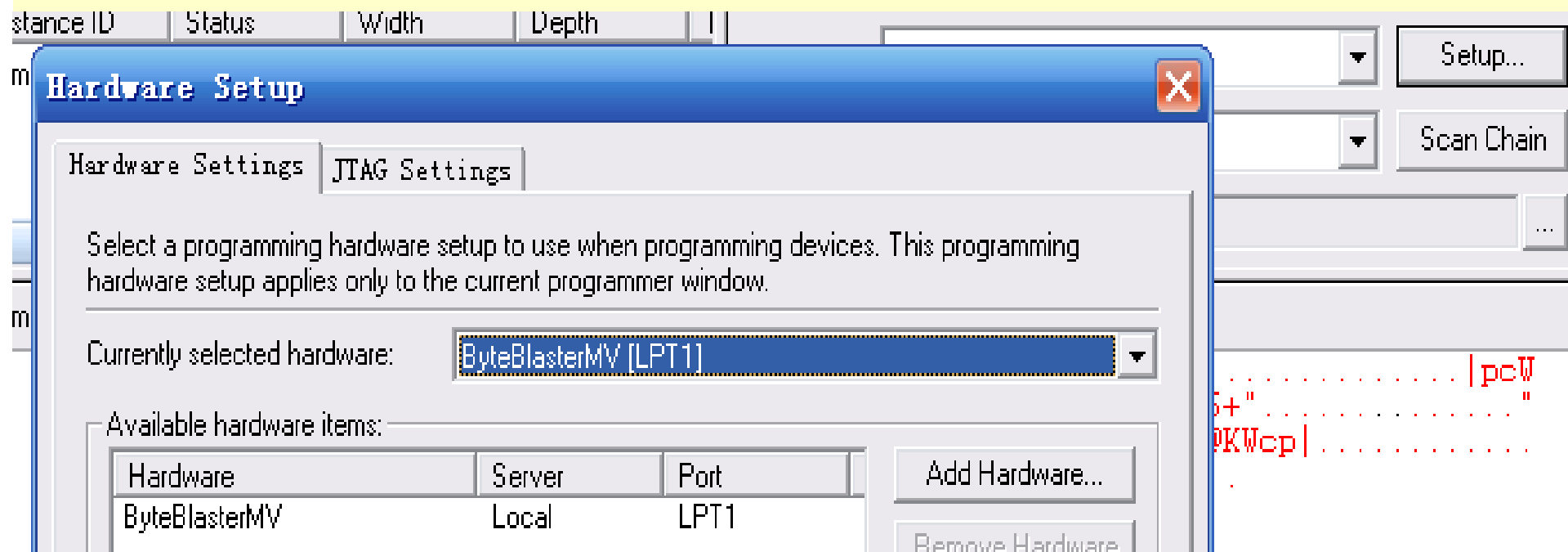


图7-13 In-System Memory Content Editor编辑窗



## 7.3 在系统存储器数据读写编辑器应用

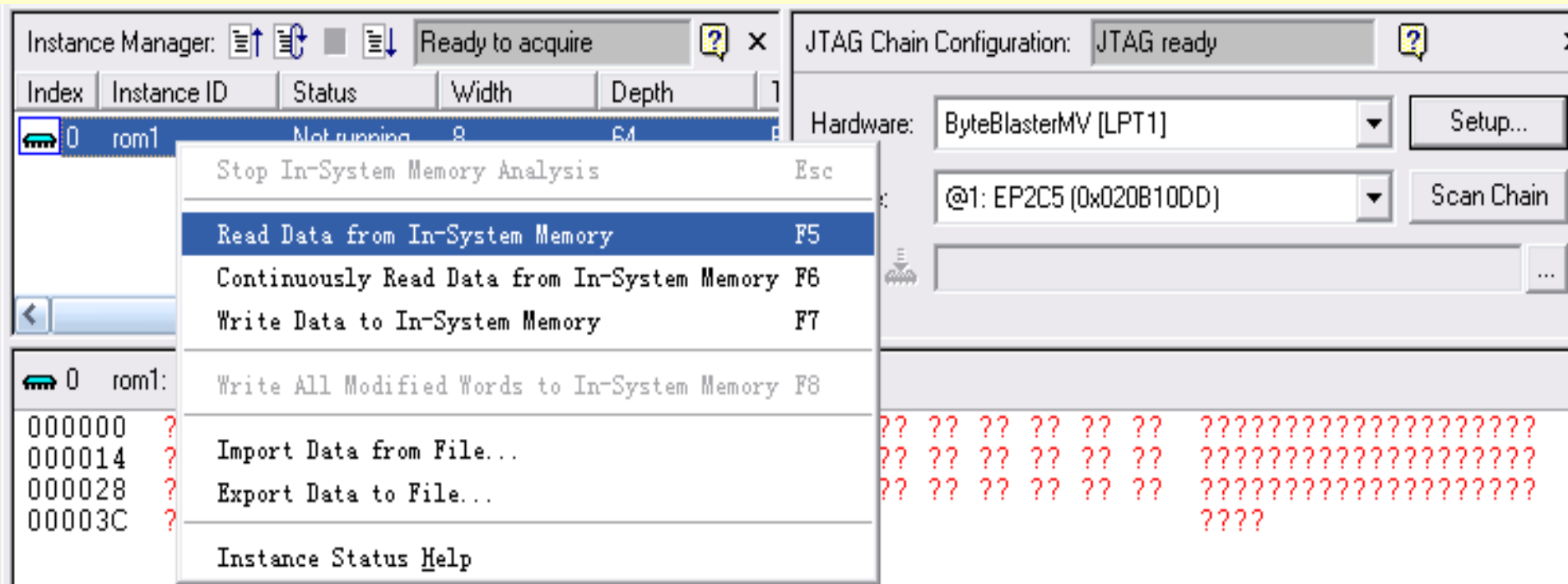


图7-14 与实验系统上的FPGA通信正常情况下的编辑窗界面

## 7.3 在系统存储器数据读写编辑器应用

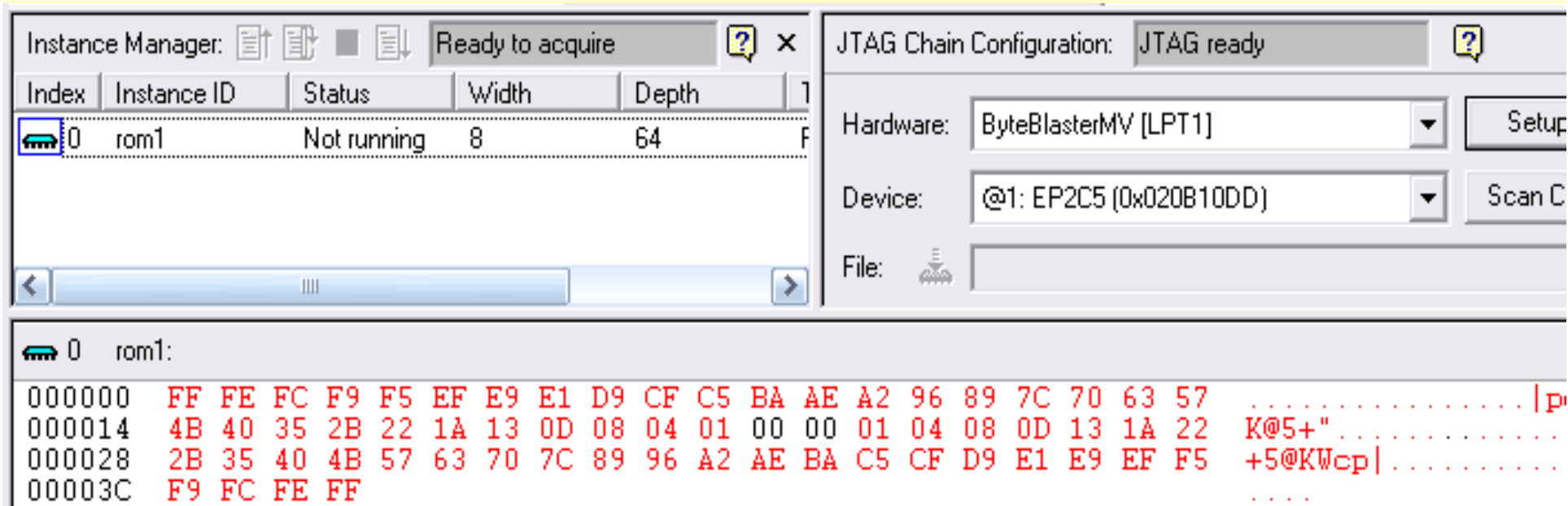


图7-15 从FPGA中的ROM读取波形数据

## 7.3 在系统存储器数据读写编辑器应用

```
0 rom1:
000000 11 11 11 11 F5 EF E9 E1 D9 CF C5 BA AE A2 96 89 7C 70 63 57
000014 4B 40 35 2B 22 1A 13 0D 08 04 01 00 00 01 04 08 0D 13 1A 22
000028 2B 35 40 4B 57 63 70 7C 89 96 A2 AE BA C5 CF D9 E1 E9 EF F5
00003C F9 FC FE FF
```

图7-16 编辑波形数据

## 7.3 在系统存储器数据读写编辑器应用

 


图7-16 下载编辑数据后的SignalTap II采样波形

# 7.4 编辑SignalTapII的触发信号

The screenshot shows the SignalTap II configuration interface. At the top, it displays 'trigger: 2004/12/03 13:35:38 #1' and a 'Lock mode' dropdown set to 'Allow all changes'. Below this is a table with columns: Node (Type, Alias, Name), Incremental Route, Debug Port Out, Data Enable (14/Auto), Trigger Enable (14/Auto), and Trigger Levels (1, Basic/Advanced). Two nodes are listed: DOUT and Q1. The 'Trigger Levels' dropdown for the second node is open, showing 'Basic' and 'Advanced' options, with 'Advanced' selected. To the right, the 'Signal' panel shows 'Clock' set to 'CLK', 'Data' field, 'Sample' rate set to '1 K', and 'Nodes' set to 'Aut'.

Node			Incremental Route	Debug Port Out	Data Enable	Trigger Enable	Trigger Levels
Type	Alias	Name			14/Auto	14/Auto	1   Basic
		+ DOUT	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	x Basic
		+ Q1	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Advanced XXXXXXXXD

图7-17 选择高级触发条件

## 7.4 编辑SignalTapII的触发信号

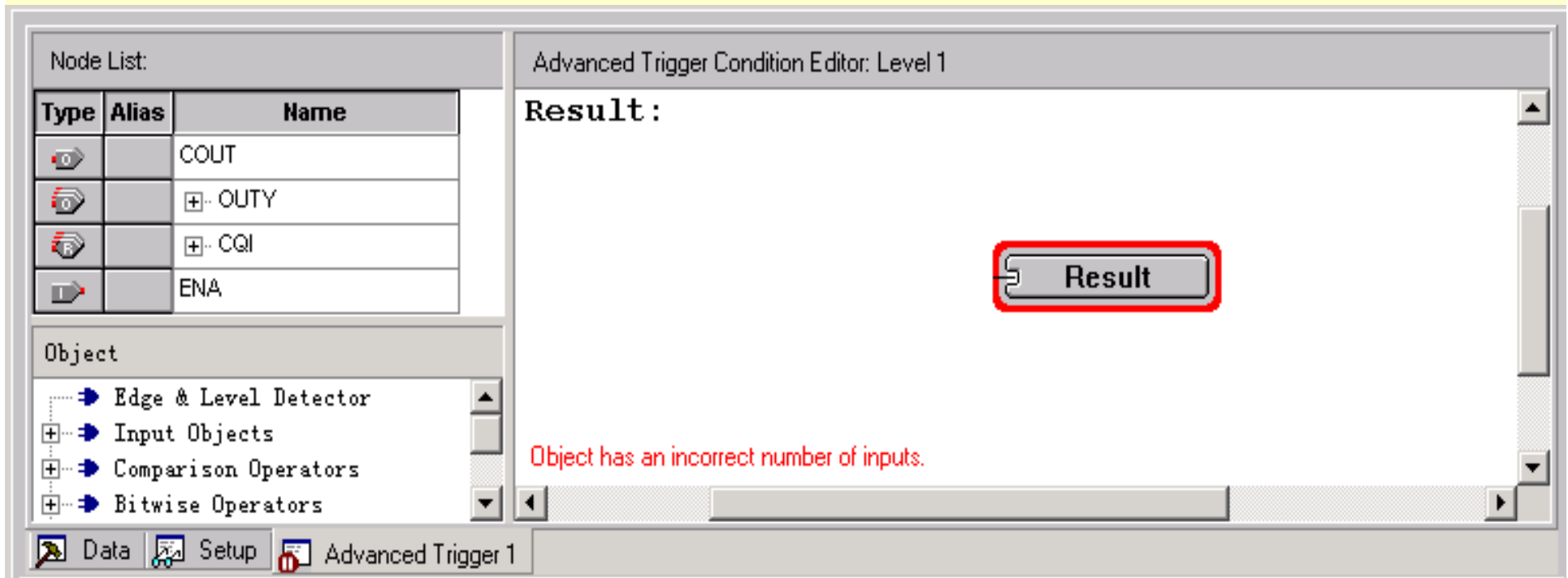


图7-18 进入“触发条件函数编辑”窗口

# 7.4 编辑SignalTapII的触发信号

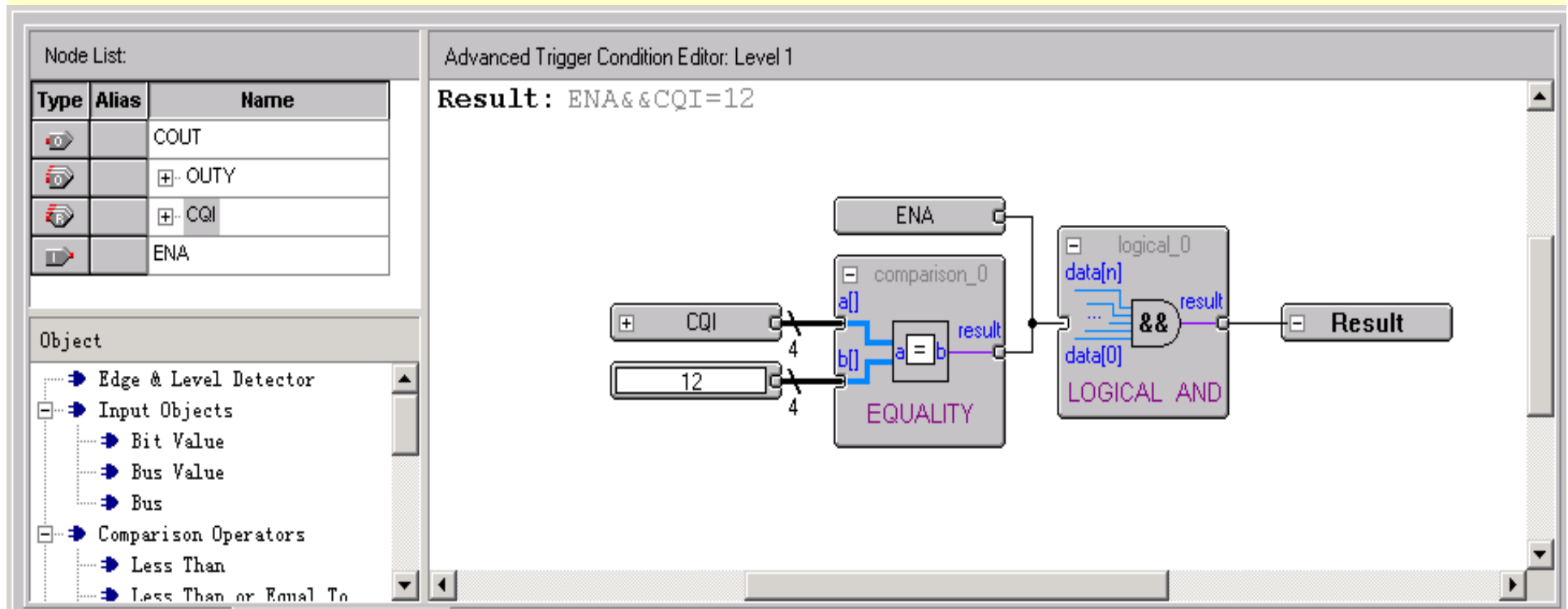


图7-19 编辑触发函数

# 7.5 其它存储器模块的定制与应用

## 7.5.1 RAM定制

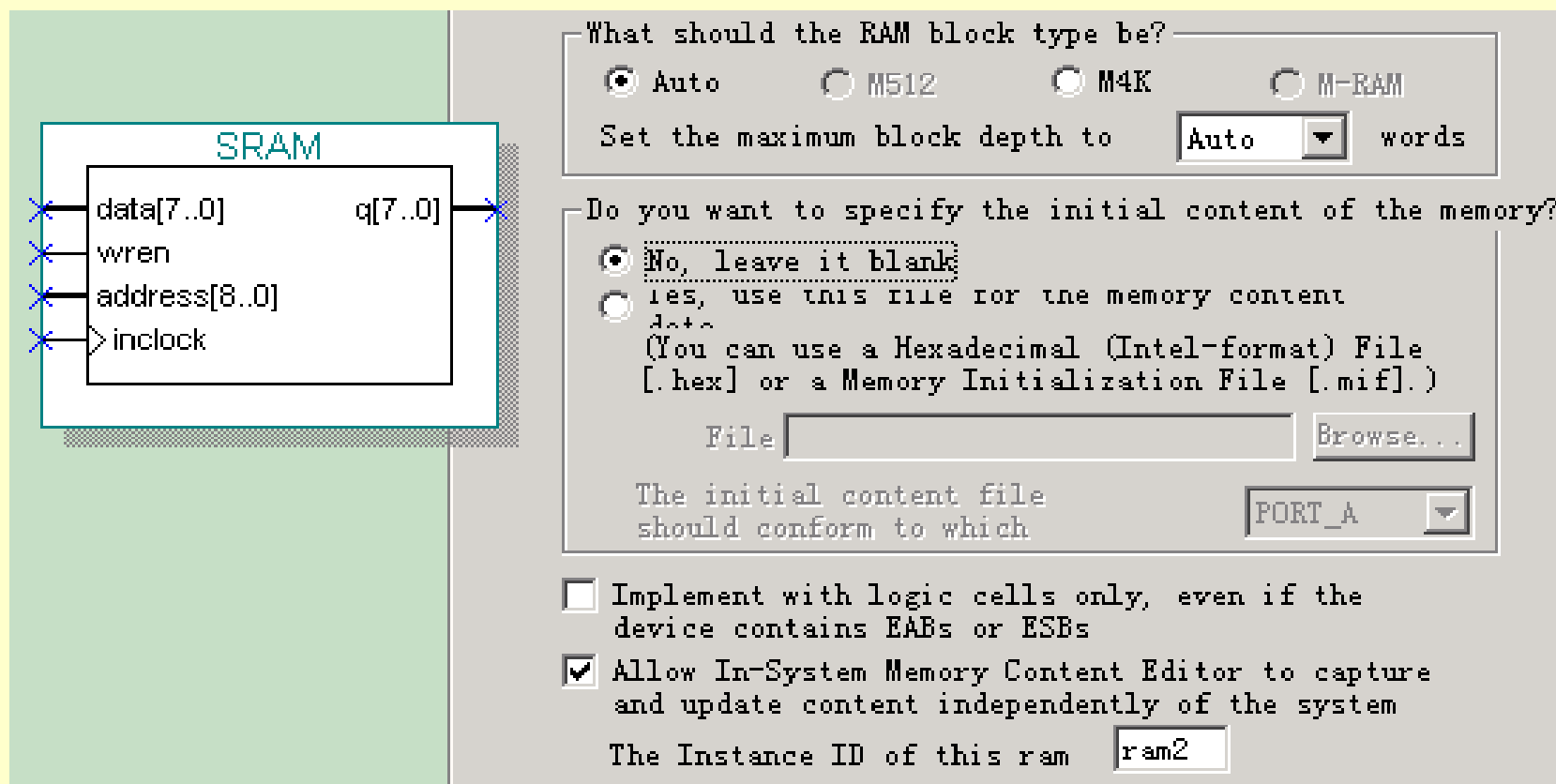


图7-20 编辑定制RAM



# 7.5 其它存储器模块的定制与应用

## 7.5.1 RAM定制


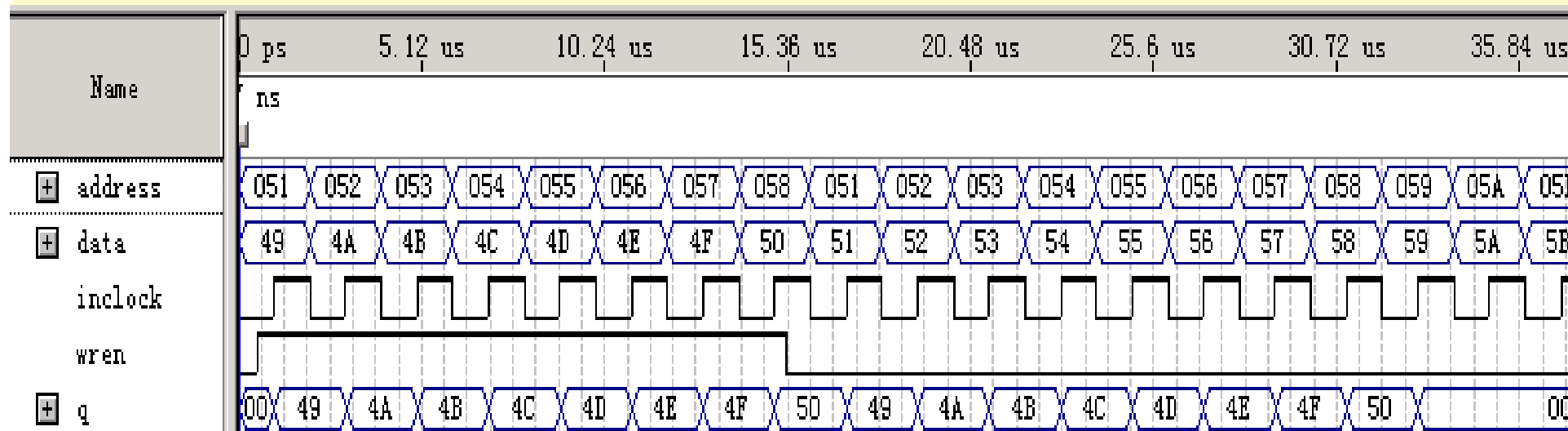


图7-21 LPM\_RAM的仿真波形

# 7.5 其它存储器模块的定制与应用

## 7.5.2 FIFO定制

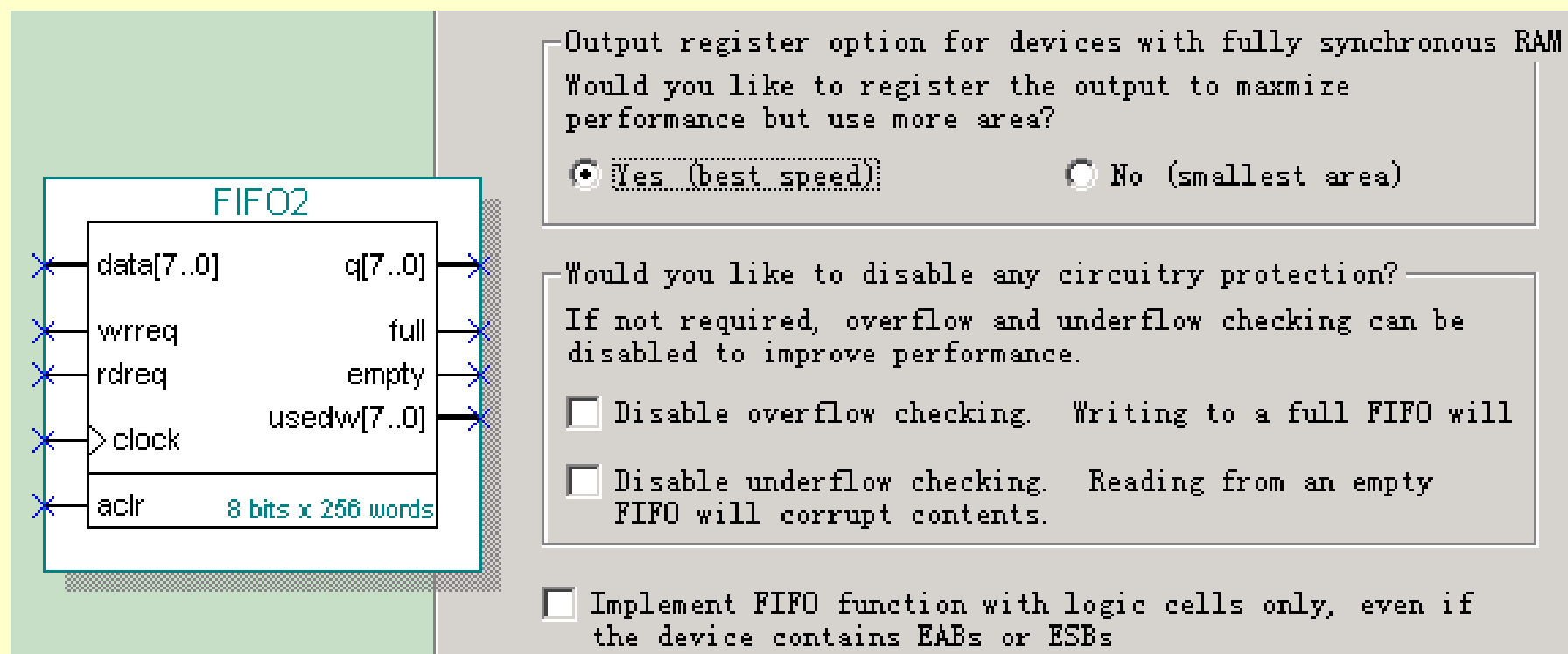

The image shows a screenshot of a FIFO editor window. On the left, a block diagram for 'FIFO2' is displayed. It has several inputs and outputs: 'data[7..0]' (input), 'q[7..0]' (output), 'wrreq' (input), 'rdreq' (input), 'clock' (input), 'full' (output), 'empty' (output), and 'usedw[7..0]' (output). Below the diagram, it specifies 'aclr' and '8 bits x 256 words'. On the right, there are three configuration panels. The top panel asks 'Output register option for devices with fully synchronous RAM' and is set to 'Yes (best speed)'. The middle panel asks 'Would you like to disable any circuitry protection?' and has two unchecked options: 'Disable overflow checking' and 'Disable underflow checking'. The bottom panel has an unchecked option: 'Implement FIFO function with logic cells only, even if the device contains EABs or ESBs'.

Output register option for devices with fully synchronous RAM  
Would you like to register the output to maximize performance but use more area?

Yes (best speed)  No (smallest area)

Would you like to disable any circuitry protection?  
If not required, overflow and underflow checking can be disabled to improve performance.

Disable overflow checking. Writing to a full FIFO will

Disable underflow checking. Reading from an empty FIFO will corrupt contents.

Implement FIFO function with logic cells only, even if the device contains EABs or ESBs

图7-22 FIFO编辑窗

# 7.5 其它存储器模块的定制与应用

## 7.5.2 FIFO定制

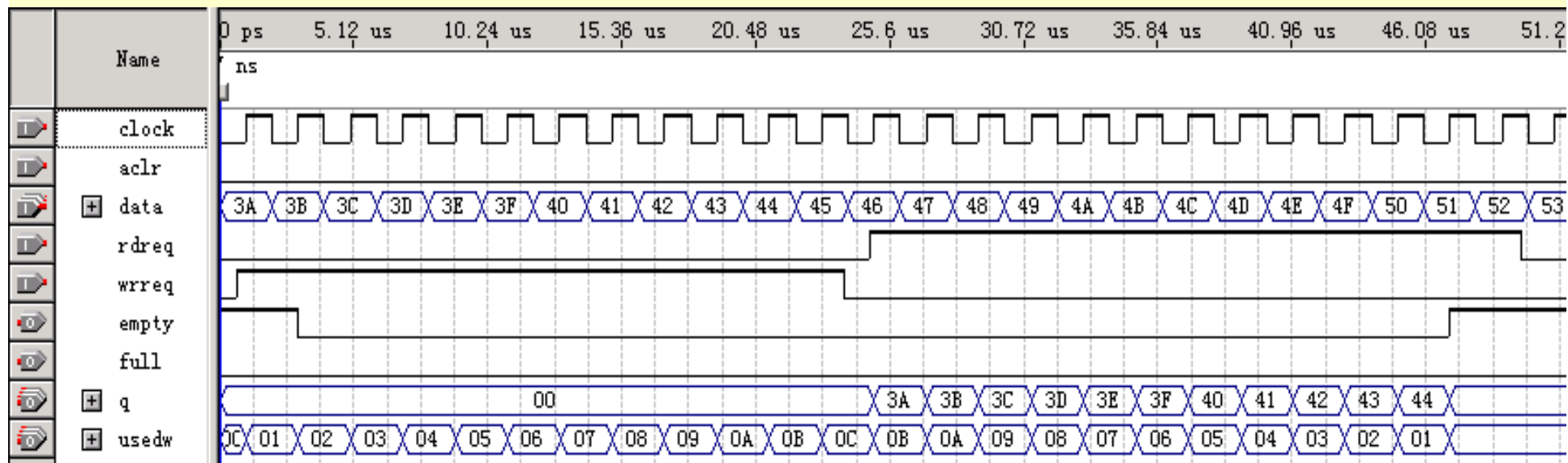


图7-23 FIFO的仿真波形

# 7.6 流水线乘法累加器的混合输入设计

(1) 用VHDL设计16位加法器。

## 【例7-5】

```
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
ENTITY ADDER16B IS
    PORT ( CIN : IN STD_LOGIC;
          A, B : IN STD_LOGIC_VECTOR(15 DOWNTO 0);
          S : OUT STD_LOGIC_VECTOR(15 DOWNTO 0);
          COUT : OUT STD_LOGIC );
END ADDER16B;
ARCHITECTURE behav OF ADDER16B IS
    SIGNAL SINT : STD_LOGIC_VECTOR(16 DOWNTO 0);
    SIGNAL AA, BB : STD_LOGIC_VECTOR(16 DOWNTO 0);
BEGIN
    AA<='0'&A;      BB<='0'& B;
    SINT <= AA + BB + CIN;    S <= SINT(15 DOWNTO 0);    COUT <= SINT(4);
END behav;
```

# 7.6 流水线乘法累加器的混合输入设计

## (2) 顶层原理图文件设计。

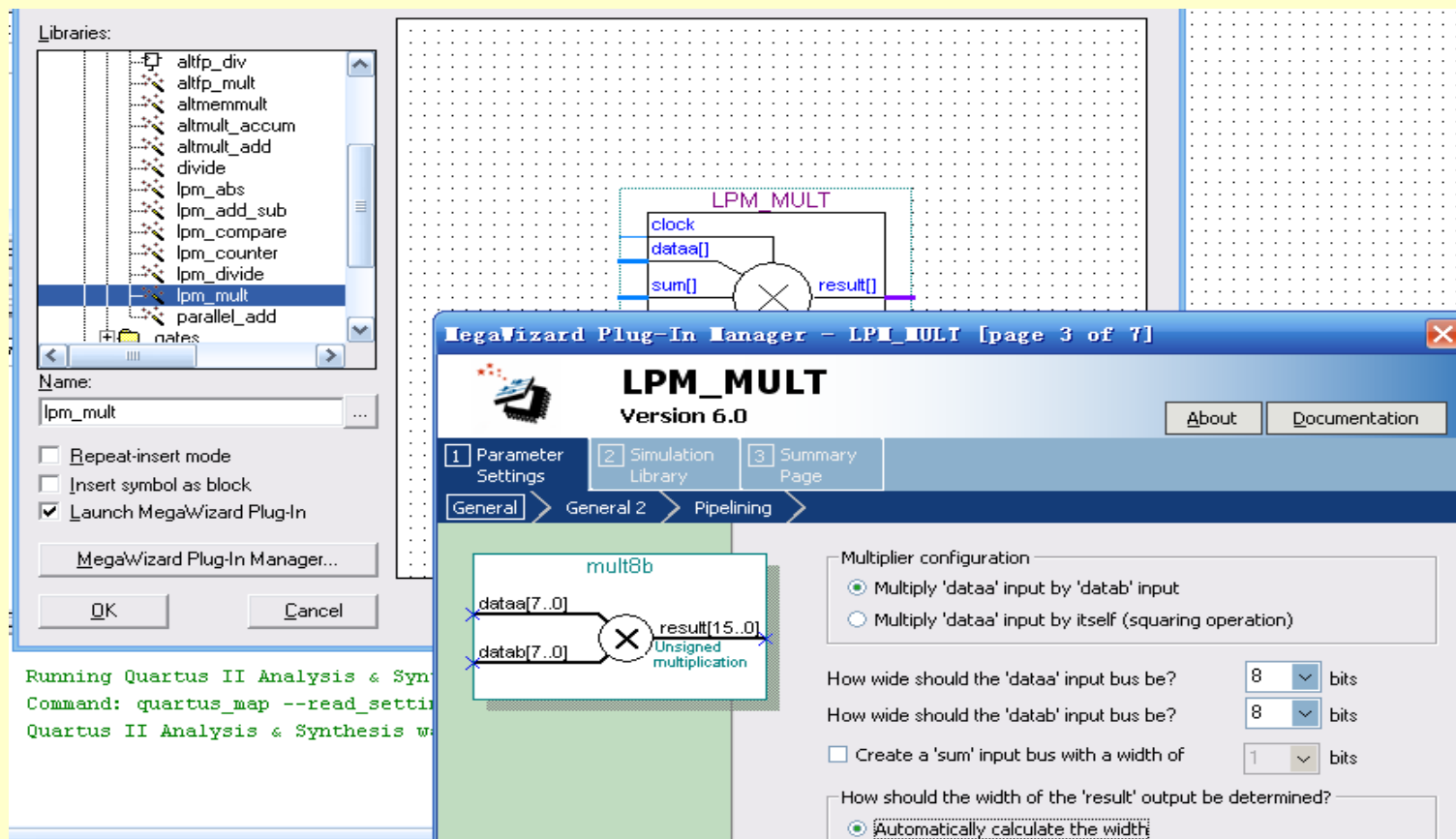


图7-24 在原理图编辑窗加入LPM元件

# 7.6 流水线乘法累加器的混合输入设计

(2) 顶层原理图文件设计。

The image shows the configuration interface for an LPM Multiplier. On the left, a schematic diagram of the 'mult8b' component is displayed. It has three inputs: 'clock', 'dataa[7..0]', and 'datab[7..0]'. The outputs are 'result[15..0]'. A multiplier symbol (a circle with an 'X') is shown between the two data inputs. The text 'Unsigned multiplication' is written below the multiplier symbol.

On the right, there are three configuration panels:

- Does the 'dataa' input bus have a constant value?
  - No
  - Yes, the value is
- Which type of multiplication do you want?
  - Unsigned
  - Signed
- Which multiplier implementation should be used?
  - Use the default implementation
  - Use dedicated multiplier circuitry (Not available for all families)
  - Use logic elements

图7-25 将LPM乘法器设置为流水线工作方式

# 7.6 流水线乘法累加器的混合输入设计

(2) 顶层原理图文件设计。

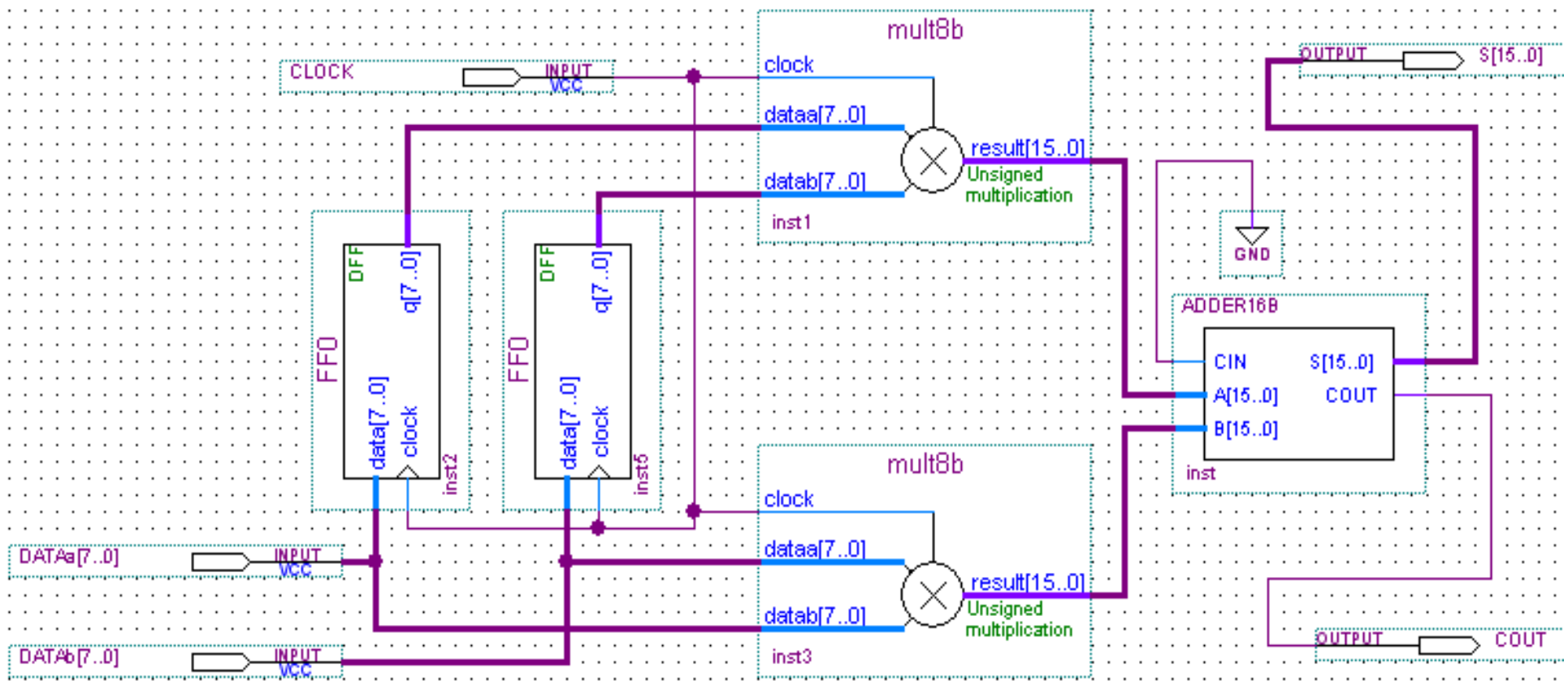


图7-26 乘法累加器电路

# 7.6 流水线乘法累加器的混合输入设计

(3) 仿真。

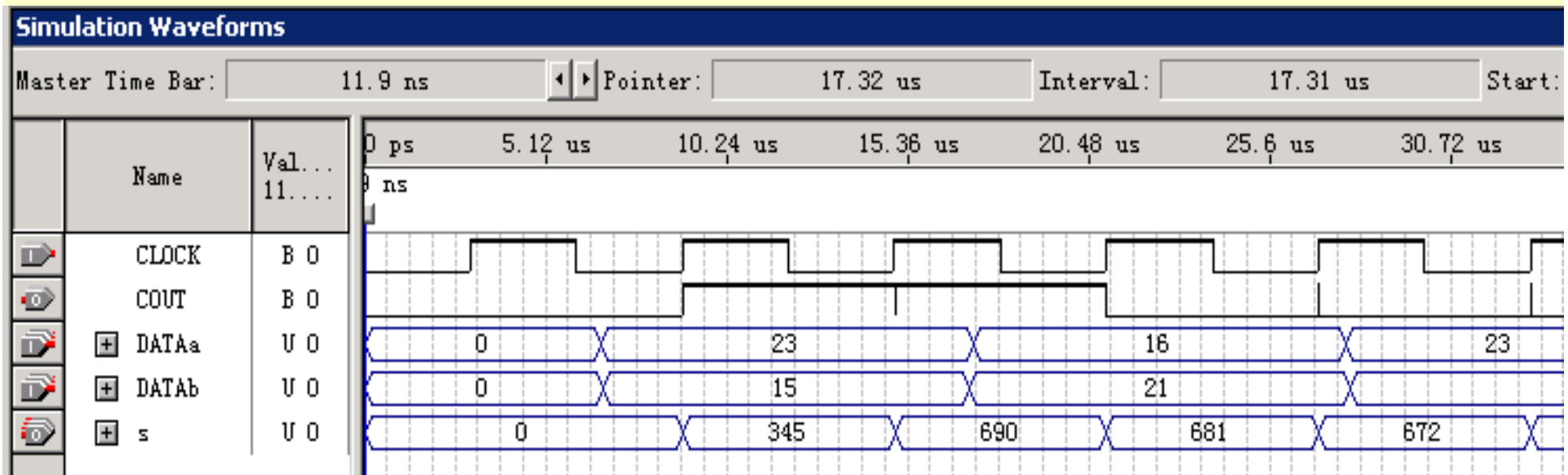


图7-27 muladd工程仿真波形



## 7.6 流水线乘法累加器的混合输入设计

(4) 图7-28是对于图7-25在进行不同项目的选择后，编译报告给出的不同资源利用情况。

Total logic elements	224 / 4,608 ( 5 % )	Total logic elements	17 / 4,608 ( < 1 % )
Total registers	110	Total registers	0
Total pins	34 / 89 ( 38 % )	Total pins	34 / 89 ( 38 % )
Total virtual pins	0	Total virtual pins	0
Total memory bits	0 / 119,808 ( 0 % )	Total memory bits	0 / 119,808 ( 0 % )
Embedded Multiplier 9-bit elements	0 / 26 ( 0 % )	Embedded Multiplier 9-bit elements	2 / 26 ( 8 % )
Total PLLs	0 / 2 ( 0 % )	Total PLLs	0 / 2 ( 0 % )

图7-28 对乘法器选择不同设置后的编译报告

# 7.7 LPM嵌入式锁相环调用

## 7.7.1 建立嵌入式锁相环元件

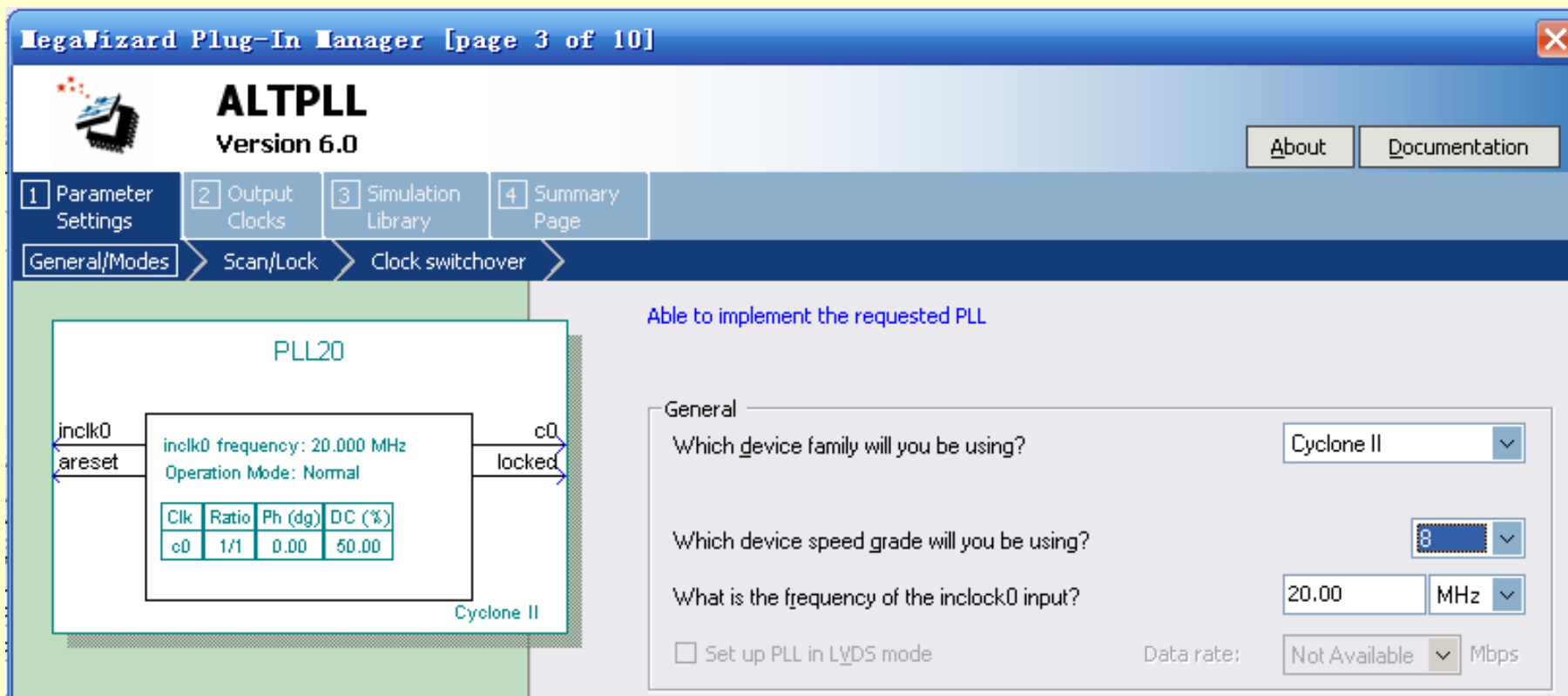


图7-29 选择参考时钟为20MHz

# 7.7 LPM嵌入式锁相环调用

## 7.7.1 建立嵌入式锁相环元件

Able to implement the requested PLL

Dynamic configuration

- Create optional inputs for dynamic reconfiguration

Optional inputs

- Create an 'pllena' input to selectively enable the PLL
- Create an 'areset' input to asynchronously reset the PLL
- Create an 'pfdena' input to selectively enable the phase/freq. detector

Lock output

- Create 'locked' output

Clk	Ratio	Ph (dg)	DC (%)
c0	1/1	0.00	50.00

图7-30 选择控制信号

# 7.7 LPM嵌入式锁相环调用

## 7.7.1 建立嵌入式锁相环元件

PLL20

inclk0  
areset

inclk0 frequency: 20.000 MHz  
Operation Mode: Normal

Clk	Ratio	Ph (dg)	DC (%)
c0	3/2	0.00	50.00
c1	5/2	0.00	50.00
c2	10/1	0.00	50.00

c0  
c1  
c2  
locked

Cyclone II

c2 - Core/External Output Clock  
Able to implement the requested PLL

Use this clock

Clock Tap Settings

	Requested settings	Actual settings
<input checked="" type="radio"/> Enter output clock frequency:	210.0000000 MHz	200.000000
<input type="radio"/> Enter output clock parameters:		
Clock multiplication factor	1	10
Clock division factor	1	1
Clock phase shift	0.00 deg	0.00
Clock duty cycle (%)	50.00	50.00

图7-31 选择e0的输出频率为210MHz

# 7.7 LPM嵌入式锁相环调用

## 7.7.2 测试锁相环

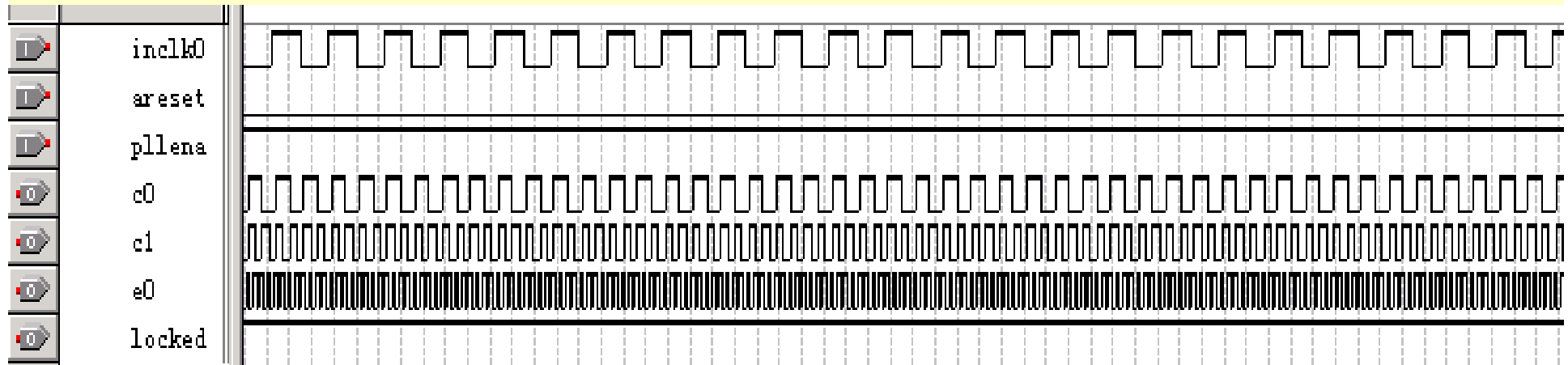


图7-32 PLL元件的仿真波形

## 7.7.2 测试锁相环

单频率输出的应用PLL的示例:

```
...;
ENTITY DDS_VHDL IS
    PORT (
        CLKK : IN  STD_LOGIC;  --此时钟进入锁相环
        FWORD : IN  STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);
    ...;
ARCHITECTURE one OF DDS_VHDL IS
    COMPONENT PLLU                                --调入PLL声明
        PORT (
            inclk0 : IN  STD_LOGIC  := '0';
            c0 : OUT  STD_LOGIC );
        END COMPONENT;
    COMPONENT REG32B
    ...;
BEGIN
    ...;
    u6 :  SIN_ROM PORT MAP( address=>D32B(31 DOWNTO 22), q=>POUT,
inclock=>CLK );
    u7 :  PLL20  PORT MAP( inclk0=> CLKK,c0=>CLK);  --例化
END;
```

# 7.8 IP核NCO数控振荡器使用方法

 


图7-33 安装NCO核

# 7.8 IP核NCO数控振荡器使用方法

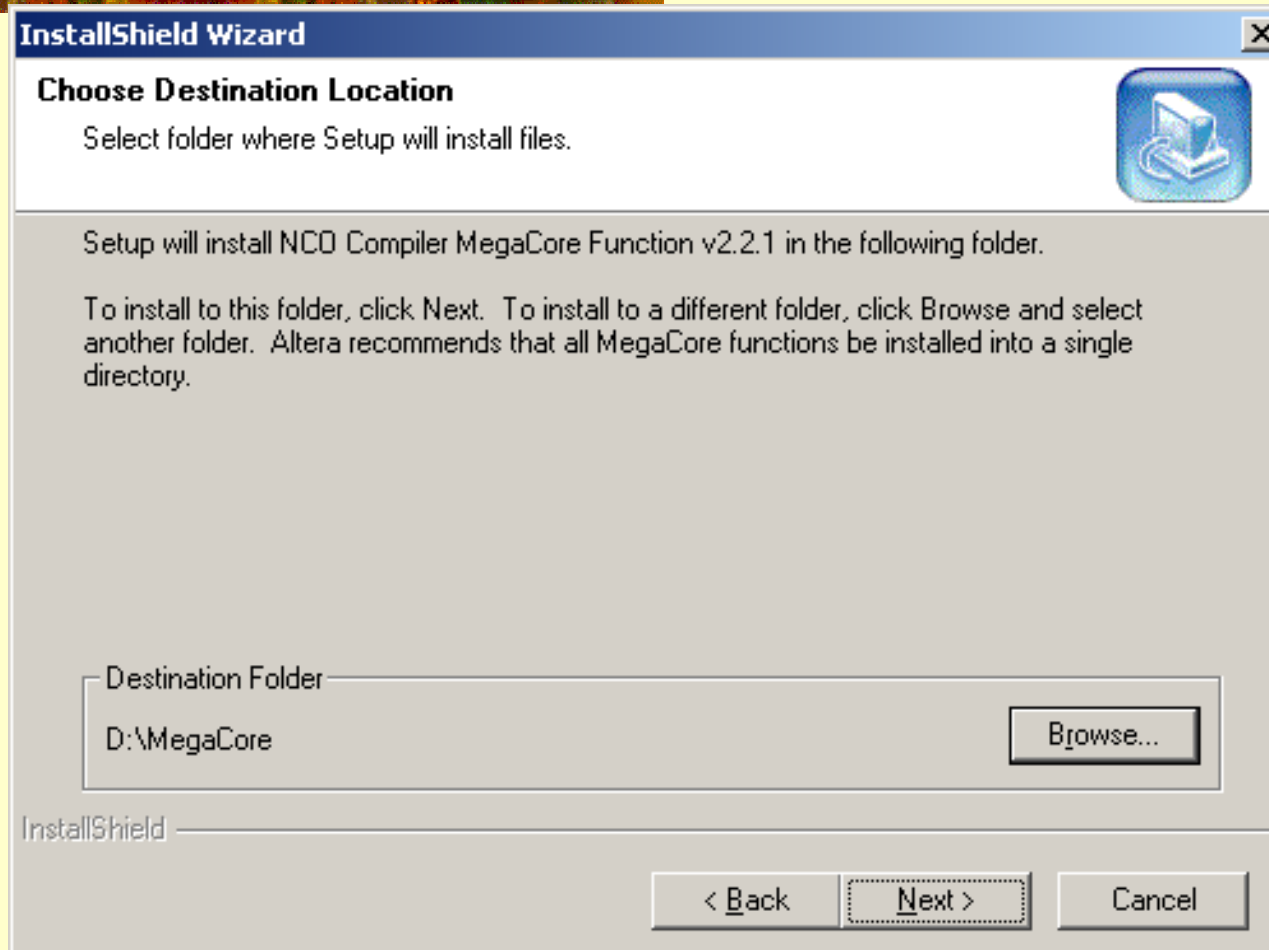


图7-34 确定安装路径



# 7.8 IP核NCO数控振荡器使用方法

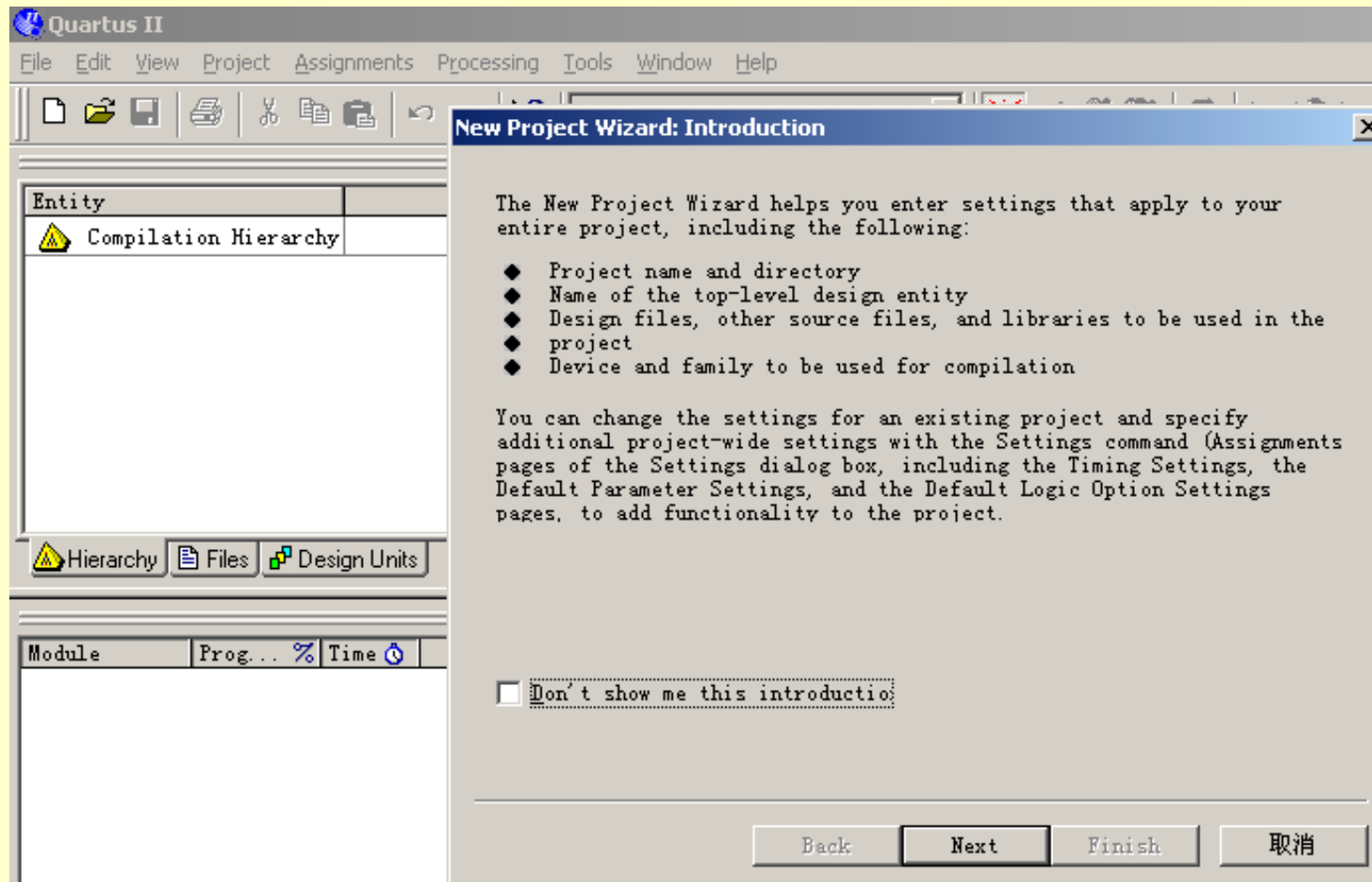


图7-35 开始Core的工程路径

# 7.8 IP核NCO数控振荡器使用方法

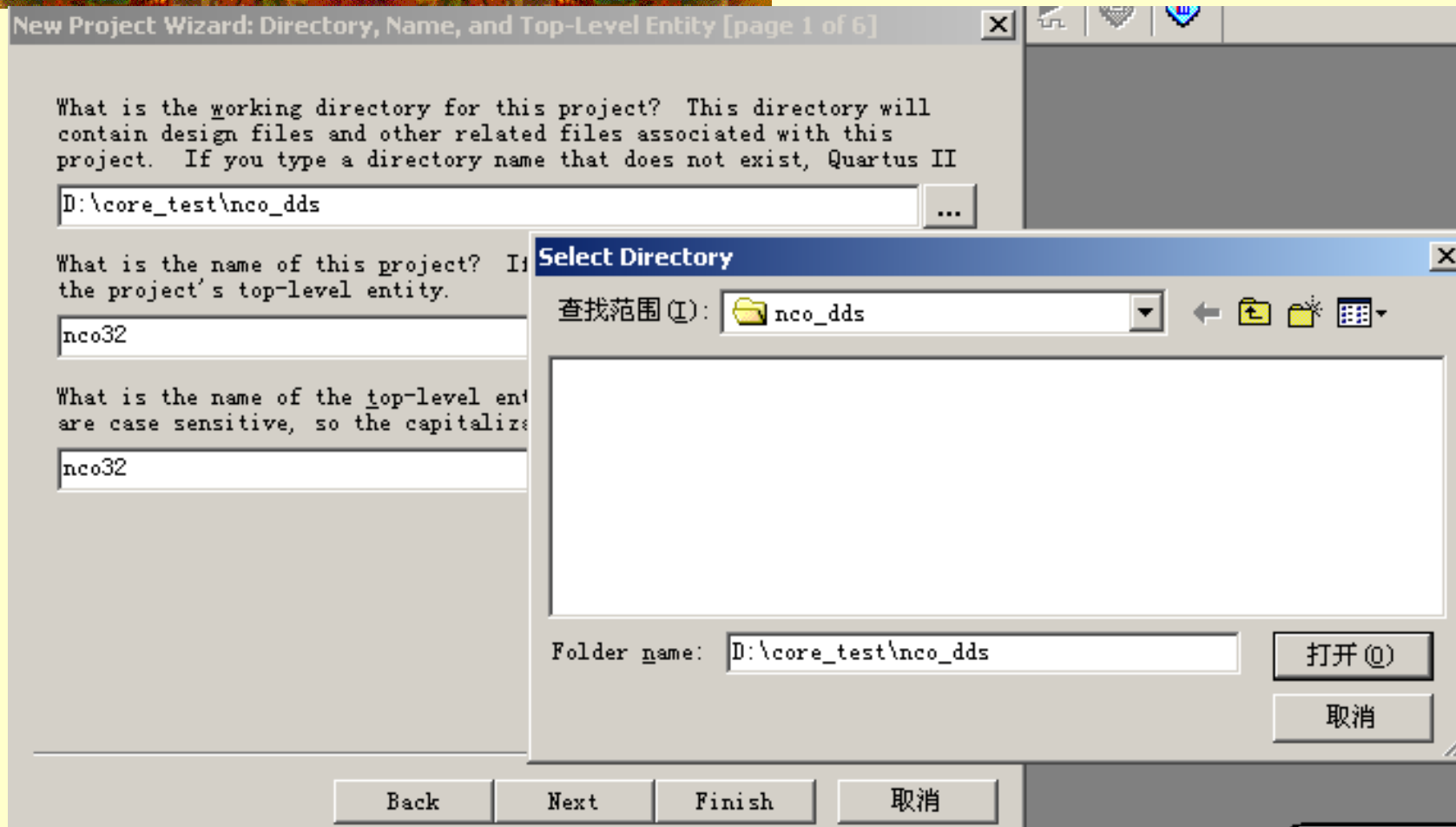


图7-36 确定工程路径和工程名

# 7.8 IP核NCO数控振荡器使用方法

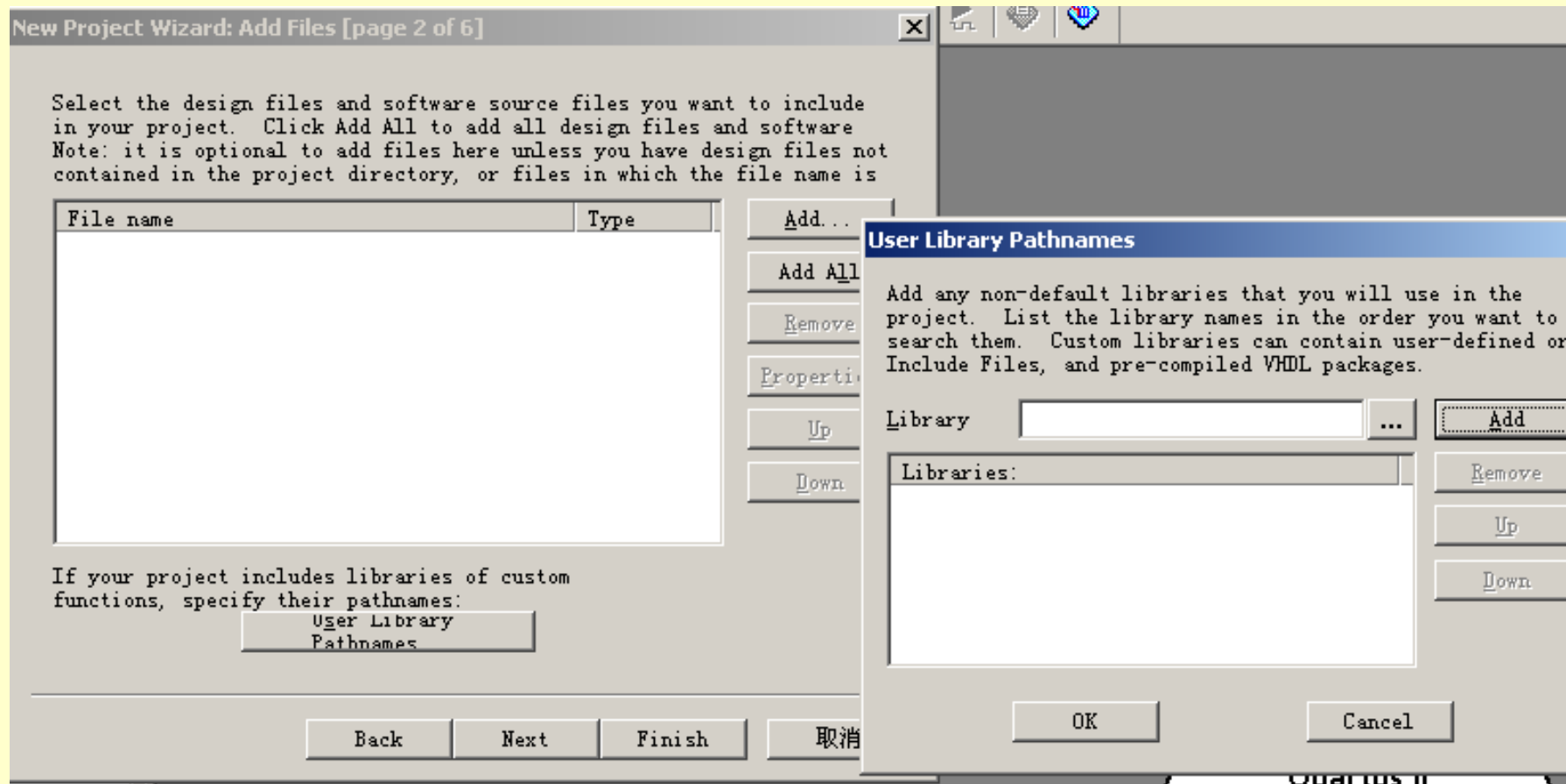


图7-37 打开Core用户库设置窗

# 7.8 IP核NCO数控振荡器使用方法



图7-38 选中确定路径上的NCO库

# 7.8 IP核NCO数控振荡器使用方法

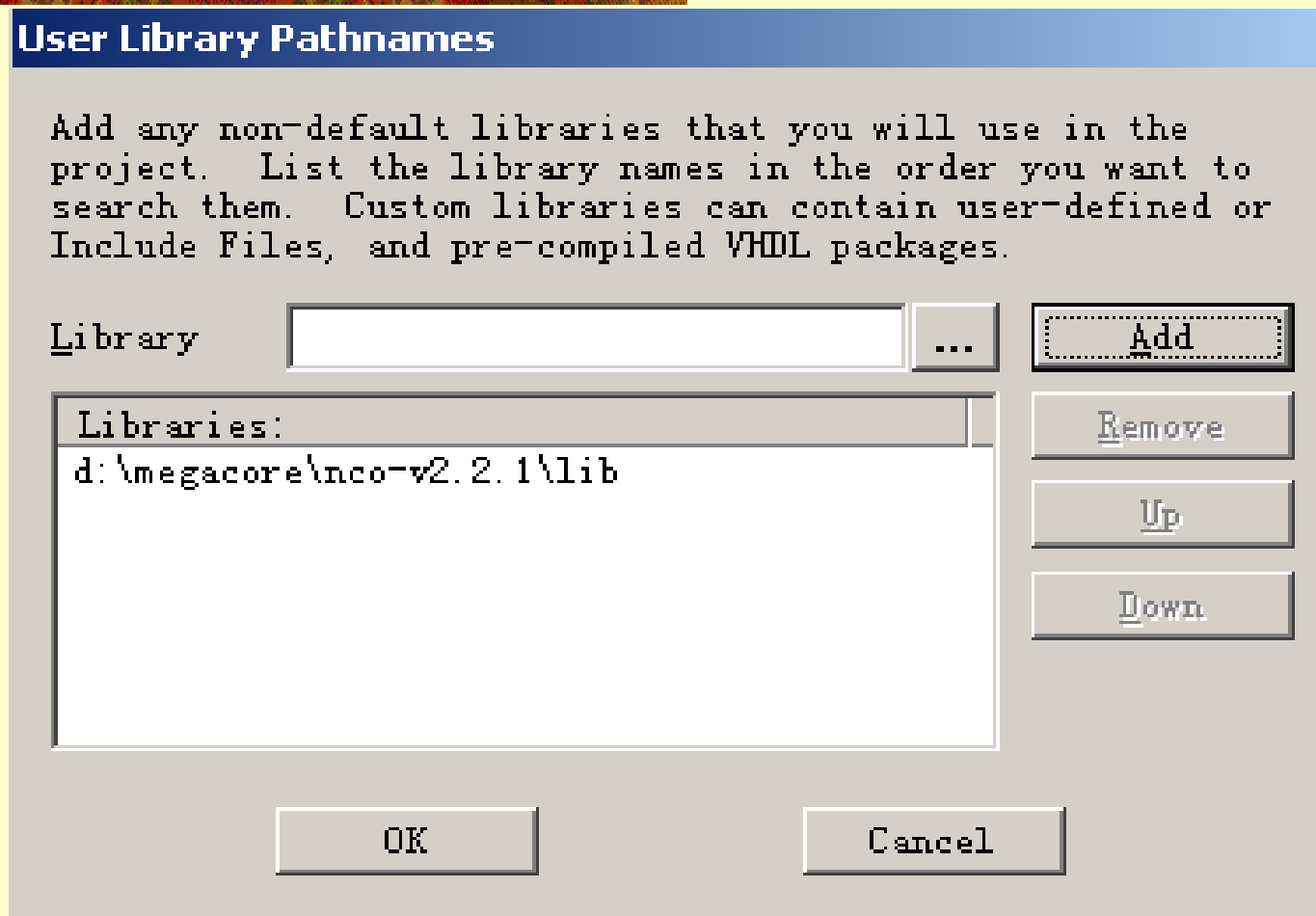


图7-39 加入NCO库

# 7.8 IP核NCO数控振荡器使用方法

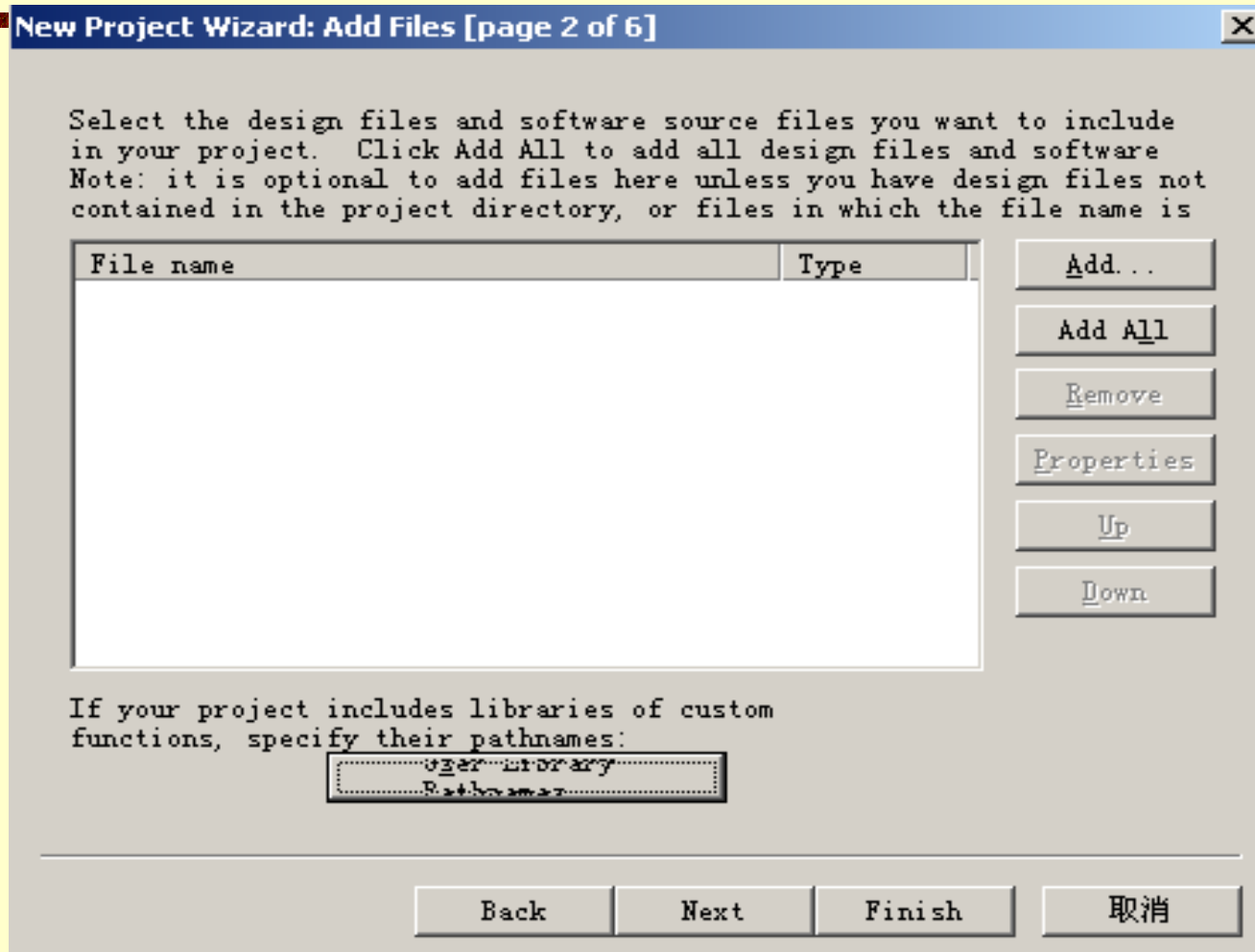


图7-40 已经在工程中加入NCO库

# 7.8 IP核NCO数控振荡器使用方法

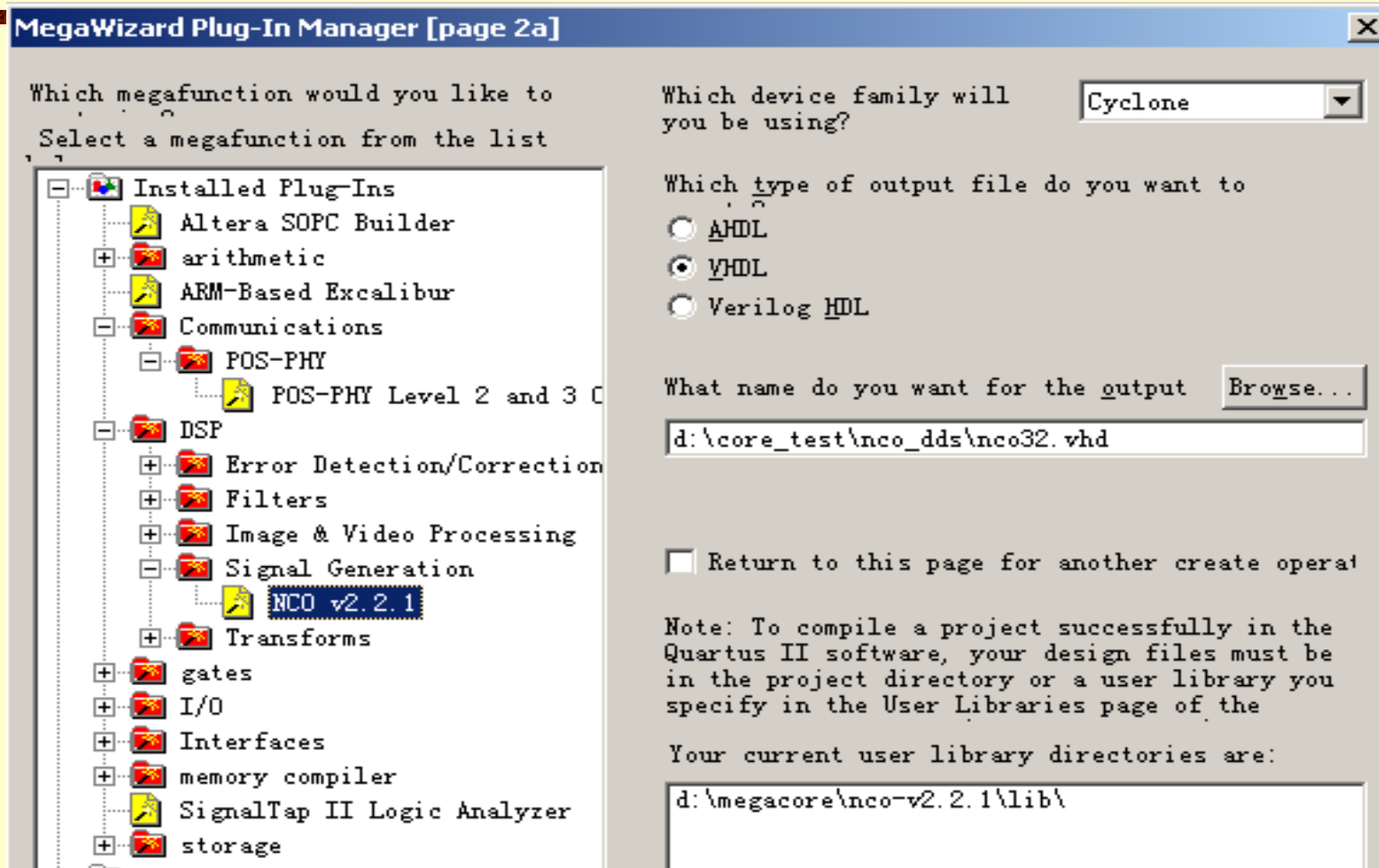


图7-41 打开Core设置管理窗

# 7.8 IP核NCO数控振荡器使用方法

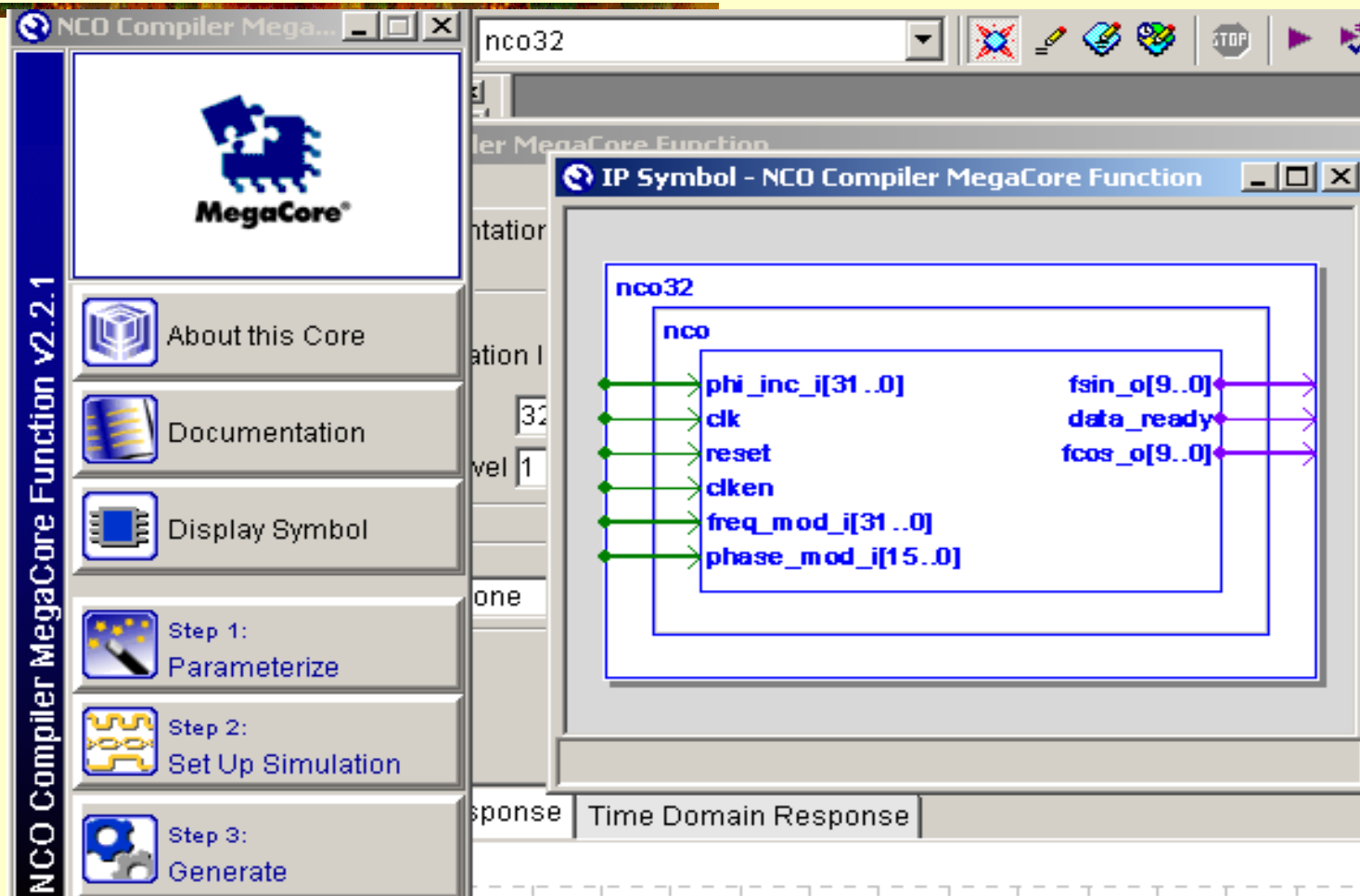


图7-42 开始进入Core参数设置窗Toolbench



# 7.8 IP核NCO数控振荡器使用方法

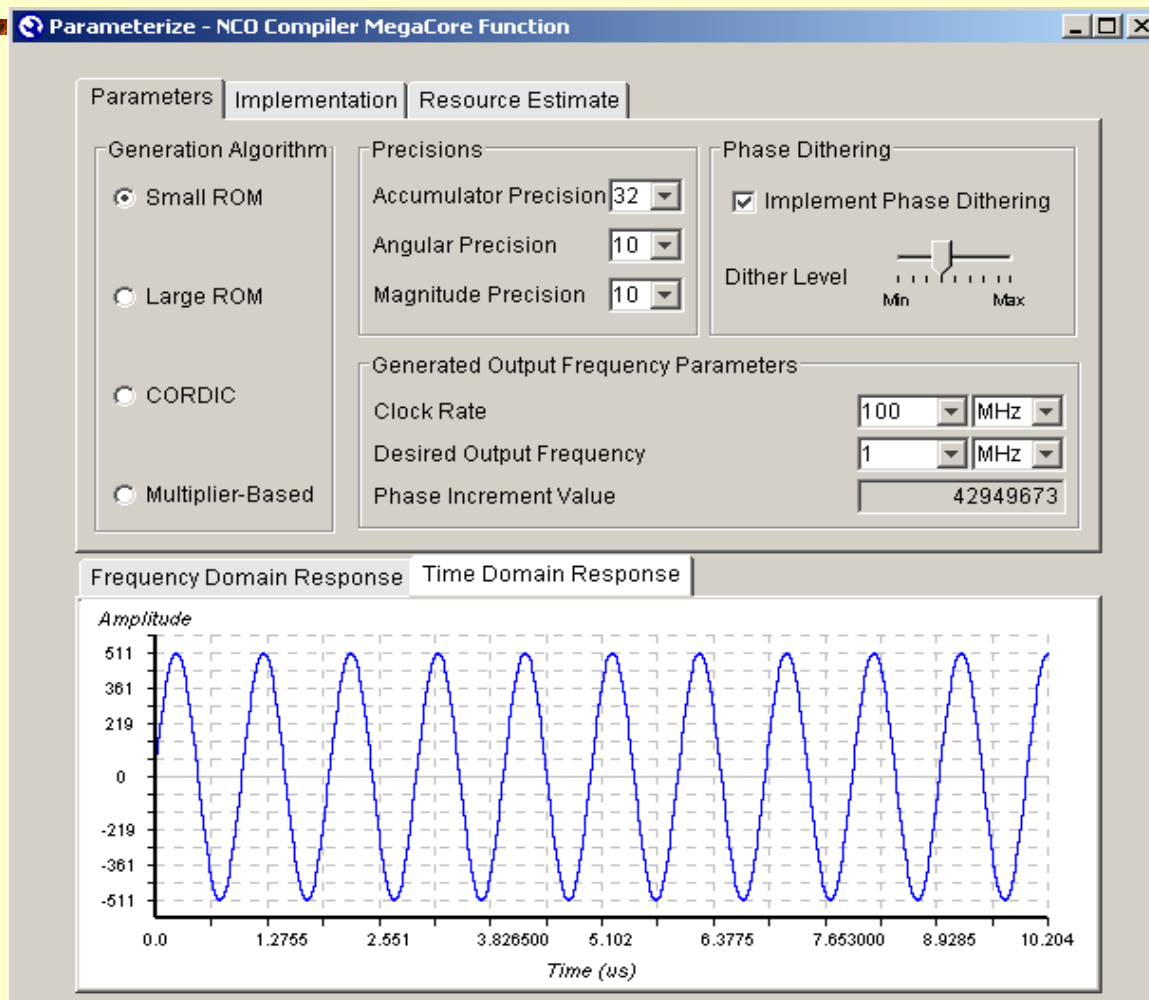


图7-43 设置NCO参数

# 7.8 IP核NCO数控振荡器使用方法

The screenshot displays the 'Parameterize - NCO Compiler MegaCore Function' dialog box. It features three tabs: 'Parameters', 'Implementation', and 'Resource Estimate'. The 'Parameters' tab is selected, showing configuration options for Frequency Modulation, Phase Modulation, and Outputs. The 'Frequency Modulation' section includes a checked 'Frequency Modulation Input' box, a 'Modulator Resolution' dropdown set to 32, and a 'Modulator Pipeline Level' dropdown set to 1. The 'Phase Modulation' section includes a checked 'Phase Modulation Input' box, a 'Modulator Precision' dropdown set to 16, and a 'Modulator Pipeline Level' dropdown set to 1. The 'Outputs' section has 'Dual Output' selected. Below these are 'Device Family' (Target: Cyclone) and 'Multi-Channel NCO' (Number of Channels: 1). At the bottom left, a 'Frequency Domain Response' plot shows a red waveform on a grid with 'Magnitude(dB)' on the y-axis. To the right, the 'IP Symbol' window shows the block's pin configuration: phi\_inc\_i[31..0], clk, reset, clken, freq\_mod\_i[31..0], phase\_mod\_i[15..0], fsin\_o[9..0], data\_ready, and fcos\_o[9..0]. At the bottom right, there are buttons for 'Quartus II Information' and 'http://www.altera.com', and a 'Quartus II Tcl Console' window.

图7-44设置NCO参数

# 7.8 IP核NCO数控振荡器使用方法

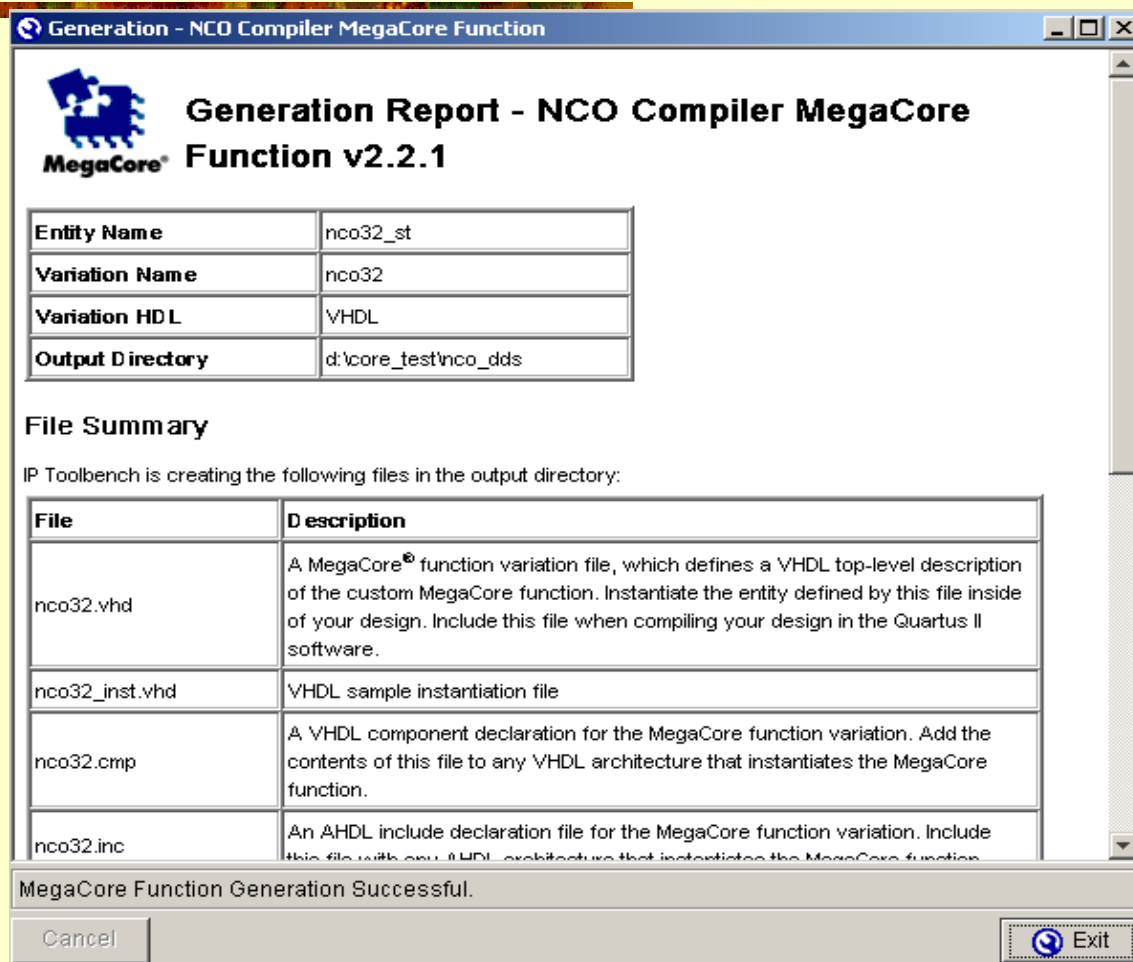


图7-45完成NCO参数设置并生成设计文件后的信息窗

# 7.8 IP核NCO数控振荡器使用方法

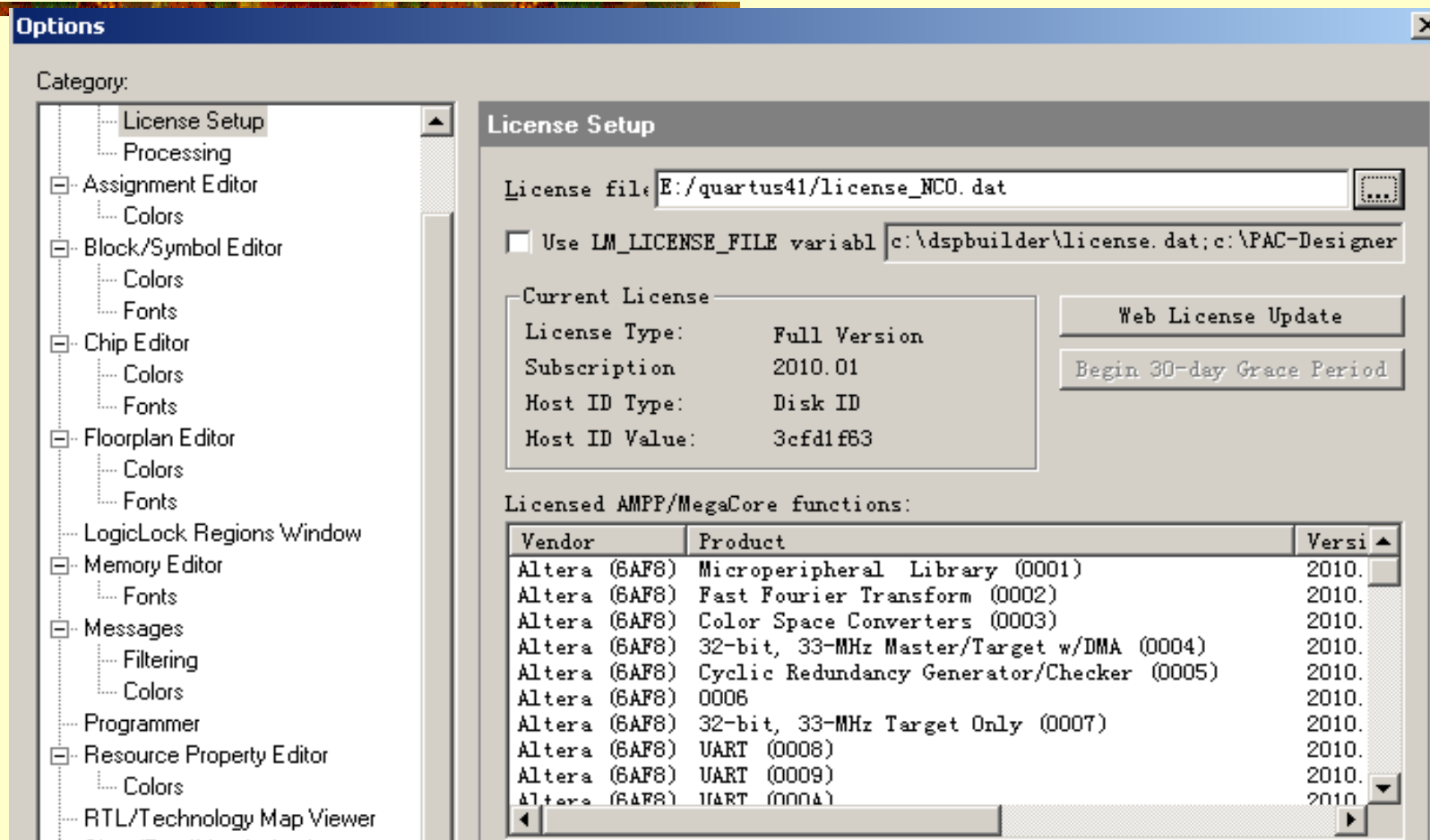


图7-46 加入NCO的授权文件

# 7.8 IP核NCO数控振荡器使用方法

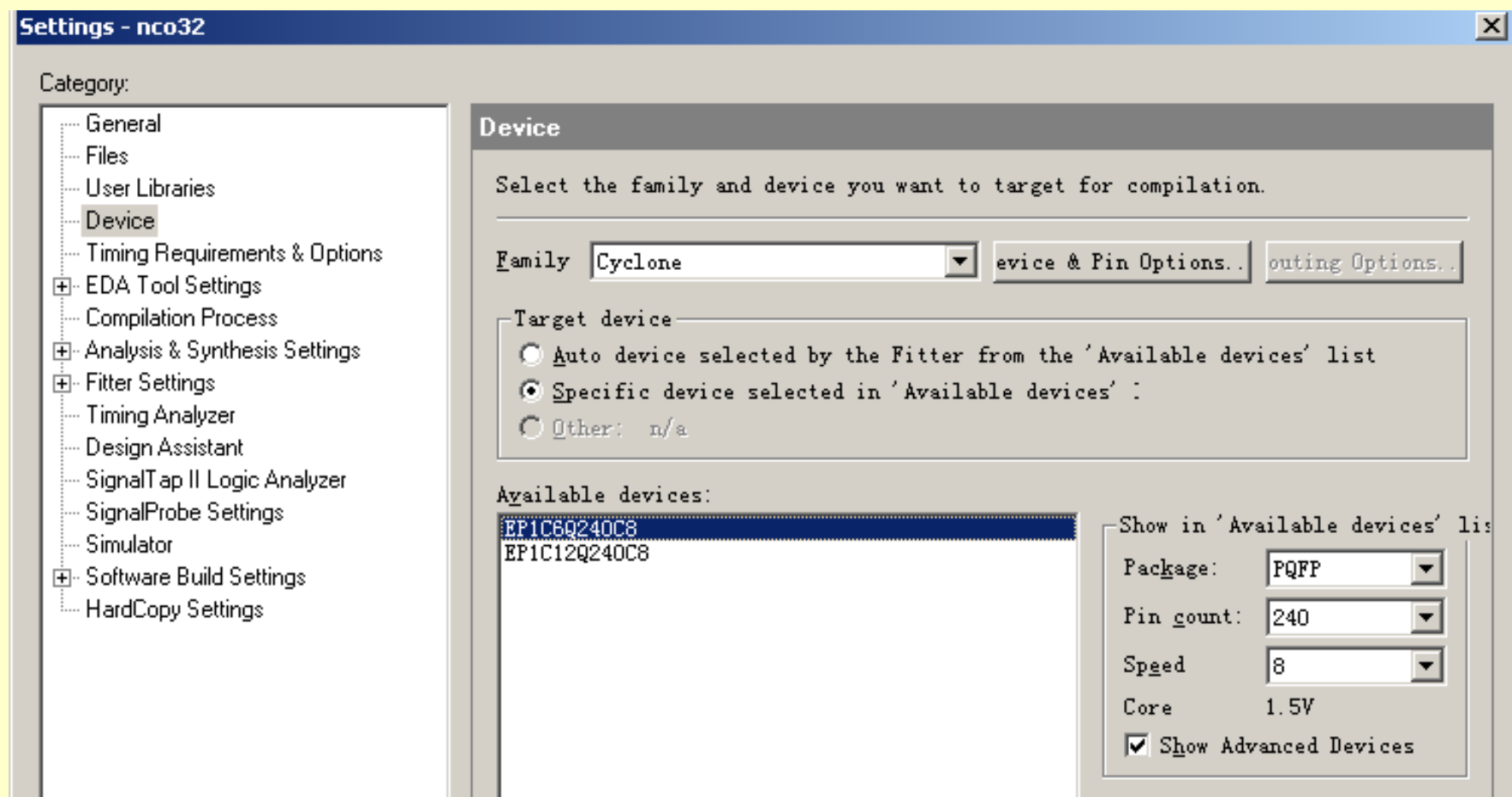


图7-47 选定FPGA目标器件

# 7.8 IP核NCO数控振荡器使用方法

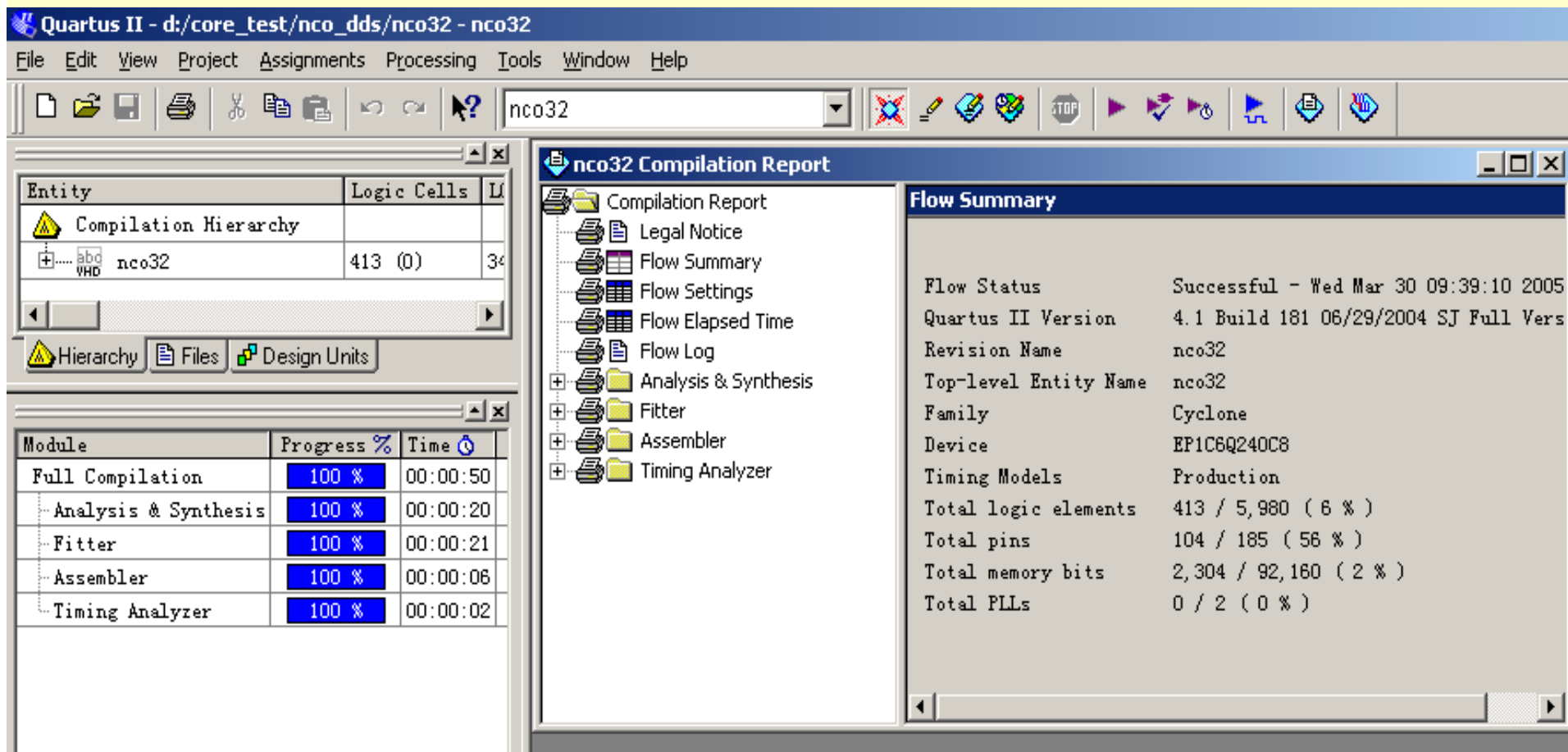


图7-48 设定工程后进行全程编译

# 7.9 8051单片机IP核应用

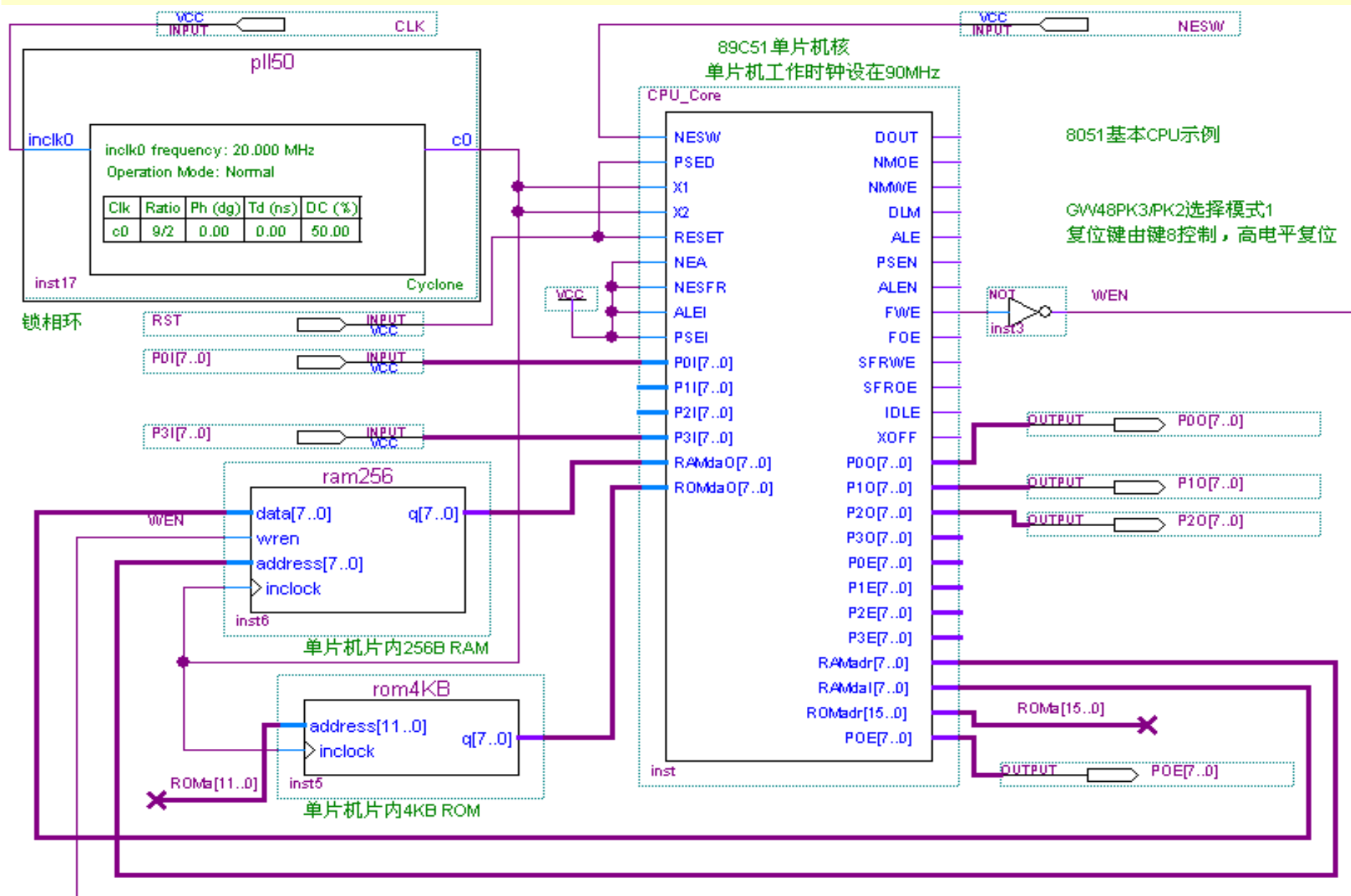


图7-49 基本8051CPU核应用电路示例

## 7.9 8051单片机IP核应用

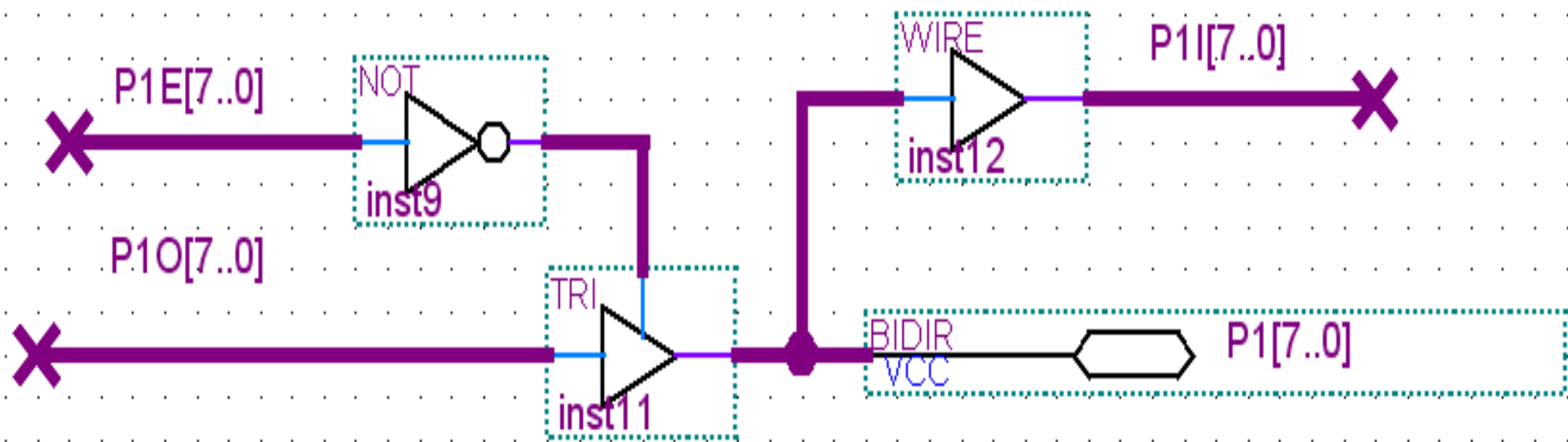


图7-50 单片机I/O口设置成双向口的电路



# 7.9 8051单片机IP核应用

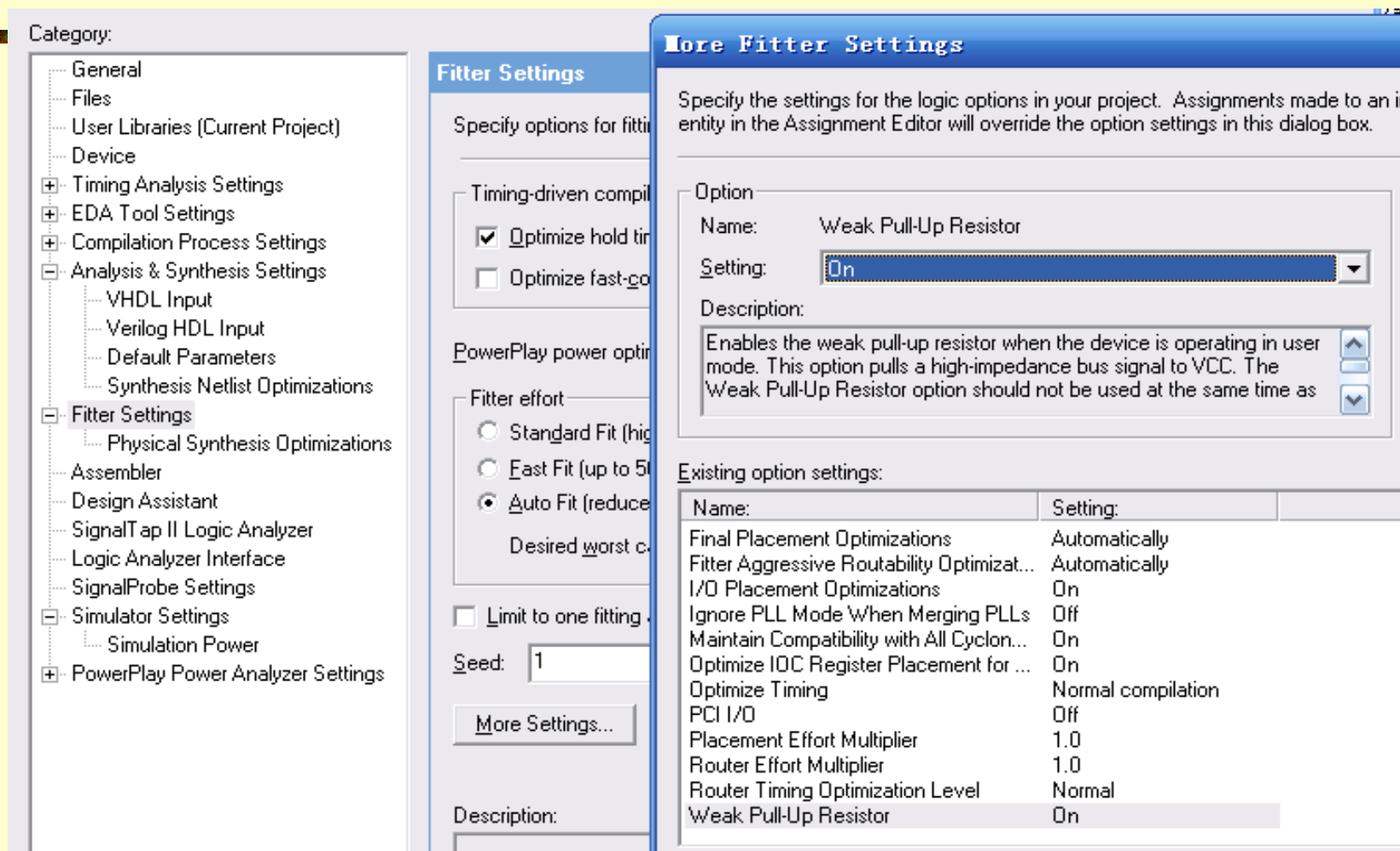


图7-51 设置FPGA的总线口输出为上拉

# 7.9 8051单片机IP核应用

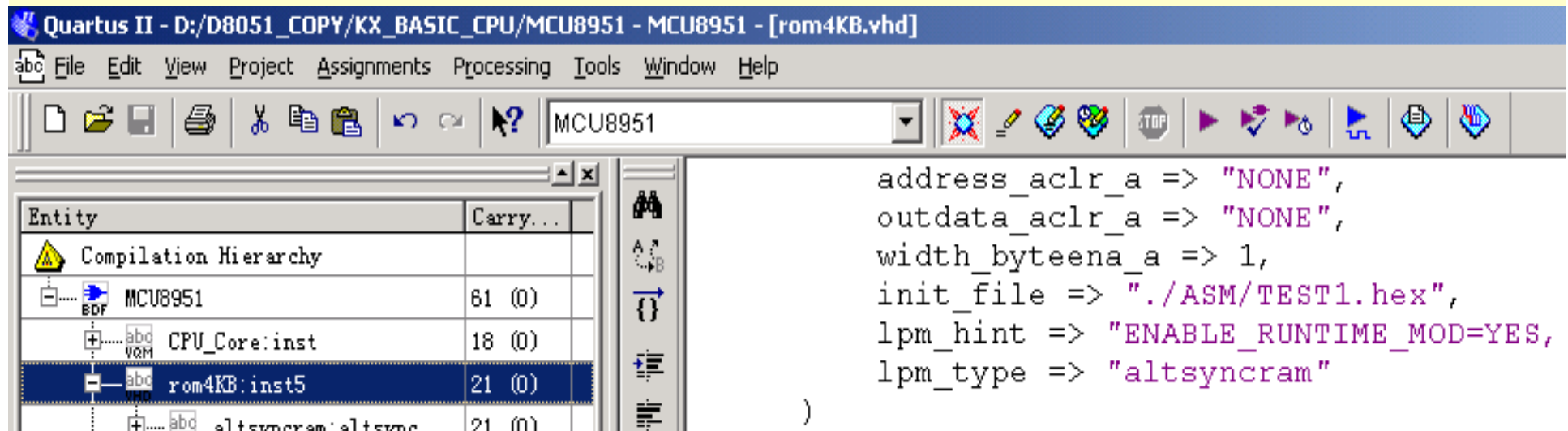


图7-52 LPM\_ROM初始化文件路径

图7-53 TEST1.asm汇编程序

```
ORG 0000H
MAIN :   MOV     SP, #60H
         MOV     24H, #00H
         MOV     30H, #01H
ROUND :  LCALL   DELAY1
         MOV     A, 24H
         INC     A
         MOV     24H, A
         MOV     P1, A
         MOV     A, 30H
         RR     A
         MOV     P0, A
         MOV     30H, A
         NOP
         NOP
         MOV     A, P0
         MOV     B, P3
         ADD    A, B
         MOV     P2, A
         LCALL   DELAY1
         SJMP   ROUND
DELAY :  MOV     20H, #0FFH
        W1 :   MOV     21H, #0FFH
        W2 :   DJNZ   21H, W2
         DJNZ   20H, W1
         RET
DELAY1 : MOV     22H, #08H
        W3 :   LCALL   DELAY
         DJNZ   22H, W3
         RET
END
```

# 7.9 8051单片机IP核应用

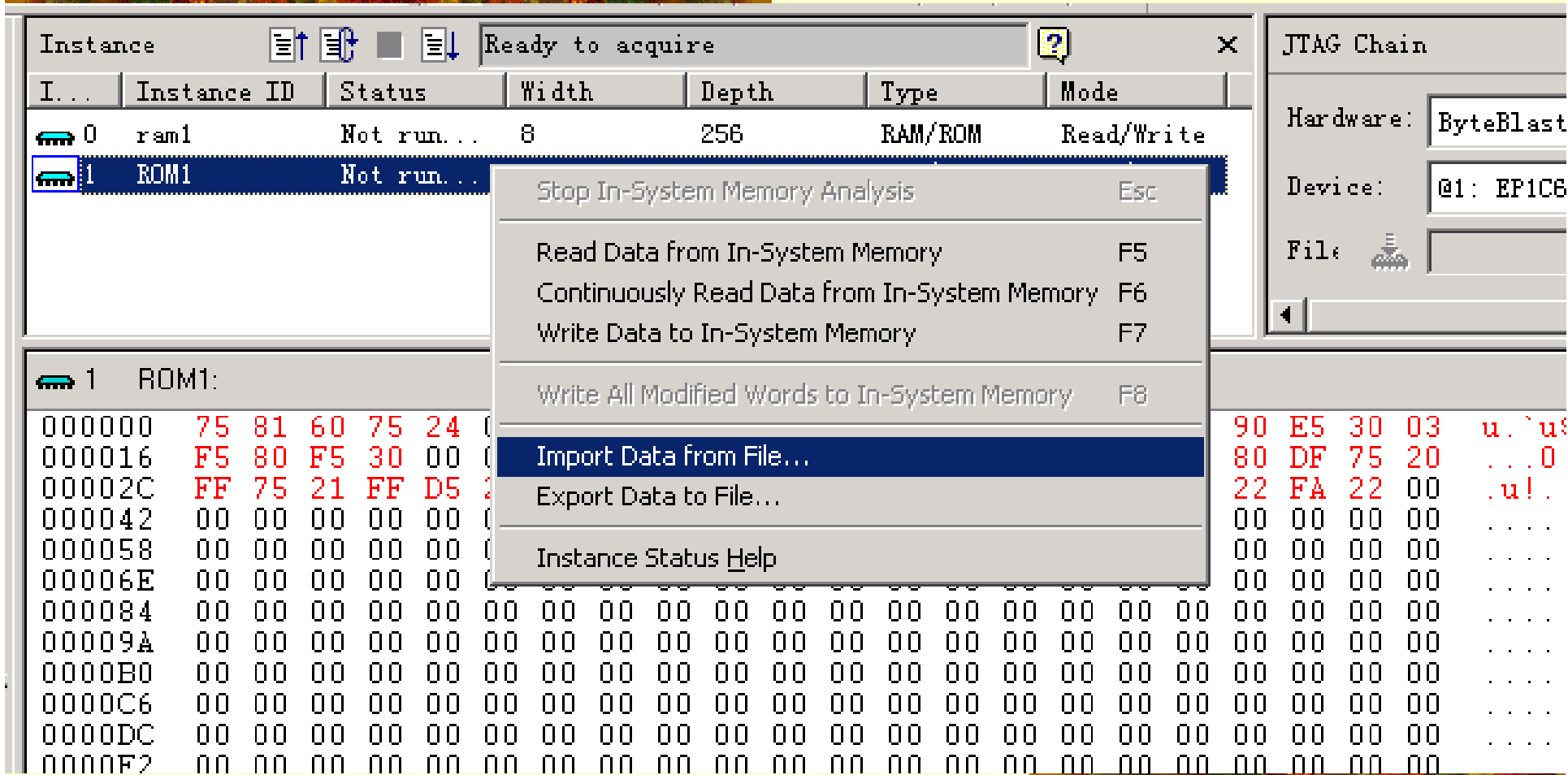


图7-54 下载汇编程序HEX代码



## 习题

**7-1.** 如果不使用MegaWizard Plug-In Manager工具，如何在自己的设计中调用LPM模块？以计数器lpm\_counter为例，写出调用该模块的程序，其中参数自定。

**7-2.** LPM\_ROM、LPM\_RAM、LPM\_FIFO等模块与FPGA中嵌入的EAB，ESB，M4K有怎样的联系关系？

**7-3.** 参考QuartusII的Help (Contents)，详细说明LPM元件altcam、altsyncram、lpm\_fifo、lpm\_shiftreg的使用方法，以及其中各参量的含义和设置方法。

**7-4.** 如果要设计一8051单片机，如何为它配置含有汇编程序代码的ROM（文件）？

**7-5.** 将例7-4的顶层程序和例7-3的ROM程序合并成为一个程序，要求用例化语句直接调用LPM模块altsyncram。编译验证，使之功能与原设计相同。



# 实验与设计

## 7-1. 正弦信号发生器设计

**(1) 实验目的:** 进一步熟悉QuartusII及其LPM\_ROM与FPGA硬件资源的使用方法。

**(2) 实验原理:** 参考本章相关内容。

**(3) 实验内容1:** 根据例7-4, 在Quartus II上完成正弦信号发生器设计, 包括仿真和资源利用情况了解(假设利用Cyclone器件)。最后在实验系统上实测, 包括SignalTap II测试、FPGA中ROM的在系统数据读写测试和利用示波器测试。最后完成EPCSx配置器件的编程。

**(4) 实验内容2:** 按照图7-49所示, 用原理图方法设计正弦信号发生器, 要调用3个LPM模块来构成: 1、PLL, 输入频率20MHz, 32MHz单频率输出; 2、6位二进制计数器; 3、LPM ROM, 加载的波形数据同上。注意, 硬件实现时可以通过SignalTapII观察波形, 但不能用0832输出, 波形必须用高速DAC输出。



# 实验与设计

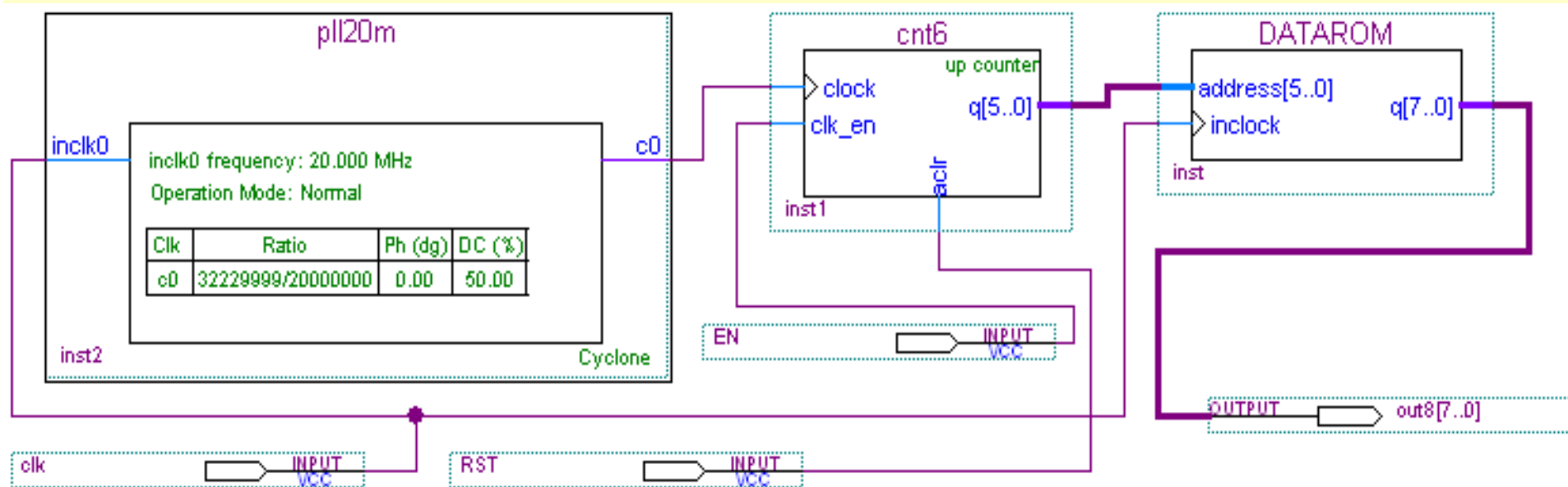


图7-55 调用了PLL元件信号发生器原理图



# 实验与设计

## 7-1. 正弦信号发生器设计

**(5) 实验内容3:** 修改例7-3的数据ROM文件，设其数据线宽度为8，地址线宽度也为8，初始化数据文件使用MIF格式，用C程序产生正弦信号数据，最后完成以上相同的实验。

**(6) 实验内容4:** 设计一任意波形信号发生器，可以使用LPM双口RAM担任波形数据存储器，利用单片机产生所需要的波形数据，然后输向FPGA中的RAM（可以利用GW48系统上与FPGA接口的单片机完成此实验，D/A可利用系统上配置的0832或5651高速器件）。

**(7) 实验报告:** 根据以上的实验内容写出实验报告，包括设计原理、程序设计、程序分析、仿真分析、硬件测试和详细实验过程。





# 实验与设计

## 7-2. 8位16进制频率计设计

**(1) 实验目的：**设计8位16进制频率计，学习较复杂的数字系统设计方法。

**(2) 实验原理：**根据频率的定义和频率测量的基本原理，测定信号的频率必须有一个脉宽为1秒的输入信号脉冲计数允许的信号；1秒计数结束后，计数值被锁入锁存器，计数器清0，为下一测频计数周期作好准备。测频控制信号可以由一个独立的发生器来产生，即图7-57中的FTCTRL。根据测频原理，测频控制时序可以如图7-56所示。

设计要求是：FTCTRL的计数使能信号CNT\_EN能产生一个1秒脉宽的周期信号，并对频率计中的32位二进制计数器COUNTER32B（图7-57）的ENABL使能端进行同步控制。当CNT\_EN高电平时允许计数；低电平时停止计数，并保持其所计的脉冲数。在停止计数期间，首先需要有一个锁存信号LOAD的上跳沿将计数器在前1秒钟的计数值锁存进锁存器REG32B中，并由外部的16进制7段译码器译出，显示计数值。设置锁存器的好处是数据显示稳定，不会由于周期性的清0信号而不断闪烁。锁存信号后，必须有一清0信号RST\_CNT对计数器进行清零，为下1秒的计数操作作准备。



# 实验与设计

## 7-2. 8位16进制频率计设计

**(3) 实验内容1:** 分别仿真测试模块例7-7、例7-8和例7-9，再结合例7-10完成频率计的完整设计和硬件实现，并给出其测频时序波形及其分析。建议选实验电路模式5；8个数码管以16进制形式显示测频输出；待测频率输入FIN由clock0输入，频率可选4Hz、256Hz、3Hz...50MHz等；1Hz测频控制信号CLK1Hz可由clock2输入(用跳线选1Hz)。注意，这时8个数码管的测频显示值是16进制的。

**(4) 实验内容2:** 参考例4-22，将频率计改为8位10进制频率计，注意此设计电路的计数器必须是8个4位的10进制计数器，而不是1个。此外注意在测频速度上给予优化。

**(5) 实验内容3:** 用LPM模块取代例7-8和例7-9，再完成同样的设计任务。

**(6) 实验报告:** 给出频率计设计的完整实验报告。

### 【例7-7】

```
LIBRARY IEEE; --测频控制电路
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
ENTITY FTCTRL IS
    PORT (CLKK : IN STD_LOGIC; -- 1Hz
          CNT_EN : OUT STD_LOGIC; -- 计数器时钟使能
          RST_CNT : OUT STD_LOGIC; -- 计数器清零
          Load : OUT STD_LOGIC ); -- 输出锁存信号
END FTCTRL;
ARCHITECTURE behav OF FTCTRL IS
    SIGNAL Div2CLK : STD_LOGIC;
BEGIN
    PROCESS( CLKK )
    BEGIN
        IF CLKK'EVENT AND CLKK = '1' THEN -- 1Hz时钟2分频
            Div2CLK <= NOT Div2CLK;
        END IF;
    END PROCESS;
    PROCESS (CLKK, Div2CLK)
    BEGIN
        IF CLKK='0' AND Div2CLK='0' THEN RST_CNT<='1';-- 产生计数器清零信号
        ELSE RST_CNT <= '0'; END IF;
    END PROCESS;
    Load <= NOT Div2CLK; CNT_EN <= Div2CLK;
END behav;
```

## 【例7-8】

```
LIBRARY IEEE;    --32位锁存器
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
ENTITY REG32B IS
    PORT (
        LK : IN STD_LOGIC;
        DIN : IN STD_LOGIC_VECTOR(31
DOWNTO 0);
        DOUT : OUT STD_LOGIC_VECTOR(31
DOWNTO 0) );
    END REG32B;
    ARCHITECTURE behav OF REG32B IS
    BEGIN
        PROCESS(LK, DIN)
        BEGIN
            IF LK'EVENT AND LK = '1' THEN DOUT <= DIN;
                END IF;
            END PROCESS;
        END behav;
```

### 【例7-9】

```
LIBRARY IEEE;    --32位计数器
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
ENTITY COUNTER32B IS
    PORT (FIN : IN STD_LOGIC;           -- 时钟信号
          CLR : IN STD_LOGIC;          -- 清零信号
          ENABL : IN STD_LOGIC;       -- 计数使能信号
          DOUT : OUT STD_LOGIC_VECTOR(31 DOWNTO 0)); -- 计数结果
END COUNTER32B;
ARCHITECTURE behav OF COUNTER32B IS
    SIGNAL CQI : STD_LOGIC_VECTOR(31 DOWNTO 0);
BEGIN
    PROCESS(FIN, CLR, ENABL)
    BEGIN
        IF CLR = '1' THEN    CQI <= (OTHERS=>'0');    -- 清零
        ELSIF FIN'EVENT AND FIN = '1' THEN
            IF ENABL = '1' THEN CQI <= CQI + 1; END IF;
        END IF;
    END PROCESS;
    DOUT <= CQI;
END behav;
```

### 【例7-10】

```
LIBRARY IEEE;    --频率计顶层文件
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
ENTITY FREQTEST IS
    PORT ( CLK1HZ : IN STD_LOGIC;
          FSIN  : IN STD_LOGIC;
          DOUT  : OUT STD_LOGIC_VECTOR(31 DOWNTO 0) );
END FREQTEST;
ARCHITECTURE struc OF FREQTEST IS
    COMPONENT FTCTRL
        PORT (CLKK : IN STD_LOGIC;           -- 1Hz
              CNT_EN : OUT STD_LOGIC;       -- 计数器时钟使能
              RST_CNT : OUT STD_LOGIC;     -- 计数器清零
              Load : OUT STD_LOGIC        ); -- 输出锁存信号
    END COMPONENT;
    COMPONENT COUNTER32B
        PORT (FIN : IN STD_LOGIC;           -- 时钟信号
              CLR : IN STD_LOGIC;         -- 清零信号
              ENABL : IN STD_LOGIC;       -- 计数使能信号
              DOUT : OUT STD_LOGIC_VECTOR(31 DOWNTO 0)); -- 计数结果
    END COMPONENT;
```

接下页

```

COMPONENT REG32B
  PORT (      LK : IN STD_LOGIC;
          DIN  : IN STD_LOGIC_VECTOR(31 DOWNT0 0);
          DOUT : OUT STD_LOGIC_VECTOR(31 DOWNT0 0) );
END COMPONENT;

SIGNAL TSTEN1 : STD_LOGIC;
SIGNAL CLR_CNT1 : STD_LOGIC;
SIGNAL Load1 : STD_LOGIC;
SIGNAL DTO1 : STD_LOGIC_VECTOR(31 DOWNT0 0);
SIGNAL CARRY_OUT1 : STD_LOGIC_VECTOR(6 DOWNT0 0);

BEGIN
  U1 :      FTCTRL PORT MAP(CLKK =>CLK1HZ,CNT_EN=>TSTEN1,
RST_CNT =>CLR_CNT1,Load =>Load1);
  U2 :      REG32B PORT MAP(  LK => Load1,    DIN=>DTO1, DOUT =>
DOUT);
  U3 : COUNTER32B PORT MAP( FIN => FSIN, CLR => CLR_CNT1,
ENABL => TSTEN1, DOUT=>DTO1 );
END struc;

```



# 实验与设计

## 7-2. 8位16进制频率计设计

 


图7-56 频率计测频控制器FTCTRL测控时序图





# 实验与设计

## 7-2. 8位16进制频率计设计

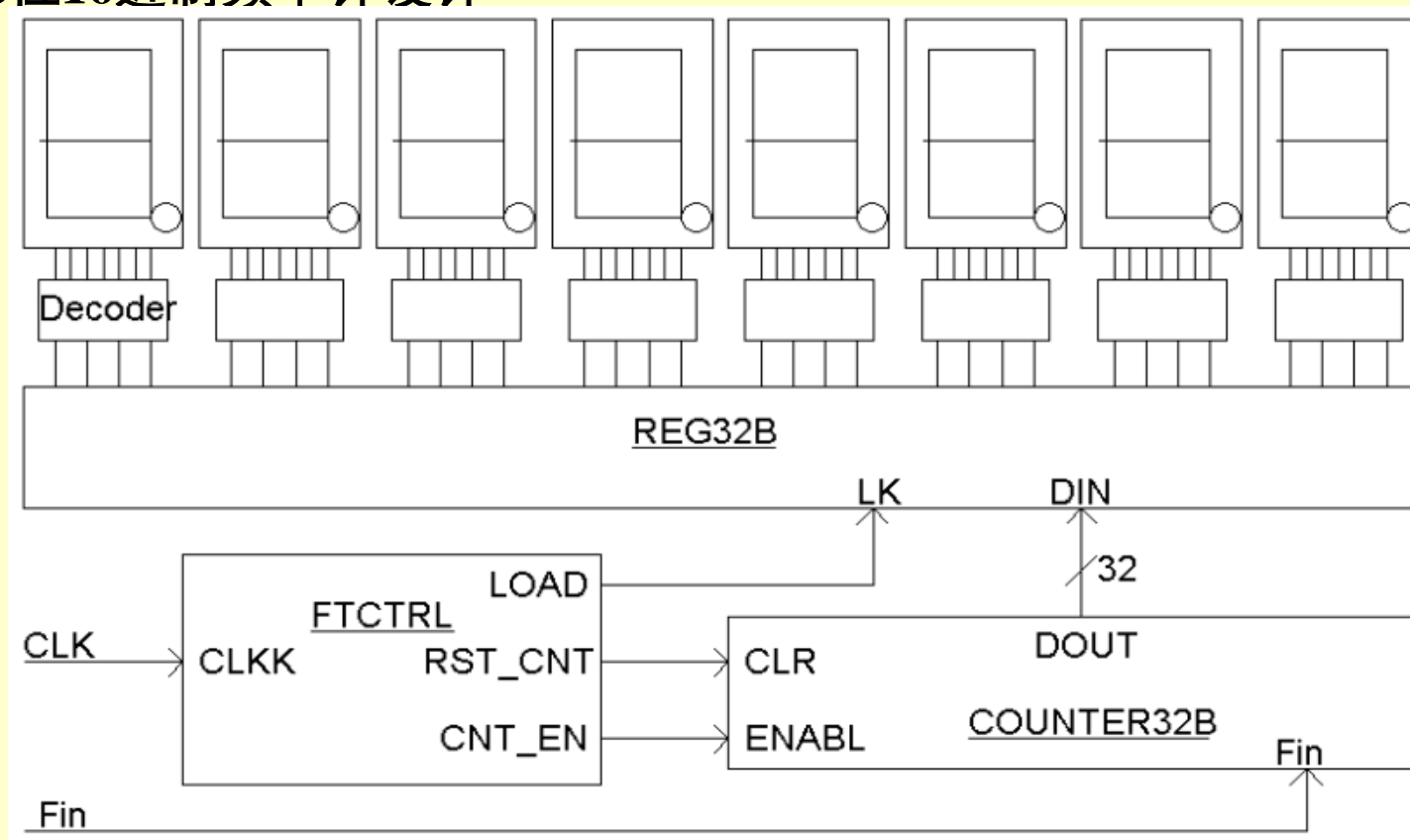


图7-57 频率计电路框图



# 实验与设计

## 7-3. 利用LPM\_ROM设计乘法器

**(1) 实验原理：**硬件乘法器有多种设计方法，但相比之下，由LPM\_ROM构成的乘法表方式的乘法器的运算速度最快。这里定制LPM\_ROM的地址位宽为8；地址输入由时钟`inclock`的上升沿锁入；数据位宽也为8。最后为ROM配置乘法表数据文件。

LPM\_ROM中作为乘法表的数据文件`rom_data.mif`如例7-11所示。其中的地址/数据表达方式是，冒号左边写ROM地址值，冒号右边写对应此地址放置的16进制数据。如`47 : 28`，表示47为地址，28为该地址中的数据，这样，地址高4位和低4位可以分别看成是乘数和被乘数，输出的数据可以看成是它们的乘积。

### 【例7-11】

WIDTH = 8 ;

DEPTH = 256 ;

ADDRESS\_RADIX = HEX ;

DATA\_RADIX = HEX ;

CONTENT BEGIN

```
00:00 ; 01:00 ; 02:00 ; 03:00 ; 04:00 ; 05:00 ; 06:00 ; 07:00 ; 08:00 ; 09:00;
10:00 ; 11:01 ; 12:02 ; 13:03 ; 14:04 ; 15:05 ; 16:06 ; 17:07 ; 18:08 ; 19:09;
20:00 ; 21:02 ; 22:04 ; 23:06 ; 24:08 ; 25:10 ; 26:12 ; 27:14 ; 28:16 ; 29:18;
30:00 ; 31:03 ; 32:06 ; 33:09 ; 34:12 ; 35:15 ; 36:18 ; 37:21 ; 38:24 ; 39:27;
40:00 ; 41:04 ; 42:08 ; 43:12 ; 44:16 ; 45:20 ; 46:24 ; 47:28 ; 48:32 ; 49:36;
50:00 ; 51:05 ; 52:10 ; 53:15 ; 54:20 ; 55:25 ; 56:30 ; 57:35 ; 58:40 ; 59:45;
60:00 ; 61:06 ; 62:12 ; 63:18 ; 64:24 ; 65:30 ; 66:36 ; 67:42 ; 68:48 ; 69:54;
70:00 ; 71:07 ; 72:14 ; 73:21 ; 74:28 ; 75:35 ; 76:42 ; 77:49 ; 78:56 ; 79:63;
80:00 ; 81:08 ; 82:16 ; 83:24 ; 84:32 ; 85:40 ; 86:48 ; 87:56 ; 88:64 ; 89:72;
90:00 ; 91:09 ; 92:18 ; 93:27 ; 94:36 ; 95:45 ; 96:54 ; 97:63 ; 98:72 ; 99:81;
```

END ;

注意，以上“CONTENT BEGIN”下所示的数据格式只是为了节省篇幅，实用中应该使每一数据组（如01:00 ;）占一行。



# 实验与设计

## 7-3. 利用LPM\_ROM设计乘法器

**(2) 实验内容：**利用LPM\_ROM设计4X4和8X8乘法器各一个，再利用VHDL语言描述，由逻辑宏单元构成同类乘法器各一，比较这两类乘法器的运行速度和资源耗用情况。



# 实验与设计

## 7-4. IP核应用实验

利用IP核完成如下2项设计：

1、利用NCO核分别设计：

(1) FSK； (2) PSK； (3) DDS； (4) 移相信号发生器； (5) 扫频信号源； (6) 全数字式锁相环。

2、利用NCO和FIR核设计数字正交调制解调器（参考清华大学出版社《SOPC技术实用教程》中的实验6-5）。



# 实验与设计

## 7-5. 8051单片机IP核应用实验

**(1) 实验内容1:** 参考7.9节，在图7-49所示的基本电路平台上增加一些LPM或VHDL表述硬件模块（如锁存器、译码器、PWM发生器、A/D采样控制模块、液晶控制模块等），及与单片机的接口电路，利用单片机进行控制，再编辑对应的汇编软件，完成进一步的实验。

**(2) 实验内容2:** 选择不同模式，和引脚锁定情况，协调软件与硬件设计，完成较大的软硬件综合设计模块。

**(3) 实验内容3:** 编辑一段用于测试的汇编程序，利用时序仿真和逻辑分析仪，了解8051单片机的数据总线、指令总线、不同指令执行、地址总线、ALE、PSEN、个IO端口、不同指令对应下的端口方向控制信号P0E、P1E、P2E、P3E等信号间的时序情况，给出分析报告。