

# EDA技术及其应用

---

## 第4章 应用VHDL设计数字系统

# 4.1 多路选择器的VHDL描述

## 4.1.1 多路选择器的VHDL描述

 
 


图4-1 mux21a实体

图4-2 mux21a结构体

# 4.1 多路选择器的VHDL描述

---

## 4.1.1 多路选择器的VHDL描述

### 【例4-1】

```
ENTITY mux21a IS
  PORT ( a, b : IN BIT;
         s : IN BIT;
         y : OUT BIT );
END ENTITY mux21a;
ARCHITECTURE one OF mux21a IS
  BEGIN
    y <= a WHEN s = '0' ELSE b ;
END ARCHITECTURE one ;
```

---

# 4.1 多路选择器的VHDL描述

---

## 4.1.1 多路选择器的VHDL描述

### 【例4-2】

```
ENTITY mux21a IS
  PORT ( a, b : IN BIT;
         s : IN BIT;
         y : OUT BIT );
END ENTITY mux21a;
ARCHITECTURE one OF mux21a IS
  SIGNAL d,e : BIT;
BEGIN
  d <= a AND (NOT S) ;
  e <= b AND s ;
  y <= d OR e ;
END ARCHITECTURE one ;
```

---

# 4.1 多路选择器的VHDL描述

---

## 4.1.1 多路选择器的VHDL描述

### 【例4-3】

```
ENTITY mux21a IS
  PORT ( a, b, s: IN BIT;
         y : OUT BIT );
END ENTITY mux21a;
ARCHITECTURE one OF mux21a IS
  BEGIN
    PROCESS (a,b,s)
  BEGIN
    IF s = '0' THEN
      y <= a ; ELSE
y <= b ;
    END IF;
    END PROCESS;
  END ARCHITECTURE one ;
```

---

# 4.1 多路选择器的VHDL描述

## 4.1.1 多路选择器的VHDL描述

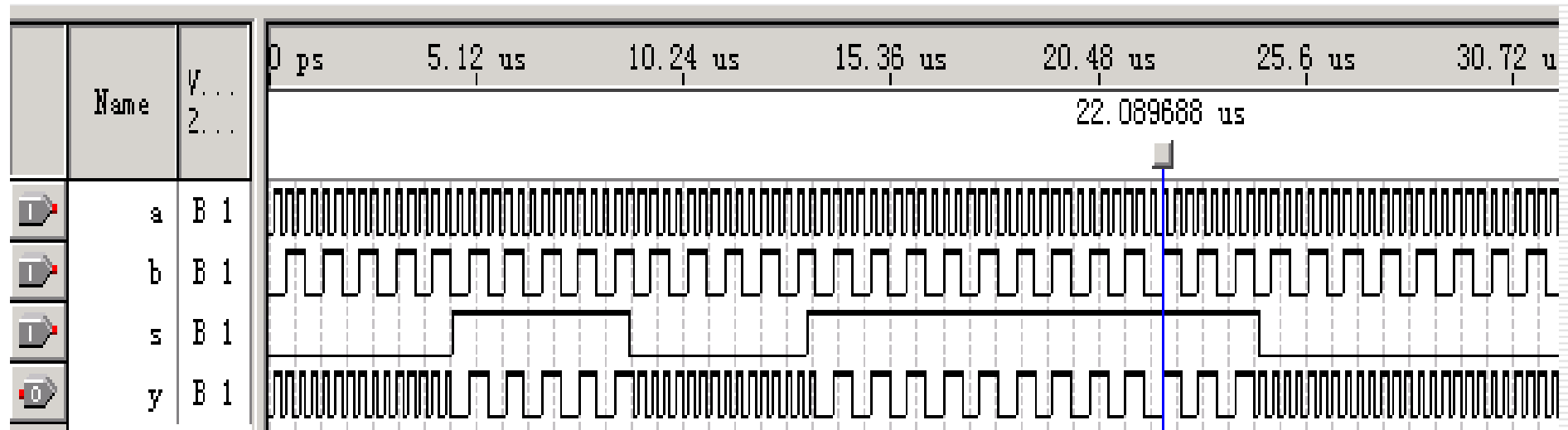


图4-3 mux21a功能时序波形

# 4.1 多路选择器的VHDL描述

---

## 4.1.2 语句结构和语法说明

### 1. 实体表达

#### 【例4-4】

```
ENTITY e_name IS
PORT ( p_name : port_m  data_type;
      ...
      p_namei : port_mi  data_type );
END ENTITY e_name;
```

---

# 4.1 多路选择器的VHDL描述

---

## 4.1.2 语句结构和语法说明

2. 实体名

3. 端口语句和端口信号名

4. 端口模式

5. 数据类型

---



# 4.1 多路选择器的VHDL描述

---

## 6. 结构体表达

### 【例4-5】

```
ARCHITECTURE arch_name OF e_name IS  
  [说明语句]  
BEGIN  
  (功能描述语句)  
END ARCHITECTURE arch_name ;
```

---

# 4.1 多路选择器的VHDL描述

---

## 7. 赋值符号和数据比较符号

**IF a THEN ...** -- 注意, a的数据类型必须是boolean  
**IF (s1='0')AND(s2='1')OR(c<b+1) THEN . .**

## 8. 逻辑操作符

## 9. 条件语句

---

# 4.1 多路选择器的VHDL描述

---

## 10. WHEN\_ELSE条件信号赋值语句

赋值目标 <= 表达式 WHEN 赋值条件 ELSE  
表达式 WHEN 赋值条件 ELSE

...  
表达式 ;

```
z <= a WHEN p1 = '1' ELSE  
    b WHEN p2 = '1' ELSE  
    c ;
```

---

# 4.1 多路选择器的VHDL描述

---

11. 进程语句和顺序语句


12. 文件取名和存盘

---

## 4.2 寄存器描述的VHDL程序

---

### 4.2.1 D触发器的描述

 

---

图4-4 D触发器

## 4.2 寄存器描述的VHDL程序

### 【例4-6】

```
LIBRARY IEEE ;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL ;
ENTITY DFF1 IS
    PORT (CLK : IN STD_LOGIC ;
          D : IN STD_LOGIC ;
          Q : OUT STD_LOGIC );
END ;
ARCHITECTURE bhv OF DFF1 IS
    SIGNAL Q1 : STD_LOGIC ; --类似于在芯片内部定义一个数据的暂存节点
BEGIN
    PROCESS (CLK,Q1)
    BEGIN
        IF CLK'EVENT AND CLK = '1'
            THEN Q1 <= D ;
        END IF;
    END PROCESS ;
    Q <= Q1 ; --将内部的暂存数据向端口输出（双横线--是注释符号）
END bhv;
```

# 4.2 寄存器描述的VHDL程序

---

## 4.2.2 VHDL描述的语言现象说明

### 1. 标准逻辑位数据类型STD\_LOGIC

**BIT**数据类型定义:

```
TYPE BIT IS ('0','1'); --只有两种取值
```

**STD\_LOGIC**数据类型定义:

```
TYPE STD_LOGIC IS ('U','X','0','1','Z','W','L','H','-');
```

---

# 4.2 寄存器描述的VHDL程序

---

## 4.2.2 VHDL描述的语言现象说明

### 2. 设计库和标准程序包

```
LIBRARY WORK ;  
LIBRARY STD ;  
USE STD.STANDARD.ALL ;
```

```
LIBRARY <设计库名>;  
USE <设计库名>.<程序包名>.ALL ;
```

```
LIBRARY IEEE ;  
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL ;
```

---



# 4.2 寄存器描述的VHDL程序

---

## 4.2.2 VHDL描述的语言现象说明

3. 信号定义和数据对象

4. 上升沿检测表式和信号属性函数**EVENT**

5. 不完整条件语句与时序电路

---

## 4.2 寄存器描述的VHDL程序

### 4.2.2 VHDL描述的语言现象说明

#### 5. 不完整条件语句与时序电路

##### 【例4-7】

```
ENTITY COMP_BAD IS
  PORT( a1, b1 : IN BIT;
        q1 : OUT BIT );
END ;
ARCHITECTURE one OF COMP_BAD IS
  BEGIN
    PROCESS (a1,b1)
    BEGIN
      IF a1 > b1 THEN q1 <= '1' ;
      ELSIF a1 < b1 THEN q1 <= '0' ;-- 未提及当a1=b1时, q1作何操作
      END IF;
    END PROCESS ;
  END ;
```

# 4.2 寄存器描述的VHDL程序

## 4.2.2 VHDL描述的语言现象说明

### 5. 不完整条件语句与时序电路

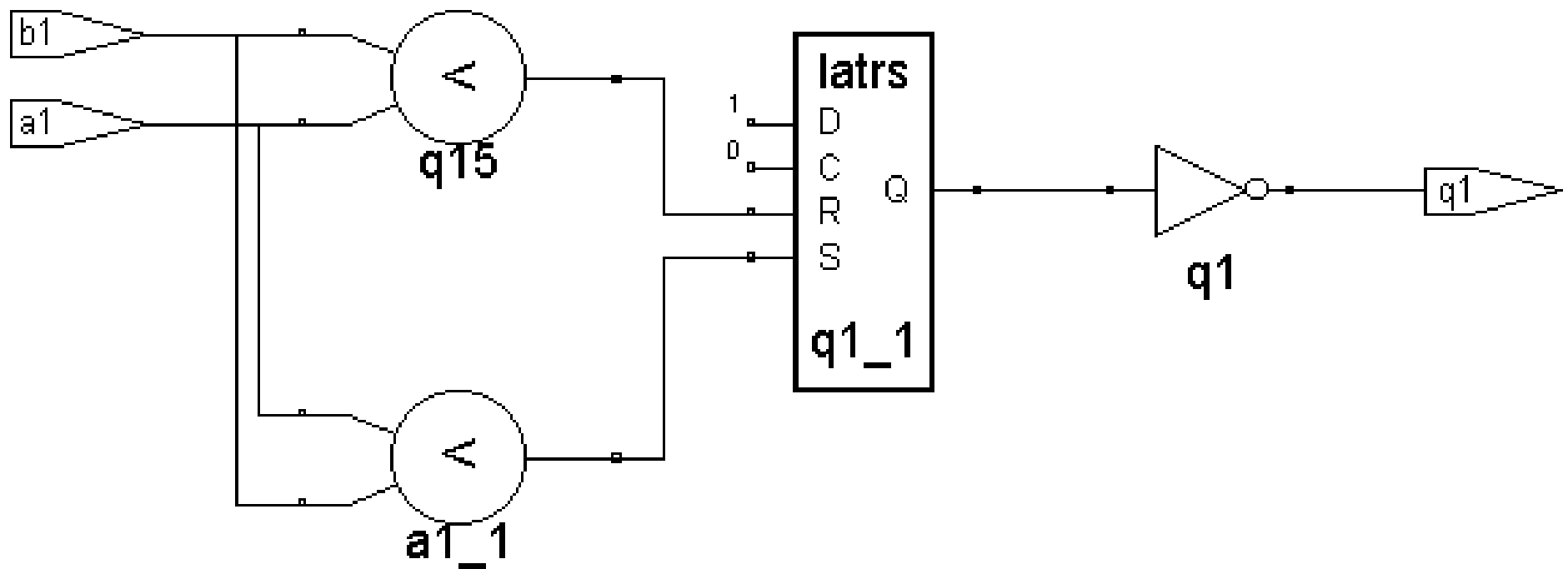


图4-5 例4-7的电路图 (Synplify综合)

## 4.2 寄存器描述的VHDL程序

### 4.2.2 VHDL描述的语言现象说明

#### 5. 不完整条件语句与时序电路

 


图4-6 例4-8的电路图 (Synplify综合)

# 4.2 寄存器描述的VHDL程序

---

## 4.2.2 VHDL描述的语言现象说明

### 5. 不完整条件语句与时序电路

#### 【例4-8】

```
...  
    IF a1 > b1 THEN q1 <= '1' ;  
    ELSE q1 <= '0' ; END IF;  
...
```

---

## 4.2 寄存器描述的VHDL程序

---

### 4.2.3 实现时序电路的不同表述

#### 【例4-9】

```
...  
PROCESS (CLK)  
  BEGIN  
    IF CLK'EVENT AND (CLK='1') AND  
      (CLK'LAST_VALUE='0')  
      THEN Q <= D ;    --确保CLK的变化是一次上升沿的跳变  
    END IF;  
  END PROCESS ;
```

---

## 4.2 寄存器描述的VHDL程序

---

### 4.2.3 实现时序电路的不同表述

#### 【例4-10】

```
...  
PROCESS (CLK)  
  BEGIN  
    IF CLK='1' AND CLK'LAST_VALUE='0'  
      THEN Q <= D ;  
    END IF;  
  END PROCESS ;
```

---

## 4.2 寄存器描述的VHDL程序

---

### 【例4-11】

```
LIBRARY IEEE ;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL ;
ENTITY DFF3 IS
    PORT (CLK, D : IN STD_LOGIC ;
          Q : OUT STD_LOGIC );
END ;
ARCHITECTURE bhv OF DFF3 IS
    SIGNAL Q1 : STD_LOGIC;
BEGIN
    PROCESS (CLK)
    BEGIN
        IF rising_edge(CLK) -- 必须打开STD_LOGIC_1164程序包
        THEN Q1 <= D ;
        END IF;
    END PROCESS ;
    Q <= Q1 ;           --在此，赋值语句可以放在进程外，作为并行赋值语句
END ;
```



## 4.2 寄存器描述的VHDL程序

---

### 4.2.3 实现时序电路的不同表述

#### 【例4-12】

```
...  
PROCESS  
  BEGIN  
    wait until CLK = '1' ;    --利用wait语句  
    Q <= D ;  
  END PROCESS;
```

---

## 4.2 寄存器描述的VHDL程序

### 4.2.3 实现时序电路的不同表述

#### 【例4-13】

...

```
PROCESS (CLK)
```

```
  BEGIN
```

```
    IF CLK = '1'
```

```
      THEN Q <= D ; --利用进程的启动特性产生对CLK的边沿检测
```

```
    END IF;
```

```
  END PROCESS ;
```

 


图4-7 例4-13的时序波形

## 4.2 寄存器描述的VHDL程序

### 4.2.3 实现时序电路的不同表述

#### 【例4-14】

...

```
PROCESS (CLK, D) BEGIN
  IF CLK = '1'          --电平触发型寄存器
  THEN Q <= D ;
  END IF;
END PROCESS
```

 


图4-8 例4-14的时序波形

## 4.2 寄存器描述的VHDL程序

### 4.2.4 异步时序电路设计

#### 【例4-15】

```
...  
ARCHITECTURE bhv OF MULTI_DFF IS  
  SIGNAL Q1,Q2 : STD_LOGIC;  
BEGIN  
PRO1: PROCESS (CLK)  
  BEGIN  
    IF CLK'EVENT AND CLK='1'  
      THEN Q1 <= NOT (Q2 OR A);  
    END IF;  
  END PROCESS ;  
PRO2: PROCESS (Q1)  
  BEGIN  
    IF Q1'EVENT AND Q1='1'  
      THEN Q2 <= D;  
    END IF;  
  END PROCESS ;  
QQ <= Q2 ;  
...
```

## 4.2 寄存器描述的VHDL程序

### 4.2.4 异步时序电路设计

 


图4-9 例4-15综合后的电路（Synplify综合）

## 4.3 1位全加器的VHDL描述

---

### 4.3.1 半加器描述


#### 【例4-16】

```
LIBRARY IEEE;    --半加器描述(1): 布尔方程描述方法
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
ENTITY h_adder IS
    PORT (a, b : IN STD_LOGIC;
          co, so : OUT STD_LOGIC);
END ENTITY h_adder;
ARCHITECTURE fh1 OF h_adder is
BEGIN
    so <= NOT(a XOR (NOT b)) ; co <= a AND b ;
END ARCHITECTURE fh1;
```

---

# 4.3 1位全加器的VHDL描述

## 4.3.1 半加器描述

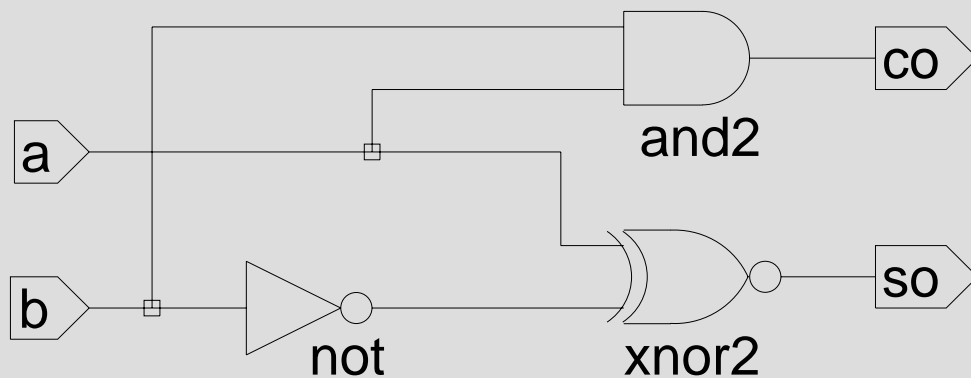

a	b	so	co
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

图4-10 半加器h\_adder电路图及其真值表

# 4.3 1位全加器的VHDL描述

## 4.3.1 半加器描述

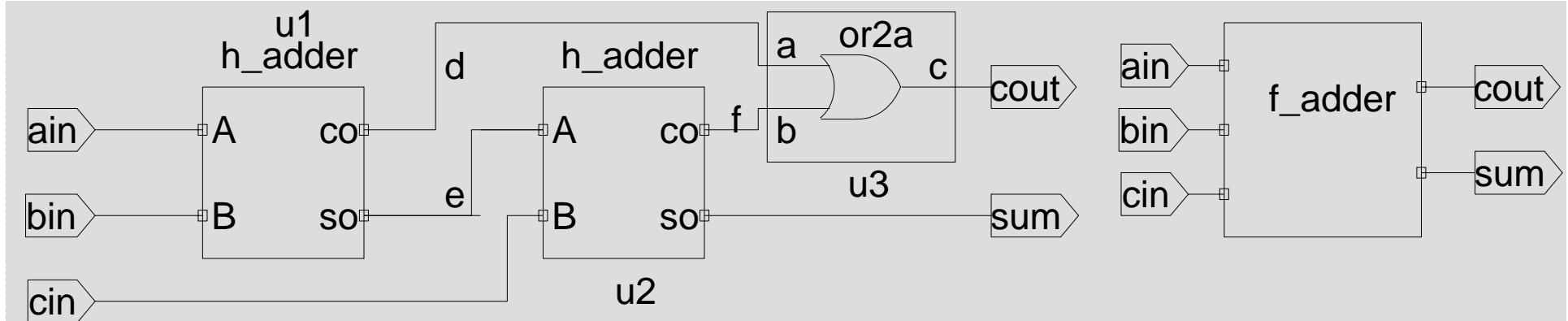


图4-11 全加器f\_adder电路图及其实体模块



### 【例4-17】

```
LIBRARY IEEE; --半加器描述(2): 真值表描述方法
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
ENTITY h_adder IS
PORT (a, b : IN STD_LOGIC;
      co, so : OUT STD_LOGIC);
END ENTITY h_adder;
ARCHITECTURE fh1 OF h_adder is
  SIGNAL abc : STD_LOGIC_VECTOR(1 DOWNTO 0) ; --定义标准逻辑位矢量
数据类型
BEGIN
  abc <= a & b ; --a相并b, 即a与b并置操作
  PROCESS(abc)
  BEGIN
    CASE abc IS      --类似于真值表的CASE语句
      WHEN "00" => so<='0'; co<='0' ;
      WHEN "01" => so<='1'; co<='0' ;
      WHEN "10" => so<='1'; co<='0' ;
      WHEN "11" => so<='0'; co<='1' ;
      WHEN OTHERS => NULL ;
    END CASE;
  END PROCESS;
END ARCHITECTURE fh1 ;
```

## 4.3 1位全加器的VHDL描述

---

### 4.3.1 半加器描述

#### 【例4-18】

```
LIBRARY IEEE ; --或门逻辑描述
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
ENTITY or2a IS
    PORT (a, b :IN STD_LOGIC;
          c : OUT STD_LOGIC );
END ENTITY or2a;
ARCHITECTURE one OF or2a IS
    BEGIN
        c <= a OR b ;
END ARCHITECTURE one ;
```

---

### 【例4-19】

LIBRARY IEEE; --1位二进制全加器顶层设计描述

USE IEEE.STD\_LOGIC\_1164.ALL;

ENTITY f\_adder IS

PORT (ain, bin, cin : IN STD\_LOGIC;  
cout, sum : OUT STD\_LOGIC );

END ENTITY f\_adder;

ARCHITECTURE fd1 OF f\_adder IS

COMPONENT h\_adder --调用半加器声明语句

PORT ( a, b : IN STD\_LOGIC;  
co, so : OUT STD\_LOGIC);

END COMPONENT ;

COMPONENT or2a

PORT (a, b : IN STD\_LOGIC;  
c : OUT STD\_LOGIC);

END COMPONENT;

SIGNAL d, e, f : STD\_LOGIC; --定义3个信号作为内部的连接线。

BEGIN

u1 : h\_adder PORT MAP(a=>ain, b=>bin, co=>d, so=>e); --例化  
语句

u2 : h\_adder PORT MAP(a=>e, b=>cin, co=>f, so=>sum);

u3 : or2a PORT MAP(a=>d, b=>f, c=>cout);

END ARCHITECTURE fd1;

# 4.3 1位全加器的VHDL描述

---

## 4.3.2 CASE语句

### 1. CASE语句

**CASE** <表达式> **IS**

**When** <选择值或标识符> => <顺序语句>; ... ; <顺序语句> ;

**When** <选择值或标识符> => <顺序语句>; ... ; <顺序语句> ;

...

**WHEN OTHERS** => <顺序语句>;

**END CASE** ;

**WHEN OTHERS** => <顺序语句>;

---

# 4.3 1位全加器的VHDL描述

---

## 4.3.2 CASE语句

### 2. 标准逻辑矢量数据类型

```
B : OUT STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0) ; 或  
SIGNAL A : STD_LOGIC_VECTOR(1 TO 4)
```

```
B <= "01100010" ;          -- B(7)为 '0'  
B(4 DOWNTO 1) <= "1101" ;  -- B(4)为 '1'  
B(7 DOWNTO 4) <= A ;      -- B(6)等于 A(2)
```

```
SIGNAL C : BIT_VECTOR(3 DOWNTO 0);
```

---

# 4.3 1位全加器的VHDL描述

---

## 4.3.2 CASE语句

### 3. 并置操作符 &

```
SIGNAL a : STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0) ;  
SIGNAL d : STD_LOGIC_VECTOR (1 DOWNTO 0) ;
```

```
...
```

```
a <= '1' & '0' & d(1) & '1' ; -- 元素与元素并置，并置后的数组长度为4
```

```
...
```

```
IF a & d = "101011" THEN ... -- 在IF条件句中可以使用并置符
```

---

## 4.3 1位全加器的VHDL描述

---

### 4.3.3 全加器描述和例化语句

```
COMPONENT 元件名 IS  
PORT (端口名表);  
END COMPONENT 文件名;
```

```
COMPONENT h_adder  
  PORT ( c, d : IN STD_LOGIC;  
        e, f : OUT STD_LOGIC);
```

例化名 : 元件名 **PORT MAP**( [端口名 =>] 连接端口名,...);

---

## 4.4 计数器设计

---

### 【例4-20】

```
ENTITY CNT4 IS
  PORT ( CLK : IN BIT ;
         Q : BUFFER INTEGER RANGE 15 DOWNT0 0 ) ;
END ;
ARCHITECTURE bhv OF CNT4 IS
  BEGIN
    PROCESS (CLK)
      BEGIN
        IF CLK'EVENT AND CLK = '1' THEN
          Q <= Q + 1 ;
        END IF;
      END PROCESS ;
    END bhv;
```

---



# 4.4 计数器设计

---

## 4.4.1 4位二进制加法计数器设计

## 4.4.2 整数类型

1	十进制整数
0	十进制整数
35	十进制整数
10E3	十进制整数，等于十进制整数1000
16#D9#	十六进制整数，等于十六进制整数D9H
8#720#	八进制整数，等于八进制整数7200
2#11010010#	二进制整数，等于二进制整数11010010B

---

# 4.4 计数器设计

## 4.4.3 计数器设计的其他表述方法

### 【例4-21】

```
LIBRARY IEEE ;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL ;
USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL ;
ENTITY CNT4 IS
PORT ( CLK : IN STD_LOGIC ;
      Q : OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0) ) ;
END ;
ARCHITECTURE bhv OF CNT4 IS
SIGNAL Q1 : STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
BEGIN
PROCESS (CLK)
BEGIN
IF CLK'EVENT AND CLK = '1' THEN
Q1 <= Q1 + 1 ;
END IF;
END PROCESS ;
Q <= Q1 ;
END bhv;
```

# 4.4 计数器设计

## 4.4.3 计数器设计的其他表述方法

 


图4-12 4位加法计数器RTL电路 (Synplify综合)

# 4.4 计数器设计

## 4.4.3 计数器设计的其他表述方法

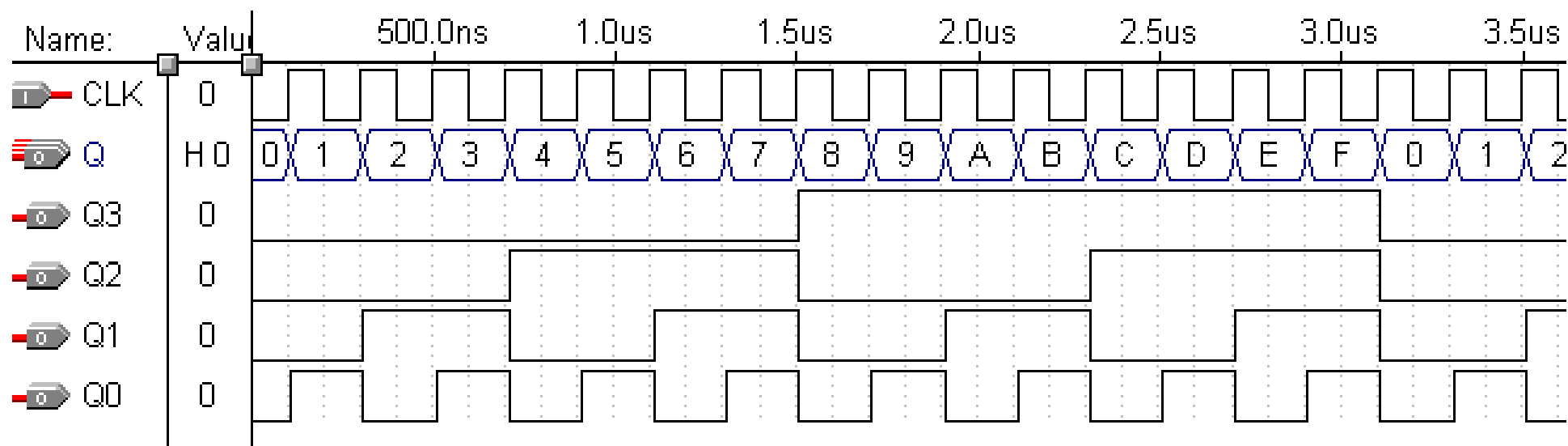


图4-13 4位加法计数器工作时序

## 4.5 一般加法计数器设计

### 【例4-22】

```
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
ENTITY CNT10 IS
    PORT (CLK,RST,EN : IN STD_LOGIC;
          CQ : OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNT0 0);
          COUT : OUT STD_LOGIC );
END CNT10;
ARCHITECTURE behav OF CNT10 IS
BEGIN
    PROCESS(CLK, RST, EN)
        VARIABLE CQI : STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNT0 0);
    BEGIN
        IF RST = '1' THEN CQI := (OTHERS =>'0'); --计数器异步复位
        ELSIF CLK'EVENT AND CLK='1' THEN --检测时钟上升沿
            IF EN = '1' THEN --检测是否允许计数（同步使能）
                IF CQI < 9 THEN CQI := CQI + 1; --允许计数, 检测是否小于9
                ELSE CQI := (OTHERS =>'0'); --大于9, 计数值清零
            END IF;
        END IF;
    END IF;
    IF CQI = 9 THEN COUT <= '1'; --计数大于9, 输出进位信号
    ELSE COUT <= '0';
    END IF;
    CQ <= CQI; --将计数值向端口输出
END PROCESS;
END behav;
```

# 4.5 一般加法计数器设计

---

## 4.5.1 相关语法说明

### 1. 变量



a := '1'

### 2. 省略赋值操作符(OTHERS=>X)

```
SIGNAL d1 : STD_LOGIC_VECTOR(4 DOWNTO 0);  
VARIABLE a1 : STD_LOGIC_VECTOR(15 DOWNTO 0);
```

```
...  
d1 <= (OTHERS=>'0'); a1 := (OTHERS=>'0');
```

```
d1 <= (1=>e(3),3=>e(5), OTHERS=>e(1) );
```

```
f <= e(1) & e(5) & e(1) & e(3) & e(1) ;
```

---

# 4.5 一般加法计数器设计

## 4.5.2 程序分析

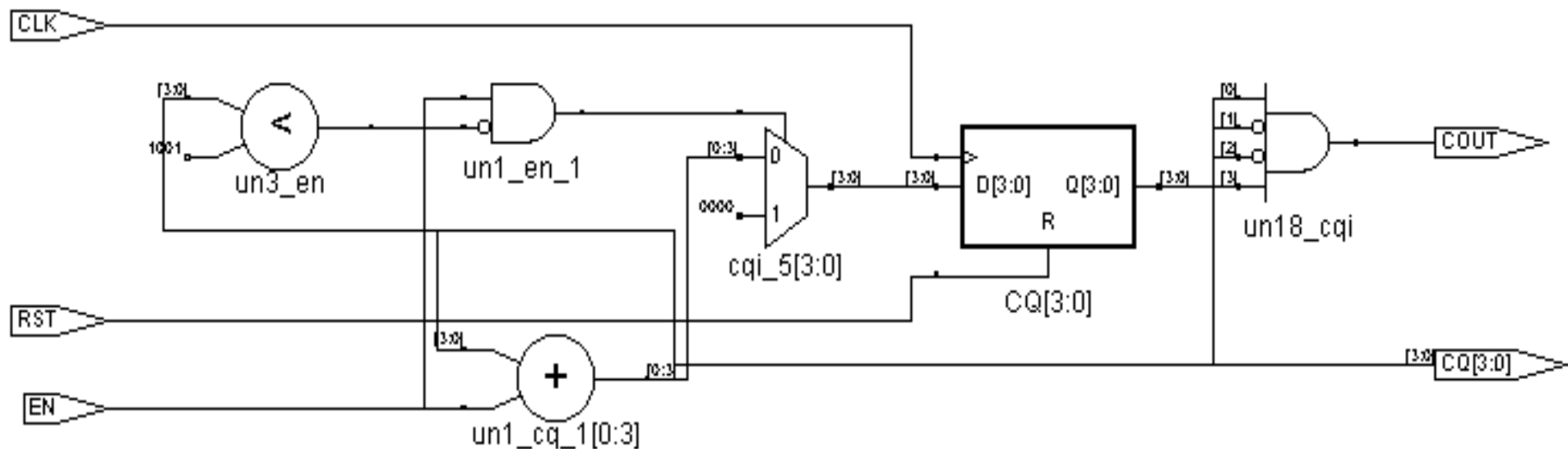


图4-14 例4-22的RTL电路 (Synplify综合)

# 4.5 一般加法计数器设计

## 4.5.2 程序分析

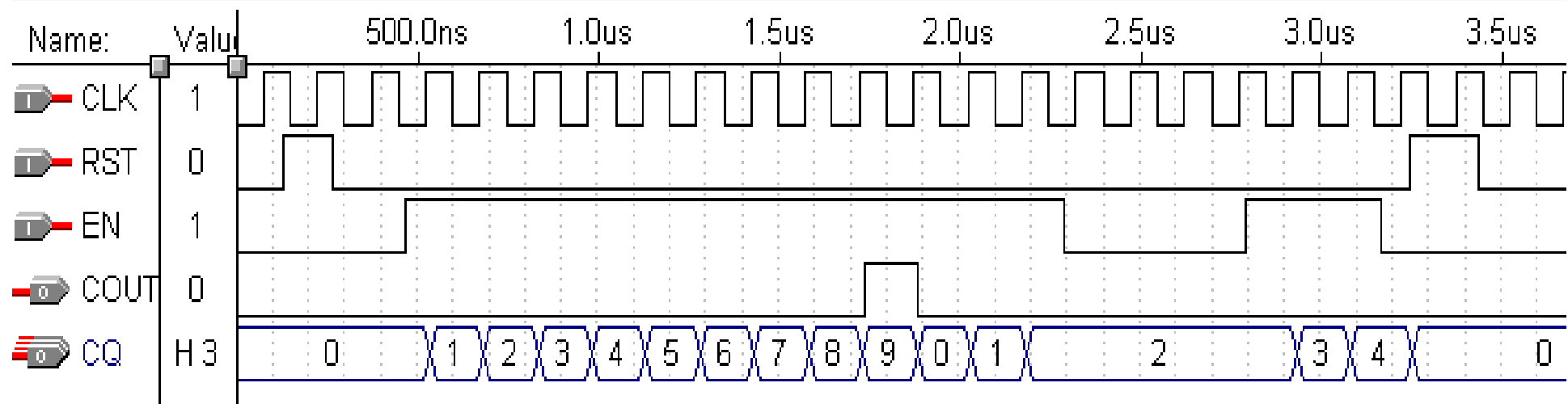


图4-15 例4-22的工作时序



# 4.5 一般加法计数器设计

## 4.5.3 含并行置位的移位寄存器设计

### 【例4-23】

```
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
ENTITY SHFRT IS          -- 8位右移寄存器
    PORT ( CLK, LOAD : IN STD_LOGIC;
          DIN : IN STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);
          QB : OUT STD_LOGIC );
END SHFRT;
ARCHITECTURE behav OF SHFRT IS
    BEGIN
        PROCESS (CLK, LOAD)
            VARIABLE REG8 : STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);
            BEGIN
                IF CLK'EVENT AND CLK = '1' THEN
                    IF LOAD = '1' THEN REG8 := DIN; --由 (LOAD='1') 装载新数据
                    ELSE REG8(6 DOWNTO 0) := REG8(7 DOWNTO 1);
                END IF;
            END IF;
            QB <= REG8(0); -- 输出最低位
        END PROCESS;
    END behav;
```

# 4.5 一般加法计数器设计

## 4.5.3 含并行置位的移位寄存器设计

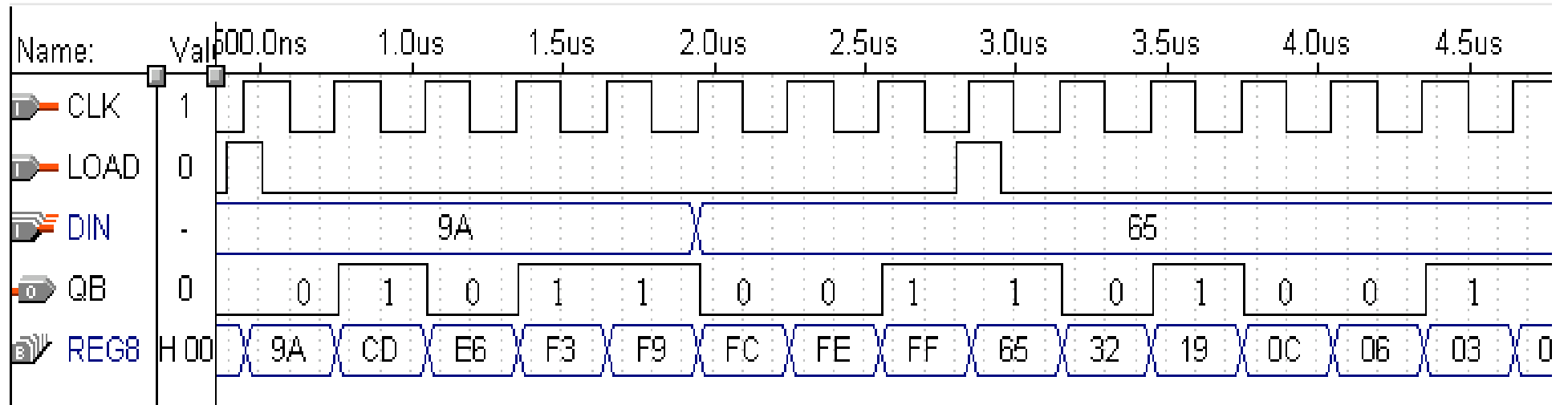


图4-16 例4-23的工作时序

## 4.6 基于QuartusII的VHDL文本输入设计

### 4.6.1 建立工作库文件夹和编辑设计文件

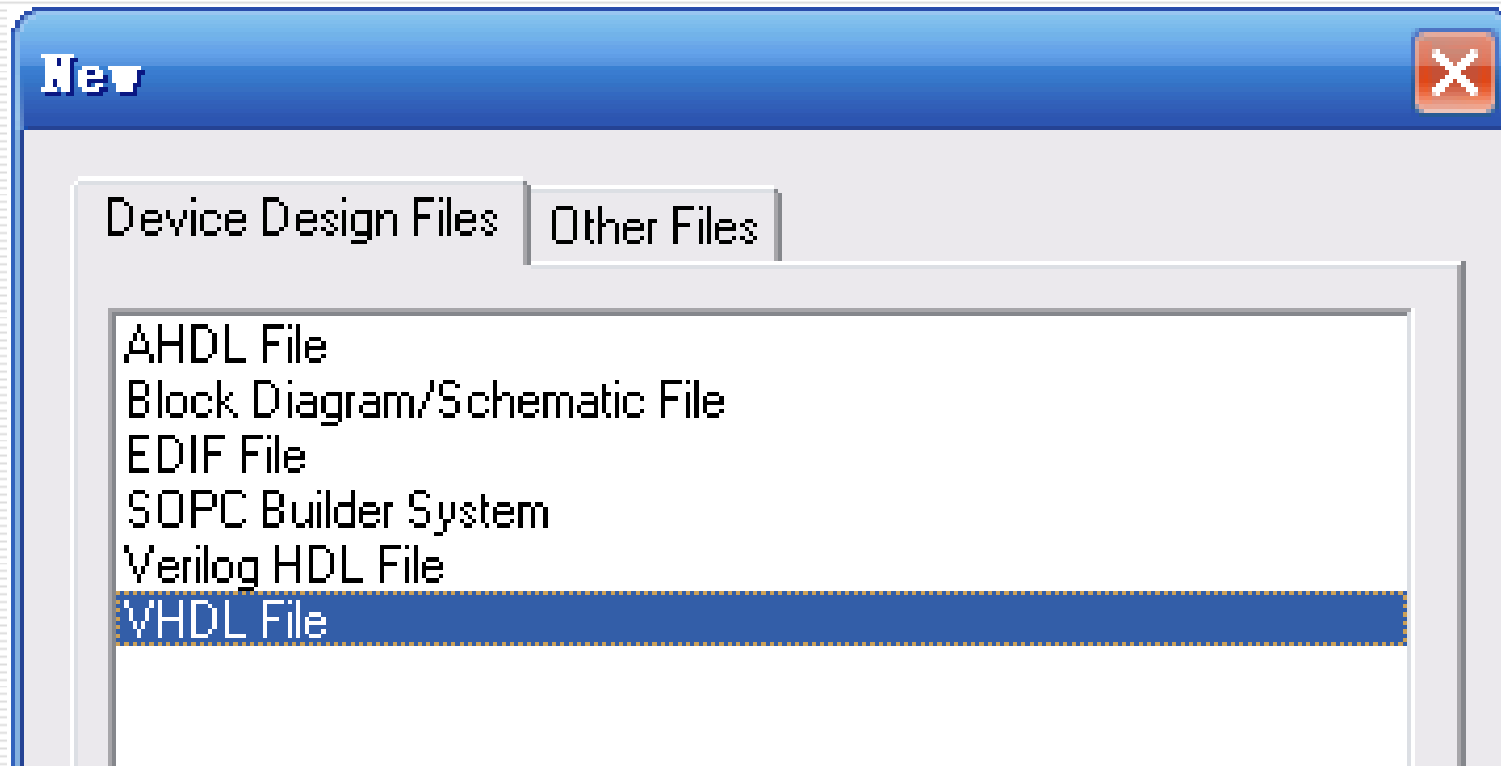


图4-17 选择VHDL文本编辑器

## 4.6 基于QuartusII的VHDL文本输入设计

### 4.6.1 建立工作库文件夹和编辑设计文件

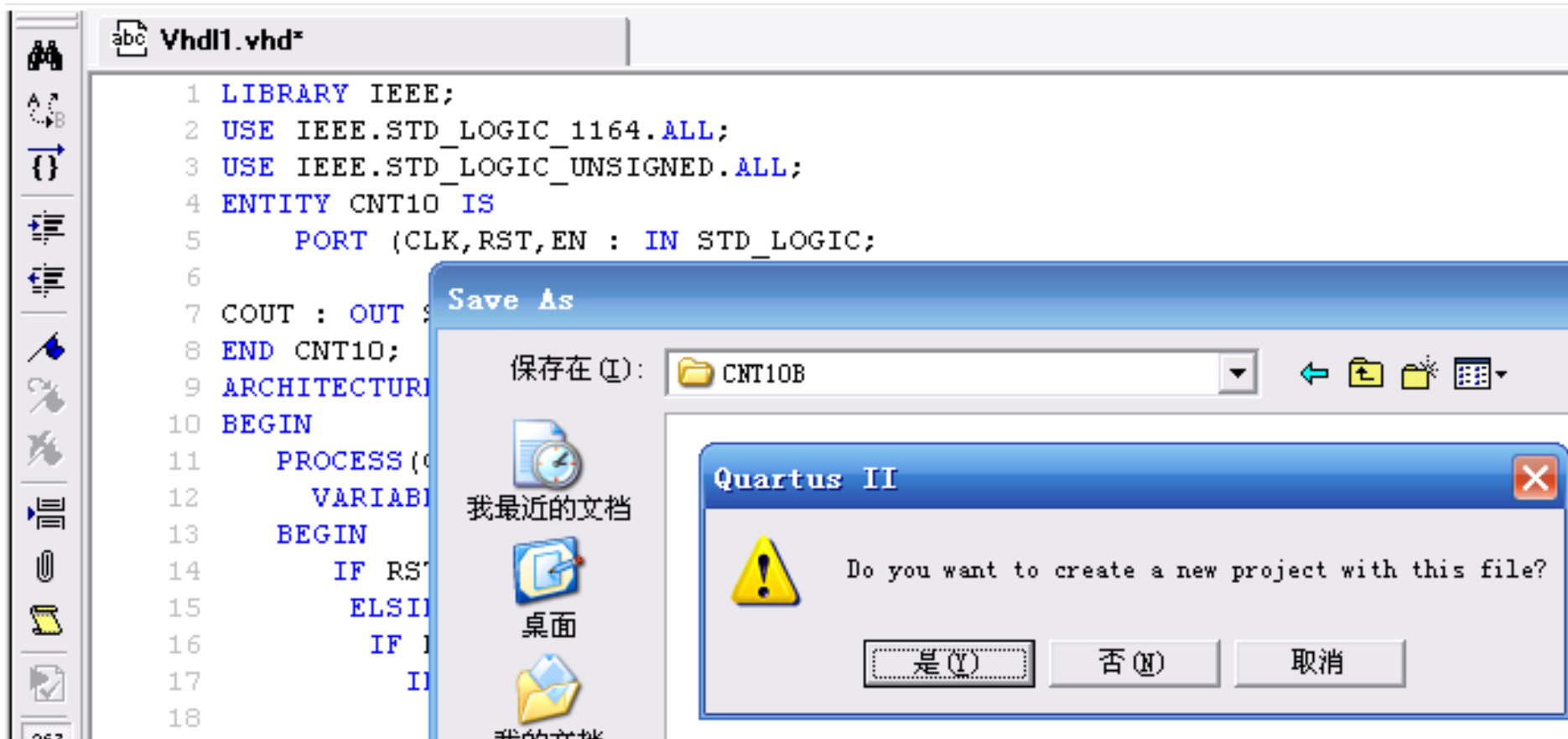


图4-18 选择编辑文件的语言类型，键入源程序并存盘

## 4.6 基于QuartusII的VHDL文本输入设计

### 4.6.2 创建工程

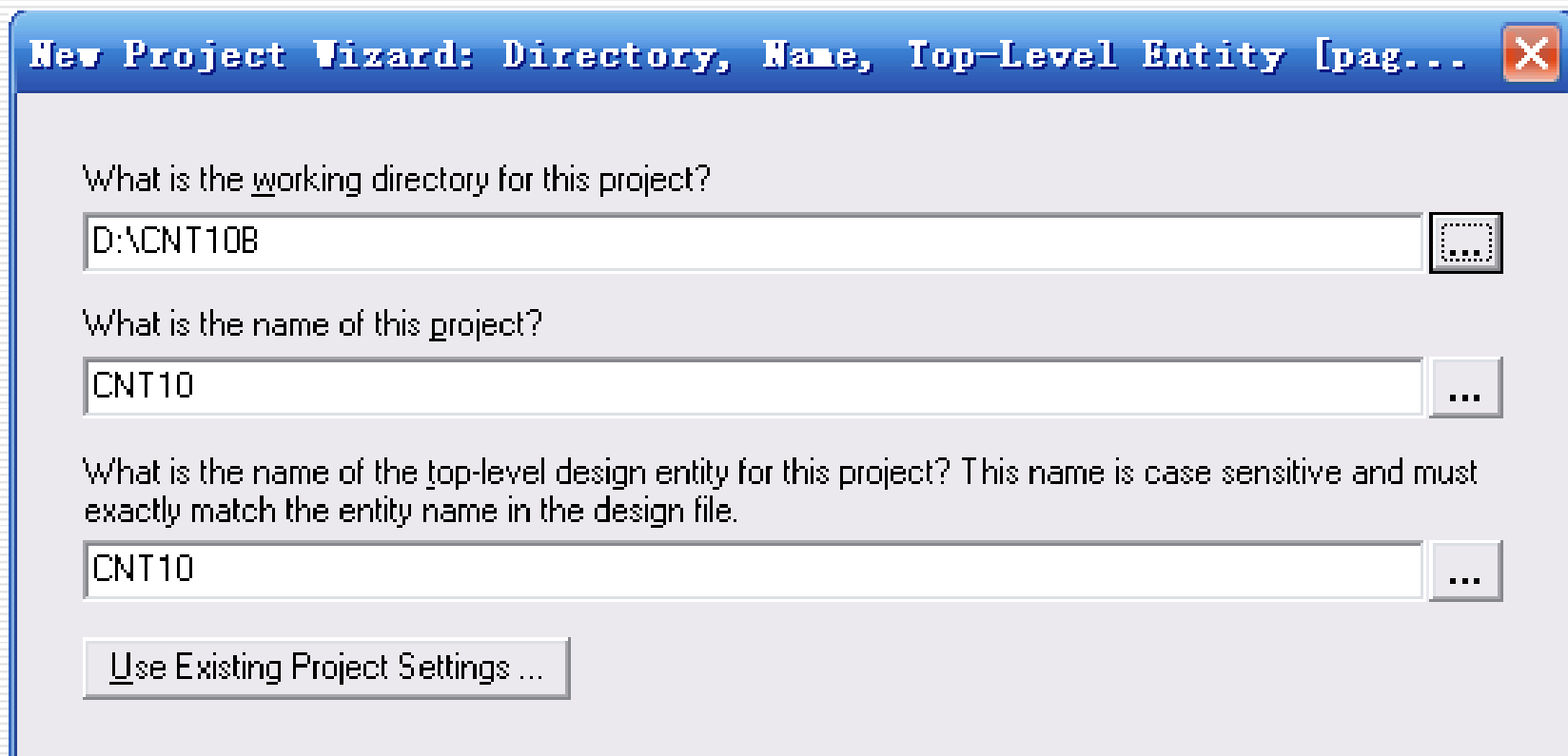


图4-19 利用“New Project Wizard”创建工程cnt10

## 4.6 基于QuartusII的VHDL文本输入设计

### 4.6.2 创建工程

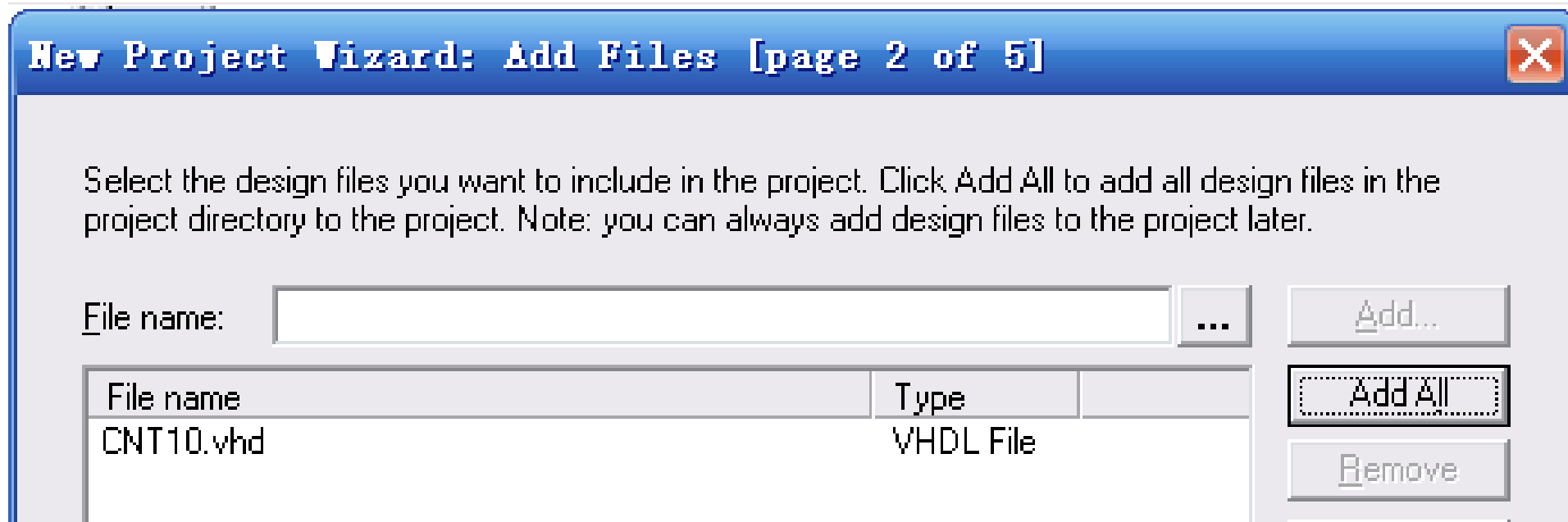


图4-20 将所有相关的文件都加入进此工程

## 4.6 基于QuartusII的VHDL文本输入设计

### 4.6.3 全程编译

### 4.6.4 时序仿真

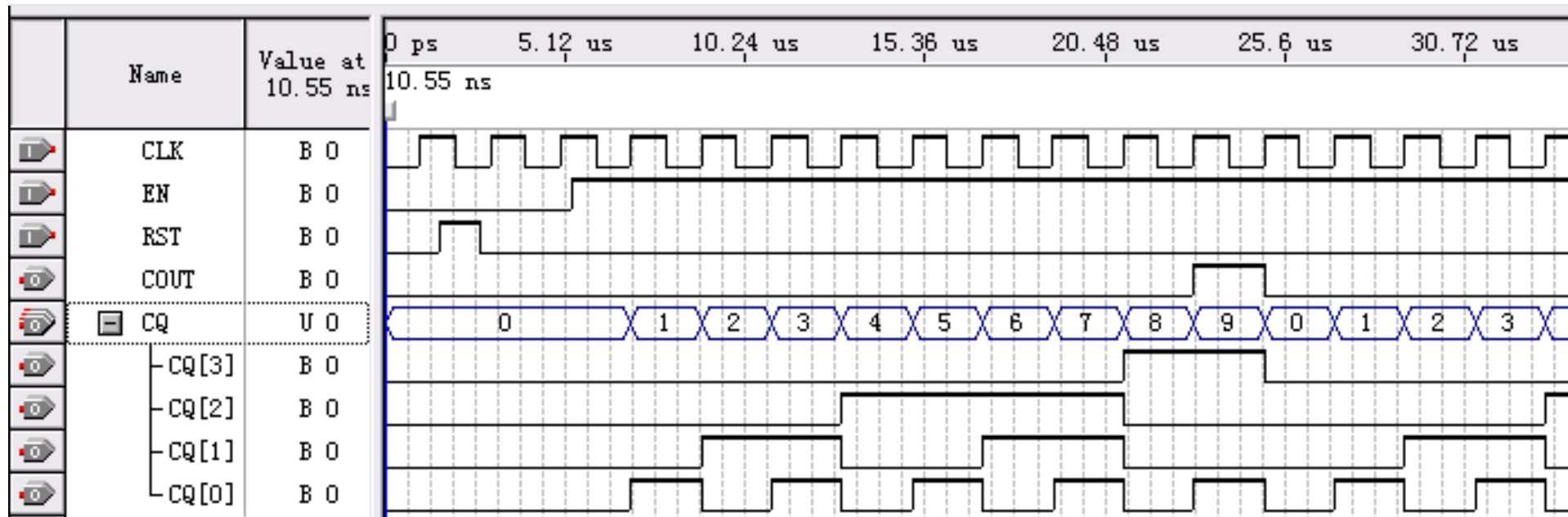


图4-21例4-22的时序仿真波形图

## 4.6 基于QuartusII的VHDL文本输入设计

### 4.6.5 应用RTL电路图观察器

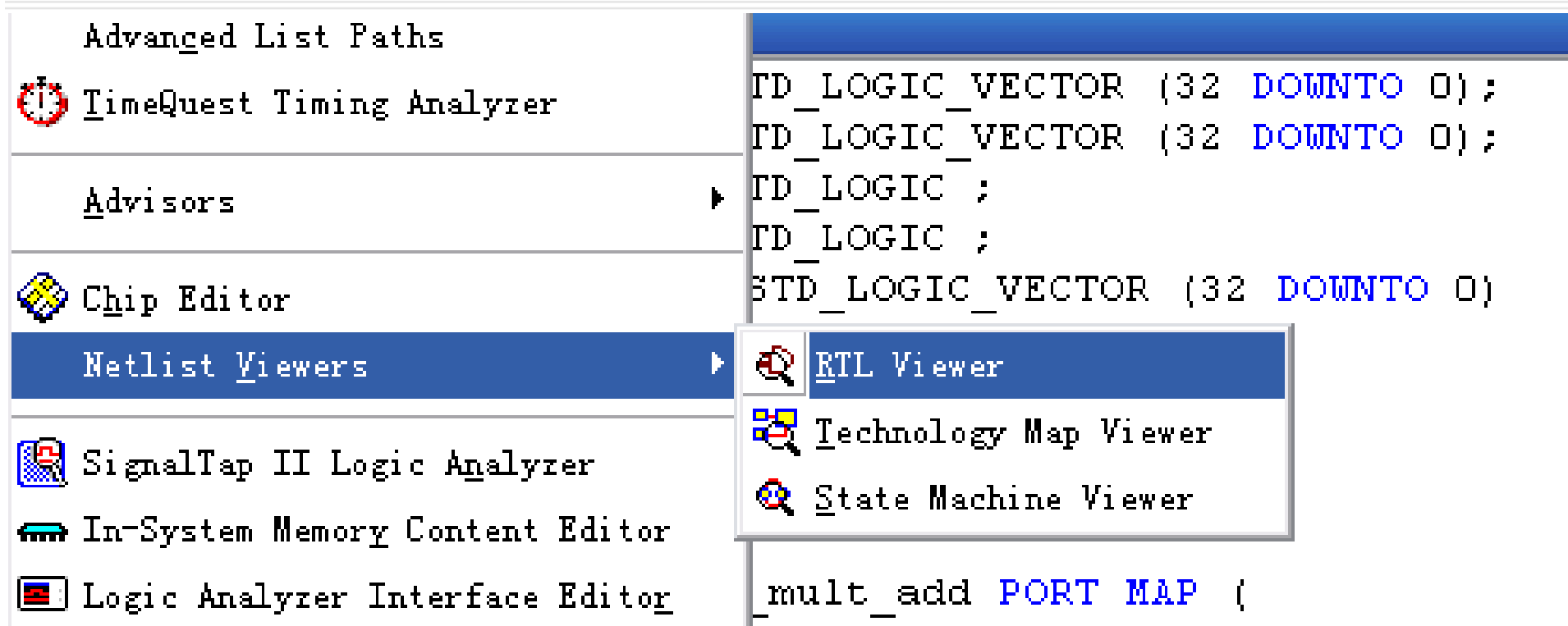


图4-22 RTL Viewer选择



## 4.6 基于QuartusII的VHDL文本输入设计

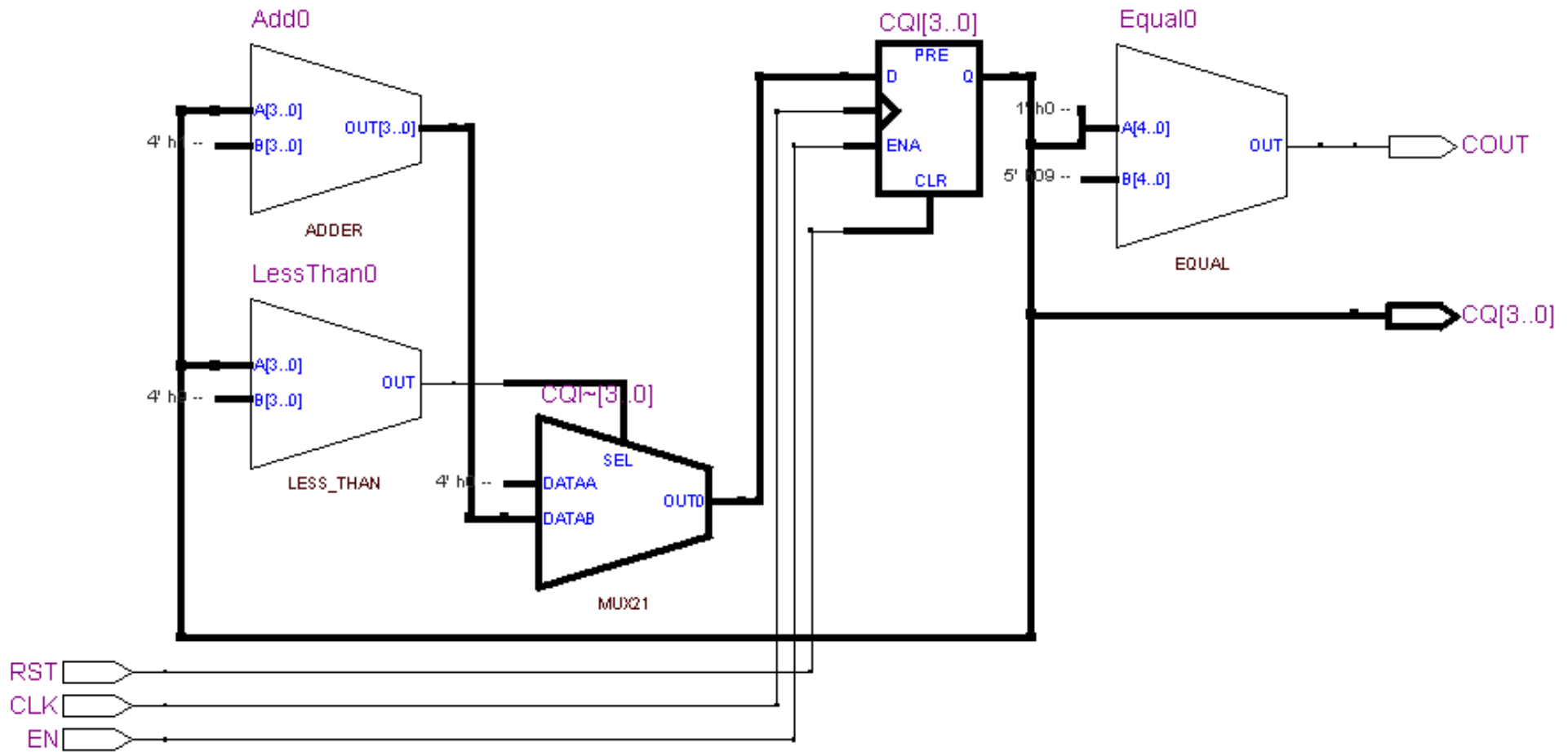


图4-23 例4-22的RTL图

## 4.6 基于QuartusII的VHDL文本输入设计

### 4.6.6 硬件测试器

The screenshot displays the hardware test tool interface in Quartus II. The top-left pane shows the Instance Manager with one instance named 'cnts' in a 'Not running' state. The top-right pane shows the JTAG Chain Configuration, which is 'JTAG ready'. It lists the hardware as 'USB-Blaster [USB-0]' and the device as '@1: EP1C6 (0x020820DD)'. The SOF Manager shows the file 'CNT10.sof' loaded. The bottom pane shows a SignalTap II waveform for the 'log: 2006/08/02 11:12:29 #0'. The waveform includes a clock signal 'COUT' and two data signals, 'CQ' and 'CQI'. The 'CQ' signal shows hexadecimal data, and the 'CQI' signal shows decimal data from 0 to 9.

Type	Alias	Name	76	80	84	88	92	96	100	104
		COUT	[Clock signal waveform]							
		CQ	1h	2h	3h	5h	6h	7h	9h	0h
		CQI	0	1	2	3	4	5	6	7

图4-24 下载cnt10.sof并启动SignalTap II，测试输出数据

# 4.6 基于QuartusII的VHDL文本输入设计

## 4.6.6 硬件测试器

 


图4-25 SignalTap II 数据窗设置后的信号波形

# 习题

---

**4-1.** 画出与下例实体描述对应的原理图符号元件：

```
ENTITY buf3s IS      -- 实体1： 三态缓冲器
  PORT (input : IN STD_LOGIC ;    -- 输入端
        enable : IN STD_LOGIC ;   -- 使能端
        output : OUT STD_LOGIC ) ; -- 输出端
END buf3x ;
ENTITY mux21 IS      -- 实体2： 2选1多路选择器
  PORT (in0, in1, sel : IN STD_LOGIC;
        output : OUT STD_LOGIC);
```

---

# 习题

**4-2.** 图4-26所示的是4选1多路选择器，试分别用IF\_THEN语句和CASE语句的表达方式写出此电路的VHDL程序。选择控制的信号s1和s0的数据类型为STD\_LOGIC\_VECTOR；当s1='0'，s0='0'；s1='0'，s0='1'；s1='1'，s0='0'和s1='1'，s0='1'分别执行y<=a、y<=b、y<=c、y<=d。

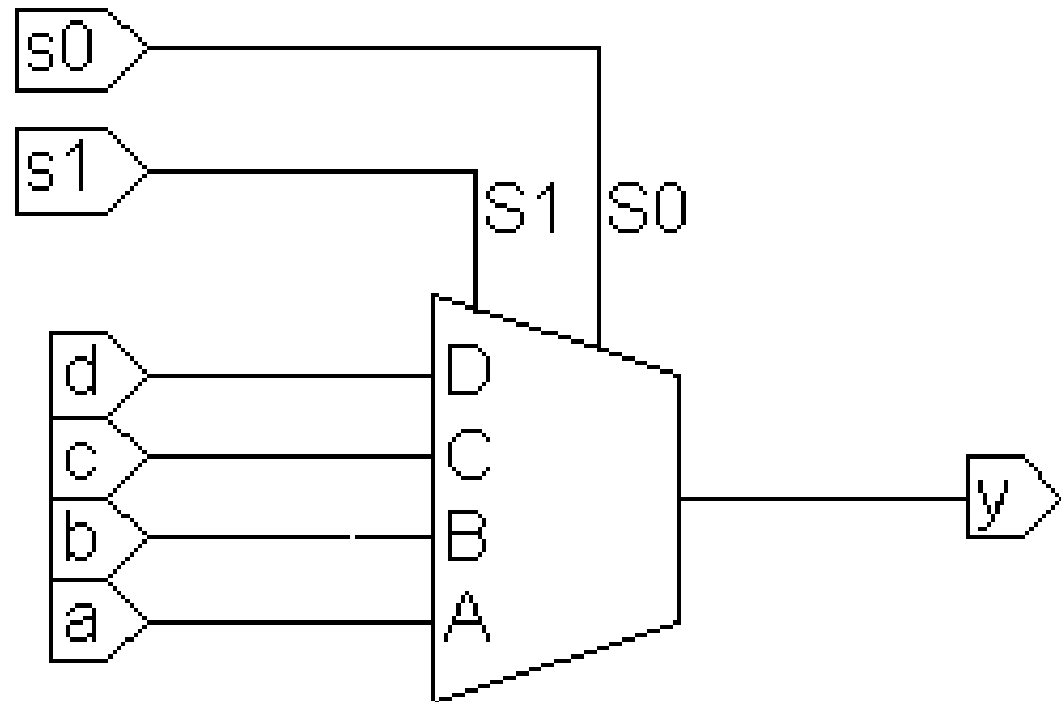


图4-26 4选1多路选择器

# 习题

**4-3.** 图4-27所示的是双2选1多路选择器构成的电路MUXK，对于其中MUX21A，当s='0'和'1'时，分别有 $y \leq 'a'$ 和 $y \leq 'b'$ 。试在一个结构体中用两个进程来表达此电路，每个进程中用CASE语句描述一个2选1多路选择器MUX21A。

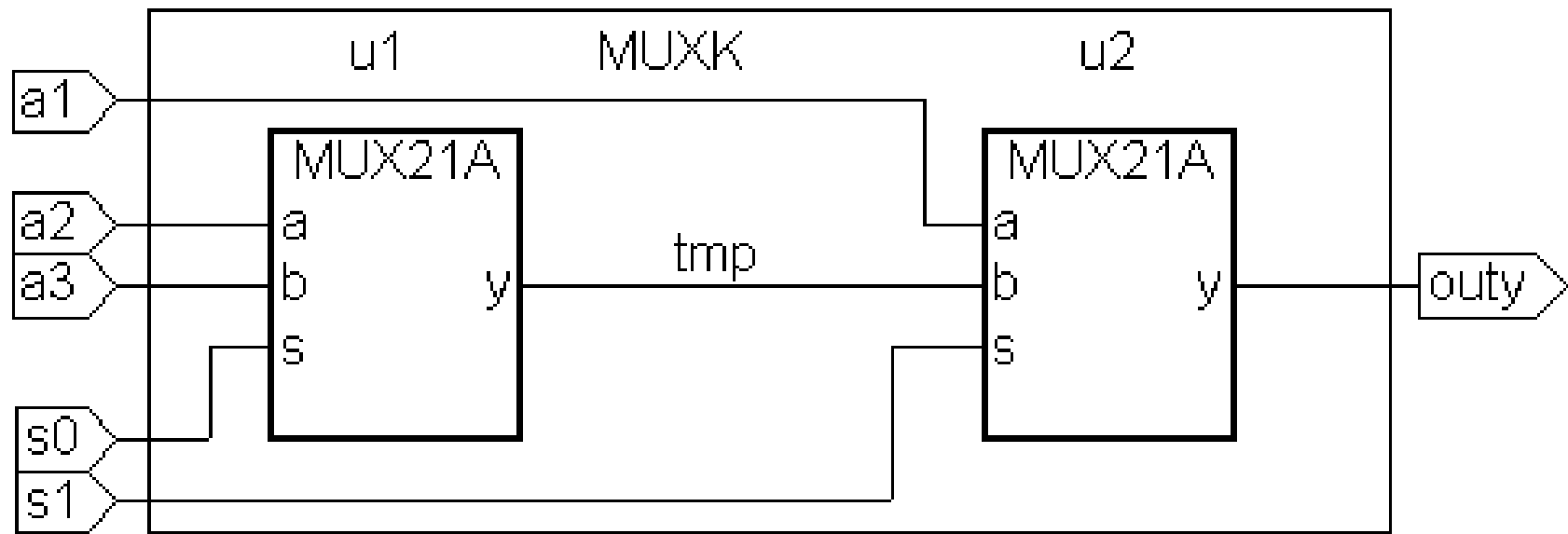


图4-27 双2选1多路选择器

# 习题

4-4. 图4-28是一个含有上升沿触发的D触发器的时序电路，试写出此电路的VHDL设计文件。

 


图4-28 时序电路图

# 习题

**4-5.** 给出1位全减器的VHDL描述。要求：

(1) 首先设计1位半减器，然后用例化语句将它们连接起来，图4-29中h\_suber是半减器，diff是输出差，s\_out是借位输出，sub\_in是借位输入。

(2) 以1位全减器为基本硬件，构成串行借位的8位减法器，要求用例化语句来完成此项设计(减法运算是  $x - y - \text{sub\_in} = \text{diff}$ )。

 


图4-29 1位全减器



# 习题

4-6. 根据图4-30，写出顶层文件MX3256.VHD的VHDL设计文件。

 


图4-30 题4-6电路图

4-7. 设计含有异步清零和计数使能的16位二进制加减可控计数器。

# 实验与实践

---

## 4-1. 基于VHDL的组合电路的设计

...

```
COMPONENT MUX21A  
  PORT ( a, b, s : IN STD_LOGIC;  
         y : OUT STD_LOGIC);  
END COMPONENT ;
```

...

```
u1 : MUX21A PORT MAP(a=>a2, b=>a3, s=>s0,  
y=>tmp);  
u2 : MUX21A PORT MAP(a=>a1, b=>tmp, s=>s1,  
y=>outy);  
END ARCHITECTURE BHV ;
```

---

# 实验与实践

## 4-2. 时序电路的设计

## 4-3. 含异步清0和同步时钟使能的加法计数器的设计

## 4-4. 数控分频器的设计

 


图4-31 当给出不同输入值D时，FOUT输出不同频率(CLK周期=50ns)

**【例4-24】**

```
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
ENTITY DVF IS
    PORT ( CLK : IN STD_LOGIC;
          D : IN STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);
          FOUT : OUT STD_LOGIC );
END;
ARCHITECTURE one OF DVF IS
    SIGNAL FULL : STD_LOGIC;
BEGIN
    P_REG: PROCESS(CLK)
        VARIABLE CNT8 : STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);
        BEGIN
            IF CLK'EVENT AND CLK = '1' THEN
                IF CNT8 = "11111111" THEN
                    CNT8 := D;    --当CNT8计数计满时，输入数据D被同步预置给计数器CNT8
                    FULL <= '1'; --同时使溢出标志信号FULL输出为高电平
                ELSE CNT8 := CNT8 + 1; --否则继续作加1计数
                    FULL <= '0';    --且输出溢出标志信号FULL为低电平
                END IF;
            END IF;
        END PROCESS P_REG ;
    P_DIV: PROCESS(FULL)
        VARIABLE CNT2 : STD_LOGIC;
        BEGIN
            IF FULL'EVENT AND FULL = '1' THEN
                CNT2 := NOT CNT2; --如果溢出标志信号FULL为高电平，D触发器输出取反
                IF CNT2 = '1' THEN FOUT <= '1'; ELSE FOUT <= '0';
            END IF;
        END IF;
    END PROCESS P_DIV ;
END;
```

# 实验与实践

## 4-5 乐曲硬件演奏电路设计

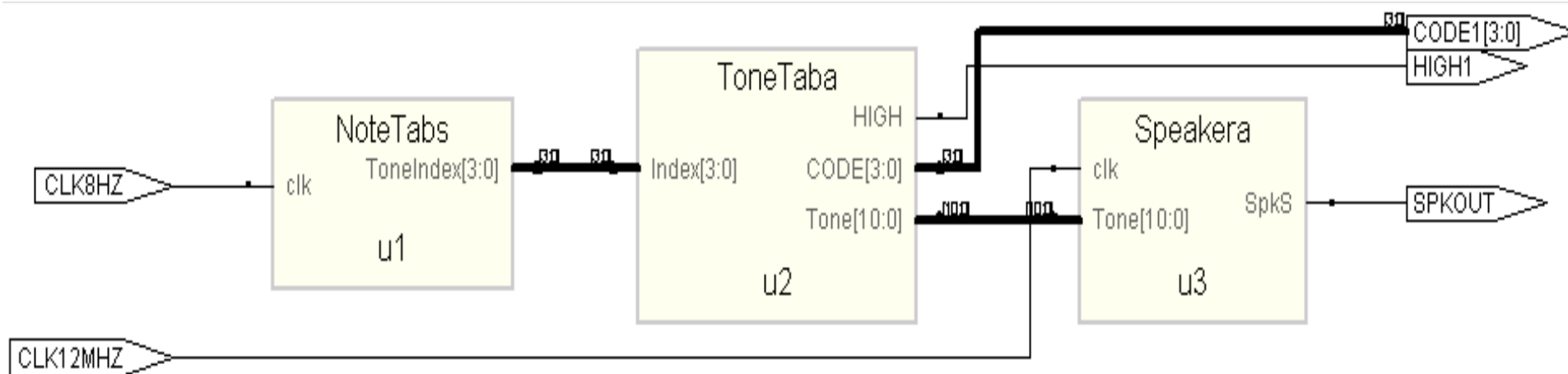


图4-32 硬件乐曲演奏电路结构 (Synplify综合)

**【例4-25】**

```
LIBRARY IEEE; -- 硬件演奏电路顶层设计
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
ENTITY Songer IS
    PORT ( CLK12MHZ : IN STD_LOGIC;           --音调频率信号
           CLK8HZ   : IN STD_LOGIC;         --节拍频率信号
           CODE1    : OUT STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0);-- 简谱码输出显示
           HIGH1    : OUT STD_LOGIC; --高8度指示
           SPKOUT   : OUT STD_LOGIC );--声音输出
END;
ARCHITECTURE one OF Songer IS
    COMPONENT NoteTabs
        PORT ( clk      : IN STD_LOGIC;
              ToneIndex : OUT STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0) );
    END COMPONENT;
    COMPONENT ToneTaba
        PORT ( Index : IN STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0) ;
              CODE   : OUT STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0) ;
              HIGH   : OUT STD_LOGIC;
              Tone   : OUT STD_LOGIC_VECTOR (10 DOWNTO 0) );
    END COMPONENT;
    COMPONENT Speakera
        PORT ( clk      : IN STD_LOGIC;
              Tone     : IN STD_LOGIC_VECTOR (10 DOWNTO 0);
              SpkS     : OUT STD_LOGIC );
    END COMPONENT;
    SIGNAL Tone : STD_LOGIC_VECTOR (10 DOWNTO 0);
    SIGNAL ToneIndex : STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0);
BEGIN
    u1 : NoteTabs PORT MAP (clk=>CLK8HZ, ToneIndex=>ToneIndex);
    u2 : ToneTaba PORT MAP (Index=>ToneIndex,Tone=>Tone,CODE=>CODE1,HIGH=>HIGH1);
    u3 : Speakera PORT MAP(clk=>CLK12MHZ,Tone=>Tone, SpkS=>SPKOUT );
END
```

**【例4-26】**

```
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
ENTITY Speakera IS
    PORT ( clk : IN STD_LOGIC;
          Tone : IN STD_LOGIC_VECTOR (10 DOWNTO 0);
          SpkS : OUT STD_LOGIC );
END;
ARCHITECTURE one OF Speakera IS
    SIGNAL PreCLK, FullSpkS : STD_LOGIC;
BEGIN
    DivideCLK : PROCESS(clk)
        VARIABLE Count4 : STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0) ;
    BEGIN
        PreCLK <= '0'; -- 将CLK进行16分频, PreCLK为CLK的16分频
        IF Count4>11 THEN PreCLK <= '1'; Count4 := "0000";
        ELSIF clk'EVENT AND clk = '1' THEN Count4 := Count4 + 1;
        END IF;
    END PROCESS;
    GenSpkS : PROCESS(PreCLK, Tone)-- 11位可预置计数器
        VARIABLE Count11 : STD_LOGIC_VECTOR (10 DOWNTO 0);
    BEGIN
        IF PreCLK'EVENT AND PreCLK = '1' THEN
            IF Count11 = 16#7FF# THEN Count11 := Tone ; FullSpkS <= '1';
            ELSE Count11 := Count11 + 1; FullSpkS <= '0'; END IF;
        END IF;
    END PROCESS;
    DelaySpkS : PROCESS(FullSpkS)--将输出再2分频, 展宽脉冲, 使扬声器有足够功率发音
        VARIABLE Count2 : STD_LOGIC;
    BEGIN
        IF FullSpkS'EVENT AND FullSpkS = '1' THEN Count2 := NOT Count2;
        IF Count2 = '1' THEN SpkS <= '1';
        ELSE SpkS <= '0'; END IF;
        END IF;
    END PROCESS;
END;
```

### 【例4-27】

```
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
ENTITY ToneTab IS
    PORT ( Index : IN STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0) ;
          CODE  : OUT STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0) ;
          HIGH  : OUT STD_LOGIC;
          Tone  : OUT STD_LOGIC_VECTOR (10 DOWNTO 0) );
END;
ARCHITECTURE one OF ToneTab IS
BEGIN
    Search : PROCESS(Index)
    BEGIN
        CASE Index IS -- 译码电路, 查表方式, 控制音调的预置数
            WHEN "0000" => Tone<="1111111111"; CODE<="0000"; HIGH <='0';--2047
            WHEN "0001" => Tone<="01100000101"; CODE<="0001"; HIGH <='0';--773;
            WHEN "0010" => Tone<="01110010000"; CODE<="0010"; HIGH <='0';--912;
            WHEN "0011" => Tone<="10000001100"; CODE<="0011"; HIGH <='0';--1036;
            WHEN "0101" => Tone<="10010101101"; CODE<="0101"; HIGH <='0';--1197;
            WHEN "0110" => Tone<="10100001010"; CODE<="0110"; HIGH <='0';--1290;
            WHEN "0111" => Tone<="10101011100"; CODE<="0111"; HIGH <='0';--1372;
            WHEN "1000" => Tone<="10110000010"; CODE<="0001"; HIGH <='1';--1410;
            WHEN "1001" => Tone<="10111001000"; CODE<="0010"; HIGH <='1';--1480;
            WHEN "1010" => Tone<="11000000110"; CODE<="0011"; HIGH <='1';--1542;
            WHEN "1100" => Tone<="11001010110"; CODE<="0101"; HIGH <='1';--1622;
            WHEN "1101" => Tone<="11010000100"; CODE<="0110"; HIGH <='1';--1668;
            WHEN "1111" => Tone<="11011000000"; CODE<="0001"; HIGH <='1';--1728;
            WHEN OTHERS => NULL;
        END CASE;
    END PROCESS;
END;
```



**【例4-28】**

```
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
ENTITY NoteTabs IS
    PORT ( clk    : IN STD_LOGIC;
          ToneIndex : OUT STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0) );
END;
ARCHITECTURE one OF NoteTabs IS
COMPONENT MUSIC          --音符数据ROM
    PORT(address : IN STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0);
          inclock : IN STD_LOGIC ;
          q : OUT STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0));
END COMPONENT;
    SIGNAL Counter : STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0);
BEGIN
    CNT8 : PROCESS(clk, Counter)
    BEGIN
        IF Counter=138 THEN Counter <= "00000000";
        ELSIF (clk'EVENT AND clk = '1') THEN Counter <= Counter+1;
    END IF;
    END PROCESS;
    u1 : MUSIC PORT MAP(address=>Counter , q=>ToneIndex,
inclock=>clk);
END;
```

# 实验与实践

## 【例4-29】

WIDTH = 4 ; --“梁祝”乐曲演奏数据

DEPTH = 256 ;

ADDRESS\_RADIX = DEC ;

DATA\_RADIX = DEC ;

CONTENT BEGIN --注意实用文件中要展开以下数据，每一组占一行

00: 3 ; 01: 3 ; 02: 3 ; 03: 3; 04: 5; 05: 5; 06: 5;07: 6; 08: 8; 09: 8;

10: 8 ; 11: 9 ; 12: 6 ; 13: 8; 14: 5; 15: 5; 16: 12;17: 12;18: 12; 19:15;

20:13 ; 21:12 ; 22:10 ; 23:12; 24: 9; 25: 9; 26: 9; 27: 9; 28: 9; 29: 9;

30: 9 ; 31: 0 ; 32: 9 ; 33: 9; 34: 9; 35:10; 36: 7; 37: 7; 38: 6; 39: 6;

40: 5 ; 41: 5 ; 42: 5 ; 43: 6; 44: 8; 45: 8; 46: 9; 47: 9; 48: 3; 49: 3;

50: 8 ; 51: 8 ; 52: 6 ; 53: 5; 54: 6; 55: 8; 56: 5; 57: 5; 58: 5; 59: 5;

60: 5 ; 61: 5 ; 62: 5 ; 63: 5; 64:10; 65:10; 66:10; 67:12; 68: 7; 69: 7;

70: 9 ; 71: 9 ; 72: 6 ; 73: 8; 74: 5; 75: 5; 76: 5; 77: 5; 78: 5; 79: 5;

80: 3 ; 81: 5 ; 82: 3 ; 83: 3; 84: 5; 85: 6; 86: 7; 87: 9; 88: 6; 89: 6;

90: 6 ; 91: 6 ; 92: 6 ; 93: 6; 94: 5; 95: 6; 96: 8; 97: 8; 98: 8; 99: 9;

100:12 ;101:12 ;102:12 ;103:10;104: 9;105: 9;106:10;107: 9;108: 8;109: 8;

110: 6 ;111: 5 ;112: 3 ;113: 3;114: 3;115: 3;116: 8;117: 8;118: 8;119: 8;

120: 6 ;121: 8 ;122: 6 ;123: 5;124: 3;125: 5;126: 6;127: 8;128: 5;129: 5;

130: 5 ;131: 5 ;132: 5 ;133: 5;134: 5;135: 5;136: 0;137: 0;138: 0;

END ;

# 实验与实践

## 4-6. 混合输入设计实验

### 【例4-30】

```
LIBRARY IEEE; --测频控制电路
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
ENTITY FTCTRL IS
    PORT (CLKK : IN STD_LOGIC;           -- 1Hz
          CNT_EN : OUT STD_LOGIC;       -- 计数器时钟使能
          RST_CNT : OUT STD_LOGIC;     -- 计数器清零
          Load : OUT STD_LOGIC );      -- 输出锁存信号
END FTCTRL;
ARCHITECTURE behav OF FTCTRL IS
    SIGNAL Div2CLK : STD_LOGIC;
BEGIN
    PROCESS( CLKK )
    BEGIN
        IF CLKK'EVENT AND CLKK = '1' THEN -- 1Hz时钟2分频
            Div2CLK <= NOT Div2CLK;
        END IF;
    END PROCESS;
    PROCESS (CLKK, Div2CLK)
    BEGIN
        IF CLKK='0' AND Div2CLK='0' THEN RST_CNT<='1';-- 产生计数器清零信号
        ELSE RST_CNT <= '0'; END IF;
    END PROCESS;
    Load <= NOT Div2CLK;  CNT_EN <= Div2CLK;
END behav;
```

# 实验与实践

## 4-6. 混合输入设计实验

 


图4-32 频率计测频控制器FTCTRL测控时序图