



EDA技术实用教程

第5章

VHDL设计进阶

5.1 数据对象

5.1.1 常数

CONSTANT 常数名 : 数据类型 := 表达式 ;

```
CONSTANT FBT : STD_LOGIC_VECTOR := "010110" ; --定义常数为标准位矢类型
CONSTANT DATAIN : INTEGER := 15 ; --定义常数为整数类型
```

5.1 数据对象

5.1.2 变量


VARIABLE 变量名 : 数据类型 := 初始值 ;

```
VARIABLE a : INTEGER RANGE 0 TO 15 ; --变量a定义为常数，取值范围是0~15  
VARIABLE d : STD LOGIC := '1'; --变量d定义为标准逻辑位数据类型，初始值是1
```

目标变量名 := 表达式 ;

```
VARIABLE x, y : INTEGER RANGE 15 DOWNT0 0; --分别定义变量 x 和 y 为整数类型  
VARIABLE a, b : STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNT0 0) ;  
x := 11 ; --整数直接赋值  
y := 2 + x ; --运算表达式赋值，y 也是整数变量  
a := b --b 向 a 赋值  
a(0 TO 5) := b(2 TO 7) ; --位矢量类型赋值
```

5.1 数据对象

 

5.1.3 信号

SIGNAL 信号名: 数据类型 := 初始值 ;

目标信号名 <= 表达式 AFTER 时间量; -- AFTER是关键词

```
SIGNAL a,b,c,y,z: INTEGER ;
```

```
...
```

```
PROCESS (a, b, c)
```

```
BEGIN
```

```
    y <= a + b ;
```

```
    z <= c - a ;
```

```
    y <= b ;
```

```
END PROCESS ;
```


5.1 数据对象

5.1.4 进程中的信号赋值与变量赋值

表 5-1 信号与变量赋值语句功能的比较

比较对象	信号 SIGNAL	变量 VARIABLE
基本用法	用于作为电路中的信号连线	用于作为进程中局部数据存储单元
适用范围	在整个结构体内的任何地方都能适用	只能在所定义的进程中使用
行为特性	在进程的最后一行对信号赋值，有延时	立即赋值，无延时
与 Verilog 对比	信号赋值类似于非阻塞式赋值	变量赋值类似于阻塞式赋值

5.1 数据对象

 

5.1.4 进程中的信号赋值与变量赋值

【例 5-1】使变量赋值的时序模块设计

```
ARCHITECTURE bhv OF DFF3 IS
BEGIN
PROCESS (CLK)
    VARIABLE QQ : STD_LOGIC ;
BEGIN
    IF CLK'EVENT AND CLK = '1'
        THEN QQ := D1 ;
    END IF;
    Q1 <= QQ;
END PROCESS ;
END ;
```

【例 5-2】使用信号赋值的时序模块设计

```
ARCHITECTURE bhv OF DFF3 IS
    SIGNAL QQ : STD_LOGIC ;
BEGIN
PROCESS (CLK)
BEGIN
    IF CLK'EVENT AND CLK = '1'
        THEN QQ <= D1 ;
    END IF;
END PROCESS ;
    Q1 <= QQ;
END ;
```

【例 5-3】使信号赋值的时序模块设计

```
LIBRARY IEEE ;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL ;
ENTITY DFF3 IS
    PORT ( CLK,D1 : IN STD_LOGIC ;
          Q1 : OUT STD_LOGIC);
END ;
ARCHITECTURE bhv OF DFF3 IS
    SIGNAL A,B : STD_LOGIC ;
BEGIN
    PROCESS (CLK) BEGIN
        IF CLK'EVENT AND CLK = '1'
            THEN
                A <= D1 ;
                B <= A ;
                Q1 <= B ;
            END IF;
        END PROCESS ;
END ;
```

【例 5-4】使变量赋值的时序模块设计

```
LIBRARY IEEE ;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
ENTITY DFF3 IS
    PORT (CLK,D1 : IN STD_LOGIC;
          Q1 : OUT STD_LOGIC);
END ;
ARCHITECTURE bhv OF DFF3 IS
    BEGIN
        PROCESS (CLK)
            VARIABLE A,B : STD_LOGIC;
        BEGIN
            IF CLK'EVENT AND CLK = '1'
                THEN A := D1 ;
                    B := A ;
                    Q1 <= B ;
                END IF;
            END PROCESS ;
        END ;
```

5.1 数据对象

5.1.4 进程中的信号赋值与变量赋值

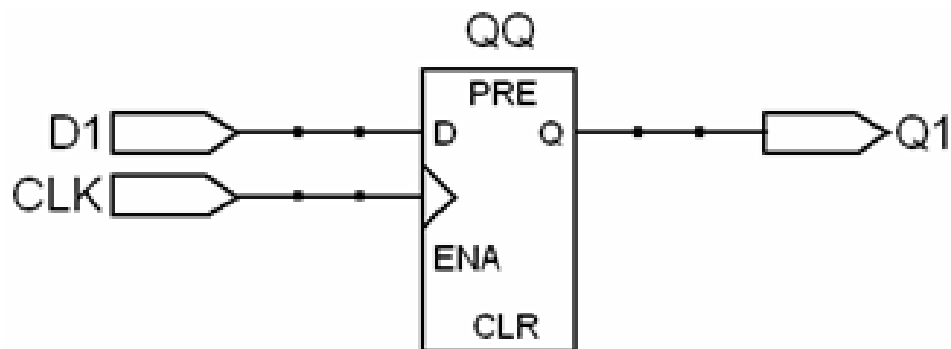


图 5-1 D 触发器电路

5.1 数据对象

5.1.4 进程中的信号赋值与变量赋值

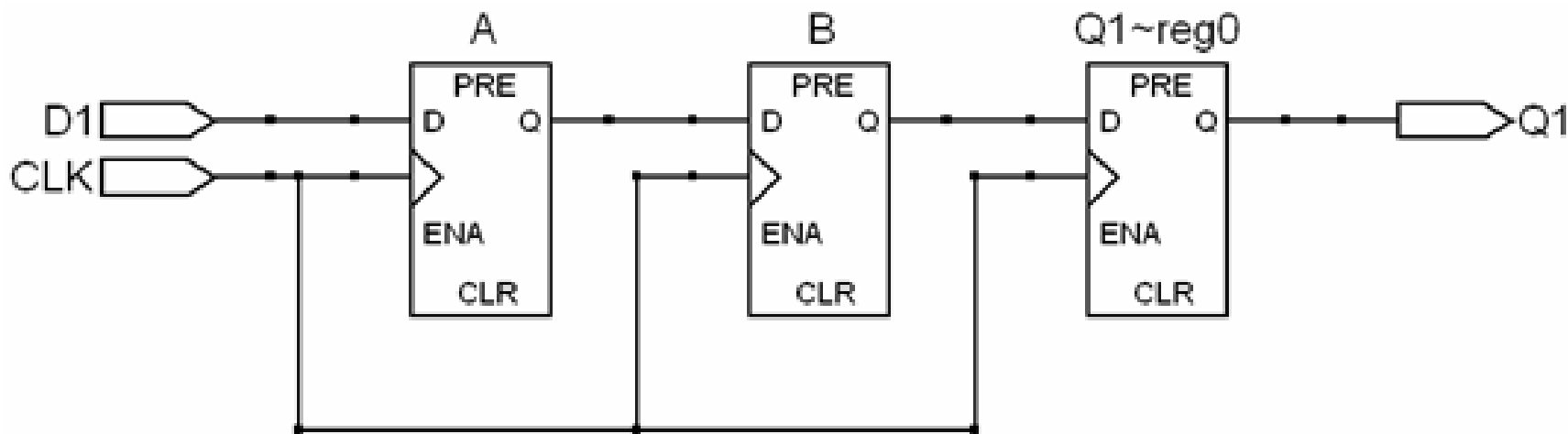


图 5-2 例 5-3 的 RTL 电路图


5.1 数据对象

【例 5-5】


```
SIGNAL in1, in2, e1, ... : STD_LOGIC ;
...
PROCESS(in1, in2, . . .)
VARIABLE c1, . . . : STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNT0 0) ;
BEGIN
    IF in1 = '1' THEN ...           -- 第 1 行
        e1 <= "1010" ;             -- 第 2 行
        ...
    IF in2 = '0' THEN . . .         -- 第 15+n 行
        ...
        c1 := "0011" ;             -- 第 30+m 行
        ...
    END IF;
END PROCESS;
```

【例 5-6】

```
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD LOGIC 1164.ALL;
ENTITY mux4 IS
PORT (i0, i1, i2, i3, a, b : IN STD LOGIC;
      q : OUT STD LOGIC);
END mux4;
ARCHITECTURE body mux4 OF mux4 IS
signal muxval : integer range 7 downto 0;
BEGIN
process (i0, i1, i2, i3, a, b)
begin
    muxval <= 0;
    if (a = '1') then    muxval <= muxval + 1; end if;
    if (b = '1') then    muxval <= muxval + 2; end if;
    case muxval is
        when 0 => q <= i0;
        when 1 => q <= i1;
        when 2 => q <= i2;
        when 3 => q <= i3;
        when others => null;
    end case;
end process;
END body mux4;
```

 

5.1 数据对象

 

5.1.4 进程中的信号赋值与变量赋值


 



图 5-3 程序例 5-6 的错误工作时序

【例 5-7】

```
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
ENTITY mux4 IS
    PORT (i0, i1, i2, i3, a, b : IN STD_LOGIC;
          q : OUT STD_LOGIC);
END mux4;
ARCHITECTURE body_mux4 OF mux4 IS
BEGIN
    process(i0,i1,i2,i3,a,b)
        variable muxval : integer range 7 downto 0;
    begin
        muxval := 0;
        if (a = '1') then muxval := muxval + 1; end if;
        if (b = '1') then muxval := muxval + 2; end if;
        case muxval is
            when 0 => q <= i0;
            when 1 => q <= i1;
            when 2 => q <= i2;
            when 3 => q <= i3;
            when others => null;
        end case;
    end process;
END body_mux4;
```

 

5.1 数据对象

 

5.1.4 进程中的信号赋值与变量赋值

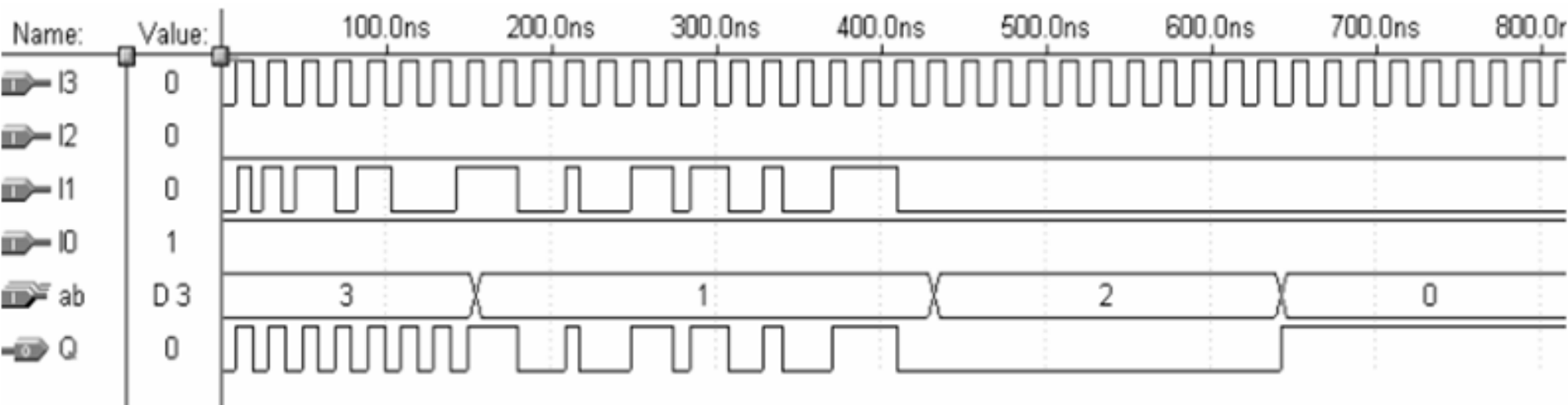


图 5-4 程序例 5-7 的正确工作时序

5.2 VHDL设计实例及其语法内涵

5.2.1 含同步 并行预置功能 的8位移位寄 存器设计

【例 5-8】

```
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
ENTITY SHFT IS
    PORT ( CLK, LOAD : IN STD_LOGIC;
          DIN  : IN STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);
          DOUT : OUT STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);
          QB  : OUT STD_LOGIC );
END SHFT;
ARCHITECTURE behav OF SHFT IS
    SIGNAL REG8 : STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);
    BEGIN
        PROCESS (CLK, LOAD)
        BEGIN
            IF CLK'EVENT AND CLK = '1' THEN
                IF LOAD = '1' THEN REG8 <= DIN;--由 (LOAD='1') 装载新数据
                    ELSE REG8(6 DOWNTO 0) <= REG8(7 DOWNTO 1);    END IF;
            END IF;
        END PROCESS;
        QB <= REG8(0);    DOUT<=REG8;
    END behav;
```

5.2 VHDL设计实例及其语法内涵

5.2.1 含同步并行预置功能的8位移位寄存器设计



图 5-5 例 5-8 的工作时序

5.2 VHDL设计实例及其语法内涵

5.2.2 移位模式可控的8位移位寄存器设计

【例 5-9】

```
Library IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
ENTITY SHIFT IS
    PORT (CLK,C0 : IN STD_LOGIC;  --时钟和进位输入
          MD      : IN STD_LOGIC_VECTOR(2 DOWNTO 0); --移位模式控制字
          D       : IN STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0); --待加载移位的数据
          QB      : OUT STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0); --移位数据输出
          CN      : OUT STD_LOGIC); --进位输出
END ENTITY;
ARCHITECTURE BEHAV OF SHIFT IS
    SIGNAL REG : STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);
    SIGNAL  CY : STD_LOGIC ;
BEGIN
PROCESS (CLK,MD,C0)
```

接下页

5.2 VHDL设计实例及其语法内涵

接上页

```
BEGIN
  IF CLK'EVENT AND CLK = '1' THEN
    CASE MD IS
      WHEN "001" => REG(0) <= C0 ;
REG(7 DOWNTO 1) <= REG(6 DOWNTO 0); CY<=REG(7);    --带进位循环左移
      WHEN "010" => REG(0) <= REG(7);
REG(7 DOWNTO 1) <= REG(6 DOWNTO 0);                --自循环左移
      WHEN "011" => REG(7) <= REG(0);
REG(6 DOWNTO 0) <= REG(7 DOWNTO 1);                --自循环右移
      WHEN "100" => REG(7) <= C0 ;
REG(6 DOWNTO 0) <= REG(7 DOWNTO 1); CY<=REG(0);    --带进位循环右移
      WHEN "101" => REG(7 DOWNTO 0) <= D(7 DOWNTO 0); --加载待移数
      WHEN OTHERS => REG <= REG ; CY <= CY ;        --保持
    END CASE;
  END IF;
END PROCESS;
QB(7 DOWNTO 0) <= REG(7 DOWNTO 0); CN <= CY;      --移位后输出
END BEHAV;
```

5.2 VHDL设计实例及其语法内涵

5.2.2 移位模式可控的8位移位寄存器设计

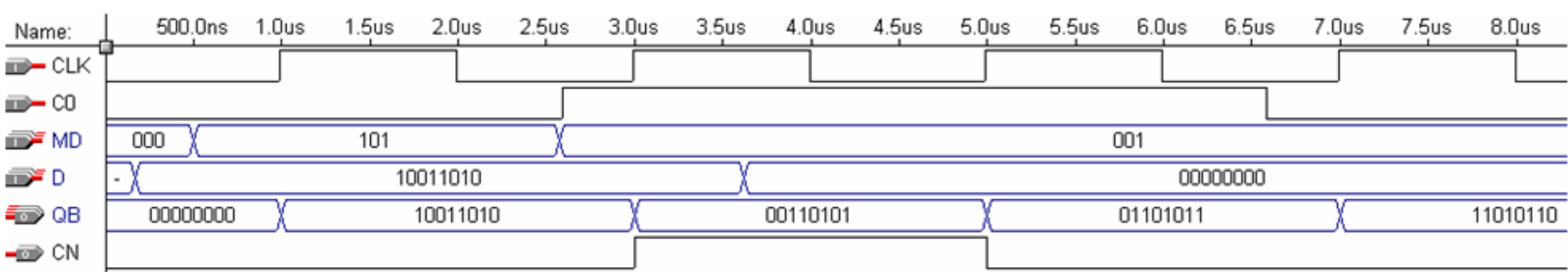


图 5-6 例 5-9 中带进位循环左移仿真波形(MD = “001”)

5.2.3 位矢中‘1’码个数统计电路设计

【例 5-10】

```
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
ENTITY CNTC IS
PORT (DIN  : IN STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);
      CNTH : OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0));
END CNTC;
ARCHITECTURE BHV OF CNTC IS
BEGIN
process(DIN)
VARIABLE Q : STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
begin
    Q := "0000";
    FOR n in 0 to 7 LOOP --n 是 LOOP 的循环变量
        IF (DIN(n)='1') THEN Q:=Q+1; END IF;
    END LOOP;
    CNTH<=Q;
end process;
END BHV;
```

5.2 VHDL设计实例及其语法内涵

5.2.3 位矢中‘1’码个数统计电路设计

 


图 5-7 例 5-10 的仿真波形

5.2 VHDL设计实例及其语法内涵

5.2.3 位矢中‘1’码个数统计电路设计

LOOP语句的常用表达方式有两种：

```
[ LOOP 标号: ] LOOP
```

```
    顺序语句
```

```
END LOOP [ LOOP 标号 ];
```

(1) 单个LOOP语句

```
...
```

```
L2 : LOOP
```

```
    a := a+1;
```

```
    EXIT L2 WHEN a >10 ;
```

```
-- 当 a 大于 10 时跳出循环
```

```
END LOOP L2;
```

```
...
```

(2) FOR_LOOP语句

```
[ LOOP 标号: ] FOR 循环变量, IN 循环次数范围 LOOP
```

```
    顺序语句
```

```
END LOOP [ LOOP 标号];
```

5.2 VHDL设计实例及其语法内涵

5.2.3 位矢中‘1’码个数统计电路设计

【例 5-11】

```
SIGNAL a, b, c : STD_LOGIC_VECTOR (1 TO 3);
```

```
...
```

```
FOR n IN 1 To 3 LOOP
```

```
a(n) <= b(n) AND c(n);
```

```
END LOOP;
```

```
a(1) <= b(1) AND c(1);
```

```
a(2) <= b(2) AND c(2);
```

```
a(3) <= b(3) AND c(3);
```

5.2 VHDL设计实例及其语法内涵

5.2.4 三态门设计

【例 5-12】

```
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
ENTITY tri_s IS
    port ( enable : IN STD_LOGIC;
          datain  : IN STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);
          dataout : OUT STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0) );
END tri_s ;
ARCHITECTURE bhv OF tri_s IS
BEGIN
    PROCESS(enable,datain)
    BEGIN
        IF enable='1' THEN
            dataout <= datain ;
            ELSE dataout <="ZZZZZZZZ" ; END IF ;
        END PROCESS;
    END bhv;
```


5.2 VHDL设计实例及其语法内涵

5.2.4 三态门设计

 


图 5-8 8 位三态控制门电路

5.2 VHDL设计实例及其语法内涵

5.2.5 双向端口的设计方法

【例 5-13】

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity tri_state is
port (control : in std_logic;
      in1: in std_logic_vector(7 downto 0);
      q : inout std_logic_vector(7 downto 0);
      x : out std_logic_vector(7 downto 0) );
end tri_state;
architecture body_tri of tri_state is
begin
process(control,q,in1) begin
if (control = '0') then  x <= q ;
    else  q <= in1;  x<="ZZZZZZZZ" ;
end if;
end process;
end body_tri;
```

5.2 VHDL设计实例及其语法内涵

5.2.5 双向端口的设计方法

【例 5-14】

(以上部分同上例)

```
process(control,q,in1) begin
    if (control='0') then x <= q ;    q <="ZZZZZZZZ";
                        else q <= in1; x <="ZZZZZZZZ";
    end if;
end process;
end body_tri;
```

5.2 VHDL设计实例及其语法内涵

5.2.5 双向端口的设计方法

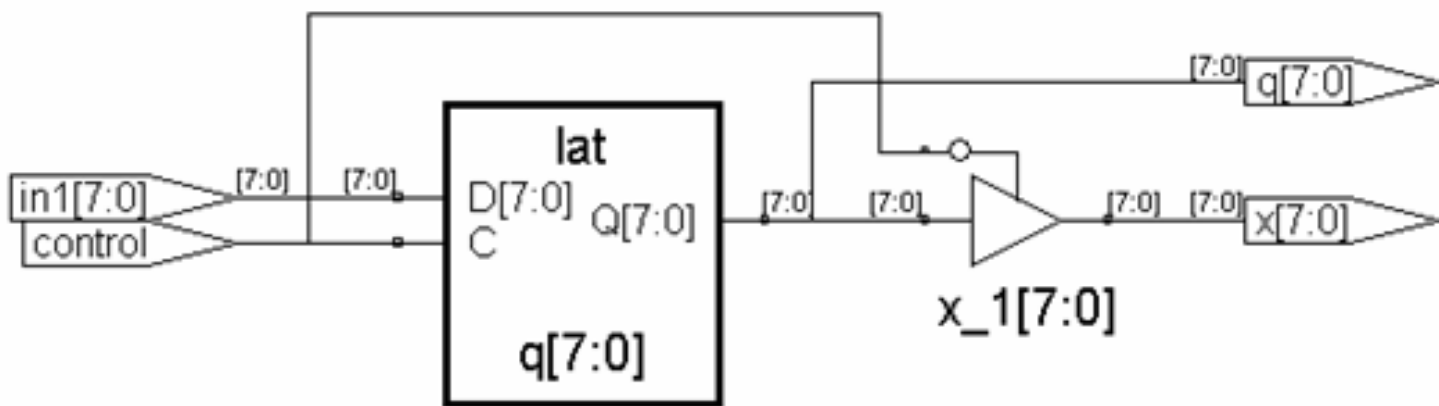


图 5-9 例 5-13 的综合结果

5.2 VHDL 设计实例及其语法内涵

5.2.5 双向端口的设计方法

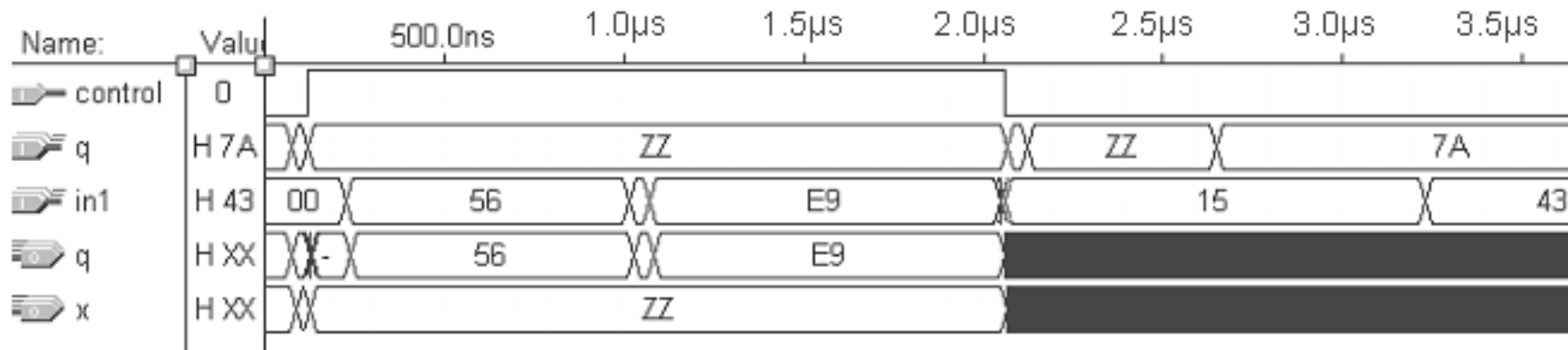


图 5-10 例 5-13 的仿真波形图

5.2 VHDL设计实例及其语法内涵

5.2.5 双向端口的设计方法

 


图 5-11 例 5-14 的综合结果

5.2 VHDL设计实例及其语法内涵

5.2.5 双向端口的设计方法

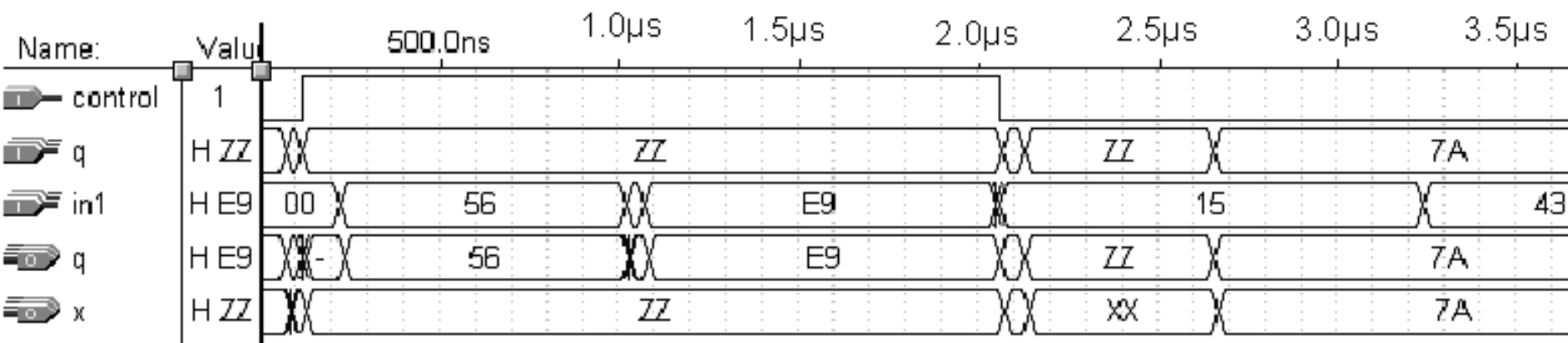


图 5-12 例 5-14 的仿真波形图

5.2.6 三态总线电路设计

【例 5-15】

```
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
ENTITY tristate2 IS
    port ( input3, input2, input1, input0 :
           IN STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0);
          enable : IN STD_LOGIC_VECTOR(1 DOWNTO 0);
          output : OUT STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0) );
END tristate2 ;
ARCHITECTURE multiple_drivers OF tristate2 IS
BEGIN
    PROCESS(enable,input3, input2, input1, input0 )
    BEGIN
        IF enable = "00" THEN output <= input3 ;
        ELSE output <=(OTHERS =>'Z'); END IF ;
        IF enable = "01" THEN output <= input2 ;
        ELSE output <=(OTHERS =>'Z'); END IF ;
        IF enable = "10" THEN output <= input1 ;
        ELSE output <=(OTHERS =>'Z'); END IF ;
        IF enable = "11" THEN output <= input0 ;
        ELSE output <=(OTHERS =>'Z'); END IF ;
    END PROCESS;
END multiple_drivers;
```


5.2 VHDL设计实例及其语法内涵

5.2.6 三态总线电路设计

 


图5-13 例5-15错误的综合结果

5.2 VHDL设计实例及其语法内涵

5.2.6 三态总线电路设计

【例 5-16】

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity tri2 is
port (ctl : in  std_logic_vector(1 downto 0);
      datain1, datain2, datain3, datain4 :
      in  std_logic_vector(7 downto 0);
      q : out std_logic_vector(7 downto 0) );
end tri2;
architecture body_tri of tri2 is
begin
  q <= datain1  when ctl="00" else  (others =>'Z') ;
  q <= datain2  when ctl="01" else  (others =>'Z') ;
  q <= datain3  when ctl="10" else  (others =>'Z') ;
  q <= datain4  when ctl="11" else  (others =>'Z') ;
end body_tri;
```

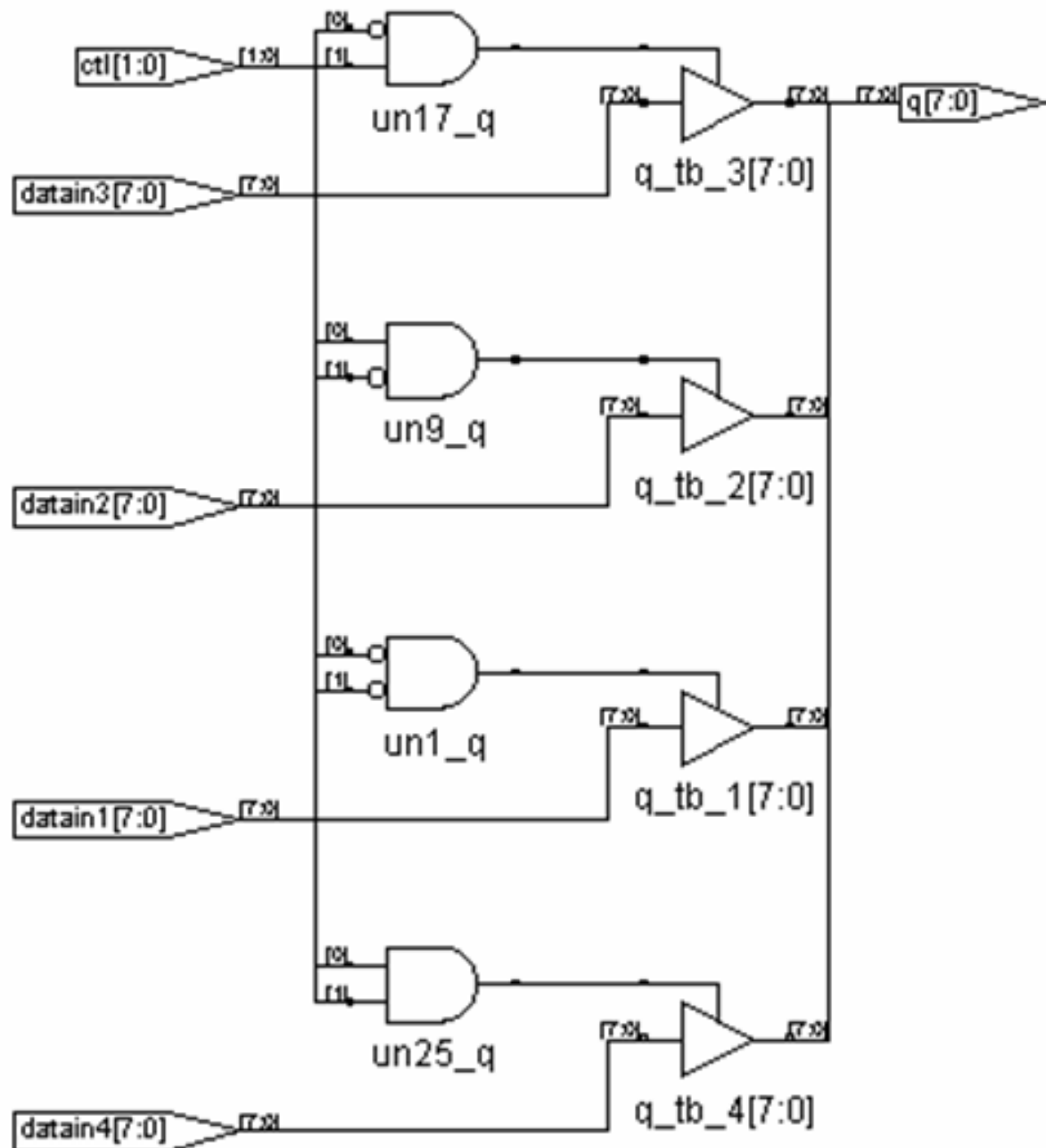



图 5-14 例 5-16 正确的综合结果

5.2 VHDL设计实例及其语法内涵

5.2.7 双边沿触发时序电路设计讨论

在同一进程中同一信号的双边沿操作	在不同进程中同一信号的双边沿操作
<pre>PROCESS (CLK) BEGIN IF RISING_EDGE (CLK) THEN Q1 <= Q1 + 1 ; ELSIF FALLING_EDGE (CLK) THEN Q1 <= Q1 + 1 ; END IF ; END PROCESS ;</pre>	<pre>PROCESS (CLK) BEGIN IF RISING_EDGE (CLK) THEN Q1 <= Q1 + 1 ; END IF ; END PROCESS ; PROCESS (CLK) BEGIN IF FALLING_EDGE (CLK) THEN Q1 <= Q1 + 1 ; END IF ; END PROCESS ;</pre>

5.3 顺序语句归纳

 

5.3.1 进程语句格式

```
[进程标号: ] PROCESS [ ( 敏感信号参数表 ) ] [IS]  
  [进程说明部分]  
  BEGIN  
    顺序描述语句  
  END PROCESS [进程标号];
```

5.3 顺序语句归纳

5.3.2 进程结构组成

进程说明部分 { 定义一些局部量，可包括数据类型、常数、变量、属性、子程序等

顺序描述语句

{ 信号赋值语句
变量赋值语句
进程启动语句
子程序调用语句
顺序描述语句
进程跳出语句

敏感信号参数表 —— 多数VHDL综合器要求敏感信号表必须列出本进程中所有输入信号名

5.3 顺序语句归纳

5.3.3 进程要点

1. **PROCESS**为一无限循环语句
2. 进程中的顺序语句具有明显的顺序和并行双重性

```
PROCESS (abc)
BEGIN
CASE abc IS
WHEN "0000" => so<="010" ;
WHEN "0001" => so<="111" ;
WHEN "0010" => so<="101" ;
. . .
WHEN "1110" => so<="100" ;
WHEN "1111" => so<="000" ;
WHEN OTHERS => NULL ;
END CASE;
END PROCESS;
```

5.3 顺序语句归纳


5.3.3 进程要点

3. 进程语句本身是并行语句

【例 5-17】

```
ENTITY mul IS
PORT (a, b, c, selx, sely : IN BIT; data_out : OUT BIT );
END mul;
ARCHITECTURE ex OF mul IS
    SIGNAL temp : BIT;
BEGIN
p_a : PROCESS (a, b, selx) BEGIN
    IF (selx = '0') THEN temp<=a; ELSE temp<=b; END IF;
END PROCESS p_a;
p_b: PROCESS(temp, c, sely) BEGIN
    IF (sely='0') THEN data_out<=temp; ELSE data_out<=c; END IF;
END PROCESS p_b;
END ex;
```


5.3 顺序语句归纳

 

5.3.3 进程要点

4. 信号可以是多个进程间的通信线
5. 一个进程中只允许描述对应于一个时钟信号的同步时序逻辑

5.4 并行赋值语句讨论

```
data1 <= a AND b ;  
data2 <= c ;
```

【例 5-18】

```
SIGNAL select : INTEGER RANGE 15 DOWNTO 0;  
.  
.  
.  
Select <= 0 WHEN s0='0' AND s1='0' ELSE  
          1 WHEN s0='1' AND s1='0' ELSE  
          2 WHEN s0='0' AND s1='1' ELSE  
          3 ;  
  
x <= a WHEN select=0 ELSE  
      b WHEN select=1 ELSE  
      c WHEN select=2 ELSE  
      d ;
```

5.5 IF语句概述

```
(1) IF 条件句 Then
    顺序语句
END IF ;
```

```
(3) IF 条件句 Then
    IF 条件句 Then
        ...
    END IF
END IF
```

```
(2) IF 条件句 Then
    顺序语句
ELSE
    顺序语句
END IF ;
```

```
(4) IF 条件句 Then
    顺序语句
ELSIF 条件句 Then
    顺序语句
    ...
ELSE
    顺序语句
END IF
```


5.5 IF语句概述

【例 5-19】

```
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
ENTITY control_stmts IS
    PORT (a, b, c : IN BOOLEAN; --a、b、c 被定义为 BOOLEAN 数据类型
          output : OUT BOOLEAN);
END control_stmts;
ARCHITECTURE example OF control_stmts IS
BEGIN
    PROCESS (a, b, c)
        VARIABLE n: BOOLEAN;
    BEGIN
        IF a THEN n := b; ELSE n := c; END IF;
        output <= n;
    END PROCESS;
END example;
```

【例 5-20】

```
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
ENTITY coder IS
    PORT (    din : IN STD_LOGIC_VECTOR(0 TO 7);
           output : OUT STD_LOGIC_VECTOR(0 TO 2) );
END coder;
ARCHITECTURE behav OF coder IS
    BEGIN
        PROCESS (din)    BEGIN
            IF (din(7)='0') THEN output <= "000" ;
            ELSIF (din(6)='0') THEN output <= "100" ;
            ELSIF (din(5)='0') THEN output <= "010" ;
            ELSIF (din(4)='0') THEN output <= "110" ;
            ELSIF (din(3)='0') THEN output <= "001" ;
            ELSIF (din(2)='0') THEN output <= "101" ;
            ELSIF (din(1)='0') THEN output <= "011" ;
                               ELSE output <= "111" ;
        END IF ;
        END PROCESS ;
    END behav;
```

 

5.5 IF语句概述

表 5-2 8 线-3 线优先编码器真值表

输 入								输 出		
din0	din1	din2	din3	din4	din5	din6	din7	output0	output1	output2
x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0
x	x	x	x	x	x	0	1	1	0	0
x	x	x	x	x	0	1	1	0	1	0
x	x	x	x	0	1	1	1	1	1	0
x	x	x	0	1	1	1	1	0	0	1
x	x	0	1	1	1	1	1	1	0	1
x	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1
0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

注：表中的“x”为任意，类似 VHDL 中的“-”值。

5.6 半整数与奇数分频电路设计

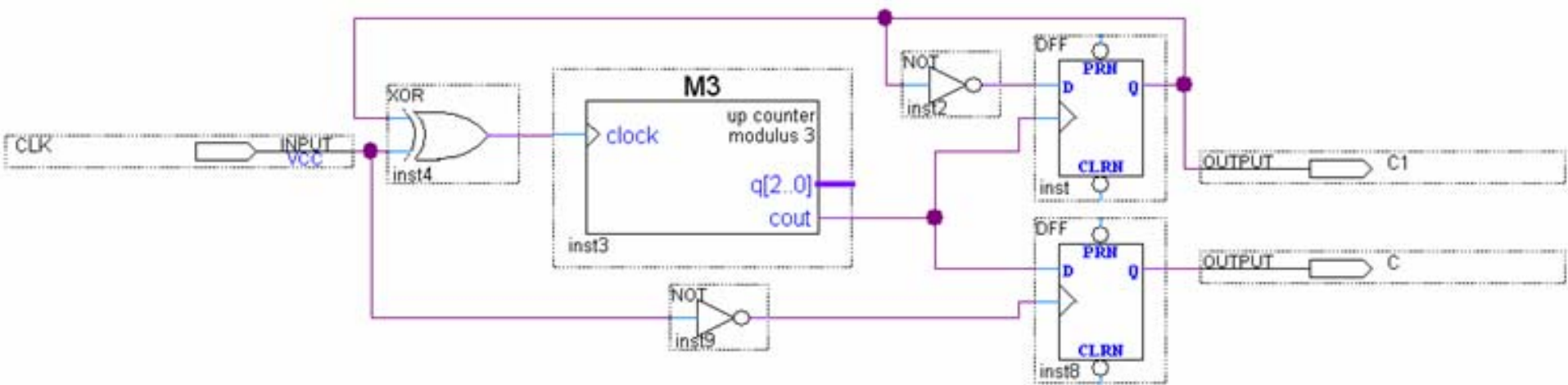


图 5-15 占空比为 50%的任意奇数次分频电路

 


图 5-16 图 5-15 电路的仿真波形

5.6 半整数与奇数分频电路设计

【例 5-21】 占空比为 50% 的任意奇数次 5 分频电路

```
LIBRARY IEEE ;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL ;
USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL ;
ENTITY CNT10 IS
PORT (CLK : IN STD_LOGIC ;
      K_OR,K1,K2 : OUT STD_LOGIC) ;
END ;
ARCHITECTURE bhv OF CNT10 IS
SIGNAL C1,C2 : STD_LOGIC_VECTOR(2 DOWNTO 0) ;
SIGNAL M1,M2 : STD_LOGIC ;
BEGIN
PROCESS(CLK,C1)
BEGIN
IF RISING_EDGE(CLK) THEN
IF (C1="100") THEN C1<="000"; ELSE C1<=C1+1; END IF;
IF (C1="001") THEN M1<=NOT M1; ELSIF (C1="011") THEN M1<=NOT M1;
```

接下页

5.6 半整数与奇数分频电路设计

接上页

```
END IF; END IF;  
END PROCESS;  
PROCESS(CLK,C2) BEGIN  
IF FALLING_EDGE(CLK) THEN  
IF (C2="100") THEN C2<="000"; ELSE C2<=C2+1; END IF;  
IF (C2="001") THEN M2<=NOT M2; ELSIF (C2="011") THEN M2<=NOT M2;  
END IF; END IF;  
END PROCESS;  
K1 <= M1; K2 <= M2; K_OR <= M1 OR M2;  
END bhv;
```

 


图 5-17 占空比为 50%的任意奇数次分频电路

5.6 半整数与奇数分频电路设计

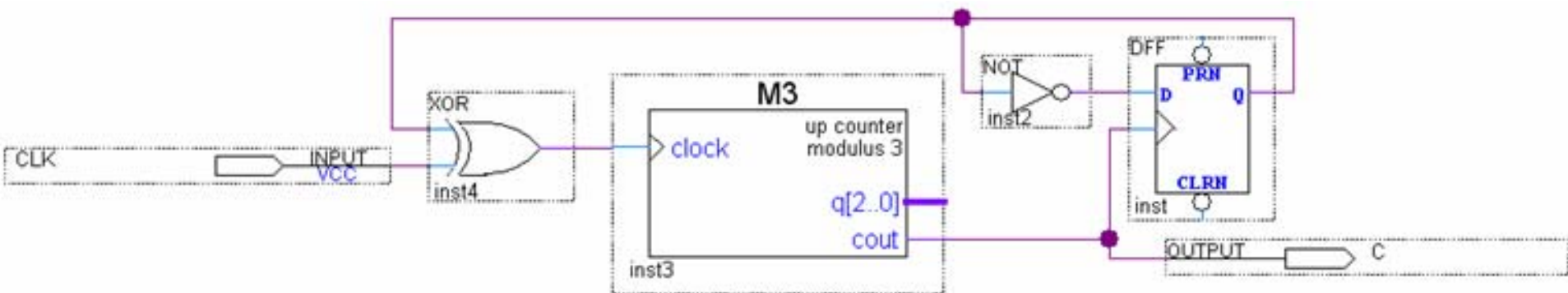


图 5-18 任意半整数分频电路


 


图 5-19 图 5-18 的电路仿真波形图

5.7 仿真延时

 


5.7.1 固有延时

```
z <= x XOR y AFTER 5ns ;
```

```
z <= x XOR y ;
```

```
B <= A AFTER 20ns ;--固有延时模型
```

5.7 仿真延时

 

5.7.2 传输延时

`B <= TRANSPORT A AFTER 20 ns;` -- 传输延时模型

 


图 5-20 固有延时输入输出波形

 


图 5-21 传输延时输入输出波形

5.7.3 仿真 δ

5.8 VHDL的RTL表述

5.8.1 行为描述

【例 5-22】

```
MODULE counter_up
    Clock ,reset,          PIN ;
    Counter7..counter0    PIN  ISTYPE 'COM' ;
    Cnt_ff7..cnt_ff0      NODE  ISTYPE 'REG' ;
    Counter = [counter7..counter0];
    Cnt = [cnt_ff7..cnt_ff0];
EQUATIONS
    Cnt.CLK = clock ;      Cnt.AR = reset ;
    Cnt := cnt.FB + 1 ;    Counter = cnt ;
END counter_up
```

5.8 VHDL的RTL表述

5.8.1 行为描述

【例 5-23】

```
module DFF1 (CLK,D,Q);  
    output Q ;    input  CLK, D;    reg Q;  
    always @( posedge CLK )  
        Q <= D;  
endmodule
```

```
ELSIF (clock ='1' AND clock'EVENT) THEN
```

5.8 VHDL的RTL表述

5.8.2 数据流描述

5.8.3 结构描述

结构描述建模步骤如下：

- 元件说明：描述局部接口。
- 元件例化：相对于其他元件放置元件。
- 元件配置：指定元件所用的设计实体。



习 题

5-1 什么是固有延时？什么是惯性延时？

5-2 δ 是什么？在VHDL中， δ 有什么用处？

5-3 哪些情况下需要用到程序包**STD_LOGIC_UNSIGNED**？试举一例。

5-4 说明信号和变量的功能特点，以及应用上的异同点。

5-5 什么是重载函数？重载算符有何用处？如何调用重载算符函数？

5-6 在VHDL设计中，给时序电路清零（复位）有两种不同方法，它们是什么，如何实现？

5-7 用循环语句设计一个7人投票表决器，及一个4位4输入最大数值检测电路。

5-8 从不完整的条件语句产生时序模块的原理看，例5-7和例5-10从表面上看都包含不完整条件语句，试说明，为什么它们的综合结果都是组合电路。

5-9 设计一个求补码的程序，输入数据是一个有符号的8位二进制数。



习 题


5-10 设计一个比较电路，当输入的**8421BCD**码大于**5**时输出**1**，否则输出**0**。

5-11 用原理图或**VHDL**输入方式分别设计一个周期性产生二进制序列**01001011001**的序列发生器，用移位寄存器或用同步时序电路实现，并用时序仿真器验证其功能。

5-12 基于原理图输入方式，用**74194**、**74273**、**D**触发器等器件组成**8**位串入并出的转换电路，要求在转换过程中数据不变，只有当**8**位一组数据全部转换结束后，输出才变化一次。

5-13 设计**8**位左移移位寄存器，给出时序仿真波形。

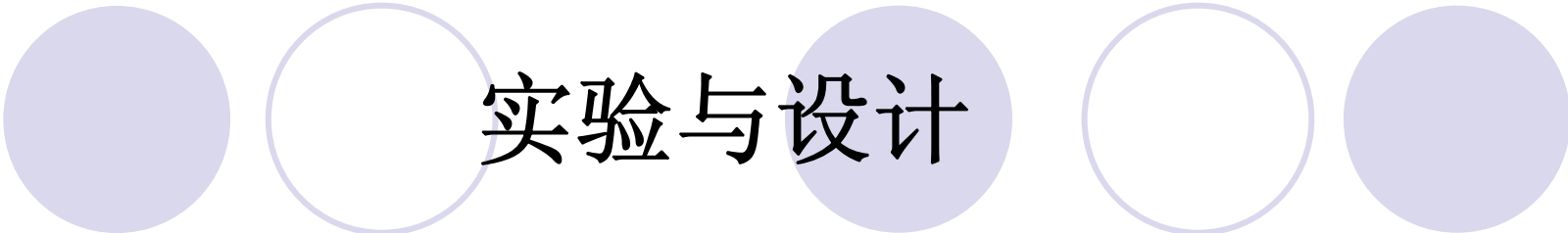5-14 将例**5-15**中的四个**IF**语句分别用四个并列进程语句表达出来。



实验与设计

5-1 半整数与奇数分频器设计

(1) 实验目的:

(2) 实验内容1:

(3) 实验内容2:

(4) 实验内容3:

(5) 实验内容4 :

实验与设计

5-2 简易分频器设计

(1) 实验目的:

(2) 实验内容1:

(3) 实验内容2:

(4) 实验内容3:

5E+系统演示示例: /KX_7C5EE+/EXPERIMENTs/EXP30_FDIV。

 


图 5-22 针对不同预置数，占空比均衡后的分频器输出

实验与设计

5-3 VGA彩条信号显示控制电路设计

- (1) 实验目的:
- (2) 实验原理:

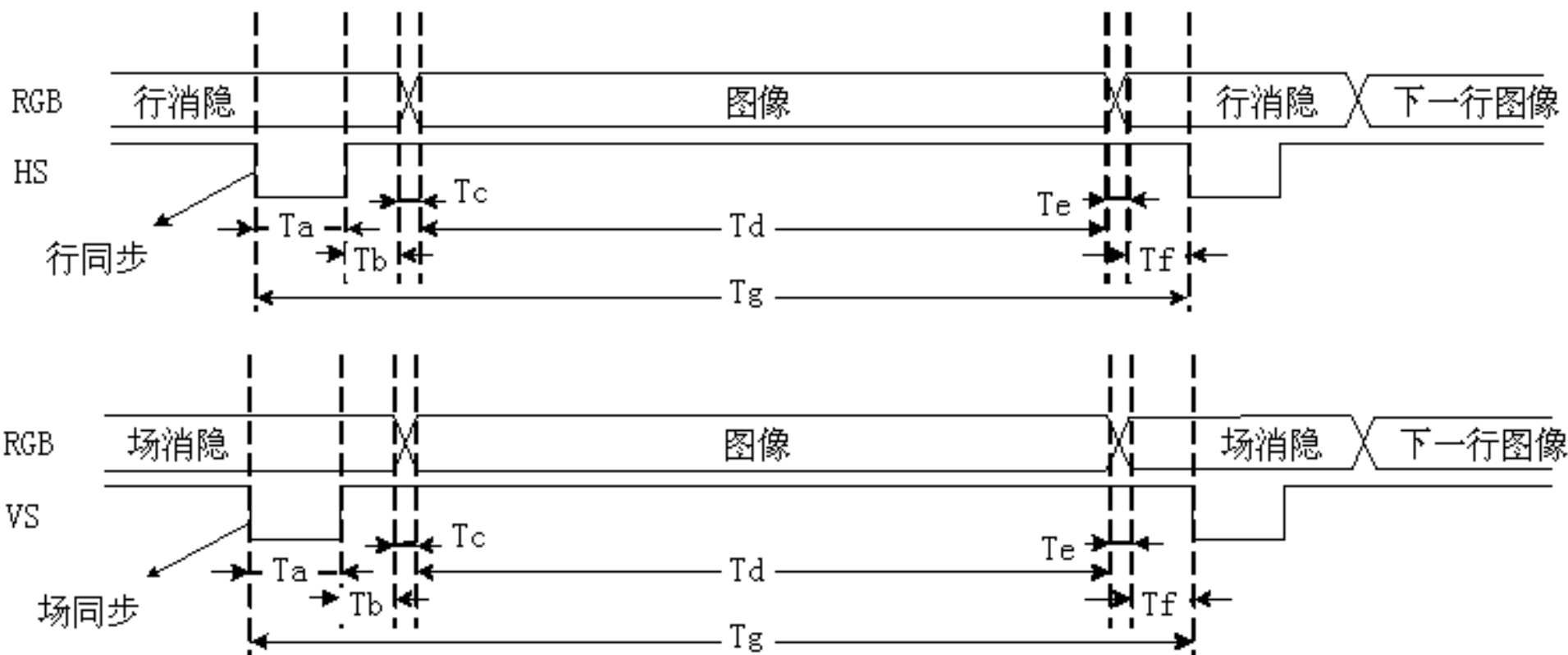


图 5-23 VGA 行扫描、场扫描时序示意图

实验与设计

表 5-3 行扫描时序要求: (单位: 像素, 即输出一个像素 Pixel 的时间间隔)

		行同步头			行图像		行周期
对应位置	Tf	Ta	Tb	Tc	Td	Te	Tg
时间(Pixels)	8	96	40	8	640	8	800

表 5-4 场扫描时序要求: (单元: 行, 即输出一行 Line 的时间间隔)

		行同步头			行图像		行周期
对应位置	Tf	Ta	Tb	Tc	Td	Te	Tg
时间(Lines)	2	2	25	8	480	8	525

实验与设计

 


图 5-24 HS 和 VS 的时序图

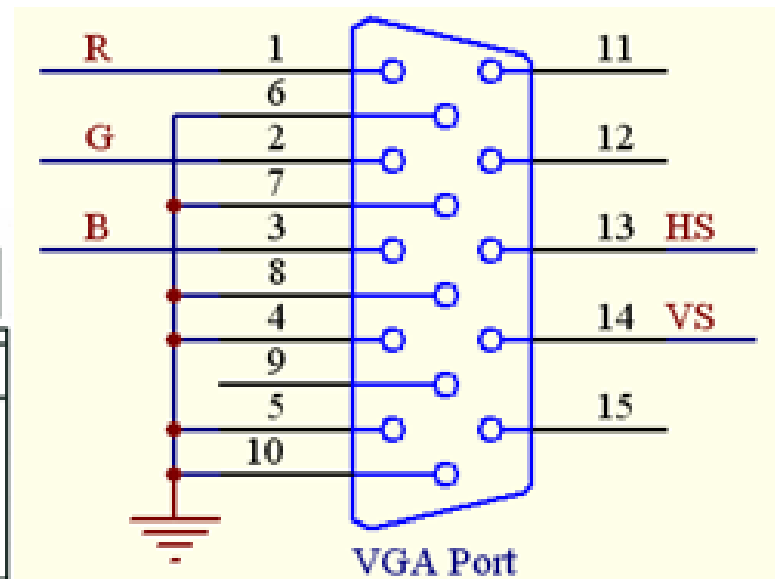
 


图 5-25 VGA 接口电路图，左接口从上往下看

【例 5-24】

```
LIBRARY IEEE;    -- VGA 显示器 彩条 发生器
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

ENTITY COLOR IS

    PORT (        CLK, MD : IN STD_LOGIC;

            HS, VS, R, G, B : OUT STD_LOGIC ); -- 行场同步/红, 绿, 蓝
END COLOR;

ARCHITECTURE behav OF COLOR IS

    SIGNAL HS1, VS1, FCLK, CCLK      : STD_LOGIC;

    SIGNAL MMD : STD_LOGIC_VECTOR(1 DOWNTO 0); -- 方式选择
    SIGNAL FS  : STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0);
    SIGNAL CC  : STD_LOGIC_VECTOR(4 DOWNTO 0); -- 行同步/横彩条生成
    SIGNAL LL  : STD_LOGIC_VECTOR(8 DOWNTO 0); -- 场同步/竖彩条生成
    SIGNAL GRBX : STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 1); -- X 横彩条
    SIGNAL GRBY : STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 1); -- Y 竖彩条
    SIGNAL GRBP : STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 1);
    SIGNAL GRB  : STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 1);
```

接下页

接上页

```
BEGIN
```

```
GRB(2) <= (GRBP(2) XOR MD) AND HS1 AND VS1;
```

```
GRB(3) <= (GRBP(3) XOR MD) AND HS1 AND VS1;
```

```
GRB(1) <= (GRBP(1) XOR MD) AND HS1 AND VS1;
```

```
PROCESS( MD ) BEGIN
```

```
IF MD'EVENT AND MD = '0' THEN
```

```
IF MMD = "10" THEN MMD <= "00";
```

```
ELSE MMD <= MMD + 1; END IF; -- 三种模式
```

```
END IF;
```

```
END PROCESS;
```

```
PROCESS( MMD ) BEGIN
```

```
IF MMD = "00" THEN GRBP <= GRBX; -- 选择横彩条
```

```
ELSIF MMD = "01" THEN GRBP <= GRBY; -- 选择竖彩条
```

```
ELSIF MMD = "10" THEN GRBP <= GRBX XOR GRBY; -- 产生棋盘格
```

```
ELSE GRBP <= "000"; END IF;
```

```
END PROCESS;
```

接下页

接上页

```
PROCESS( CLK ) BEGIN
    IF CLK'EVENT AND CLK = '1' THEN -- 13MHz 13分频
        IF FS = 13 THEN FS <= "0000";
        ELSE FS <= (FS + 1); END IF;
    END IF;
END PROCESS;

FCLK <= FS(3); CCLK <= CC(4);

PROCESS( FCLK ) BEGIN
    IF FCLK'EVENT AND FCLK = '1' THEN
        IF CC = 29 THEN CC <= "00000";
        ELSE CC <= CC + 1; END IF;
    END IF;
END PROCESS;

PROCESS( CCLK ) BEGIN
    IF CCLK'EVENT AND CCLK = '0' THEN
        IF LL = 481 THEN LL <= "0000000000";
        ELSE LL <= LL + 1; END IF;
    END IF;
```

接下页

```
END PROCESS;
```

```
PROCESS( CC,LL ) BEGIN
```

```
IF CC > 23 THEN HS1 <= '0'; --行同步
```

```
ELSE HS1 <= '1'; END IF;
```

```
IF LL > 479 THEN VS1 <= '0'; --场同步
```

```
ELSE VS1 <= '1'; END IF;
```

```
END PROCESS;
```

```
PROCESS(CC, LL) BEGIN
```

```
IF CC < 3 THEN GRBX <= "111"; -- 横彩条
```

```
ELSIF CC < 6 THEN GRBX <= "110";
```

```
ELSIF CC < 9 THEN GRBX <= "101";
```

```
ELSIF CC < 13 THEN GRBX <= "100";
```

```
ELSIF CC < 15 THEN GRBX <= "011";
```

```
ELSIF CC < 18 THEN GRBX <= "010";
```

```
ELSIF CC < 21 THEN GRBX <= "001";
```

```
ELSE GRBX <= "000"; END IF;
```

```
IF LL < 60 THEN GRBY <= "111"; -- 竖彩条
```

实验与设计

接上页

```
ELSIF LL < 130 THEN GRBY <= "110";
ELSIF LL < 180 THEN GRBY <= "101";
ELSIF LL < 240 THEN GRBY <= "100";
ELSIF LL < 300 THEN GRBY <= "011";
ELSIF LL < 360 THEN GRBY <= "010";
ELSIF LL < 420 THEN GRBY <= "001";
ELSE GRBY <= "000";           END IF;

END PROCESS;

HS<=HS1 ; VS<=VS1 ;R<=GRB(2) ;G<=GRB(3) ; B<=GRB(1);

END behav;
```

实验与设计

(3) 实验内容1: 演示示例:

/KX_7C5EE+/EXPERIMENTs/EXP11_VGA_COLOR_SQUR/, 和
/EXP11_VGA_COLOR_LINE/。

(4) 实验内容2:

(5) 实验内容3:

(6) 实验内容4:

表 5-5 颜色编码:

颜色	黑	蓝	红	品	绿	青	黄	白
R	0	0	0	0	1	1	1	1
G	0	0	1	1	0	0	1	1
B	0	1	0	1	0	1	0	1

表 5-6 彩条信号发生器 3 种显示模式,

1	横彩条	1: 白黄青绿品红蓝黑	2: 黑蓝红品绿青黄白
2	竖彩条	1: 白黄青绿品红蓝黑	2: 黑蓝红品绿青黄白
3	棋盘格	1: 棋盘格显示模式 1	2: 棋盘格显示模式 2

实验与设计

5-4 基于时序电路的移位相加型8位硬件乘法器设计

- (1) 实验原理:
- (2) 实验任务1:
- (3) 实验任务2:
- (4) 实验任务4:

演示示例: /KX_7C5EE+/EXPERIMENTs/EXP32_MULTI8X8/MLTL8X8。

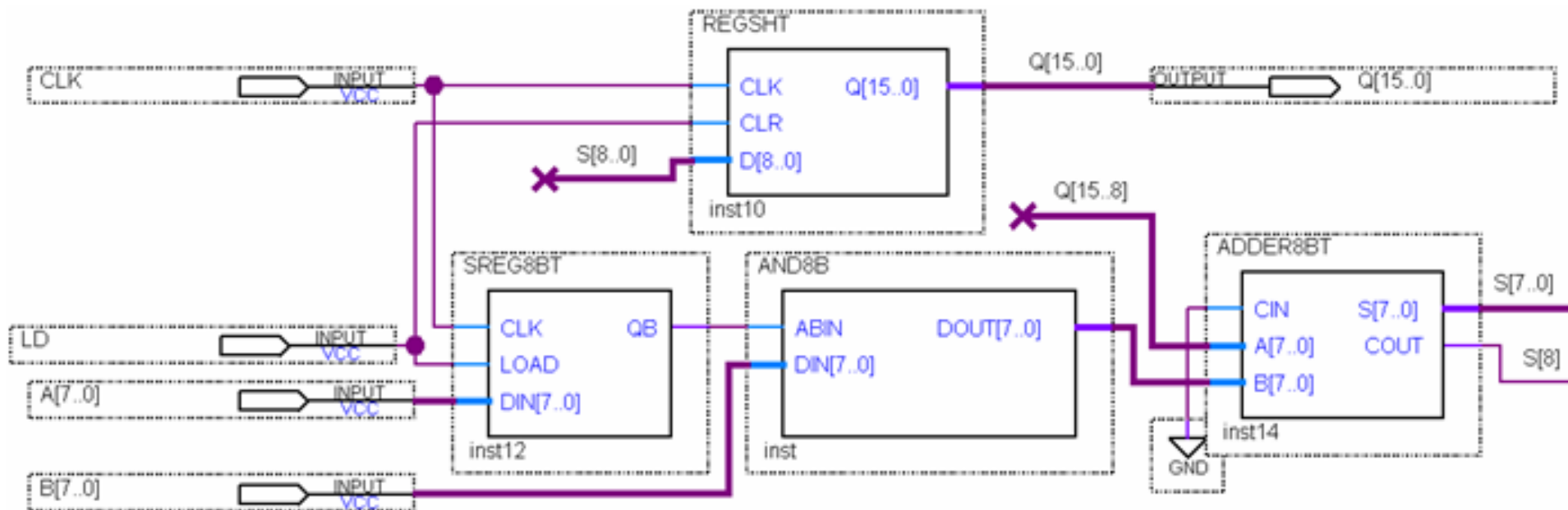


图 5-26 8 位乘法器逻辑原理图

【例 5-25】

```
LIBRARY IEEE;

USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

ENTITY REGSHT IS                                     -- 16 位锁存器
    PORT ( CLK, CLR: IN STD_LOGIC;
          D : IN STD_LOGIC_VECTOR(8 DOWNTO 0);
          Q : OUT STD_LOGIC_VECTOR(15 DOWNTO 0) );
END REGSHT;

ARCHITECTURE behav OF REGSHT IS

    SIGNAL R16S : STD_LOGIC_VECTOR(15 DOWNTO 0);

BEGIN

    PROCESS(CLK, CLR)    BEGIN

        IF CLR = '1' THEN      R16S <= "0000000000000000";

            ELSIF RISING_EDGE(CLK) THEN

                R16S(6 DOWNTO 0) <= R16S(7 DOWNTO 1); -- 右移低 8 位
                R16S(15 DOWNTO 7) <= D;      END IF;      -- 将输入锁到高 8 位

            END PROCESS;

        Q <= R16S;

    END behav;
```

实验与设计

5-4 基于时序电路的移位相加型8位硬件乘法器设计

- (1) 实验原理:
- (2) 实验任务1:
- (3) 实验任务2:
- (4) 实验任务4:

演示示例: /KX_7C5EE+/EXPERIMENTs/EXP32_MULT18X8/MLTL8X8。

 


图 5-27 8 位移位相加乘法器运算逻辑波形图

实验与设计

5-5 移位寄存器设计

演示示例：`/KX_7C5EE+/EXPERIMENTs/EXP39_SHIFTER/`。

5-6 串/并转换数码静态显示控制电路设计

(1) 实验原理： (2) 实验任务1： (3) 实验任务2：

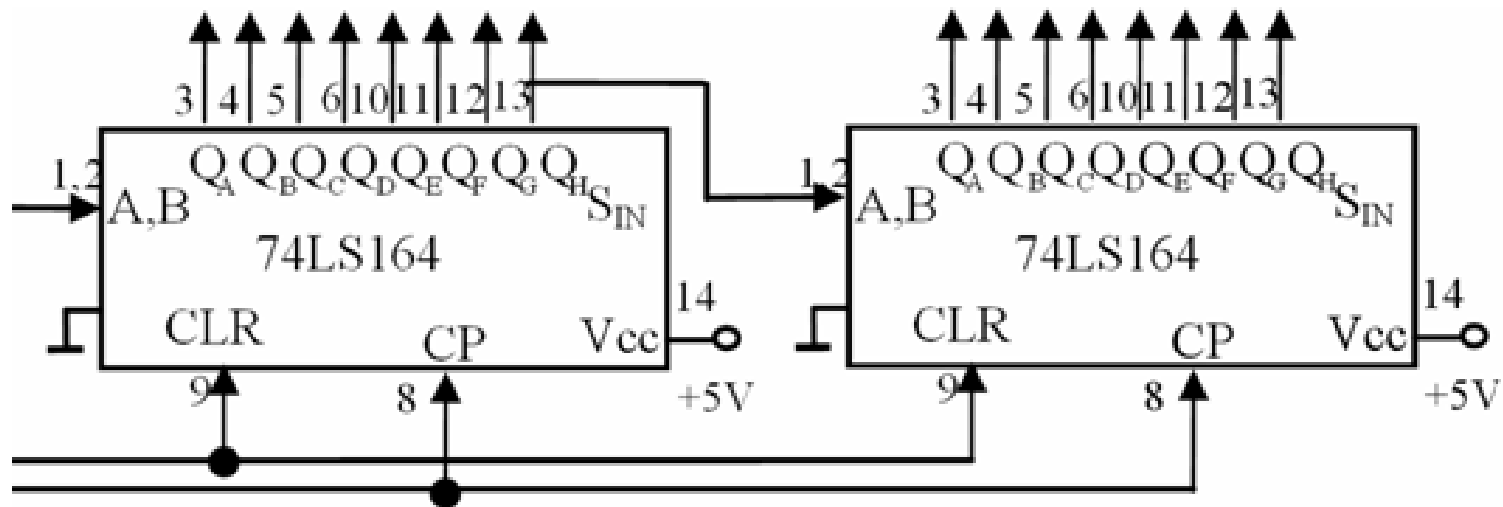


图 5-28 串/并转换数码管静态显示电路

实验与设计

5-7 并/串转换扩展输入/输出电路设计

实验任务：仅使用**FPGA**的**2到3个I/O口**，通过数个**74LS165**或**4021**扩展输入/输出。

此类电路在单片机开发中也常用，但是由于单片机本身的速度不高，再加上并/串转换，每一个通过转换后的输入/输出的实际速度已经非常低，适用范围较小。如无法用于读取较高速度的**ADC**的数据等。如果用**FPGA**来控制，则仍能获得较高速度，从而提高了此类扩展电路的实用价值。

通常，**74LS165**的速度约**25MHz**左右，如果只扩展一片，对于**FPGA**的控制电路，可用足其上限频率，每一个位的速度可以达到**3MHz**。