




EDA技术实用教程

第8章

系统优化和时序分析

8.1 资源优化

 


8.1.1 资源共享

【例 8-1】

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
USE ieee.std_logic_unsigned.all;
USE ieee.std_logic_arith.all;
ENTITY multmux IS
    PORT (A0, A1, B : IN std_logic_vector(3 downto 0);
          s : IN std_logic;
          R : OUT std_logic_vector(7 downto 0));
END multmux;
ARCHITECTURE rtl OF multmux IS
BEGIN
    process (A0,A1,B,s)    begin
        if(s='0') then    R<=A0 * B;  else R<=A1 * B;  end if;
    end process;
END rtl;
```

8.1 资源优化

 

8.1.1 资源共享

【例 8-2】

```
ARCHITECTURE rtl OF muxmult IS
    signal temp : std_logic_vector(3 downto 0);
BEGIN
    process (A0,A1,B,s)    begin
        if(s='0') then    temp<=A0; else temp<=A1;    end if;
        R <= temp * B;
    end process;
END rtl;
```

8.1 资源优化

8.1.1 资源共享

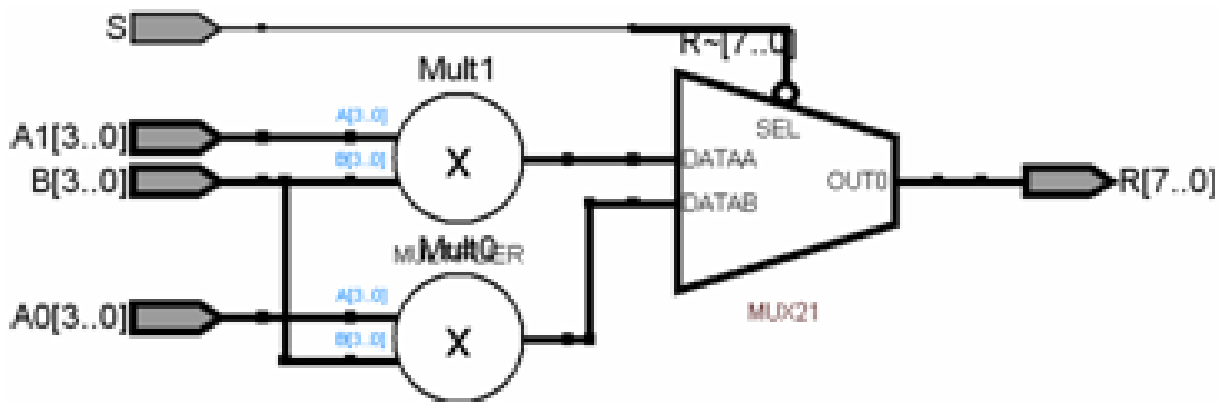


图 8-1 先乘后选择的设计方法 RTL 结构

8.1 资源优化

8.1.1 资源共享


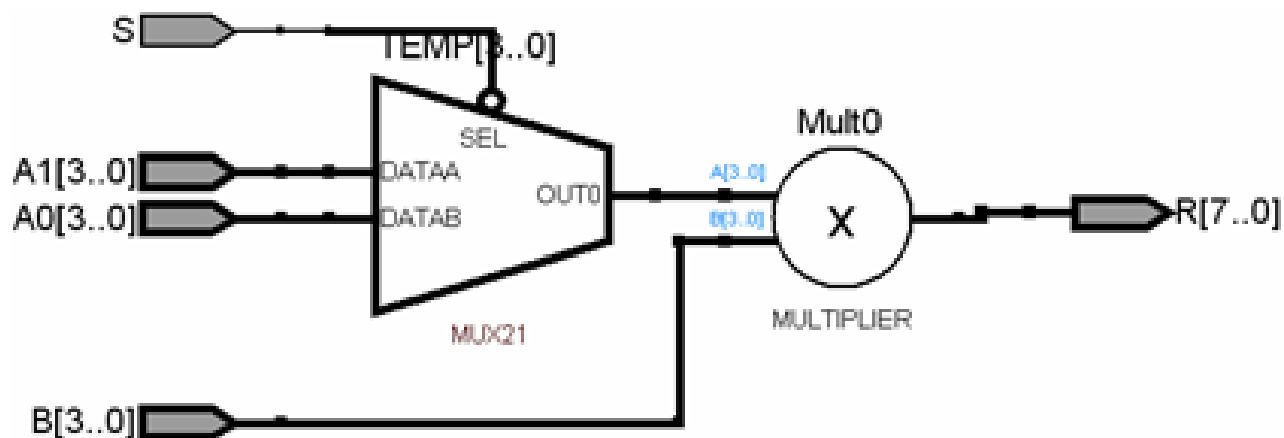


图 8-2 先选择后乘设计方法 RTL 结构

8.1 资源优化

 

8.1.1 资源共享

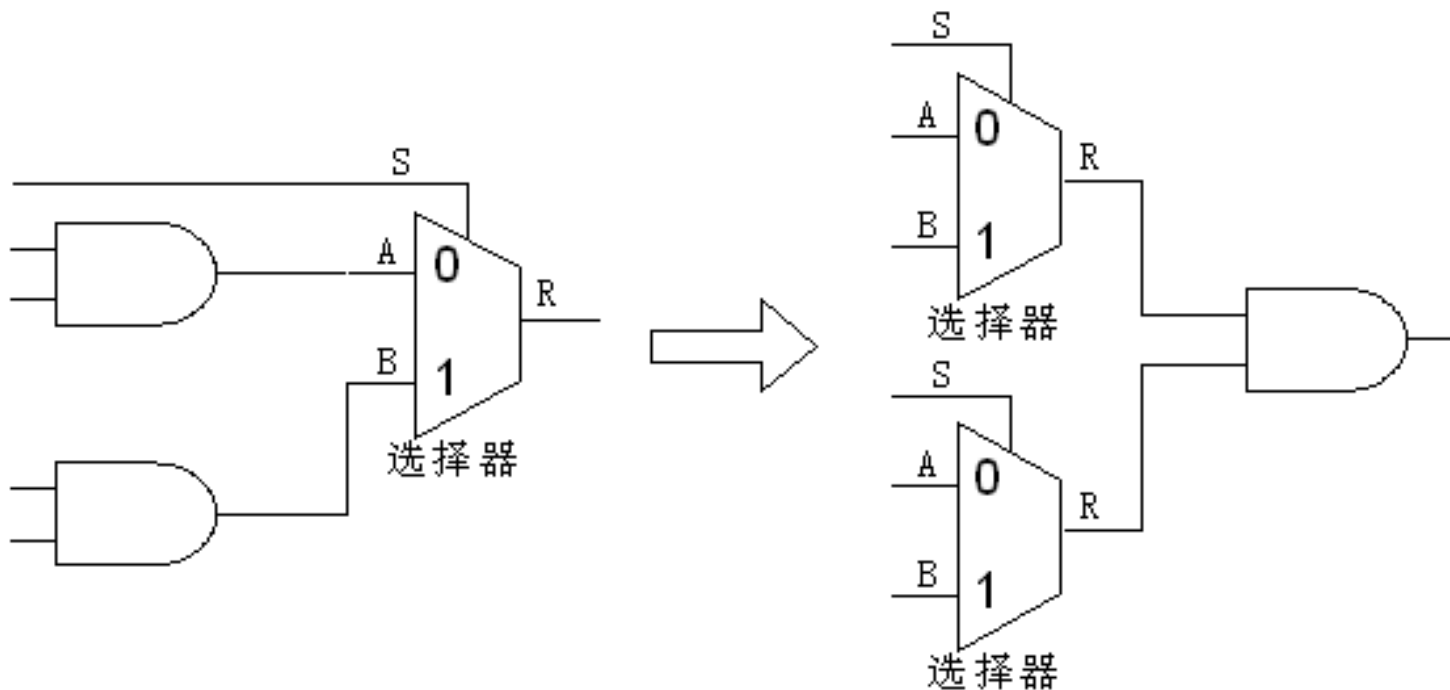


图 8-3 资源共享反例


8.1 资源优化

【例 8-3】

8.1.2 逻辑优化

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
use ieee.std_logic_arith.all;
ENTITY mult1 IS
    PORT(clk : in std_logic;
         ma : In std_logic_vector(11 downto 0);
         mc : out std_logic_vector(23 downto 0));
END mult1;
ARCHITECTURE rtl OF mult1 IS
    signal ta, tb : std_logic_vector(11 downto 0);
BEGIN
process(clk) begin
    if(clk'event and clk = '1') then
        ta <= ma;  tb <= "100110111001";  mc <= ta * tb;
    end if;
end process;
END rtl;
```

8.1 资源优化

 


8.1.2 逻辑优化

【例 8-4】

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
use ieee.std_logic_arith.all;
ENTITY mult2 IS
    PORT(clk : in std_logic;
         ma : In std_logic_vector(11 downto 0);
         mc : out std_logic_vector(23 downto 0));
END mult2;
ARCHITECTURE rtl OF mult2 IS
    signal ta : std_logic_vector(11 downto 0);
    constant tb : std_logic_vector(11 downto 0) := "100110111001";
BEGIN
process(clk) begin
    if(clk'event and clk = '1') then ta<=ma; mc<=ta*tb; end if;
end process;
END rtl;
```


8.1 资源优化

 

8.1.3 串行化

$$y_{out} = a_0 \times b_0 + a_1 \times b_1 + a_2 \times b_2 + a_3 \times b_3$$

【例 8-5】

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
use ieee.std_logic_arith.all;
ENTITY pmultadd IS
    PORT(clk : in std_logic;
         a0,a1,a2,a3 : in std_logic_vector(7 downto 0);
         b0,b1,b2,b3 : in std_logic_vector(7 downto 0);
         yout : out std_logic_vector(15 downto 0));
END pmultadd;
ARCHITECTURE p_arch OF pmultadd IS
BEGIN
process(clk) begin
    if(clk'event and clk = '1') then
        yout <= ((a0*b0)+(a1*b1))+((a2*b2)+(a3*b3)); end if;
end process;
END p_arch;
```

8.1 资源优化

8.1.3 串行化

【例 8-6】

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
use ieee.std_logic_arith.all;
ENTITY smultadd IS
    PORT(clk, start : in std_logic;
         a0,a1,a2,a3 : In std_logic_vector(7 downto 0);
         b0,b1,b2,b3 : In std_logic_vector(7 downto 0);
         yout : out std_logic_vector(15 downto 0));
END smultadd;
ARCHITECTURE s_arch OF smultadd IS
    signal cnt : std_logic_vector(2 downto 0);
    signal tmpa, tmpb : std_logic_vector(7 downto 0);
    signal tmp, ytmp : std_logic_vector(15 downto 0);
BEGIN
```

接下页

8.1 资源优化

接上页

```
tmpa <= a0 when cnt = 0 else
    a1 when cnt = 1 else
    a2 when cnt = 2 else
    a3 when cnt = 3 else      a0;
tmpb <= b0 when cnt = 0 else
    b1 when cnt = 1 else
    b2 when cnt = 2 else
    b3 when cnt = 3 else      b0;
tmp <= tmpa * tmpb;
process(clk) begin
    if(clk'event and clk = '1') then
        if(start = '1') then cnt <= "000"; ytmp <= (others=>'0');
        elsif (cnt<4) then cnt <= cnt + 1; ytmp <= ytmp + tmp;
        elsif (cnt = 4) then yout <= ytmp;
        end if;    end if;
end process;
END s_arch;
```

8.2 速度优化

8.2.1 流水线设计

 


图 8-4 未使用流水线

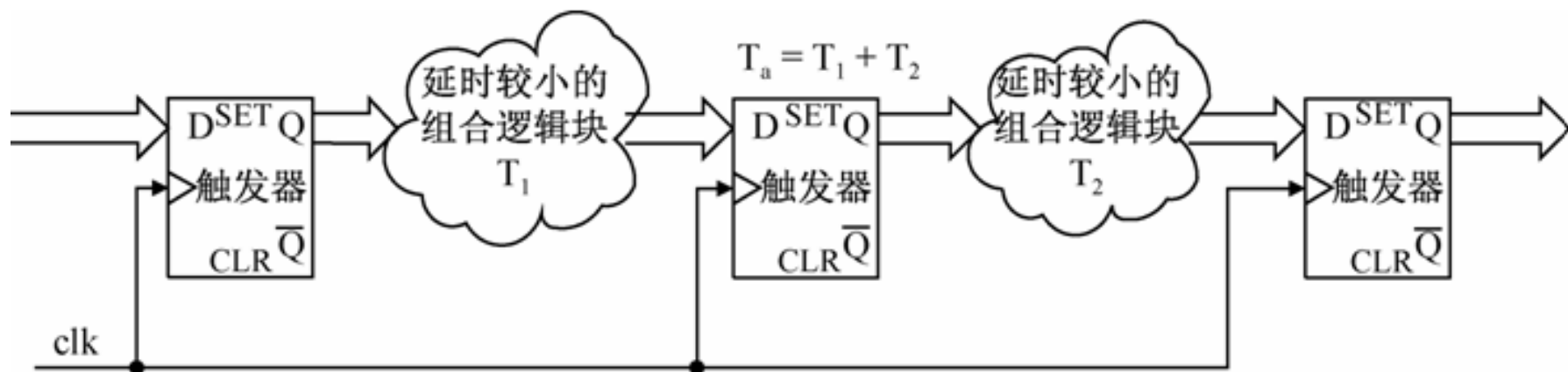


图 8-5 使用流水线结构

8.2 速度优化

8.2.1 流水线设计



图 8-6 流水线工作图示

$$F_{\max} \approx F_{\max 1} \approx F_{\max 2} \approx 1 / T_1$$

8.2 速度优化

8.2.1 流水线设计

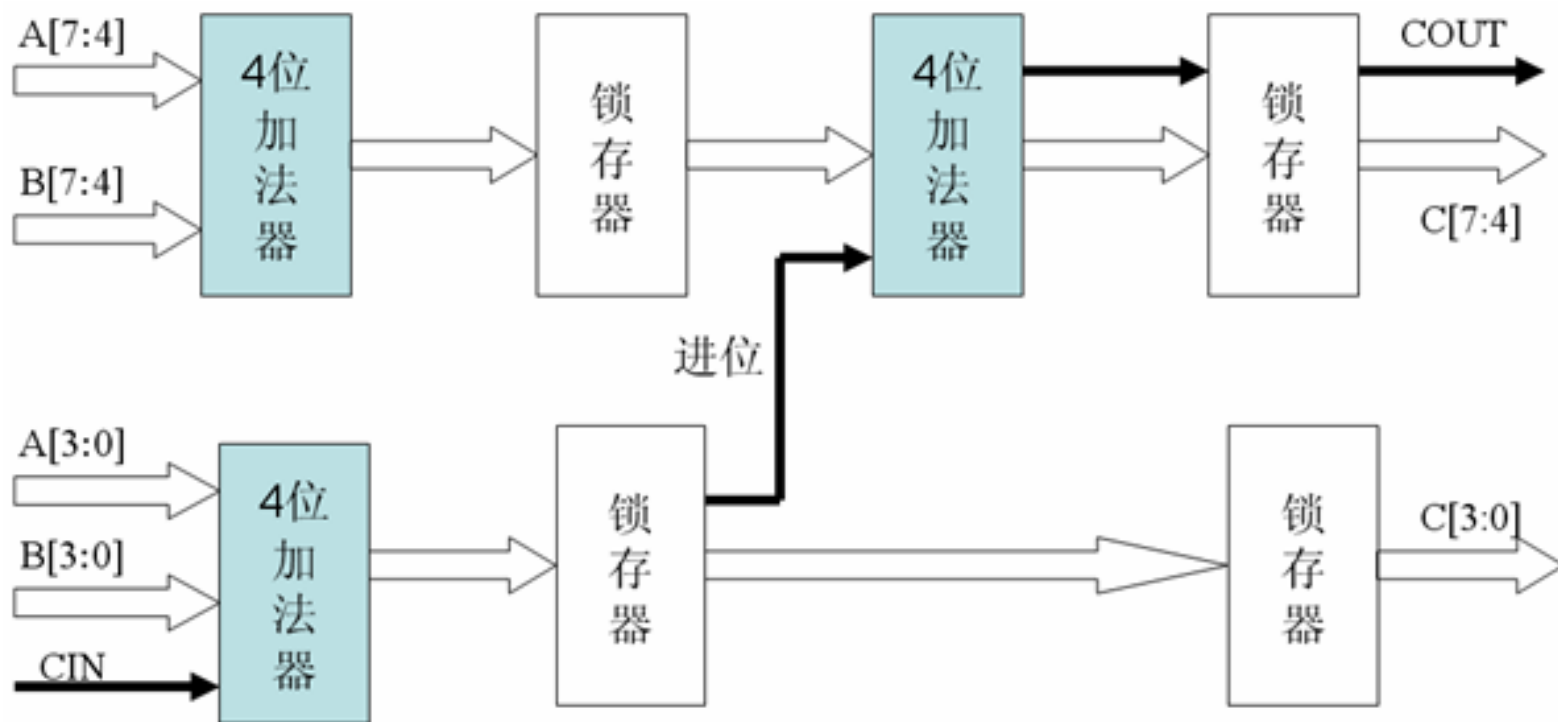


图 8-7 8 位加法器流水线工作图示

【例 8-7】普通加法器，EP3C5 FPGA 综合结果：LCs=10,REG=0,T=7.748ns.

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
USE ieee.std_logic_unsigned.all;
USE ieee.std_logic_arith.all;
ENTITY ADDER8 IS
    PORT (A, B : IN std_logic_vector(7 downto 0);
          CLK,CIN : IN std_logic;
          COUT : OUT std_logic;
          SUM : OUT std_logic_vector(7 downto 0));
END ADDER8 ;
ARCHITECTURE rtl OF ADDER8 IS
SIGNAL SUMC,A0,B0 : std_logic_vector(8 downto 0);
BEGIN
    A0<='0' & A ; B0<='0' & B ;
process(CLK) begin
    IF (RISING_EDGE(CLK)) THEN SUMC <= A0+B0+CIN; END IF;
end process;
    COUT<=SUMC(8) ; SUM<=SUMC(7 downto 0);
END rtl;
```

【例 8-8】流水线加法器, EP3K5 综合结果: CLK=275MHz, T=3.63ns, LCs=24, REG=2

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
USE ieee.std_logic_unsigned.all;
USE ieee.std_logic_arith.all;
ENTITY CNT10 IS
    PORT (A, B : IN std_logic_vector(7 downto 0);
          CLK,CIN : IN std_logic;
          COUT : OUT std_logic;
          SUM : OUT std_logic_vector(7 downto 0));
END CNT10 ;
ARCHITECTURE rtl OF CNT10 IS
    SIGNAL SUMC,A9,B9 : std_logic_vector(8 downto 0);
    SIGNAL AB5,A5,B5,TA,TB,S : std_logic_vector(4 downto 0);
BEGIN
    A5<='0'& A(3 downto 0); B5<='0'& B(3 downto 0);
    process (CLK) begin
        IF (RISING_EDGE(CLK)) THEN
            AB5<=A5+B5+CIN; SUM(3 downto 0)<=AB5(3 downto 0); END IF;
        end process;
    process (CLK) begin
        IF (RISING_EDGE(CLK)) THEN
            S<=('0'& A(7 downto 4))+('0'& B(7 downto 4))+ AB5(4); END IF;
        end process;
        COUT<=S(4) ; SUM(7 downto 4)<=S(3 downto 0);
    END rtl;
```


8.2 速度优化

8.2.1 流水线设计

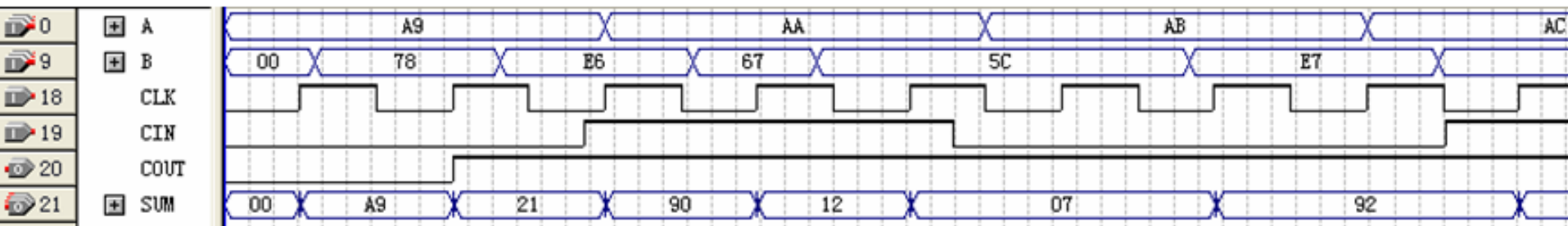


图 8-8 例 8-7 的时序仿真波形

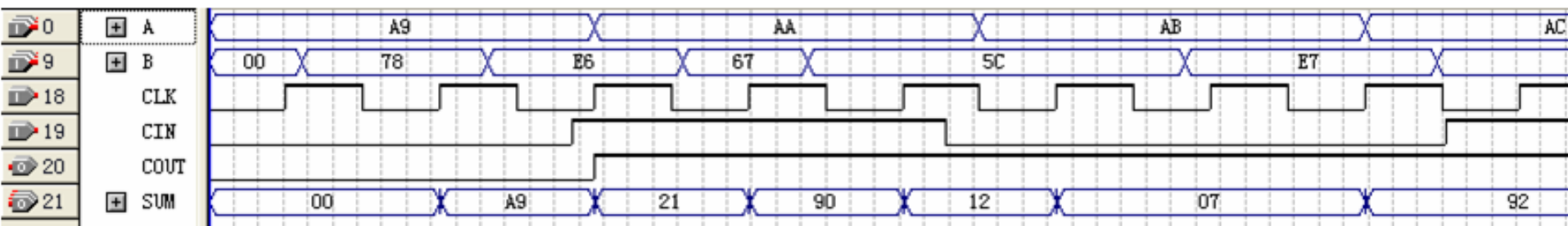


图 8-9 例 8-8 的时序仿真波形

8.2 速度优化

8.2.2 寄存器配平

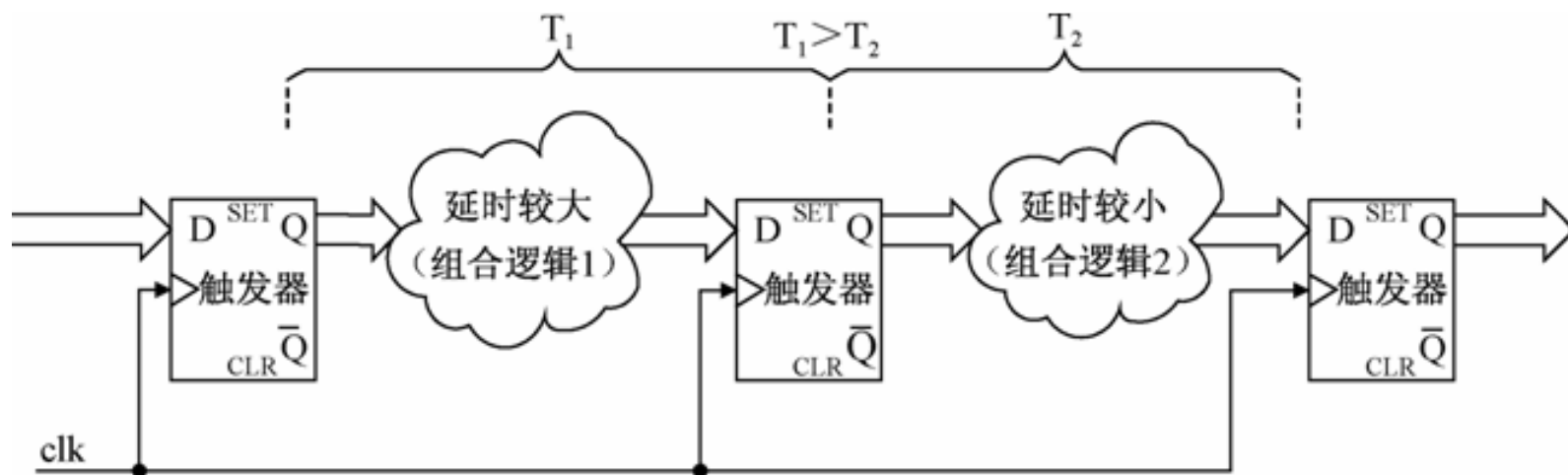


图 8-10 不合理的电路结构

8.2 速度优化

8.2.3 关键路径法

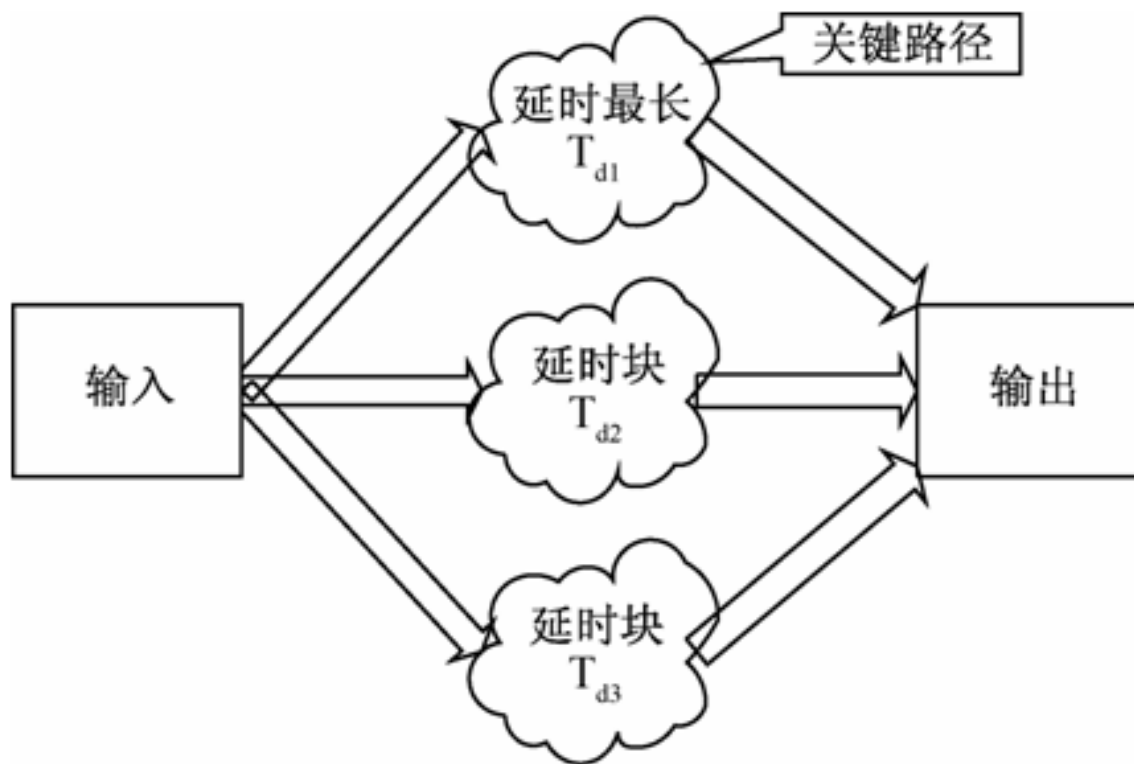


图 8-12 关键路径示意

8.2 速度优化

8.2.4 乒乓操作法

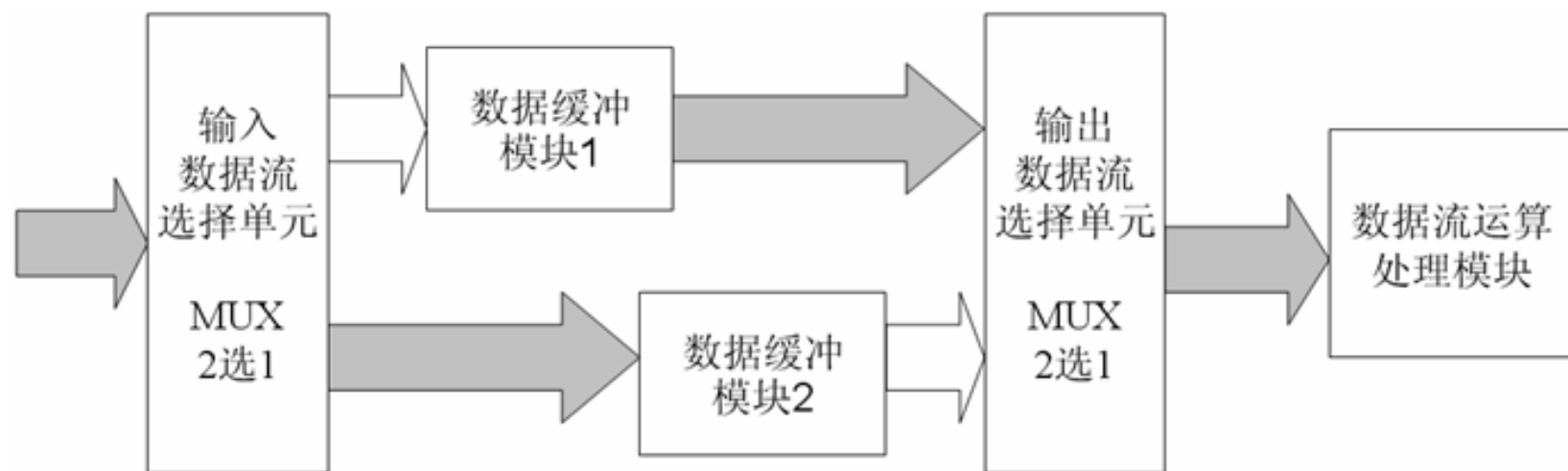


图 8-13 乒乓操作数据缓存结构示意图

8.2 速度优化

8.2.5 加法树法

加法树速度优化技术部分类似于流水线法。

2输入加法树结构

若将加法树逐级拓展，可以实现更长的树结构。

8.3 优化设置与时序分析

8.3.1 使用Design Assistant检查设计可靠性

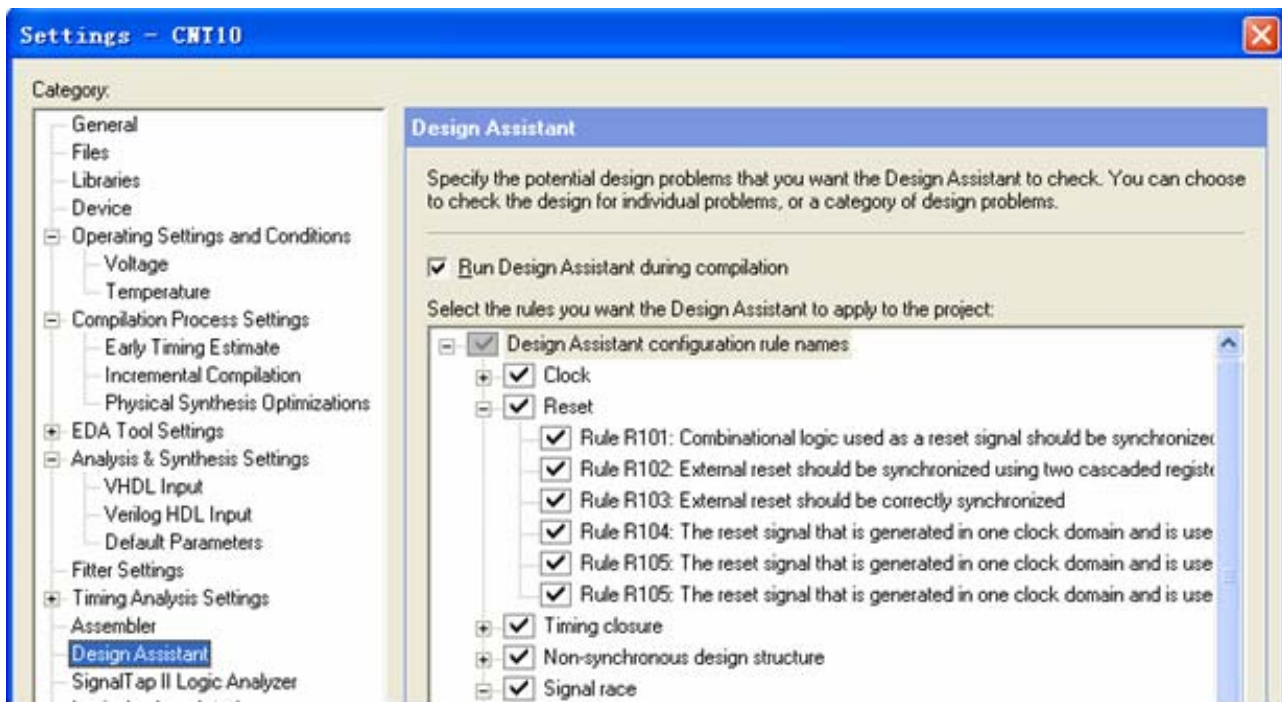


图 8-14 Design Assistant 设置

8.3 优化设置与时序分析

8.3.2 增量布局布线控制设置

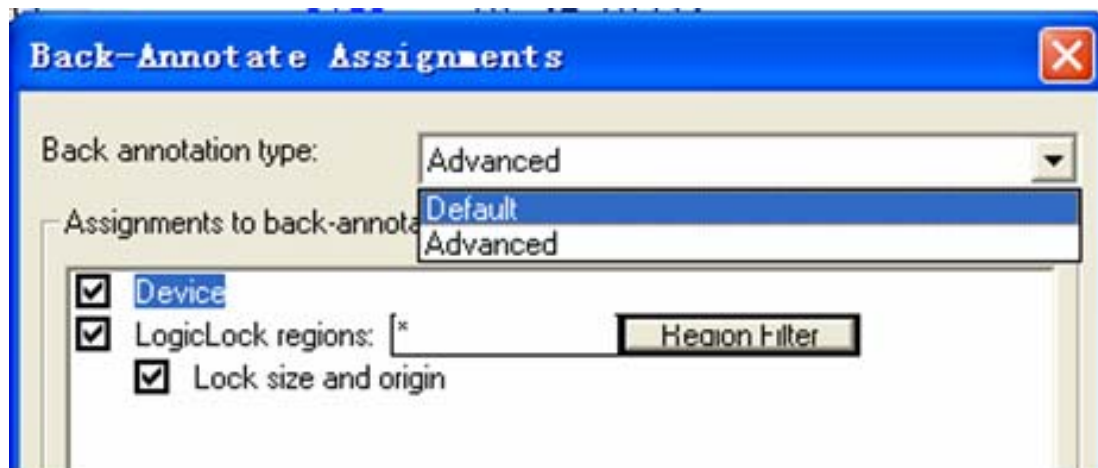


图 8-15 反标设置

8.3 优化设置与时序分析

8.3.3 时序设置与分析

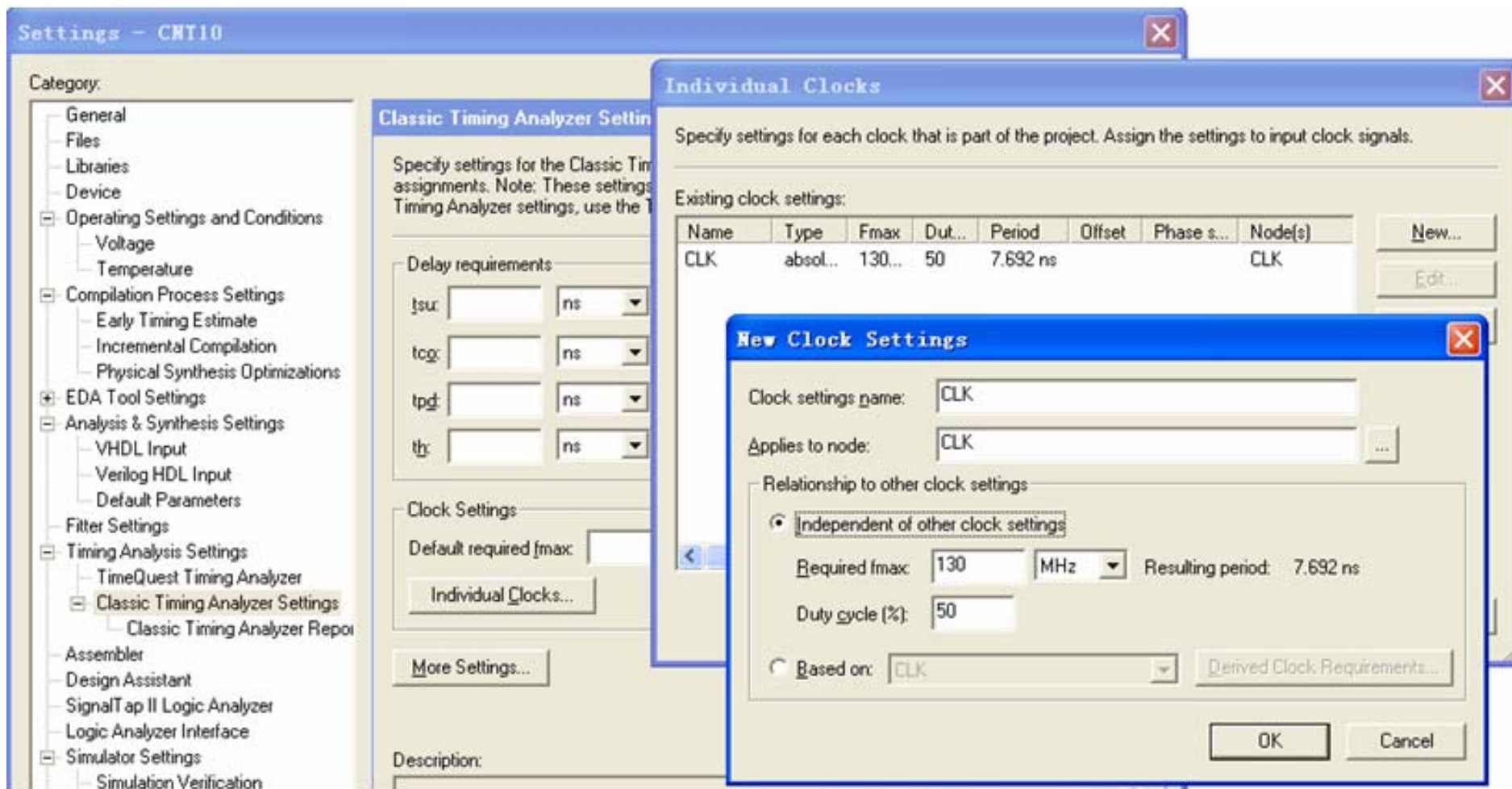


图 8-16 全编译前时序条件设置（设置时钟信号 CLK 不低于 130MHz）

8.3 优化设置与时序分析

8.3.4 查看时序分析结果

Type	Slack	Required Time	Actual Time	From	To	F
1 Worst-case tco	N/A	None	10.113 ns	Q1[1]	COU	C
2 Clock Setup: 'CLK'	6.235 ns	130.01 MHz (period = 7.692 ns)	Restricted to 250.00 MHz (period = 4.000 ns)	Q1[1]	Q1[3]	C
3 Clock Hold: 'CLK'	0.646 ns	130.01 MHz (period = 7.692 ns)	N/A	Q1[3]	Q1[3]	C
4 Total number of failed paths						

图 8-17 时序分析报告窗口

8.3 优化设置与时序分析

8.3.5 适配优化设置示例

(1) 建立工程

(2) 打开**Assignment Editor**对话框

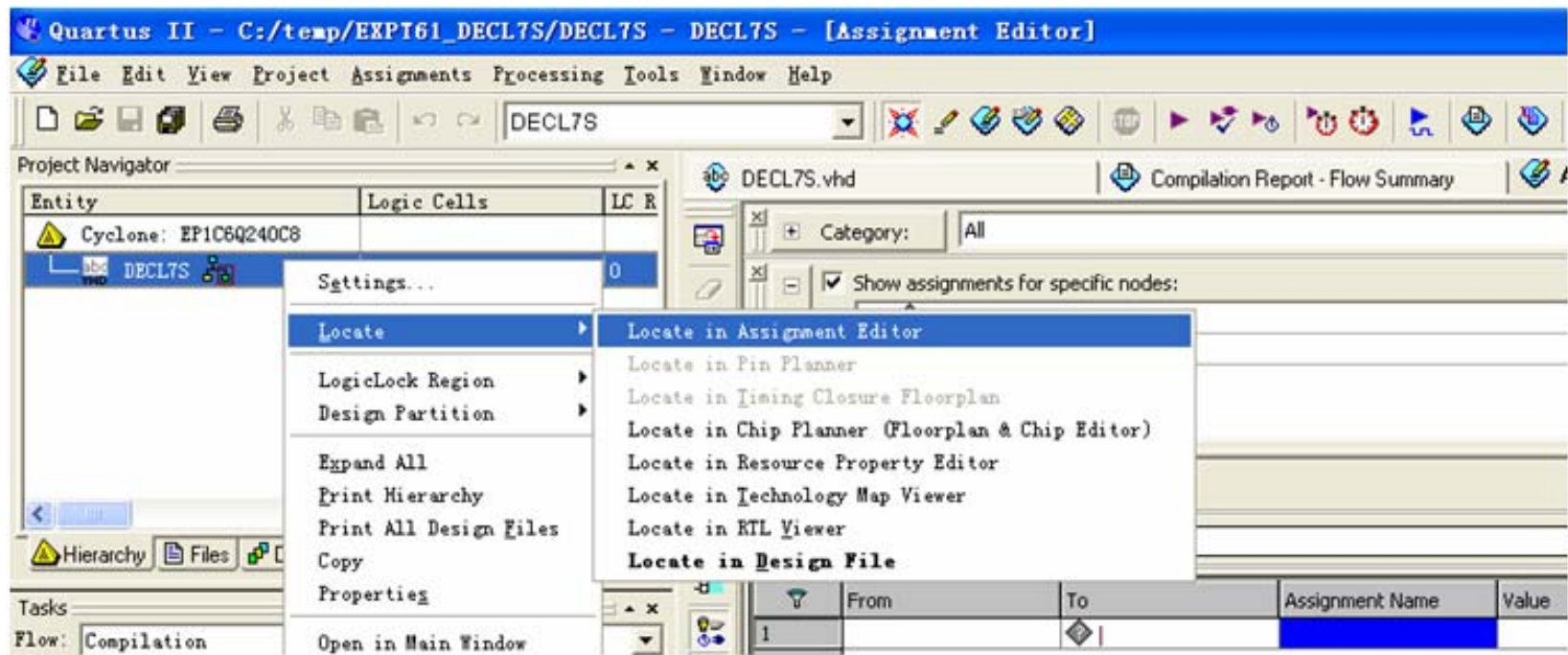


图 8-18 打开 Assignment Editor

8.3 优化设置与时序分析

8.3.5 适配优化设置示例

(3) 选项设置

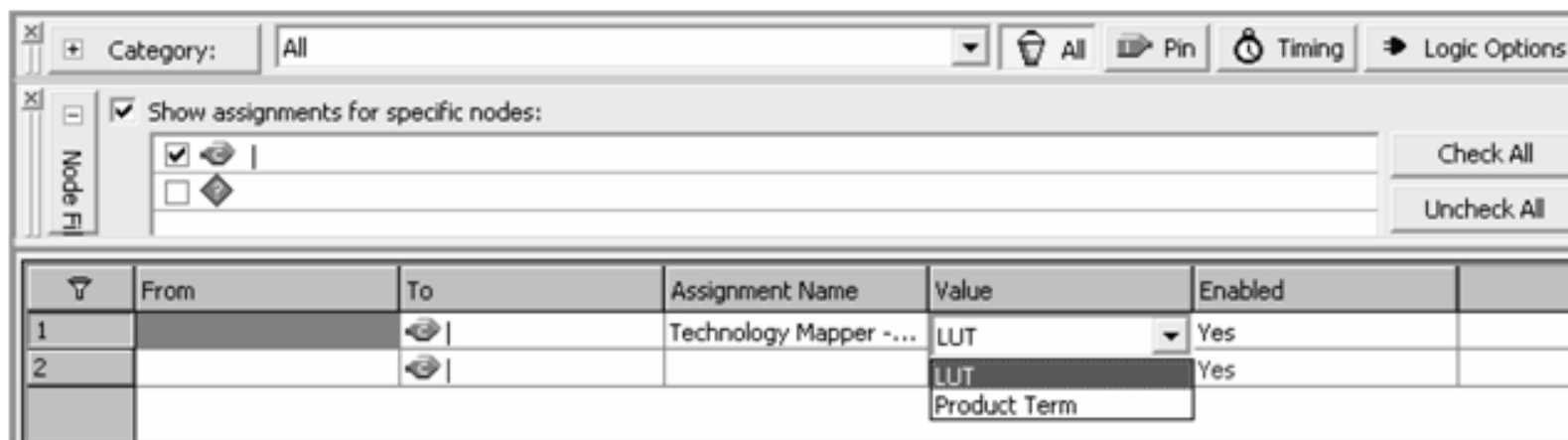




图 8-19 选用乘积项逻辑优化

8.3 优化设置与时序分析

  8.3.6 LogicLock优化技术

Quartus II提供了一种非常优秀的优化技术，即逻辑锁定技术（**Logic Lock**）。



Quartus II支持逻辑锁定技术的**FPGA**器件系列有**APEX20K**、**APEXII**、**Excalibur**、**Cyclone/II/III**和**Stratix/II/III**等。



习



题

  

8-1 利用资源共享的面积优化方法对例8-9程序进行优化（仅要求在面积上优化）。

【例 8-9】

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
USE ieee.std_logic_unsigned.all;
USE ieee.std_logic_arith.all;
ENTITY addmux IS
    PORT (A,B,C,D  : IN  std_logic_vector(7 downto 0);
          sel      : IN  std_logic;
          R        : OUT std_logic_vector(7 downto 0));
END addmux;
ARCHITECTURE rtl OF addmux IS
BEGIN
    process (A,B,C,D,sel)    begin
        if(sel='0') then R<=A+B; else R<=C+D; end if;
    end process;
END rtl;
```

习 题

8-2 试通过优化逻辑的方式对图8-20所示的结构进行改进，给出VHDL代码和结构图。

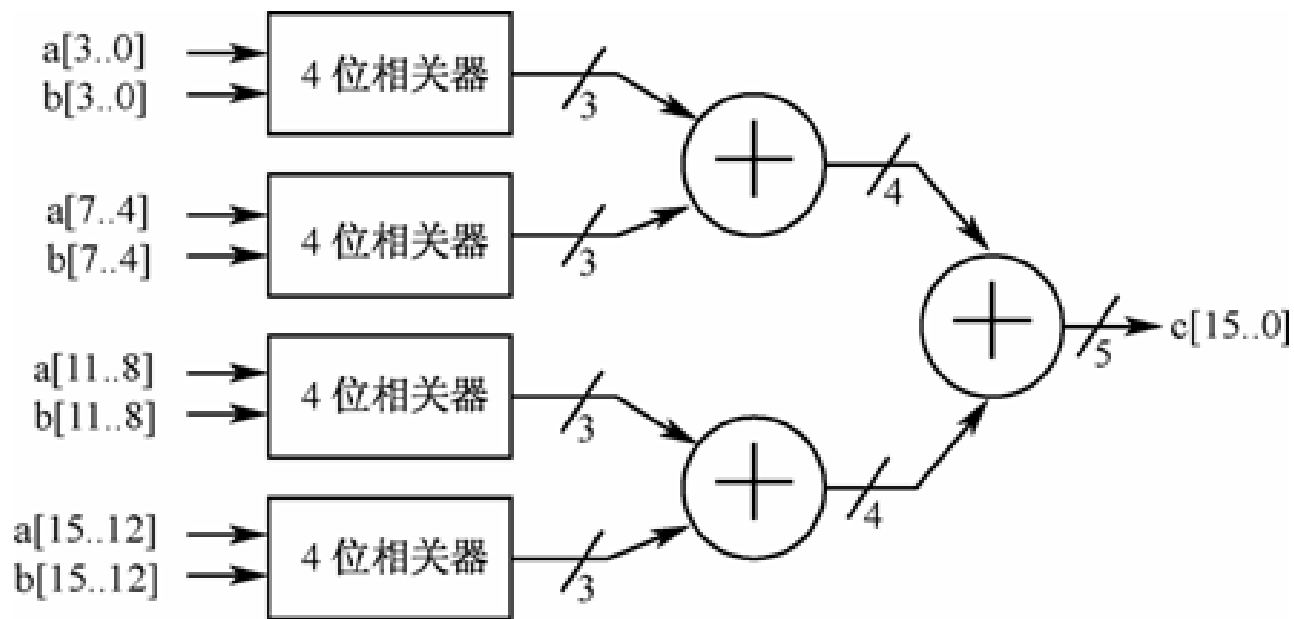


图 8-20 习题 8-2 图

习 题

8-3 已知4阶直接型FIR滤波器的数学表达式如下：

$$y(n) = x(n)h(0) + x(n-1)h(1) + x(n-2)h(2) + x(n-3)h(3)$$

$x(n)$ 与 $x(n-m)$ ， $m=0, 1, 2, 3$ 是延迟关系， m 表示延迟的clk数。 $x(n-m)$ 与 $h(m)$ 的位宽均为8位， $y(n)$ 为10位，其中 $h(m)$ 在模块例化后为常数。该模块的输入为 $x(n)$ 、 clk ，输出为 $y(n)$ ，试实现该逻辑。

8-4 对习题8-3中的FIR滤波器在速度上进行优化(在 $h(m)$ 固定的情况下)，试采用流水线技术。

8-5 利用FLEX的LUT结构，构建资源占用较小的常数乘法器，改进习题8-3和习题8-4的设计，减少模块的资源使用。

8-6 若对速度要求不高，但目标芯片的容量较小，试把习题8-3中的FIR滤波器用串行化的方式实现。

8-7 设计一个连续乘法器，输入为 a_0 、 a_1 、 a_2 、 a_3 ，位宽各为8位，输出 $rout$ 为32位，完成 $rout = a_0 * a_1 * a_2 * a_3$ 。试实现之。

8-8 对习题8-7进行优化，判断以下实现方法中哪种方法更好？

(1) $rout = ((a_0 * a_1) * a_2) * a_3$

(2) $rout = (a_0 * a_1) * (a_2 * a_3)$

8-9 为提高速度，对习题8-8中的前一种方法加上流水线技术进行实现。

8-10 试对以上的习题解答通过设置Quartus II相关选项的方式，提高速度，减小面积。


实验与设计

8-1 采用流水线技术设计高速数字相关器

- (1) 实验目的:
- (2) 实验原理:
- (3) 实验任务1:

【例 8-10】

```
stemp <= a XOR b;
PROCESS(stemp) BEGIN
    CASE stemp IS
        WHEN "0000" => c <= "100";           --4
        WHEN "0001"|"0010"|"0100"|"1000" => c <= "011";       --3
        WHEN "0011"|"0101"|"1001"|"0110"|"1010"|"1100" => c <= "010"; --2
        WHEN "0111"|"1011"|"1101"|"1110" => c <= "001";     --1
        WHEN "1111" => c <= "000";   -- 0;
        WHEN OTHERS => c <= "000";
    END CASE;
END PROCESS;
```

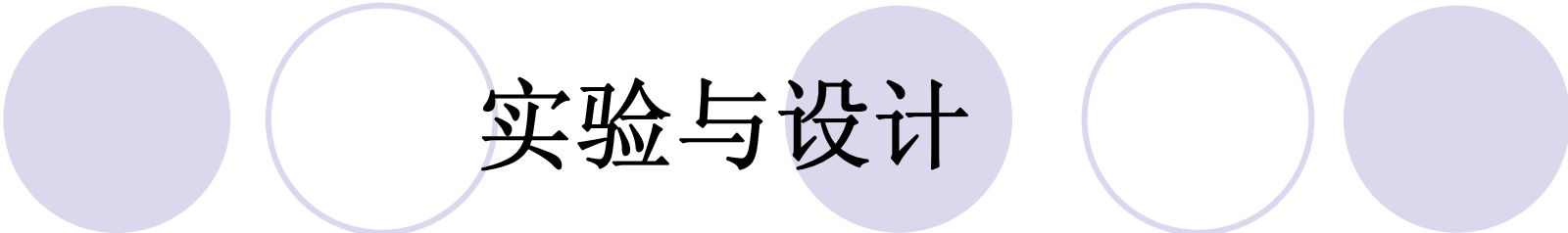

实验与设计

8-1 采用流水线技术设计高速数字相关器

- (4) 实验任务2:
- (5) 实验任务3:
- (6) 实验任务4:
- (7) 思考题:
- (8) 实验报告:

实验与设计

8-2 线性反馈移位寄存器设计

- (1) 实验目的:
- (2) 实验原理:

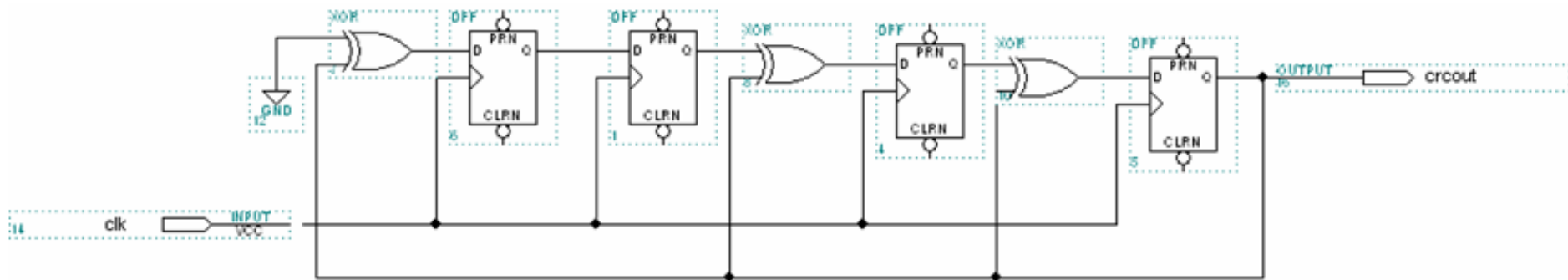


图 8-21 LFSR 举例

- (3) 实验任务:

实验与设计

8-2 线性反馈移位寄存器设计

(4) 思考题1:

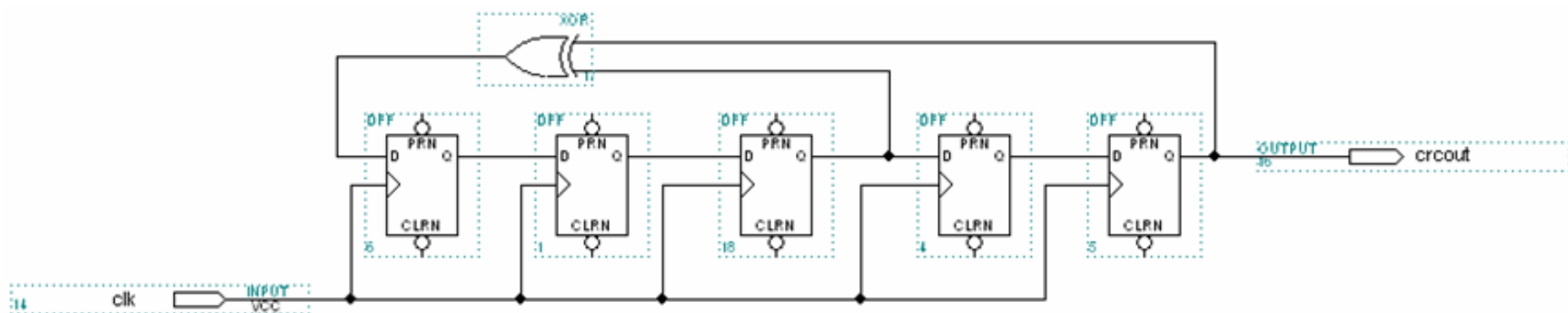


图 8-22 另一种 LFSR 结构

(5) 思考题2:

(6) 实验报告:

实验与设计

8-3 循环冗余校验 (CRC) 模块设计

- (1) 实验目的:
- (2) 实验原理:

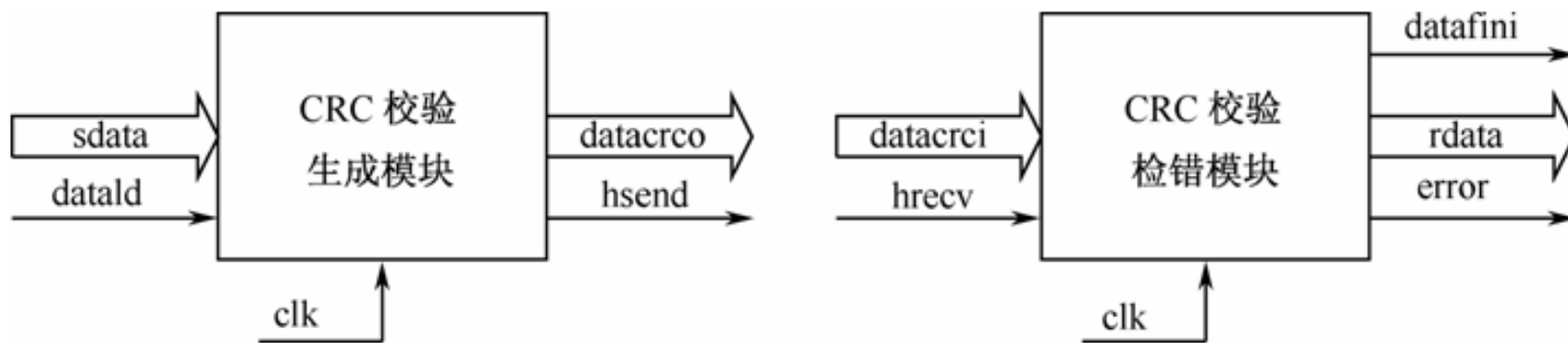


图 8-23 CRC 模块

【例 8-11】

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;
USE ieee.std_logic_unsigned.ALL;
USE ieee.std_logic_arith.ALL;
ENTITY crcm IS
    PORT (clk, hrecv, datahd : IN std_logic;
          sdata      : IN std_logic_vector(11 DOWNTO 0);
          datacrco   : OUT std_logic_vector(16 DOWNTO 0);
          datacrcci  : IN std_logic_vector(16 DOWNTO 0);
          rdata      : OUT std_logic_vector(11 DOWNTO 0);
          datafini   : OUT std_logic;
          ERROR0, hsend : OUT std_logic);
END crcm;
ARCHITECTURE comm OF crcm IS
    CONSTANT multi_coef : std_logic_vector(5 DOWNTO 0) := "110101";
    -- 多项式系数, MSB 一定为'1'
    SIGNAL cnt,rcnt : std_logic_vector(4 DOWNTO 0);
    SIGNAL dtemp,sdatam,rdtemp : std_logic_vector(11 DOWNTO 0);
    SIGNAL rdatacrc: std_logic_vector(16 DOWNTO 0);
    SIGNAL st,rt : std_logic;
BEGIN
```

接下页

接上页

```
PROCESS (clk)
```

```
    VARIABLE crcvar : std_logic_vector(5 DOWNTO 0);
```

```
BEGIN
```

```
    IF (clk'event AND clk = '1') THEN
```

```
        IF (st = '0' AND data1d = '1') THEN dtemp <= sdata;
```

```
sdatam <= sdata; cnt <= (OTHERS => '0'); hsend <= '0'; st <= '1';
```

```
        ELSIF (st = '1' AND cnt < 7) THEN cnt <= cnt + 1;
```

```
        IF (dtemp(11)='1') THEN crcvar:=dtemp(11 DOWNTO 6)XOR multi_coef;
```

```
            dtemp <= crcvar(4 DOWNTO 0) & dtemp(5 DOWNTO 0) & '0';
```

```
            ELSE dtemp <= dtemp(10 DOWNTO 0) & '0'; END IF;
```

```
        ELSIF (st='1' AND cnt=7) THEN datacrc0<=sdatam & dtemp(11 DOWNTO 7);
```

```
            hsend <= '1'; cnt <= cnt + 1;
```

```
        ELSIF (st='1' AND cnt=8) THEN hsend<= '0'; st<='0';
```

```
        END IF;
```

```
    END IF;
```

```
END PROCESS;
```

```
PROCESS (hrecv, clk)
```

```
    VARIABLE rcrcvar : std_logic_vector(5 DOWNTO 0);
```

```
BEGIN
```

```
    IF (clk'event AND clk = '1') THEN
```

接下页


```
        IF (rt='0' AND hrecv = '1') THEN rdtemp <= datacrcci(16 DOWNTO 5);
```

```
            rdatacrc <= datacrcci; rcnt <= (OTHERS => '0');
```

实验与设计

接上页


```
ERROR0 <= '0';    rt <= '1';
ELSIF (rt='1' AND rcnt<7) THEN  datafini<='0';  rcnt <= rcnt + 1;
    rrcrcvar := rdtemp(11 DOWNT0 6) XOR multi_coef;
    IF (rdtemp(11) = '1') THEN
        rdtemp <= rrcrcvar(4 DOWNT0 0) & rdtemp(5 DOWNT0 0) & '0';
    ELSE  rdtemp <= rdtemp(10 DOWNT0 0) & '0';
    END IF;
ELSIF (rt = '1' AND rcnt = 7) THEN  datafini <= '1';
    rdata <= rdatacrc(16 DOWNT0 5);  rt <= '0';
    IF (rdatacrc(4 DOWNT0 0) /= rdtemp(11 DOWNT0 7)) THEN
        ERROR0 <= '1';  END IF;
    END IF;
END IF;
END PROCESS;
END comm;
```

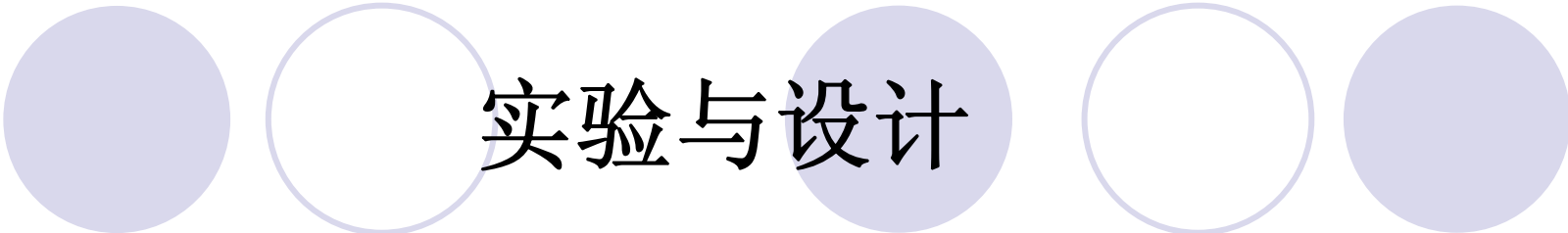实验与设计

8-3 循环冗余校验 (CRC) 模块设计

- (3) 实验任务1:
- (4) 实验任务2:
- (5) 思考题1:
- (6) 思考题2:
- (7) 思考题3:
- (8) 实验报告:

The title '实验与设计' is centered at the top of the slide. It is flanked by five circles: a solid light purple circle on the far left, a hollow light purple circle, a solid light purple circle, a hollow light purple circle, and a solid light purple circle on the far right.

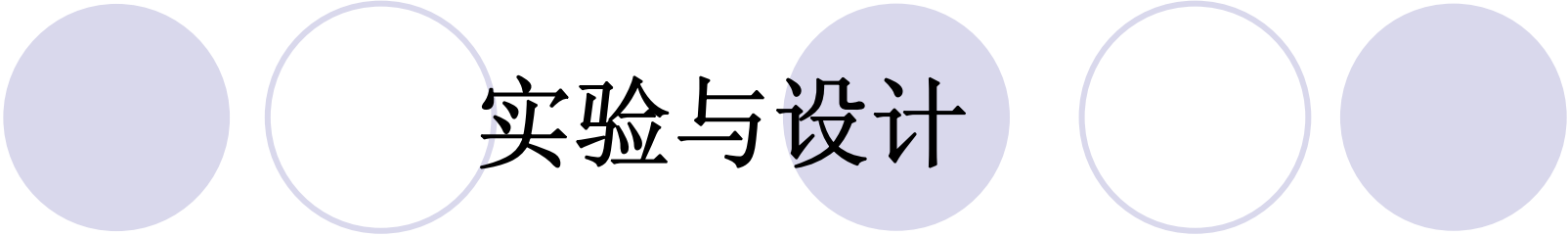实验与设计

8-4 设计3级流水线16位加法器

实验任务：

根据8.2.1介绍的方法，设计具有3级流水线的16位加法器。在Quartus II上仿真验证，并通过Quartus II的相关编译报告比较无流水线（可以加一级锁存器以利比较）和有3级流水线的16位加法器的数据处理速度及资源占用情况。

实验与设计

8-5 基于DES数据加密标准的加解密系统设计

- (1) 实验原理:
- (2) 实验任务:

 


图 8-24 DES 加解密模块示意

实验与设计

8-6 SPWM脉宽调制控制系统设计

(1) 实验原理:

 


图 8-25 SPWM 波生成原理图

【例 8-12】三角波发生模块

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
USE ieee.std_logic_unsigned.all;
USE ieee.std_logic_arith.all;
ENTITY TRANG3 IS
    PORT ( ADR : IN std_logic_vector(9 downto 0);
          OUTD : OUT std_logic_vector(9 downto 0));
END TRANG3 ;
ARCHITECTURE rtl OF TRANG3 IS
    SIGNAL OT1 : std_logic_vector(9 downto 0);
    SIGNAL CC  : std_logic_vector(10 downto 0);
BEGIN
    process(ADR,CC)    begin
        IF (ADR<"1000000000") THEN
            OT1(9 downto 1) <= ADR(8 downto 0); OT1(0)<='0';
            ELSE CC<="10000000000" + (NOT ADR) ;
                OT1(9 downto 1)<=CC(8 downto 0); OT1(0)<='0';  END IF;
        end process;
        OUTD<=OT1;
    END rtl;
```

实验与设计

8-6 SPWM脉宽调制控制系统设计

(2) 实验内容1: 演示示例:

/KX_7C5EE+/EXPERIMENTs/EXP33_PWM_GENERATOR/。

(3) 实验内容2:

设计示例: /KX_7C5EE+/EXPERIMENTs/EXP37_SPWM_Basic/

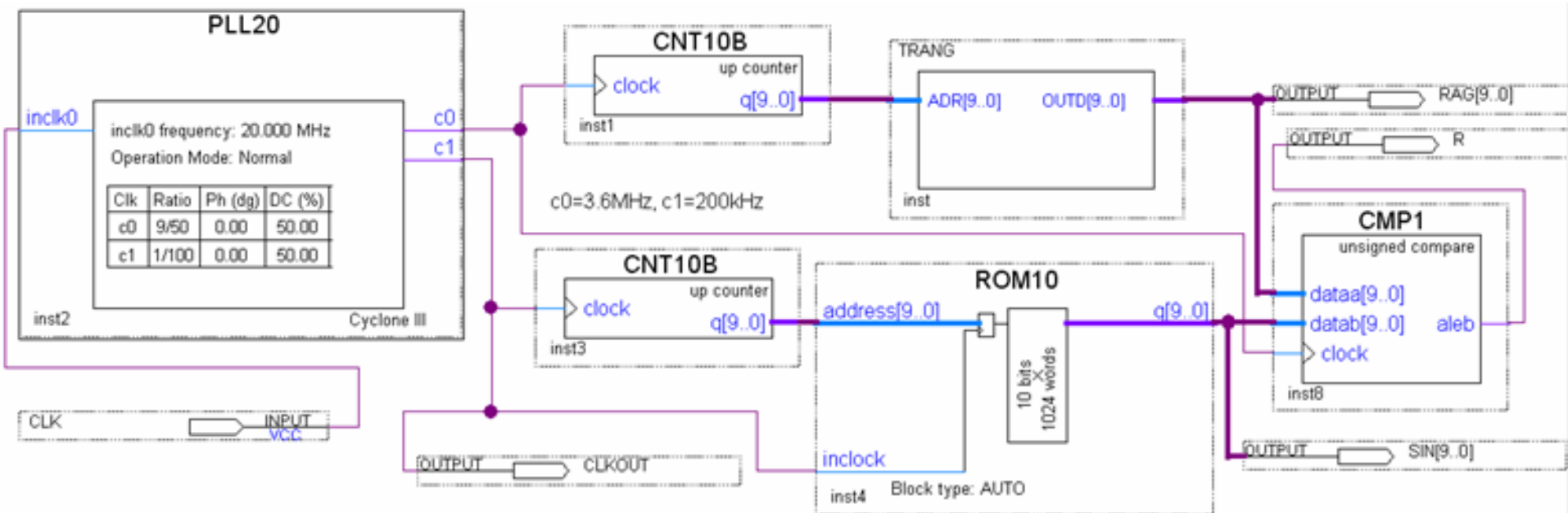


图 8-26 SPWM 波发生器基本电路图

实验与设计

8-6 SPWM脉宽调制控制系统设计

(2) 实验内容1: 演示示例:

/KX_7C5EE+/EXPERIMENTs/EXP33_PWM_GENERATOR/。

(3) 实验内容2:

设计示例: **/KX_7C5EE+/EXPERIMENTs/EXP37_SPWM_Basic/**

 


图 8-27 图 8-26 电路的 SignalTap II 实测波形

(4) 实验内容3:

(5) 实验内容4:

实验与设计

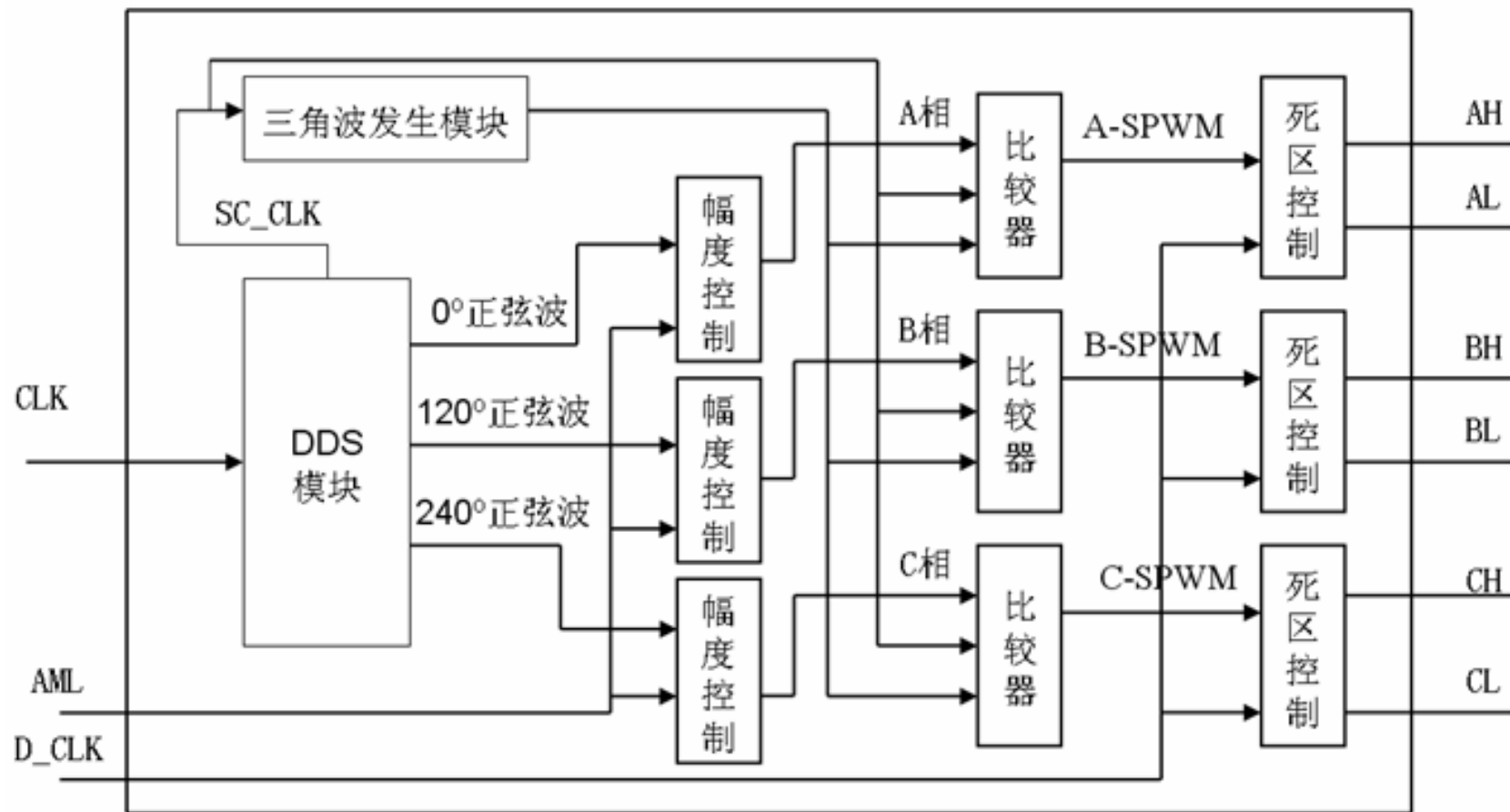


图 8-28 三相 SPWM 控制器电路模块图

实验与设计

8-7 步进电机细分控制电路设计

(1) 实验目的:

(2) 实验原理:

1. 步进电机细分驱动原理
2. 步距细分的系统构成
3. 细分驱动性能的改善

 


图 8-29 四相步进电机八细分电流波形

实验与设计

8-7 步进电机细分控制电路设计

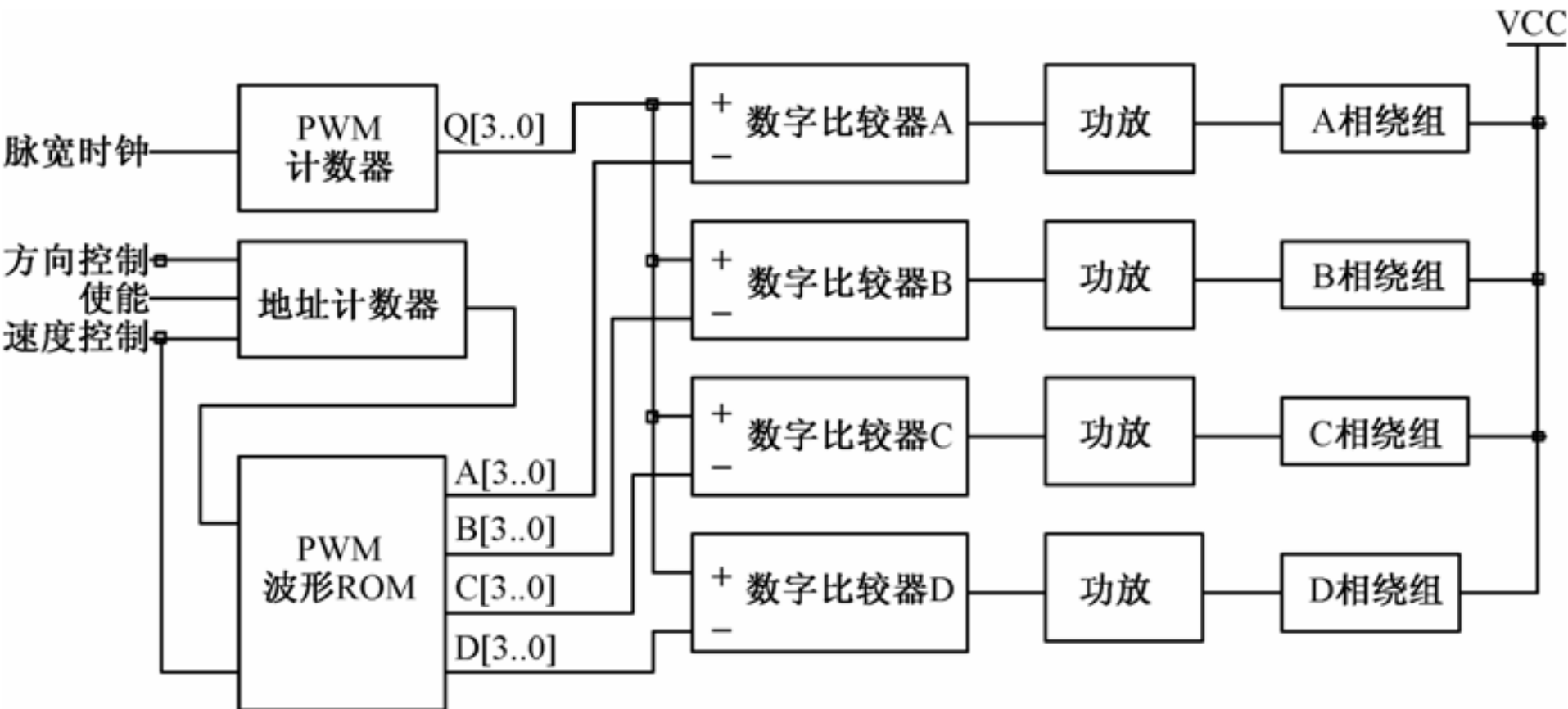


图 8-30 步进电机细分驱动电路结构图

实验与设计

8-7 步进电机细分控制电路设计

- (1) 实验任务1:
- (2) 实验任务2:
- (3) 实验任务3:

