

第6章

EDA技术深入



6.1 过程中的两类赋值语句

6.1.1 未指定延时的阻塞式赋值语句

目标变量名 = 驱动表达式;

- 1、阻塞本过程中其他语句的执行，计算出“驱动表达式”的值；
 - 2、向“目标变量”进行赋值操作（假设没有指定延时）；
 - 3、完成赋值，即实现目标变量的更新，允许对本过程中其他语句的执行。
-

6.1 过程中的两类赋值语句

6.1.2 指定了延时的阻塞式赋值

[延时] 目标变量名 = 驱动表达式;

目标变量名 = [延时] 驱动表达式;

【例 6-1】	【例 6-2】
<pre>.....//过程语句 Y1 = A^B; #6 Y2 = A&B C;</pre>	<pre>..... //过程语句 Y1 = A^D; Y2 = #6 A&E C;</pre>

6.1 过程中的两类赋值语句

6.1.3 未指定延时的非阻塞式赋值

目标变量名 <= 驱动表达式;

【例6-3】	【例6-4】	【例6-5】
<pre>assign Q1 = A B; assign Q1 = B&C; assign Q1 = ~C;</pre>	<pre>begin Q1 = A B; Q1 = B&C; Q1 = ~C ; end</pre>	<pre>begin Q1 <= A B; Q1 <= B&C; Q1 <= ~C ; end</pre>

设进程启动后, A=2'b10, B=2'b01, C=2'b11



6.1 过程中的两类赋值语句

6.1.3 未指定延时的非阻塞式赋值

【例6-6】	【例6-7】
<pre>always @(A,B) begin M1 = A ; //更新结果: M1=1 M2 = B&M1; //更新结果: M2=1&1=1 Q=M1 M2;end //更新结果: M2=1 1=1</pre>	<pre>always @(A,B) begin M1 <= A ; //更新结果: M1=1 M2 <= B&M1; //更新结果: M2=1&0=0 Q<=M1 M2;end //更新结果: Q=0 0=0</pre>

6.1 过程中的两类赋值语句

6.1.4 指定了延时的非阻塞式赋值

[延时] 目标变量名 <= 驱动表达式;

目标变量名 <= [延时] 驱动表达式;

【例 6-8】	【例 6-9】	【例 6-10】
<pre>begin Y1 = #6 A^B; Y2 = #4 A B; Y3 = #7 A&B; end</pre>	<pre>begin Y1 <= #6 A^B; Y2 <= #4 A B; Y3 <= #7 A&B; end</pre>	<pre>begin Y1 = #5 A^B; Y2 <= #3 A B; Y3 <= #2 A&B; Y4 = #4 (~B); end</pre>

6.1 过程中的两类赋值语句

6.1.5 阻塞与非阻塞式赋值特点的深入讨论

【例6-11】使用非阻塞赋值符的时序模块

```
module DDF3 (CLK, D, Q);  
input CLK, D; output Q; reg a, b, Q;  
always @(posedge CLK) begin  
    a <= D;  
    b <= a;  
    Q <= b; end  
endmodule
```

 


图6-1 例6-11综合后的RTL电路

【例6-12】使用阻塞赋值符的时序模块

```
module DFF3 (CLK, D, Q);  
input CLK, D; output Q; reg a, b, Q;  
always @(posedge CLK) begin  
    a = D;  
    b = a;  
    Q = b; end  
endmodule
```

 


图6-2 例6-12综合后的RTL电路

6.1 过程中的两类赋值语句

6.1.6 不同赋值方式的信号赋初值导致不同综合结果

【例6-13】	【例6-14】
<pre>module MUX41a(D,S,DOUT); output DOUT ; input [3:0] D; input [1:0] S; integer T; reg DOUT; always @(D,S) begin T <= 0; if (S[0]==1) T<=T+1; if (S[1]==1) T<=T+2; case (T) 0 : DOUT = D[0] ; 1 : DOUT = D[1] ; 2 : DOUT = D[2] ; 3 : DOUT = D[3] ; default : DOUT = D[0] ; endcase end endmodule</pre>	<pre>module MUX41a(D,S,DOUT); output DOUT ; input [3:0] D; input [1:0] S; integer T; reg DOUT; always @(D,S) begin T = 0; if (S[0]==1) T=T+1; if (S[1]==1) T=T+2; case (T) 0 : DOUT = D[0] ; 1 : DOUT = D[1] ; 2 : DOUT = D[2] ; 3 : DOUT = D[3] ; default : DOUT = D[0] ; endcase end endmodule</pre>

6.1 过程中的两类赋值语句

6.1.6 不同赋值方式的信号赋初值导致不同综合结果

 


图 6-3 例 6-13 的错误工作时序

 


图 6-4 例 6-14 的正确工作时序



6.2 过程语句使用深入探讨

6.2.1 过程语句应用总结

```
assign DOUT = a & b;
```

1. 过程语句为一无限循环语句
 2. 过程中的语句具有顺序和并行双重性
 3. 过程语句本身是并行语句
 4. 过程中只允许描述对应单一时钟的同步时序逻辑
-

6.2 过程语句使用深入探讨

6.2.2 深入认识不完整条件语句与时序电路的关系

【例6-15】	【例6-16】	【例6-17】
<pre>module mux2_1 (CLK, D, Q, RST); output Q; input CLK,D,RST; reg Q; always @(D, CLK, RST) if(CLK) Q <= D; else Q <= RST; endmodule</pre>	<pre>module COMP(A,B,Q); input[3:0] A,B; output Q; reg Q; always @(A,B) begin if(A>B) Q=1'b1; else if(A<B) Q=1'b0; end endmodule</pre>	<pre>module COMP(A,B,Q); input[3:0] A,B; output Q; reg Q; always @(A,B) begin if(A>B) Q=1'b1; else if(A<B) Q=1'b0; else Q=1'bz; end endmodule</pre>

6.2 过程语句使用深入探讨

6.2.2 深入认识不完整条件语句与时序电路的关系

 


图 6-5 例 6-15 的 RTL 图

 


图 6-6 例 6-16 的 RTL 图，输出口被加上了锁存器

 


图 6-7 例 6-17 的 RTL 电路图，输出口没有锁存器，是纯组合电路



6.3 更完整地认识if语句

6.3.1 if语句的一般表述形式

- (1) `if (条件表达式) begin 语句块; end`
 - (2) `if (条件表达式) begin 语句块1; end`
`else begin 语句块2; end`
 - (3) `if (条件表达式1) begin 语句块1; end`
`else if (条件表达式2) begin 语句块2; end`
`.`
`.`
`else if (条件表达式n) begin 语句块n; end`
`else begin 语句块n+1; end`
-

6.3 更完整地认识if语句

6.3.1 if语句的一般表述形式

【例6-18】	【例6-19】
<pre>module CODER83 (DIN,DOUT); output[0:2]DOUT; input[0:7]DIN; reg [0:2] DOUT; always @(DIN) begin casez (DIN) 8'b???????0 : DOUT<=3'b000; 8'b???????01 : DOUT<=3'b100; 8'b?????011 : DOUT<=3'b010; 8'b????0111 : DOUT<=3'b110; 8'b???01111 : DOUT<=3'b001; 8'b??011111 : DOUT<=3'b101; 8'b?0111111 : DOUT<=3'b011; 8'b01111111 : DOUT<=3'b111; default : DOUT<=3'b000; endcase end endmodule</pre>	<pre>module CODER83 (DIN,DOUT); output[0:2]DOUT; input[0:7]DIN; reg [0:2] DOUT; always @(DIN) begin if (DIN[7]==0) DOUT=3'b000; else if (DIN[6]==0) DOUT=3'b100; else if (DIN[5]==0) DOUT=3'b010; else if (DIN[4]==0) DOUT=3'b110; else if (DIN[3]==0) DOUT=3'b001; else if (DIN[2]==0) DOUT=3'b101; else if (DIN[1]==0) DOUT=3'b011; else DOUT=3'b111; end endmodule</pre>

6.3 更完整地认识if语句

6.3.1 if语句的一般表述形式

表 6-1 8线-3线优先编码器真值表

输 入								输 出		
din0	din1	din2	din3	din4	din5	din6	din7	output0	output1	output2
x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0
x	x	x	x	x	x	0	1	1	0	0
x	x	x	x	x	0	1	1	0	1	0
x	x	x	x	0	1	1	1	1	1	0
x	x	x	0	1	1	1	1	0	0	1
x	x	0	1	1	1	1	1	1	0	1
x	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1
0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

注：表中的“x”为任意

6.3 更完整地认识if语句

6.3.1 if语句的一般表述形式

```
(DIN[7]==1) &(DIN[6]==1) &(DIN[5]==1) &(DIN[4]==1) &(DIN[3]==1) &  
(DIN[2]==1) &(DIN[1]==1) &(DIN[0]==0) //这恰好与表6-1最后一行吻合。
```



图 6-8 例 6-18 和例 6-19 的时序仿真波形图



6.3 更完整地认识if语句

6.3.2 关注if语句中的条件指示

【例6-20】	【例6-21】	【例6-22】
<pre>module andd(A,B,Q); output Q; input A,B; reg Q; always @(A,B) if (A==0) if (B==0) Q=0; else Q=1; endmodule</pre>	<pre>module andd(A,B,Q); output Q; input A,B; reg Q; always @(A,B) if (A==0) begin if (B==0) Q=0; else Q=1; end endmodule</pre>	<pre>module andd(A,B,Q); output Q; input A,B; reg Q; always @(A,B) if (A==0) begin if(B==0) Q=0; end else Q=1; endmodule</pre>

6.3 更完整地认识if语句

6.3.2 关注if语句中的条件指示

 


图 6-9 例 6-20/6-21 的 RTL 图

 


图 6-10 例 6-22 的 RTL 图

6.4 三态与双向端口设计

6.4.1 三态控制电路设计

【例6-23】

```
module tri4B (ENA,DIN,DOUT);  
    input ENA;  
    input [3:0] DIN ;  
    output [3:0] DOUT ;  
    reg [3:0] DOUT;  
    always @(DIN,ENA)  
        if (ENA) DOUT <= DIN ;  
        else DOUT <= 4'HZ;  
endmodule
```

 


图6-11 4位三态控制门电路

6.4 三态与双向端口设计

6.4.2 双向端口设计

【例 6-24】

```
module bi4b(TRI_PORT,DOUT,DIN,ENA,CTRL);  
  inout TRI_PORT;  input DIN,ENA,CTRL;  output DOUT ;  
  assign TRI_PORT = ENA ? DIN : 1'bz;  
  assign DOUT = TRI_PORT | CTRL;  
endmodule
```

 


图 6-12 例 6-24 的 1 位双向端口电路设计之 RTL 图

6.4 三态与双向端口设计

6.4.2 双向端口设计

【例6-25】

```
module BI4B (CTRL, DIN, Q, DOUT);  
    input CTRL;    input [3:0] DIN;  
    inout [3:0] Q; output [3:0] DOUT;  
    reg [3:0] DOUT, Q;  
    always @(Q, DIN, CTRL)  
        if (!CTRL) DOUT<=Q;  
        else  
            begin Q<=DIN; DOUT<=4'HZ; end  
    endmodule
```



图6-13 本例的仿真波形图

【例6-26】

```
module BI4B (CTRL, DIN, Q, DOUT);  
    input CTRL;    input [3:0] DIN;  
    inout [3:0] Q; output [3:0] DOUT;  
    reg [3:0] DOUT, Q;  
    always @(Q, DIN, CTRL)  
        if (!CTRL) begin DOUT<=Q;  
            Q<=4'HZ; end else  
            begin Q<=DIN; DOUT<=4'HZ; end  
    endmodule
```

 


图6-14 本例的仿真波形图

6.4 三态与双向端口设计

6.4.2 双向端口设计

 


图 6-15 例 6-25 的 RTL 图

 


图 6-16 例 6-26 的 RTL 图

6.4 三态与双向端口设计

6.4.3 三态总线控制电路设计

【例6-27】

```
module triBUS4(  
    IN3, IN2, IN1, IN0, ENA, DOUT);  
    input [3:0] IN3, IN2, IN1, IN0 ;  
    input [1:0] ENA;  
    output [3:0] DOUT;  
    reg [3:0] DOUT;  
    always @(ENA, IN3, IN2, IN1, IN0)  
        begin  
            if (ENA==0) DOUT=IN3 ;  
                else DOUT=4'HZ;  
            if (ENA==1) DOUT=IN2 ;  
                else DOUT=4'HZ;  
            if (ENA==2) DOUT=IN1 ;  
                else DOUT=4'HZ;  
            if (ENA==3) DOUT=IN0 ;  
                else DOUT=4'HZ;  
        end  
endmodule
```

【例6-28】

```
module triBUS4(  
    IN3, IN2, IN1, IN0, ENA, DOUT);  
    input [3:0] IN3, IN2, IN1, IN0 ;  
    input [1:0] ENA;  
    output [3:0] DOUT; reg [3:0] DOUT;  
    always @(ENA, IN0)  
        if (ENA==2'b00) DOUT=IN0;  
            else DOUT=4'hz;  
    always @(ENA, IN1)  
        if (ENA==2'b01) DOUT=IN1;  
            else DOUT=4'hz;  
    always @(ENA, IN2)  
        if (ENA==2'b10) DOUT=IN2;  
            else DOUT=4'hz;  
    always @(ENA, IN3)  
        if (ENA==2'b11) DOUT=IN3;  
            else DOUT=4'hz;  
endmodule
```



6.4 三态与双向端口设计

6.4.3 三态总线控制电路设计

【例 6-29】

```
module mux4_1(IN3, IN2, IN1, IN0, ENA, DOUT);  
    input [3:0] IN3, IN2, IN1, IN0; input[1:0] ENA;  
    output[3:0] DOUT;  
    assign DOUT = (ENA==2'B00) ? IN0 : 4'HZ;  
    assign DOUT = (ENA==2'B01) ? IN1 : 4'HZ;  
    assign DOUT = (ENA==2'B10) ? IN2 : 4'HZ;  
    assign DOUT = (ENA==2'B11) ? IN3 : 4'HZ;  
endmodule
```

6.4 三态与双向端口设计

6.4.3 三态总线控制电路设计

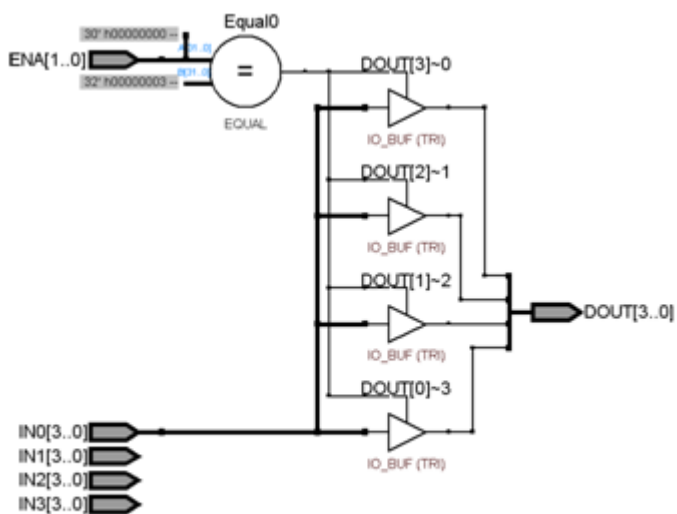


图6-17 例6-27的RTL图

 


图6-18 例6-28的2位简化RTL图



6.5 系统设计优化

6.5.1 计资源优化

1、资源共享

【例6-30】	【例6-31】
<pre>module multmux (A0,A1,B,S,R); input[3:0] A0, A1, B; input S; output[7:0] R; reg[7:0] R; always @(A0 or A1 or B or S) if (S==1'b0) R<=A0 * B ; else R<=A1 * B ; endmodule</pre>	<pre>module multmux (A0,A1,B,S,R); input[3:0] A0, A1, B; input S; output[7:0] R; wire [7:0] R; reg [3:0] TEMP; always @(A0 or A1 or B or S) if (S==1'b0) TEMP <= A0 ; else TEMP <= A1 ; assign R=TEMP * B; endmodule</pre>

6.5 系统设计优化

6.5.1 计资源优化

1、资源共享

 


图 6-19 先乘后选择的设计方法 RTL 结构

 


图 6-20 先选择后乘设计方法 RTL 结构

6.5 系统设计优化

6.5.1 计资源优化

1、资源共享

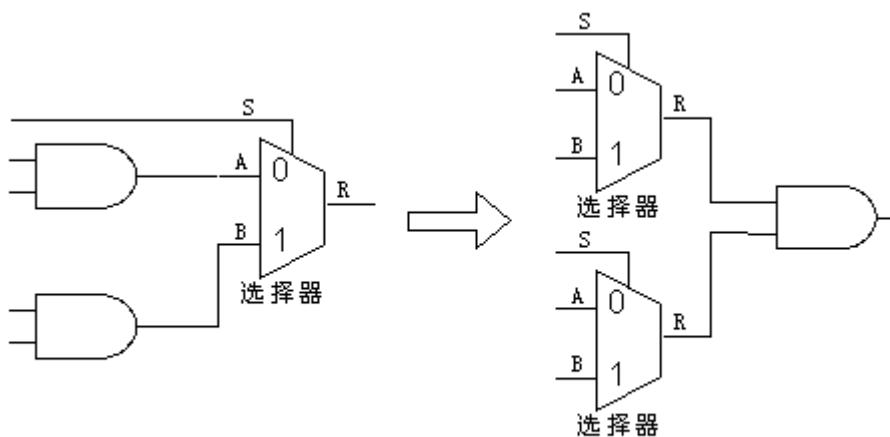


图 6-21 资源共享反例



6.5 系统设计优化

6.5.1 计资源优化

2、逻辑优化

【例6-32】	【例6-33】
<pre>module mult1 (clk, ma, mc); input clk; input[11:0] ma; output[23:0] mc; reg[23:0] mc; reg[11:0] ta,tb; always @(posedge clk) begin ta <= ma; mc <= ta * tb; tb <= 12'b100110111001; end endmodule</pre>	<pre>module mult2 (clk, ma, mc); input clk; input[11:0] ma; output[23:0] mc; reg[23:0] mc; reg[11:0] ta; parameter tb=12'b100110111001; always @(posedge clk) begin ta<=ma ; mc<=ta * tb ; end endmodule</pre>



6.5 系统设计优化

6.5.1 计资源优化

3、串行化

$$yout = a_0 \times b_0 + a_1 \times b_1 + a_2 \times b_2 + a_3 \times b_3$$

【例 6-34】

```
module pmultadd (clk, a0, a1, a2, a3, b0, b1, b2, b3, yout);  
    input clk;    input[7:0] a0, a1, a2, a3, b0, b1, b2, b3;  
    output[15:0] yout;    reg[15:0] yout;  
    always @(posedge clk)  
        yout <= ((a0 * b0)+(a1 * b1))+((a2 * b2)+(a3 * b3)) ;  
endmodule
```



6.5 系统设计优化

【例 6-35】

```
module smultadd (clk, start, a0, a1, a2, a3, b0, b1, b2, b3, yout);
    input clk, start; input[7:0] a0, a1, a2, a3, b0, b1, b2, b3;
    output[15:0] yout;
    reg[15:0] yout, ytmp; reg[2:0] cnt;
    wire[7:0] tmpa, tmpb; wire[15:0] tmp;
    assign tmpa=(cnt==0)? a0:(cnt==1)? a1:(cnt==2)? a2:(cnt==3)? a3:a0;
    assign tmpb=(cnt==0)? b0:(cnt==1)? b1:(cnt==2)? b2:(cnt==3)? b3:b0;
    assign tmp = tmpa * tmpb ;
    always @(posedge clk)
        begin
            if (start==1'b1) begin cnt<=3'b000 ; ytmp<={16{1'b0}} ; end
            else if (cnt<4) begin cnt<=cnt+1 ; ytmp<=ytmp+tmp ; end
            else if (cnt==4) begin yout<=ytmp ; end
        end
endmodule
```

6.5 系统设计优化

6.5.2 速度优化

1、流水线设计

 


图 6-22 未使用流水线

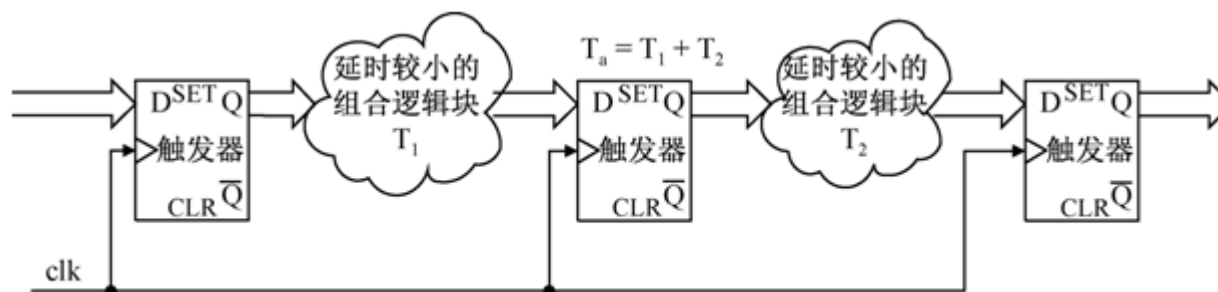


图 6-23 使用流水线结构

6.5 系统设计优化

6.5.2 速度优化

1、流水线设计



图 6-24 流水线工作图示



6.5 系统设计优化

6.5.2 速度优化

1、流水线设计

【例 6-36】普通加法器, EP3C55 综合结果: Lcs=10, REG=0, T=7.748ns.

```
module ADDER8 (CLK, SUM, A, B, COUT, CIN);  
    input [7:0] A, B; input CLK, CIN;  
    output COUT; output [7:0] SUM;  
    reg COUT; reg [7:0] SUM;  
    always @(posedge CLK) {COUT, SUM[7:0]} <= A + B + CIN;  
endmodule
```



6.5 系统设计优化

【例 6-37】流水线加法器，EP3C55 综合结果：**T=3.63ns**，LCs=24，REG=22。

```
module ADDER8 (CLK, SUM, A, B, COUT, CIN);
    input [7:0] A, B; input CLK, CIN;
    output COUT; output [7:0] SUM;
    reg TC, COUT; reg [3:0] TS, TA, TB; reg [7:0] SUM;
    always @(posedge CLK) begin
        {TC, TS} <= A[3:0]+B[3:0]+CIN ;
        SUM[3:0]<=TS; end
    always @(posedge CLK) begin
        TA <= A[7:4]; TB <= B[7:4];
        {COUT, SUM[7:4]} <= TA+TB+TC;
    end
endmodule
```

6.5 系统设计优化

6.5.2 速度优化

1、流水线设计

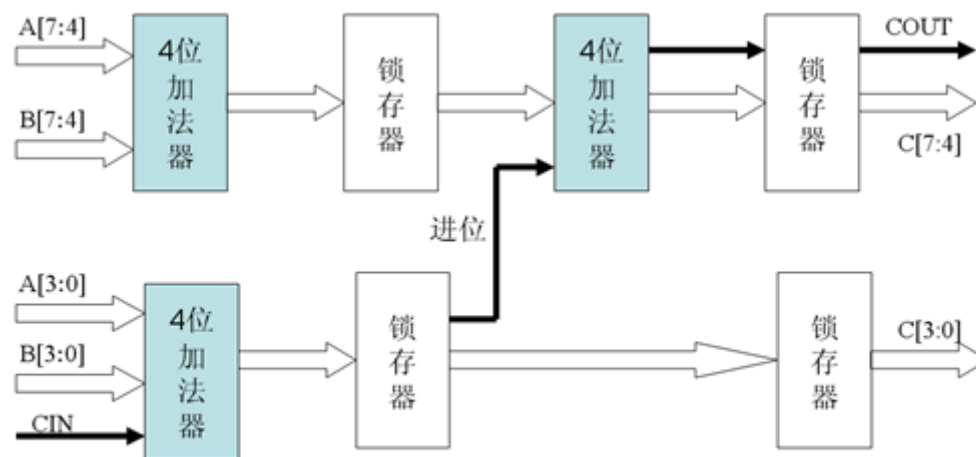


图 6-25 8 位加法器流水线工作图示

6.5 系统设计优化

6.5.2 速度优化

1、流水线设计

 


图 6-26 例 6-36 的时序仿真波形

 


图 6-27 例 6-37 的时序仿真波形

6.5 系统设计优化

6.5.2 速度优化

2、关键路径法

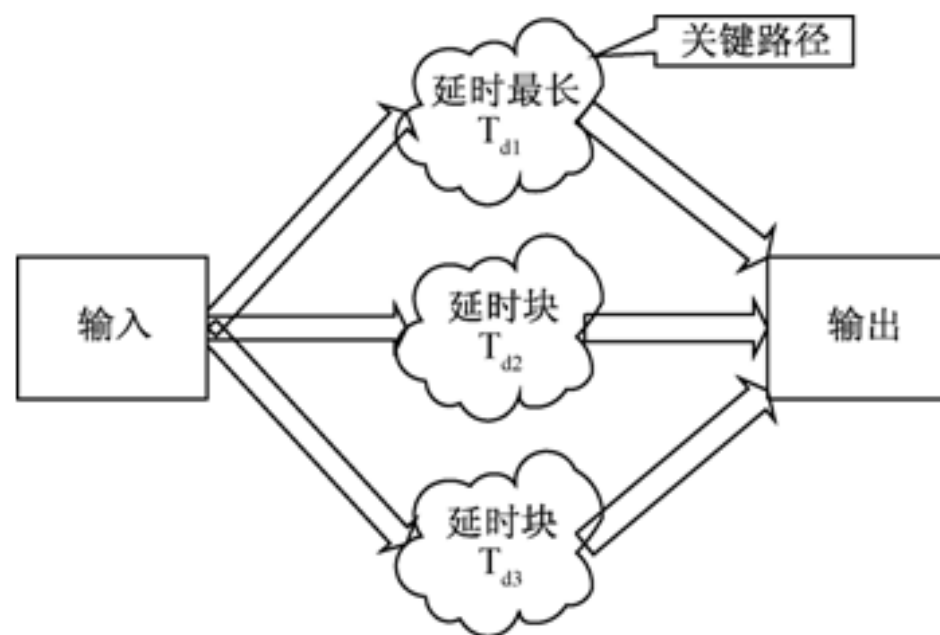


图 6-28 关键路径示意

6.5 系统设计优化

6.5.2 速度优化

3、乒乓操作法


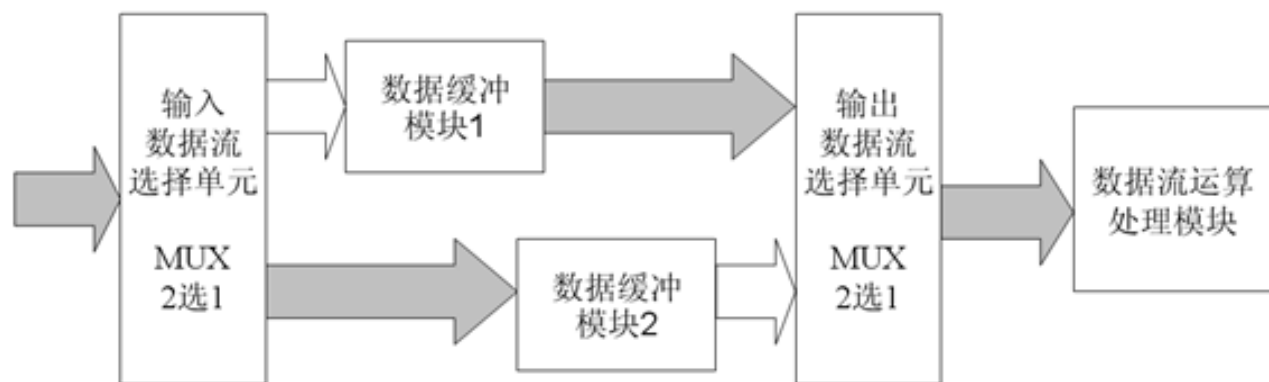


图 6-29 乒乓操作数据缓存结构示意图

4、加法树法

 

6.6 Verilog的描述风格

6.6.1 RTL描述

6.6.2 行为描述

6.6.3 数据流描述

6.6.4 结构描述



习 题

【例 6-38】	【例 6-39】
<pre>module test1 (X1,X2,A,B,C,D,CLK) ; input CLK,X1,X2; output A,B,C,D; reg A,B,C,D; always@(posedge CLK) begin A=X1; D=X2; B<=D; C<=A; end endmodule</pre>	<pre>module test1 (X1,X2,A,B,C,D,CLK) ; input CLK,X1,X2; output A,B,C,D; reg A,B,C,D; always@(posedge CLK) begin B<=D; C<=A; A=X1; D=X2; end endmodule</pre>

```
module addmux (A, B, C, D, sel, Result);
input[7:0] A, B, C, D; input sel;
output[7:0] Result; reg[7:0] Result;
always @(A or B or C or D or sel)
    if (sel==1'b0) Result<=A + B ;
    else Result<=C + D ;
endmodule
```

习题

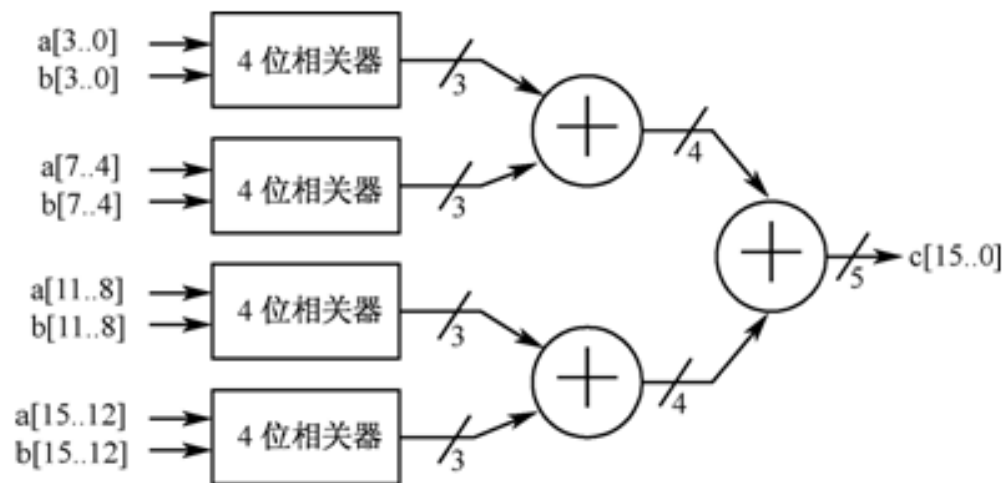


图 6-30 习题 6-17 图

EDA实验与创新实践

6-1 硬件消抖动电路设计

【例 6-40】

```
module ERZP (CLK, KIN, KOUT);  
    input  CLK, KIN;           //工作时钟和输入信号  
    output KOUT;    reg KOUT;  
    reg [3:0] KH, KL;         //定义对高电平和低电平脉宽计数之寄存器。  
    always @(posedge CLK)  
        if (!KIN) KL<=KL+1 ; //对键输入的低电平脉宽计数  
        else KL<=4'b0000;    //若出现高电平，则计数器清 0  
    always @(posedge CLK)  
        if (KIN) KH<= KH+1;  //同时对键输入的高电平脉宽计数  
        else KH<=4'b0000;    //若出现高电平，则计数器清 0  
    always @(posedge CLK) begin  
        if (KH>4'b1100) KOUT<=1'B1; //对高电平脉宽计数一旦大于 12，则输出 1  
        else if (KL>4'b0111) KOUT<=1'B0; //对低电平脉宽计数若大于 7，则输出 0  
    end    endmodule
```



图 6-31 例 6-40 消抖动电路仿真波形

EDA实验与创新实践

6-2 4X4阵列键盘键信号检测电路设计

 


图 6-32 4X4 键盘电路



EDA实验与创新实践

【例 6-41】

```
module KEY4X4 (input CLK, input [3:0]A, output reg[3:0]B,R);
    reg [1:0] C;
    always @(posedge CLK) begin        C<=C+1;
        case (C)
            0: B=4'B0111; 1: B=4'B1011; 2: B=4'B1101; 3: B=4'B1110;
        endcase
        case ({B,A} )
            8'B0111_1110 : R=4'H0;    8'B0111_1101 : R=4'H1;
            8'B0111_1011 : R=4'H2;    8'B0111_0111 : R=4'H3;
            8'B1011_1110 : R=4'H4;    8'B1011_1101 : R=4'H5;
            8'B1011_1011 : R=4'H6;    8'B1011_0111 : R=4'H7;
            8'B1101_1110 : R=4'H8;    8'B1101_1101 : R=4'H9;
            8'B1101_1011 : R=4'HA;    8'B1101_0111 : R=4'HB;
            8'B1110_1110 : R=4'HC;    8'B1110_1101 : R=4'HD;
            8'B1110_1011 : R=4'HE;    8'B1110_0111 : R=4'HF;
        endcase    end
    endmodule
```

EDA实验与创新实践

6-2 4X4阵列键盘键信号检测电路设计

 


图 6-33 4X4 键盘的 10 芯接口



图 6-34 设置端口上拉

EDA实验与创新实践

6-3 直流电机综合测控系统设计

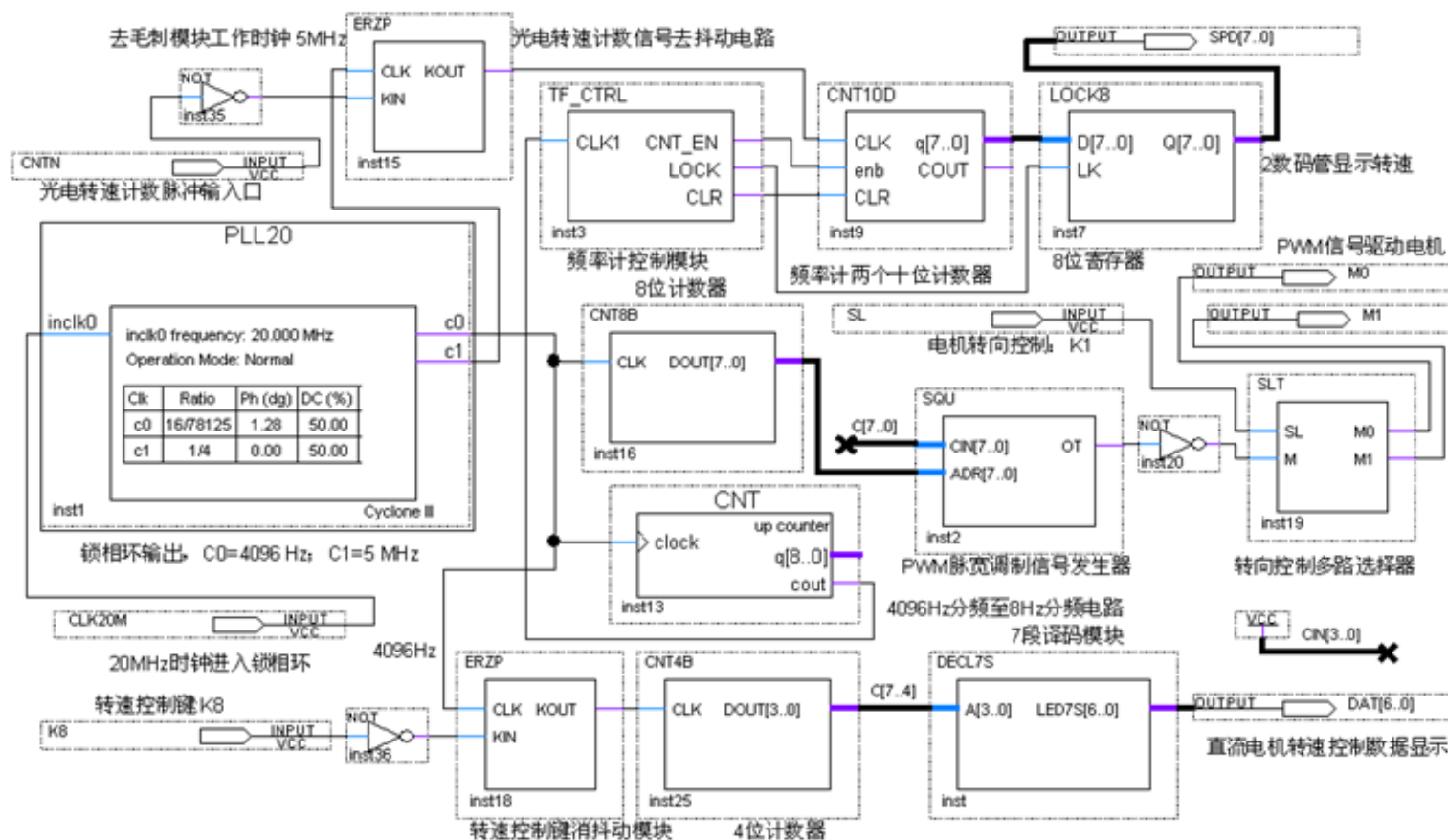


图 6-35 直流电机驱动控制电路顶层设计



EDA实验与创新实践

6-3 直流电机综合测控系统设计

【例 6-42】

```
module SQU (input[7:0] CIN, input[7:0] ADR, output reg OT) ;  
    always @(CIN) if (ADR<CIN) OT<=1'b0; else OT<=1'b1 ;  
endmodule
```


EDA实验与创新实践

6-4 VGA彩条信号显示控制电路设计

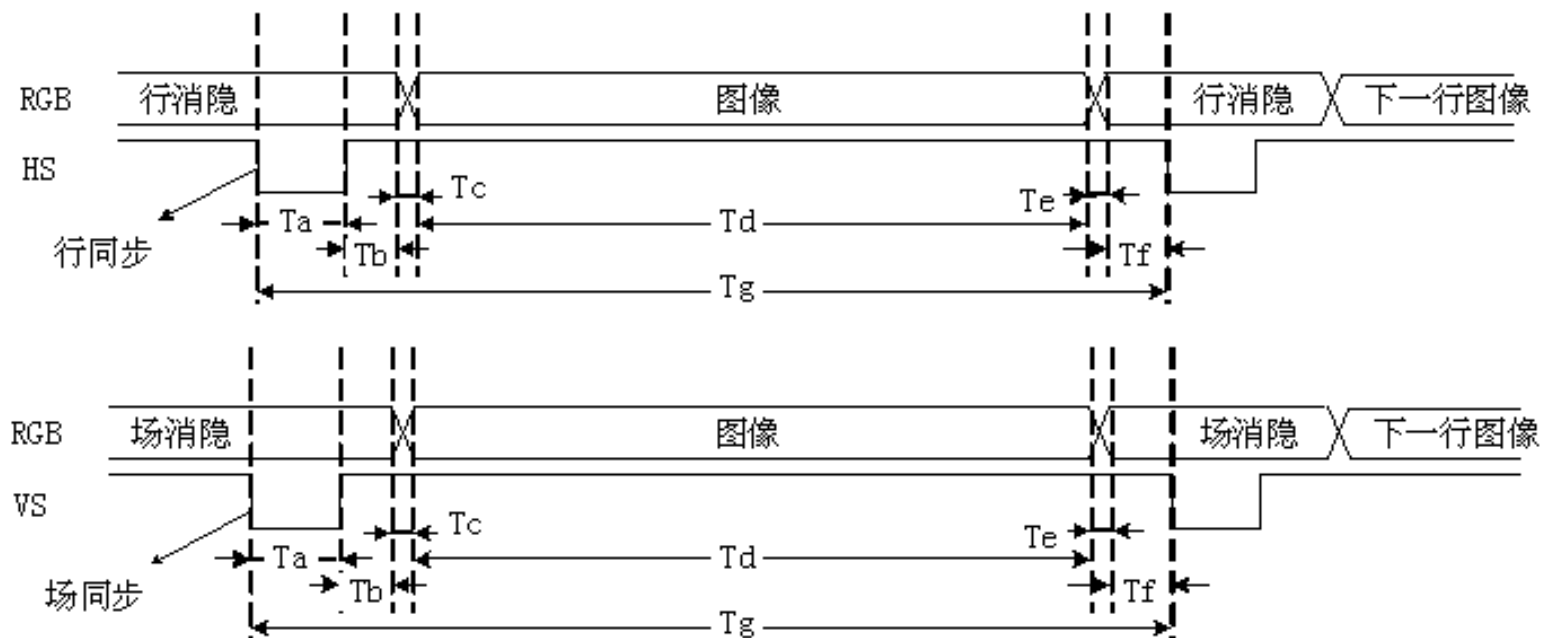


图 6-36 VGA 行扫描、场扫描时序示意图

EDA实验与创新实践

6-4 VGA彩条信号显示控制电路设计

表 6-2 行扫描时序要求：(单位：像素，即输出一个像素 Pixel 的时间间隔)

		行同步头			行图像		行周期
对应位置	Tf	Ta	Tb	Tc	Td	Te	Tg
时间(Pixels)	8	96	40	8	640	8	800

表 6-3 场扫描时序要求：(单元：行，即输出一行 Line 的时间间隔)

		行同步头			行图像		行周期
对应位置	Tf	Ta	Tb	Tc	Td	Te	Tg
时间(Lines)	2	2	25	8	480	8	525

【例 6-43】

```
module VGA_COLOR_LINE (CLK, MD, HS, VS, R, G, B); //VGA 显示器 彩条 发生器
    input CLK, input MD;          output HS, VS, R, G, B;
        wire R,G,B,VS,HS;          //红, 绿, 蓝信号, 和场同步, 行同步信号
        wire FCLK, CCLK;          reg HS1, VS1;
    reg[1:0] MMD;  reg[4:0] FS;
    reg[4:0] CC;          //行同步, 横彩条生成
    reg[8:0] LL;          //场同步, 竖彩条生成
    reg[3:1] GRBX,GRBY,GRBP; // X 横彩条, Y 竖彩条
    wire[3:1] GRB;
    assign GRB[2] = (GRBP[2] ^ MD) & HS1 & VS1 ;
    assign GRB[3] = (GRBP[3] ^ MD) & HS1 & VS1 ;
    assign GRB[1] = (GRBP[1] ^ MD) & HS1 & VS1 ;
    always @(posedge MD) begin
        if (MMD==2'b10) MMD<=2'b00; else MMD<=MMD+1 ; end //3 种模式
    always @(MMD) begin
        if (MMD == 2'b00) GRBP <= GRBX ; // 选择横彩条
        else if (MMD == 2'b01) GRBP <= GRBY ; // 选择竖彩条
        else if (MMD == 2'b10) GRBP <= GRBX ^ GRBY ; //产生棋盘格
        else GRBP <= 3'b000 ; end
    always @(posedge CLK ) begin // 20MHz 21分频
        if (FS==20) FS<=0; else FS<=(FS+1) ; end
    always @(posedge FCLK) begin
        if (CC==29) CC<=0; else CC<=CC+1 ; end
```

接下页

```

always @(posedge CCLK) begin
    if (LL==481) LL<=0; else LL<=LL+1 ;    end
always @(CC or LL) begin
    if (CC > 23) HS1<=1'b0; else HS1<=1'b1 ; //行同步
    if (LL > 479) VS1<=1'b0; else VS1<=1'b1 ;    end //场同步
always @(CC or LL) begin
    if (CC < 3) GRBX <= 3'b111 ; // 横彩条
    else if (CC < 6) GRBX <= 3'b110 ;
    else if (CC < 9) GRBX <= 3'b101 ;
    else if (CC < 12) GRBX <= 3'b100 ;
    else if (CC < 15) GRBX <= 3'b011 ;
    else if (CC < 18) GRBX <= 3'b010 ;
    else if (CC < 21) GRBX <= 3'b001 ;
    else GRBX <= 3'b000 ;
    if (LL < 60) GRBY <= 3'b111 ; // 竖彩条
    else if (LL < 120) GRBY <= 3'b110 ;
    else if (LL < 180) GRBY <= 3'b101 ;
    else if (LL < 240) GRBY <= 3'b100 ;
    else if (LL < 300) GRBY <= 3'b011 ;
    else if (LL < 360) GRBY <= 3'b010 ;
    else if (LL < 420) GRBY <= 3'b001 ;
    else GRBY <= 0 ;    end
assign HS = HS1 ;    assign FCLK = FS[3] ;
assign HS = HS1 ;    assign VS = VS1 ; assign R = GRB[2] ;
assign G = GRB[3] ; assign B = GRB[1] ; assign CCLK = CC[4] ;
endmodule

```

EDA实验与创新实践

6-4 VGA彩条信号显示控制电路设计

 


图 6-37 HS 和 VS 的时序图

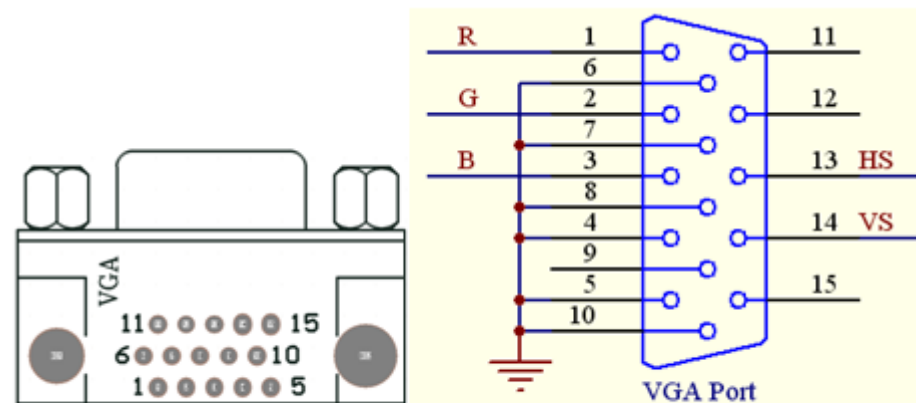


图 6-38 VGA 接口电路图，左接口从上往下看



EDA实验与创新实践

6-4 VGA彩条信号显示控制电路设计

表 6-4 颜色编码:

颜色	黑	蓝	红	品	绿	青	黄	白
R	0	0	0	0	1	1	1	1
G	0	0	1	1	0	0	1	1
B	0	1	0	1	0	1	0	1

表 6-5 彩条信号发生器 3 种显示模式,

1	横彩条	1: 白黄青绿品红蓝黑	2: 黑蓝红品绿青黄白
2	竖彩条	1: 白黄青绿品红蓝黑	2: 黑蓝红品绿青黄白
3	棋盘格	1: 棋盘格显示模式 1	2: 棋盘格显示模式 2

EDA实验与创新实践

6-5 移位相加型8位硬件乘法器设计

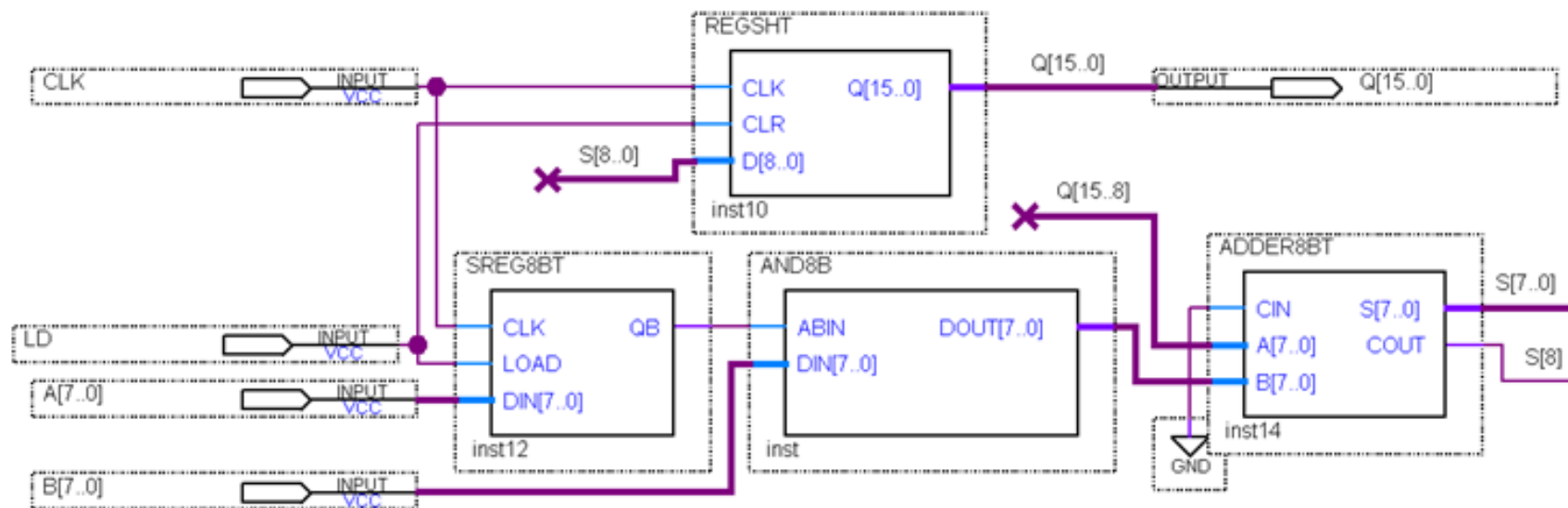


图 6-39 8 位乘法器逻辑原理图

EDA实验与创新实践

6-5 移位相加型8位硬件乘法器设计

 


图 6-40 8 位移位相加乘法器运算逻辑波形图



EDA实验与创新实践

6-5 移位相加型8位硬件乘法器设计

【例 6-44】

```
module REGSHT (CLK, CLR, D, Q);  
    input CLK, CLR;  input[8:0] D;  output[15:0] Q;  reg[15:0] R16S;  
    always @(posedge CLK or posedge CLR)  
        if (CLR==1'b1) R16S<=16'H0000; //时钟到来时, 锁存输入值, 并右移低 8 位  
        else begin R16S[6:0]<=R16S[7:1]; R16S[15:7]<=D; end  
    assign Q = R16S ;  
endmodule
```

EDA实验与创新实践

6-6 采用流水线技术设计高速数字相关器

6-7 线性反馈移位寄存器设计

 


图 6-41 LFSR 举例

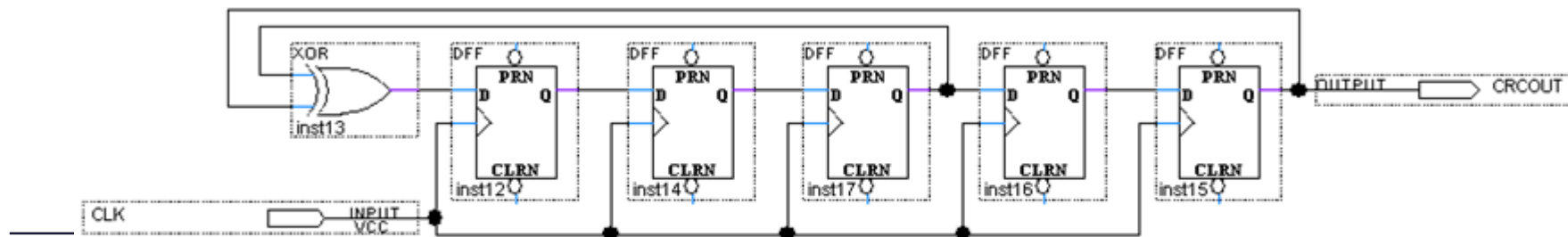


图 6-42 另一种 LFSR 结构