

第2章

FPGA与CPLD的结构原理

2.1 PLD概述

 


图 2-1 基本PLD器件的原理结构图

2.1 PLD概述

2.1.1 PLD的发展历程

2.1.2 PLD分类

- (1) 熔丝 (**Fuse**) 型器件。
- (2) 反熔丝 (**Antifuse**) 型器件。
- (3) **EPROM**型。
- (4) **EEPROM**型。
- (5) **SRAM**型。
- (6) **Flash**型。

 


图 2-2 PLD 按集成度分类

2.2 简单PLD结构原理

2.2.1 逻辑元件符号表示





	非门	与门	或门	异或门
IEEE 1991 版 标准逻辑符号				
IEEE 1984 版 标准逻辑符号				
逻辑表达式	$\bar{A} = \text{NOT } A$	$F = A \cdot B$	$F = A + B$	$F = A \oplus B$

图 2-3 两种不同版本的国际标准逻辑门符号对照图

2.2 简单PLD结构原理

2.2.1 逻辑元件符号表示

    

图 2-4 PLD 的互补缓冲器

 


图 2-5 PLD 的互补输入



图 2-6 PLD 中与阵列的表示



图 2-7 PLD 中或阵列的表示



图 2-8 阵列线连接表示

2.2 简单PLD结构原理

2.2.2 PROM结构原理


 


图 2-9 PROM 基本结构

 

2.2 简单PLD结构原理

2.2.2 PROM结构原理

$$\begin{aligned}W_0 &= \bar{A}_{n-1} \cdots \bar{A}_1 \bar{A}_0 \\W_1 &= \bar{A}_{n-1} \cdots \bar{A}_1 A_0 \\&\vdots \\W_{p-1} &= A_{n-1} \cdots A_1 A_0\end{aligned}\quad (2-1)$$

$$\begin{aligned}F_0 &= M_{p-1,0} W_{p-1} + \cdots + M_{1,0} W_1 + M_{0,0} W_0 \\F_1 &= M_{p-1,1} W_{p-1} + \cdots + M_{1,1} W_1 + M_{0,1} W_0 \\&\vdots \\F_{m-1} &= M_{p-1,m-1} W_{p-1} + \cdots + M_{1,m-1} W_1 + M_{0,m-1} W_0\end{aligned}\quad (2-2)$$

2.2 简单PLD结构原理

2.2.2 PROM结构原理

 


图 2-10 PROM 逻辑阵列结构

2.2 简单PLD结构原理

2.2.2 PROM结构原理

 


图 2-11 PROM 表达的 PLD 阵列图

 


图 2-12 用 PROM 完成半加器逻辑阵列

2.2 简单PLD结构原理

2.2.3 PLA结构原理

 


图 2-13 PLA 逻辑阵列示意图

 


图 2-14 PLA 与 PROM 的比较

2.2 简单PLD结构原理

2.2.4 PAL结构原理

 


图 2-15 PAL 结构

 


图 2-16 PAL 的常用表示

2.2 简单PLD结构原理

2.2.4 PAL结构原理

 


图 2-17 PAL16V8 的部分结构图

2.2 简单PLD结构原理

2.2.5 GAL结构原理

 


图 2-18 GAL16V8 的结构图

2.2 简单PLD结构原理

2.2.5 GAL结构原理

 


图 2-19 寄存器输出结构

 


图 2-20 寄存器模式组合双向输出结构

2.2 简单PLD结构原理

2.2.5 GAL结构原理

 


图 2-21 组合输出双向结构

 


图 2-22 复合型组合输出结构

2.2 简单PLD结构原理

2.2.5 GAL结构原理

 


图 2-23 反馈输入结构

 


图 2-24 输出反馈结构

 


图 2-25 简单模式输出结构

2.3 CPLD的结构原理

 


图 2-26 MAX3000A系列的单个宏单元结构

2.3 CPLD的结构原理

1. 逻辑阵列块LAB

 


图 2-27 MAX3000 的结构

2.3 CPLD的结构原理

2. 宏单元

3. 扩展乘积项

4. 可编程连线阵列PIA

 


图 2-28 PIA 信号布线到 LAB 的方式

2.3 CPLD的结构原理

5. I/O控制块

 


图 2-29 MAX3000A 系列器件的 I/O 控制块

2.4 FPGA的结构原理

2.4.1 查找表逻辑结构

 


图 2-30 FPGA 查找表单元

 


图 2-31 FPGA 查找表单元内部结构

2.4.2 |Cyclone III系列器件的结构原理

 


图 2-32 Cyclone III LE 结构图

2.4 FPGA的结构原理

2.4.2 Cyclone III系列器件的结构原理

 


图 2-33 Cyclone III LE 普通模式

2.4 FPGA的结构原理

2.4.2 Cyclone III系列器件的结构原理

 


图 2-34 Cyclone III LE 动态算术模式

2.4 FPGA的结构原理

2.4.2 Cyclone III系列器件的结构原理

 


图 2-35 Cyclone III LAB 结构

2.4 FPGA的结构原理

2.4.2 Cyclone III系列器件的结构原理

 


图 2-36 LAB 阵列间互连

2.4 FPGA的结构原理

2.4.2 Cyclone III系列器件的结构原理

 


图 2-37 时钟网络的时钟控制

2.4 FPGA的结构原理

2.4.2 Cyclone III系列器件的结构原理


 


图 2-38 LVDS 连接

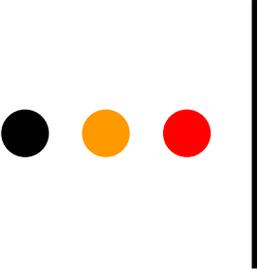


2.5 硬件测试

2.5.1 内部逻辑测试

2.5.2 JTAG边界扫描

表 2-1 边界扫描 I/O 引脚功能

引 脚	描 述	功 能
TDI	测试数据输入	测试指令和编程数据的串行输入引脚。数据在 TCK 的上升沿移入
TDO	测试数据输出	测试指令和编程数据的串行输出引脚，数据在 TCK 的下降沿移出。如果数据没有被移出时，该引脚处于高阻态
TMS	测试模式选择	控制信号输入引脚，负责 TAP 控制器的转换。TMS 必须在 TCK 的上升沿到来之前稳定
TCK	测试时钟输入	时钟输入到 BST 电路，一些操作发生在上升沿，而另一些发生在下降沿
TRST	测试复位输入	低电平有效，异步复位边界扫描电路（在 IEEE 规范中，该引脚可选）

 

2.6 PLD产品概述

2.6.1 Altera公司的PLD器件

1. **Stratix 4/6 系列FPGA**

2. **Cyclone 2系列FPGA**


3. **Cyclone 3系列FPGA**

4. **Cyclone 4系列FPGA**

5. **MAX系列CPLD**

6. **MAX II系列器件**

7. **Altera宏功能块及IP核**

 

2.6 PLD产品概述

2.6.2 Lattice公司的PLD器件

2.6.3 Xilinx公司的PLD器件

2.6.4 Actel公司的PLD器件

2.6.5 Altera的FPGA配置方式

2.7 CPLD/FPGA的编程与配置

表 2-2 各引脚信号名称

引 脚	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
JTAG 模式	TCK	GND	TDO	VCC	TMS	-	-	-	TDI	GND

2.7.1 CPLD在系统编程

 


图 2-41 CPLD 编程下载连接图

2.7 CPLD/FPGA的编程与配置

2.7.2 FPGA配置方式

 


图 2-42 JTAG 在线配置 FPGA 的电路原理图

2.7 CPLD/FPGA的编程与配置

2.7.3 FPGA专用配置器件

 


图 2-43 EPCS 器件配置 FPGA 的电路原理图

2.7 CPLD/FPGA的编程与配置

2.7.4 使用单片机配置FPGA

 


图 2-44 PS 模式的 FPGA 配置时序

2.7 CPLD/FPGA的编程与配置

2.7.4 使用单片机配置FPGA

 


图 2-45 用 89C52 进行配置

2.7.5 使用CPLD配置FPGA