

第12章

MCU与FPGA片上系统开发

12.1 FPGA扩展MCU开发技术

12.1.1 FPGA扩展方案及其系统设计技术

1. 单片机与FPGA的口线连接

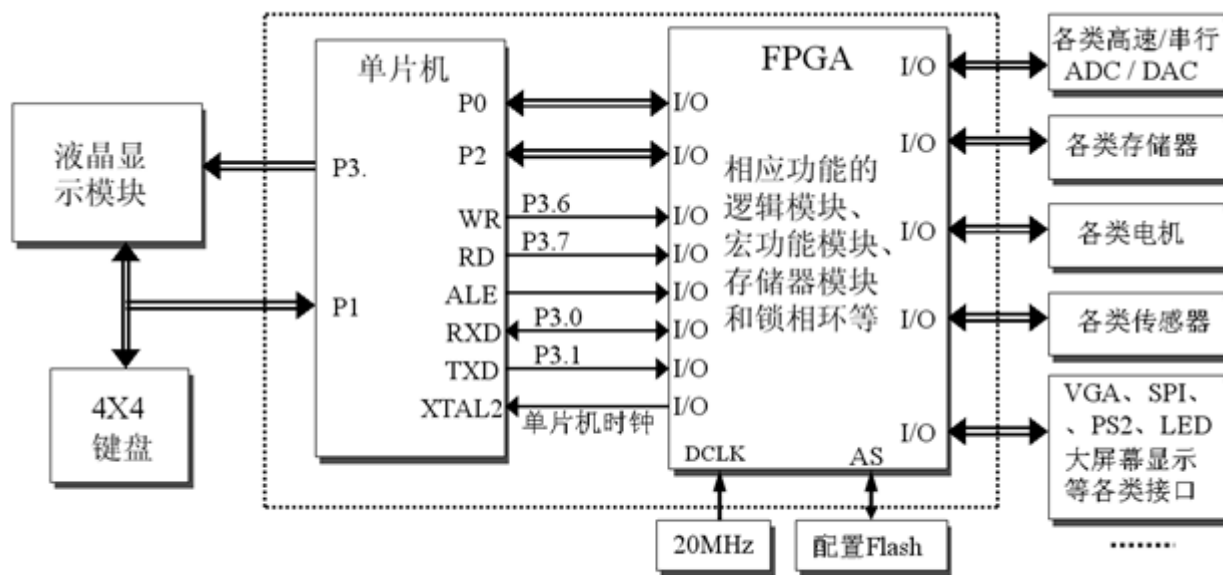


图 12-1 FPGA 与单片机的扩展系统设计模型图



12.1 FPGA扩展MCU开发技术

12.1.1 FPGA扩展方案及其系统设计技术

2. FPGA测控对象的接口安排

- (1) **ADC**采样控制。
- (2) **DAC**信号输出控制。
- (3) 存储器接口。
- (4) 直流电机控制。
- (5) 步进电机控制。
- (6) 显示控制。
- (7) 其它。
- (8) 图12-1中为**FPGA**提供的时钟模块建议选择**20MHz**有源晶振。



12.1 FPGA扩展MCU开发技术

12.1.1 FPGA扩展方案及其系统设计技术

3. 单片机与液晶显示及键盘的接口

4. 设计步骤与流程

(1) 硬件模块设计。

(2) 控制功能检测。

(3) 单片机软件设计。

(4) 软硬件统调。

(5) 优化软硬件功能结构。



12.1 FPGA扩展MCU开发技术

12.1.2 基于单片机IP软核的SOC设计方案

1. 基于FPGA的SOC特点

- (1) 良好的抗干扰性能。
- (2) 良好的速度性能。
- (3) 系统开发效率高。
- (4) 系统升级便捷。

12.1 FPGA扩展MCU开发技术

12.1.2 基于单片机IP软核的SOC设计方案

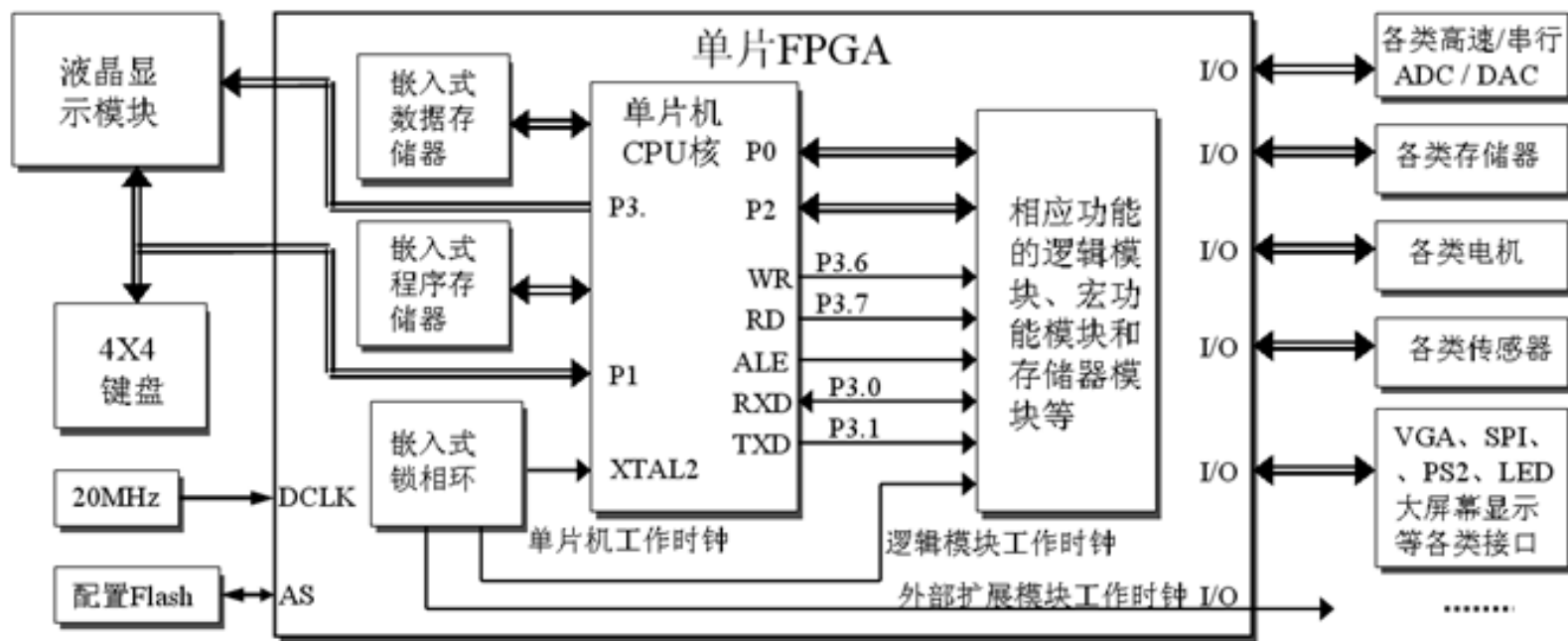


图 12-2 基于单片机软核的 FPGA 单片系统模块图



12.1 FPGA扩展MCU开发技术

12.1.2 基于单片机IP软核的SOC设计方案

2. 基于单片机核的FPGA片上系统开发

- (1) 电平匹配。
- (2) 阻抗匹配。
- (3) 注意高速PCB板的设计。
- (4) 键盘与显示接口设计。



12.1 FPGA扩展MCU开发技术

12.1.2 基于单片机IP软核的SOC设计方案

图12-2所示系统开发的大致流程

- (1) 设计规划。
- (2) 硬件控制模块设计和仿真。
- (3) 软件运行平台构建。
- (4) 完整硬件系统构建。
- (5) 系统软件设计与调试。

12.2 FPGA扩展方案设计实例

12.2.1 串进并出/并进串出双向端口扩展模块设计

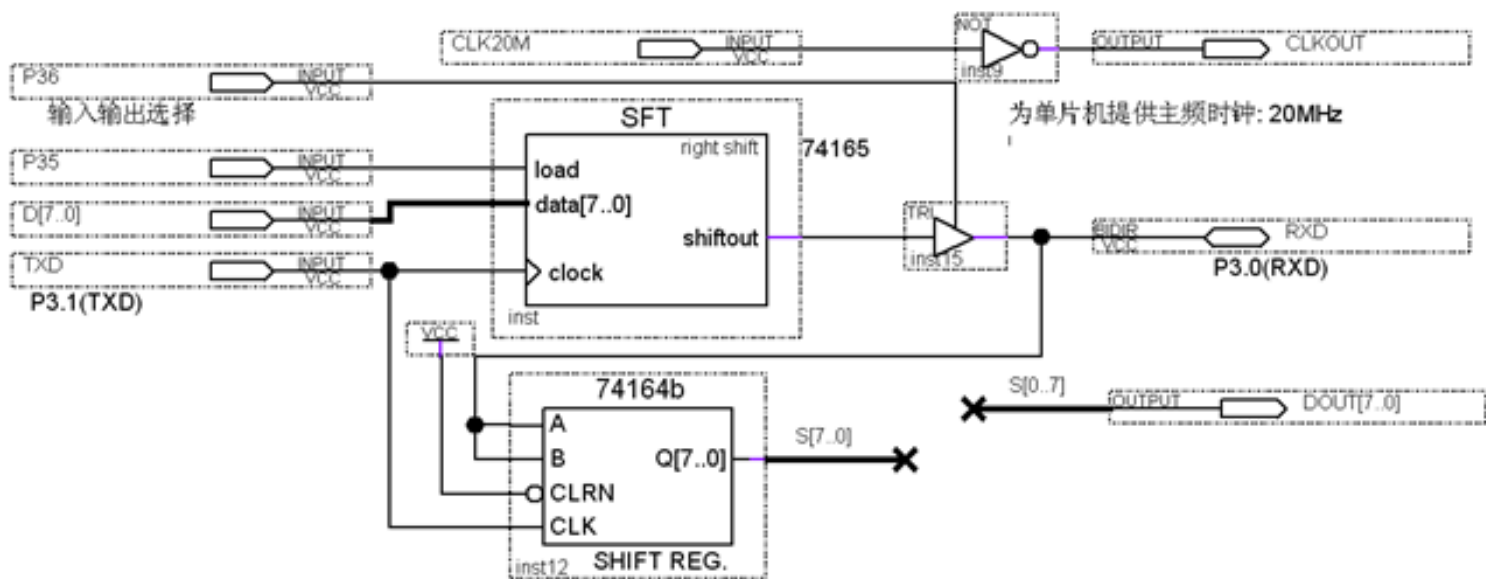


图 12-3 单片机串进并出和并进串出双向端口扩展 FPGA 模块电路图

12.2 FPGA扩展方案设计实例

12.2.1 串进并出/并进串出双向端口扩展模块设计

【例 12-1】

```
SETB    P3.6      ; P3.6=1 : 选择 SFT 模块 (即 74165) ,读入 8 位数据
CLR     P3.5      ; 由于数据锁存 load 是同步锁存, 所以当 P3.5=1 时, 时钟信号到
SETB    P3.5      ; 来时, 才能把并行输入的 8 位数据 D[7..0]锁入移位寄存器
CLR     P3.1
SETB    P3.1      ; 时钟上升沿后锁存 D[7..0]
CLR     P3.5
MOV     SCON, #10H ; 设置串口数据读入
GGG: JNB    RI, GGG ; 检测 RI 标志
MOV     A, SBUF   ;
CLR     RI        ; 清 0 RI 标志
MOV     44H, A    ; 将来自 FPGA 的 8 位数据存入 44H 单元
```

● ● ● | 12.2 FPGA扩展方案设计实例

12.2.1 串进并出/并进串出双向端口扩展模块设计

【例 12-2】

```
CLR    P3.6                ; P3.6=0 : 选择74164b, 输出8位数据
MOV    SCON, #00H
MOV    A, #5BH    ; 输出5BH
MOV    SBUF, A
```

12.2 FPGA扩展方案设计实例

12.2.2 8位四通道数据交换扩展模块设计

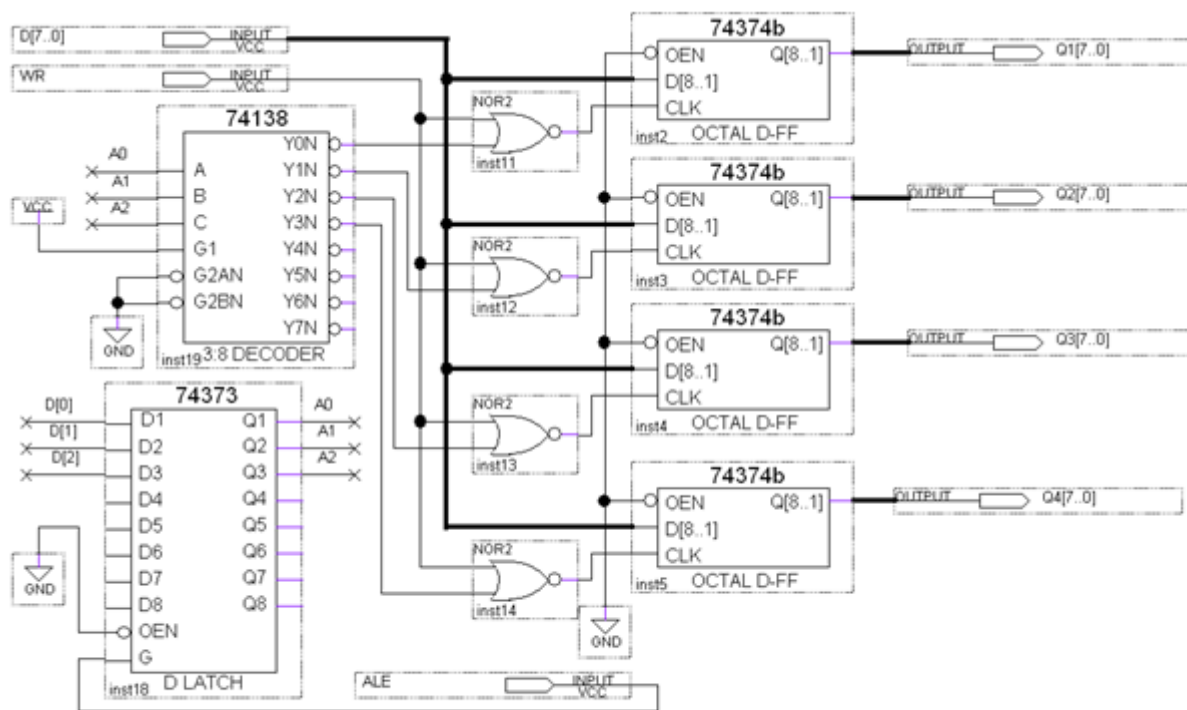


图 12-4 单片机 8 位四通道数据输出模块 FPGA 扩展电路图

12.2 FPGA扩展方案设计实例

12.2.2 8位四通道数据交换扩展模块设计

【例 12-3】

```
MOV    DPTR, #0000H    ; 给出锁存器 00H 地址信号
MOV    A, #8AH
MOVX   @DPTR, A
MOV    DPTR, #0001H    ; 给出锁存器 01H 地址信号
MOV    A, #0ADH
MOVX   @DPTR, A
...

```

 


图 12-5 图 12-4 电路的时序仿真波形图

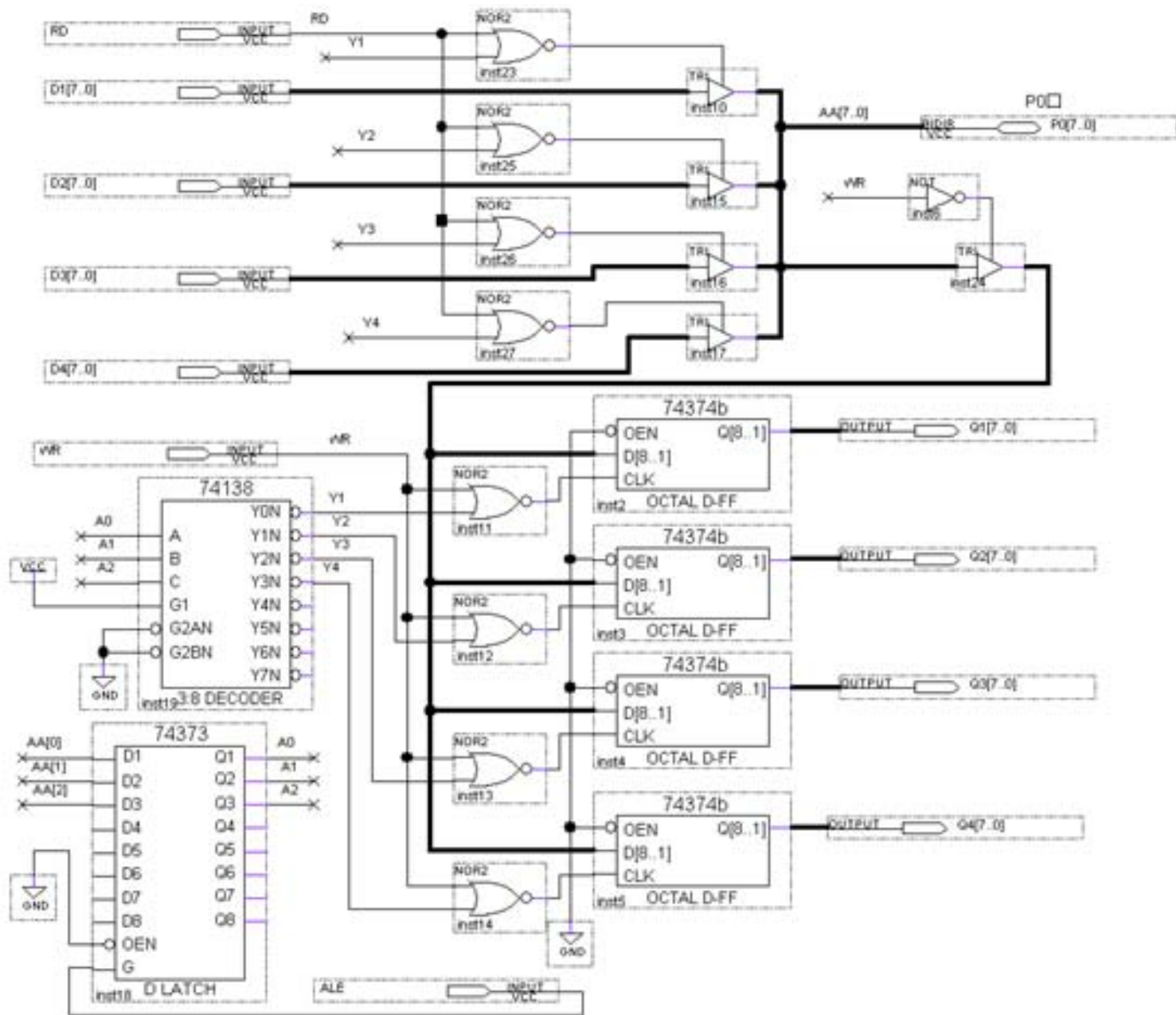


图 12-6 8 位四通道双向数据交换模块单片机扩展电路图

12.2 FPGA扩展方案设计实例

12.2.2 8位四通道数据交换扩展模块设计

【例 12-4】

```
MOV    DPTR,#0000H    ; 给出锁存器 00H 地址信号
MOVX   A,@DPTR        ; 通过总线方式将此地址指定端口的 8 位数据读入累加器。
MOV    34H,A
MOV    DPTR,#0001H
MOVX   A,@DPTR
MOV    35H,A
MOV    DPTR,#0002H
...
```

12.2 FPGA扩展方案设计实例

12.2.3 存储器读写的FPGA扩展模块设计

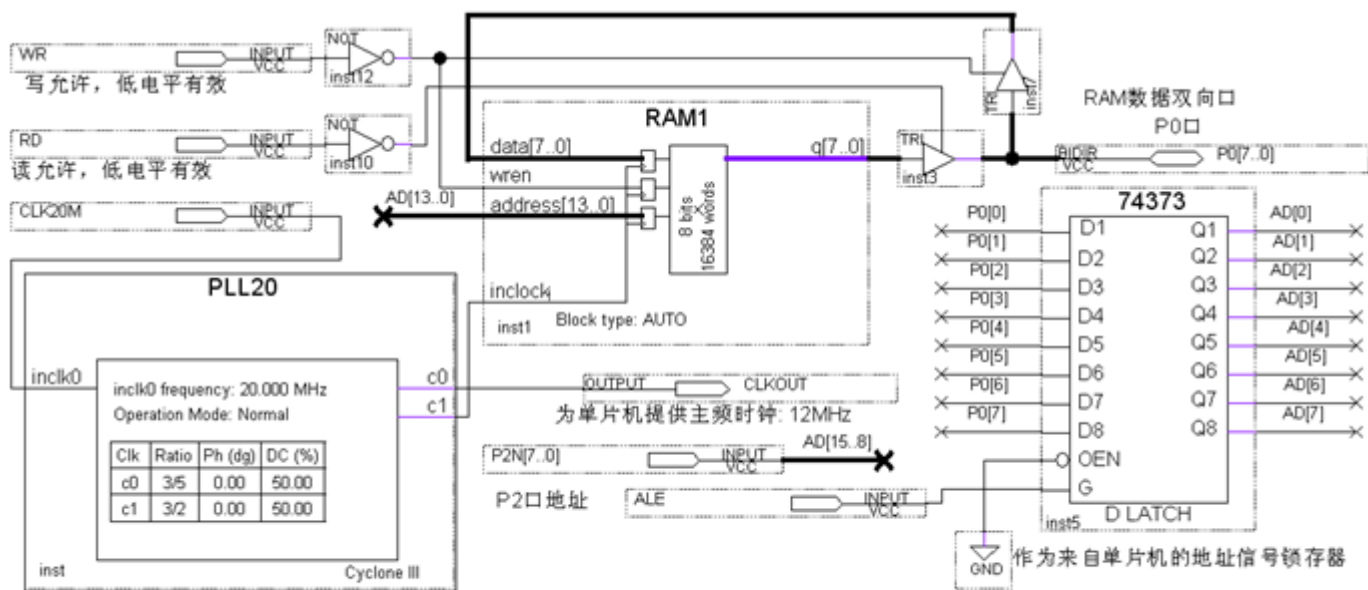


图 12-7 基于 FPGA 的 RAM 读写之单片机扩展模块电路图

12.2 FPGA扩展方案设计实例

12.2.3 存储器读写的FPGA扩展模块设计

【例 12-5】

```
MOV    DPTR, #001AH    ; 写 RAM 地址 001AH 的赋值
MOV    A, #78H
MOVX   @DPTR, A        ; 向 RAM 的 001AH 地址单元写入数据 78H
...

```

【例 12-6】

```
MOV    DPTR, #231AH
MOVX   A, @DPTR        ; 从 RAM 的 231AH 地址单元读出数据于累加器 A
MOV    41H, A
...

```

12.2 FPGA扩展方案设计实例

12.2.4 四通道PWM信号发生器接口模块设计

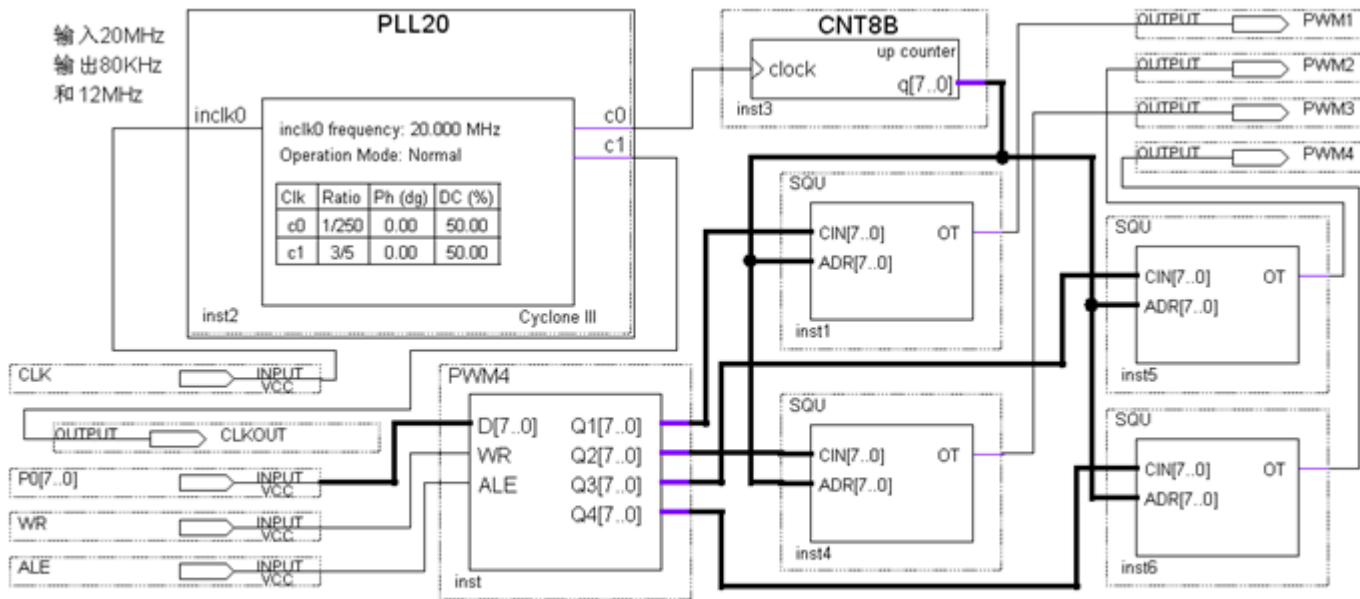


图 12-8 4 四通道 PWM 信号发生模块之单片机扩展模块电路图

12.2 FPGA扩展方案设计实例

12.2.4 四通道PWM信号发生器接口模块设计

 


图 12-9 4 四通道 PWM 信号发生模块时序仿真波形图

12.2.5 里萨如图波形发生器扩展模块设计

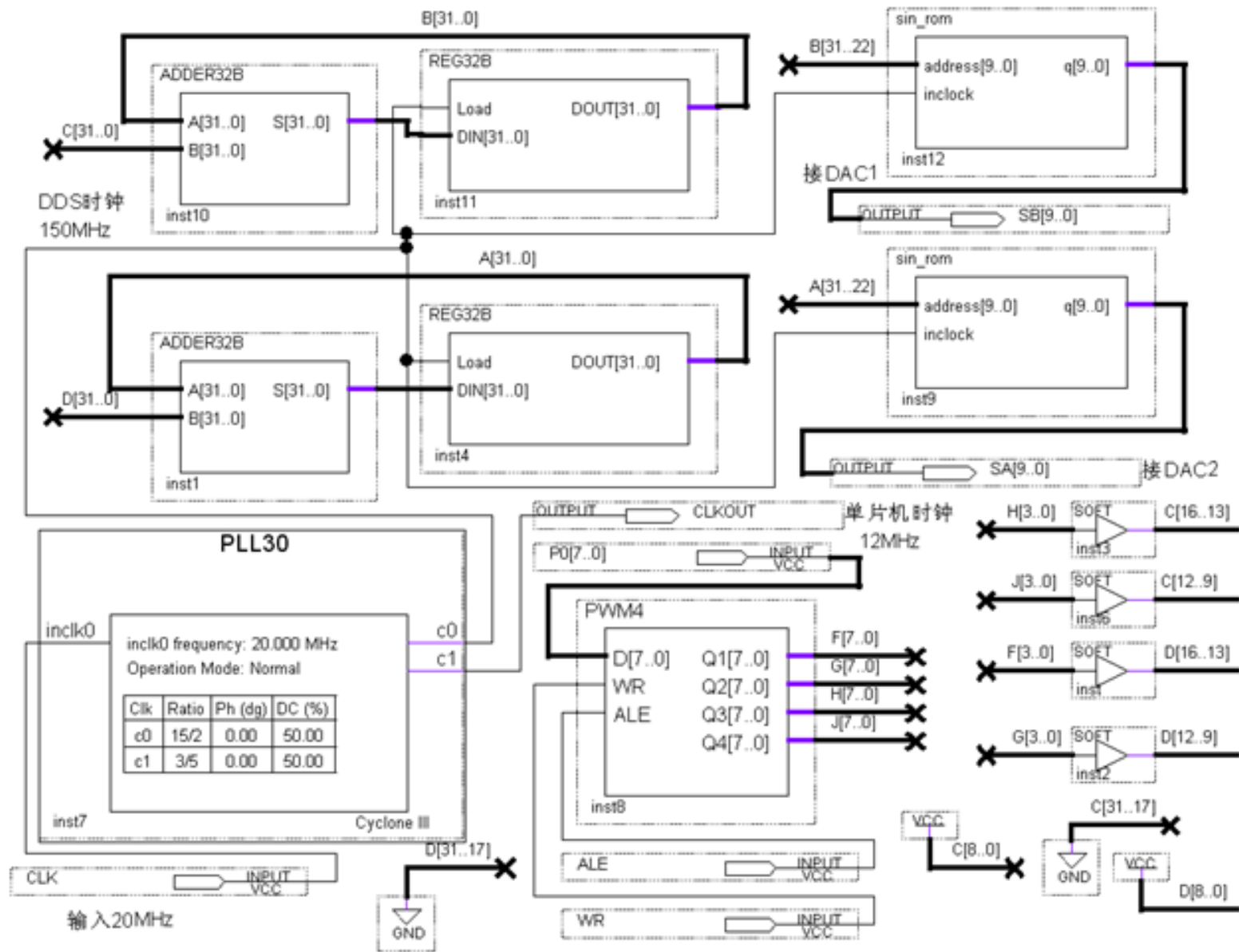


图 12-10 基于 FPGA 的里萨如图波形发生模块之单片机扩展模块电路图

● ● ● | 12.3 基于单片机核的FPGA片上系统设计

12.3.1 单片机扩展串进并出/并进串出模块的SOC设计

1. CPU核及其端口信号

- (1) 单片机**CPU**核文件。
- (2) 单片机**CPU**核工作时钟。
- (3) **CPU**核常用的控制信号。
- (4) **CPU**核的存储器总线及存储器接口。
- (5) **CPU**核的I/O口。
- (6) **CPU**核双向I/O端口构建。

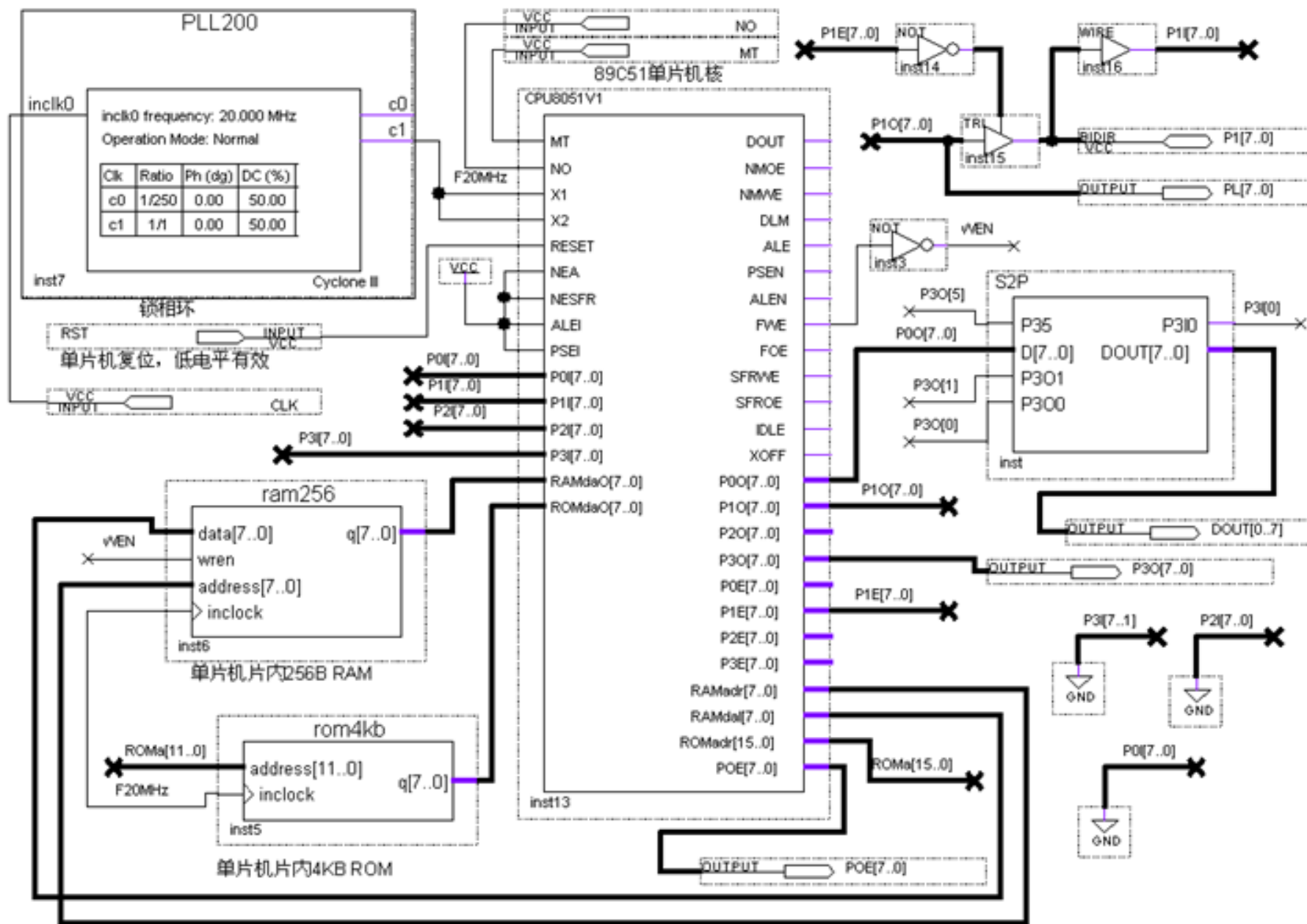


图 12-11 单片机扩展串进并出/并进串出模块的 FPGA 片上系统电路图

12.3 基于单片机核的FPGA片上系统设计

12.3.1 单片机扩展串进并出/并进串出模块的SOC设计

2. CPU核工作存储器

3. 扩展模块及其设计

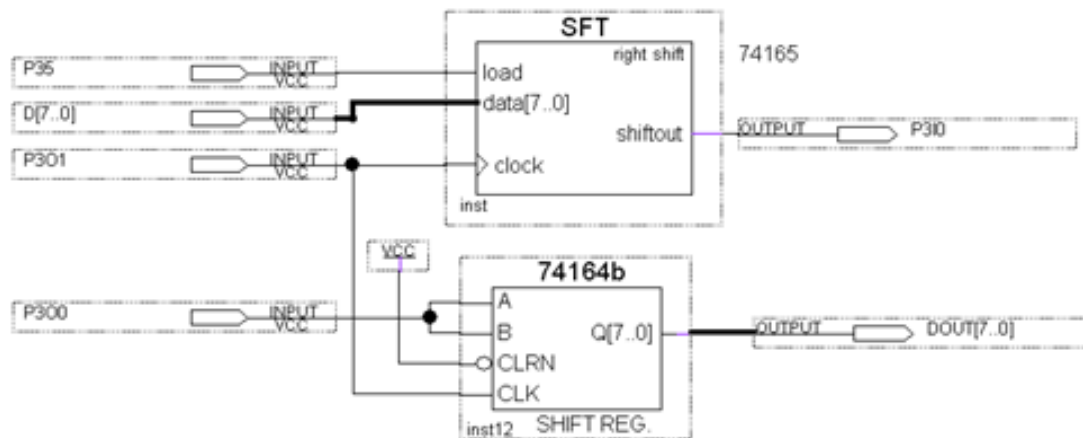


图 12-12 S2P 模块电路结构图

12.3 基于单片机核的FPGA片上系统设计

12.3.1 单片机扩展串进并出/并进串出模块的SOC设计

4. 锁相环应用

5. 软件设计与调试

```
MULTI_CRI_EXPT\MCU_51CORE_SOC
串进并出/并进串出控制程序
RS EQU P3.2
RV EQU P3.3
E EQU P3.4
DAT EQU 30H
DAT1 EQU 31H

ORG 0000H
MOV SP, #60H
MOV DAT, #01H
LCALL ENABLE
LCALL DISP3
MOV DAT, #01H
LCALL ENABLE

MOV A, #40H
MOV B, #80H
LCALL DISP2
MOV A, #34H
MOV B, #81H
LCALL DISP2
MOV A, #33H
MOV B, #82H
```

图 12-13 汇编程序

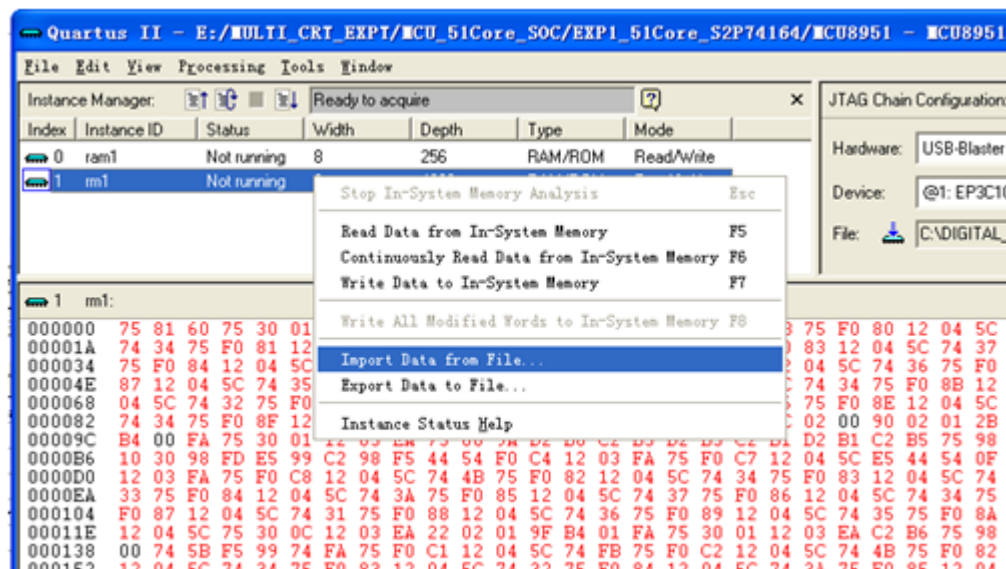


图 12-14 用 In-System Memory Content Editor 下载汇编程序代码

12.3 基于单片机核的FPGA片上系统设计

12.3.2 扩展SRAM模块的片上系统设计

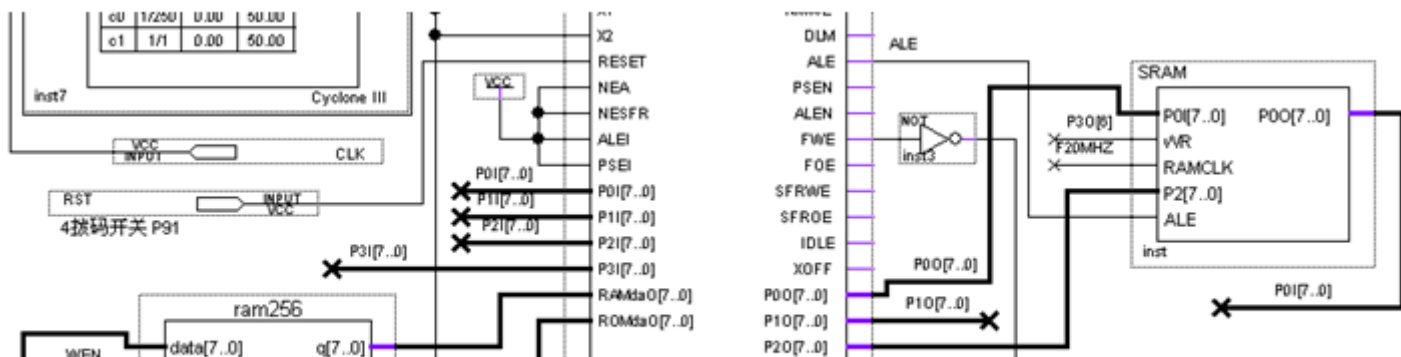


图 12-15 单片机扩展 SRAM 模块的 FPGA 片上系统电路图

12.3 基于单片机核的FPGA片上系统设计

12.3.2 扩展SRAM模块的片上系统设计

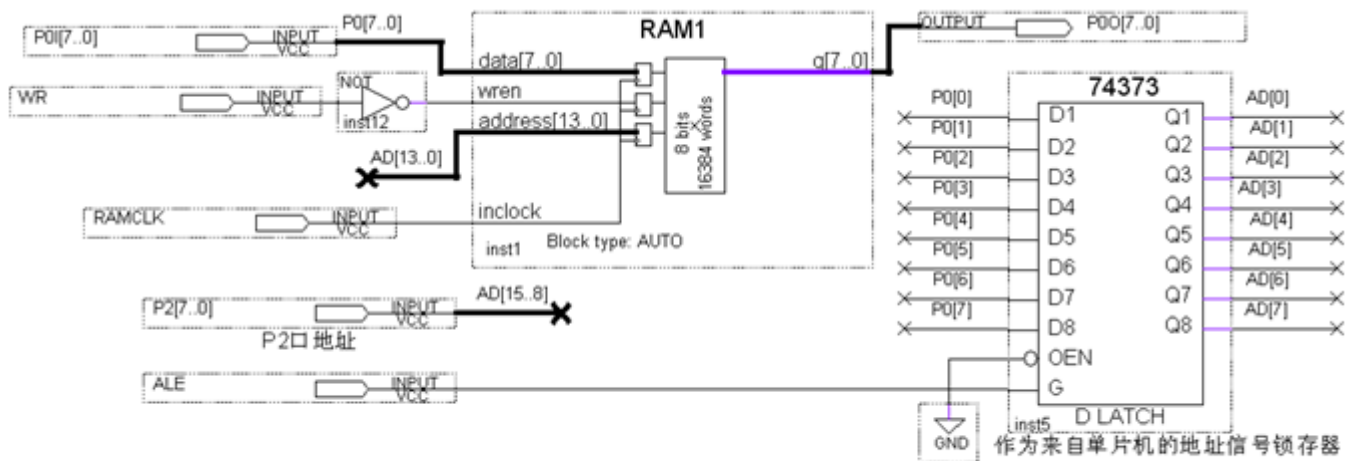


图 12-16 图 12-15 的模块 SRAM 中的电路结构

12.3 基于单片机核的FPGA片上系统设计

12.3.3 扩展移相信号发生器模块的片上系统设计

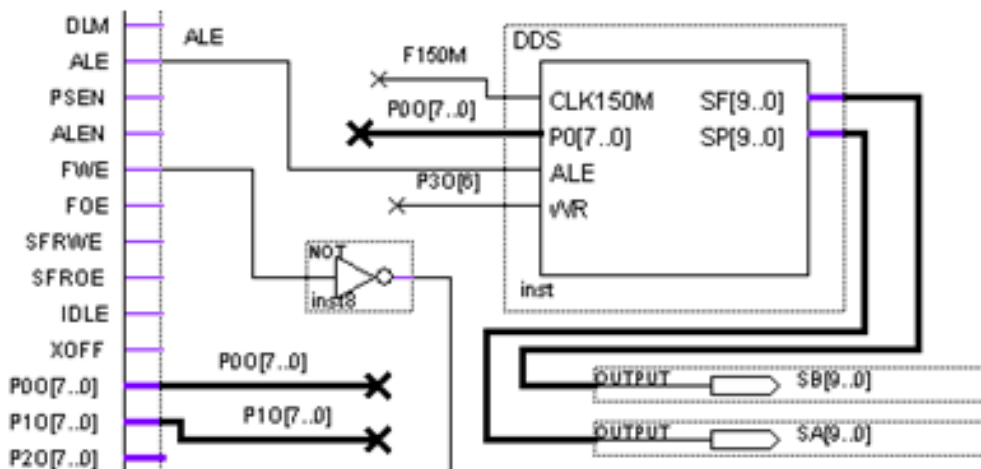


图 12-17 扩展移相信号发生器的 FPGA 片上系统系统

12.3 基于单片机核的FPGA片上系统设计

12.3.3 扩展移相信号发生器模块的片上系统设计


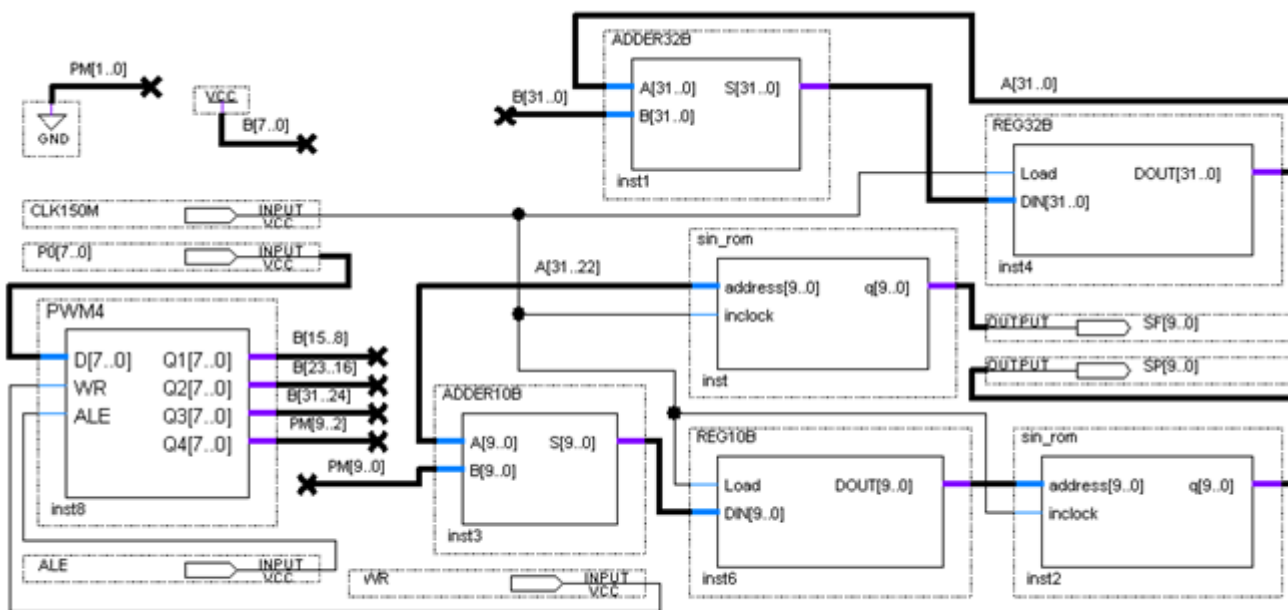


图 12-18 基于 FPGA 的移相信号发生模块之单片机扩展模块电路图

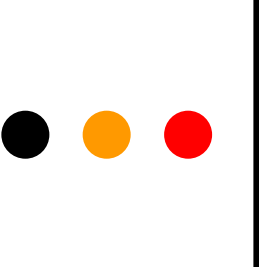

实验与设计

12-1. 单片机串口扩展**FPGA**片上系统设计

12-2. 单片机数据交换**FPGA**扩展电路设计

12-3. 扩展外部数据存储器的**FPGA**单片系统设计

12-4. 四通道**PWM**信号发生器及其**MCU**控制系统设计

12-5. 移相信号发生器和扫频信号发生器的片上系统设计

12-6. 里萨如图波形发生器的**FPGA**片上系统设计

实验与设计

12-7 脉宽/占空比/等精度频率多功能测试仪设计

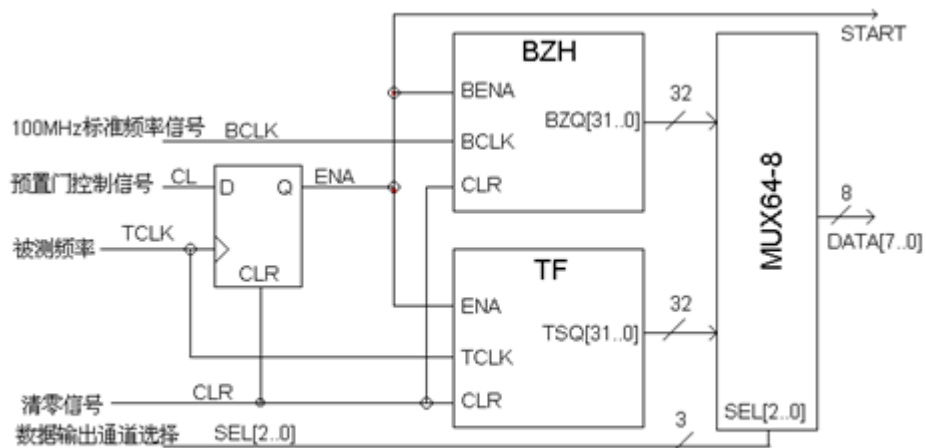


图 12-19 等精度频率计主控结构

实验与设计

12-7 脉宽/占空比/等精度频率多功能测试仪设计

 


图 12-20 频率计测控时序

实验与设计

12-7 脉宽/占空比/等精度频率多功能测试仪设计


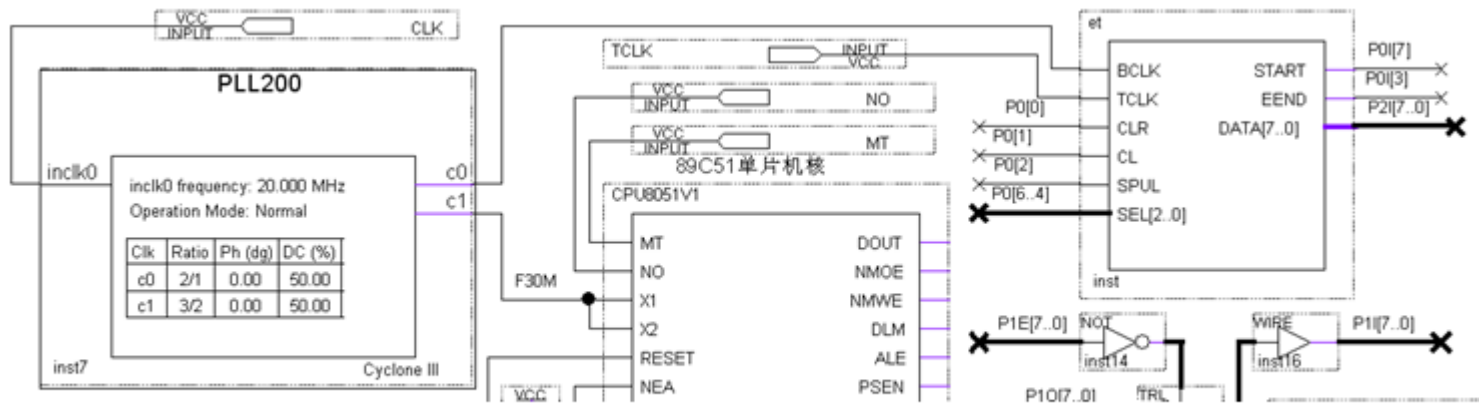


图 12-21 单片机扩展等精度频率测试模块的 FPGA 片上系统电路图

【例 12-7】

```
module et (BCLK, TCLK, CLR, CL, SPUL, START, EEND, SEL, DATA);
    input BCLK, TCLK, CLR, CL, SPUL;  input[2:0] SEL;
    output START, EEND;  output[7:0] DATA ;
    reg[31:0] BZQ , TSQ ;  reg ENA ;  wire PUL;
    wire MA, EEND, START, BENA;  wire CLK1, CLK2, CLK3;
    reg Q1, Q2, Q3;  wire[1:0] SS;
    always @(posedge BCLK or posedge CLR)  begin  // 标准频率测试计数器
        if ( CLR==1'b1)  BZQ<={32{1'b0}} ;
        else if (BENA==1'b1)  BZQ<=BZQ+1 ; end
    always @(posedge TCLK or posedge CLR ) begin : TF
        if (CLR==1'b1)  TSQ<={32{1'b0}} ;
        else if (ENA==1'b1) TSQ<=TSQ+1 ; end
    always @(posedge TCLK or posedge CLR)
        if (CLR==1'b1) ENA<=1'b0; else ENA<=CL ;
    always @(posedge CLK1 or posedge CLR)
        if (CLR==1'b1) Q1<=1'b0; else Q1<=1'b1 ;
    always @(posedge CLK2 or posedge CLR)
        if (CLR==1'b1) Q2<=1'b0 ; else Q2<=1'b1 ;
    always @(posedge CLK3 or posedge CLR)
        if (CLR==1'b1) Q3<=1'b0 ; else Q3<=1'b1 ;
    assign MA = (TCLK & CL) | ~(TCLK | CL) ;  // 测脉宽逻辑
    assign CLK1 = ~MA ;  assign CLK2 = MA & Q1 ;
```

接下页

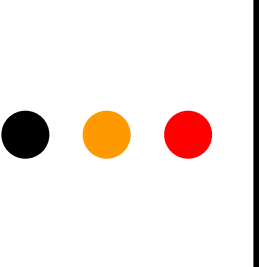

实验与设计

12-7 脉宽/占空比/等精度频率多功能测试仪设计

```
assign CLK3 = ~CLK2 ;    assign SS = {Q2, Q3} ;
assign PUL=(SS==2'b10) ? 1'b1 : 1'b0; // EEND 为低电平时, 表示正在计数,
assign EEND = (SS == 2'b11) ? 1'b1 : 1'b0 ;
assign BENA = (SPUL == 1'b1) ? ENA : (SPUL == 1'b0) ? PUL : PUL ;
assign START = ENA ;
assign DATA=(SEL==3'b000) ? BZQ[7:0]   : (SEL==3'b001) ? BZQ[15:8]   :
              (SEL==3'b010) ? BZQ[23:16]: (SEL==3'b011) ? BZQ[31:24]:
              (SEL==3'b100) ? TSQ[7:0]   : (SEL==3'b101) ? TSQ[15:8]   :
              (SEL==3'b110) ? TSQ[23:16]: (SEL==3'b111) ? TSQ[31:24]:
              TSQ[31:24] ;    endmodule
```

实验与设计

12-7 脉宽/占空比/等精度频率多功能测试仪设计

$$\text{占空比} = \frac{N1}{N1+N2} \times 100\% \quad (12-1)$$

 


图 12-22 等精度频率计测频时序图

实验与设计

12-7 脉宽/占空比/等精度频率多功能测试仪设计

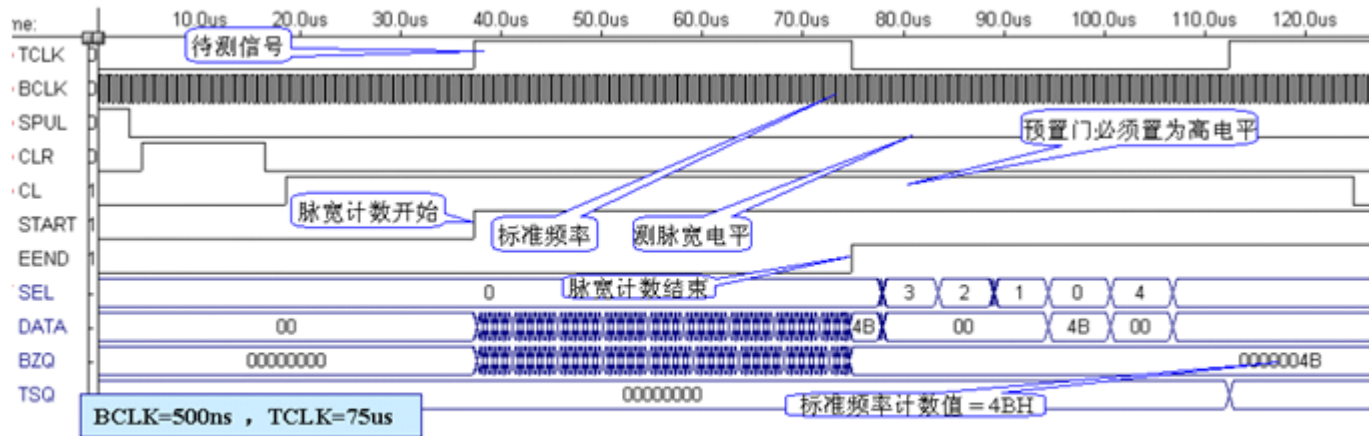


图 12-23 等精度频率计测脉宽时序图