



# 第2章

---

## FPGA与CPLD的结构原理

## 2.1 PLD概述

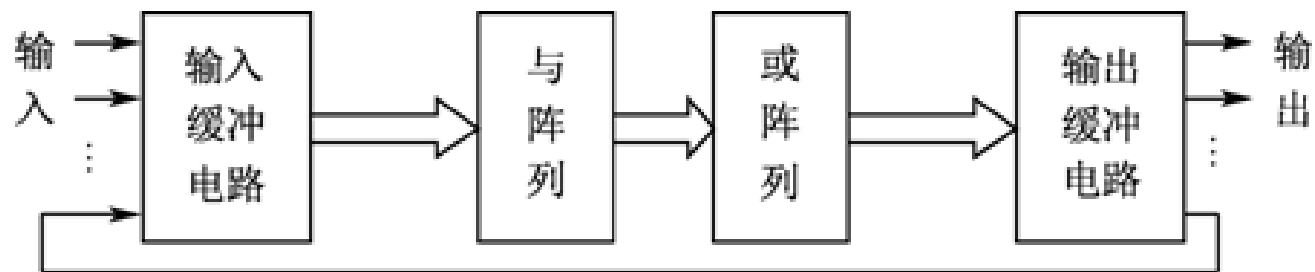


图 2-1 基本PLD器件的原理结构图

# 2.1 PLD概述

## 2.1.1 PLD的发展历程

## 2.1.2 PLD分类

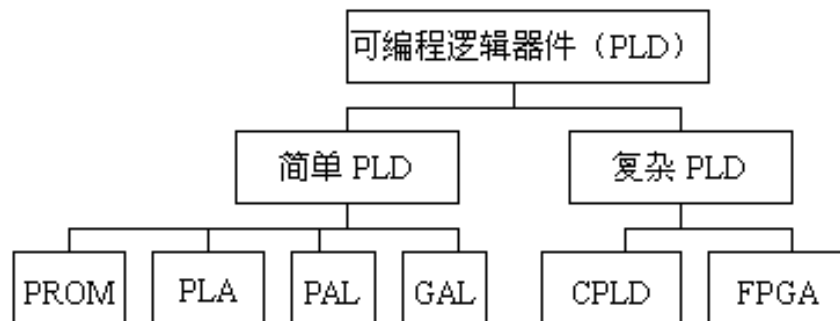


图 2-2 PLD 按集成度分类

# 2.2 简单PLD结构原理

## 2.2.1 逻辑元件符号表示




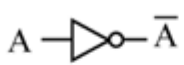
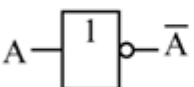

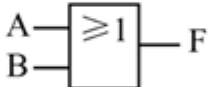
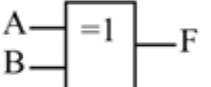
	非门	与门	或门	异或门
IEEE 1991 版 标准逻辑符号				
IEEE 1984 版 标准逻辑符号				
逻辑表达式	$\bar{A} = \text{NOT } A$	$F = A \cdot B$	$F = A + B$	$F = A \oplus B$

图 2-3 两种不同版本的国际标准逻辑门符号对照图

# 2.2 简单PLD结构原理

## 2.2.1 逻辑元件符号表示



图 2-4 PLD 的互补缓冲器

 


图 2-5 PLD 的互补输入



图 2-6 PLD 中与阵列的表示



图 2-7 PLD 中或阵列的表示



图 2-8 阵列线连接表示

## 2.2 简单PLD结构原理

### 2.2.2 PROM结构原理

 


图 2-9 PROM 基本结构



## 2.2 简单PLD结构原理

### 2.2.2 PROM结构原理

$$\begin{aligned}W_0 &= \bar{A}_{n-1} \cdots \bar{A}_1 \bar{A}_0 \\W_1 &= \bar{A}_{n-1} \cdots \bar{A}_1 A_0 \\&\vdots \\W_{p-1} &= A_{n-1} \cdots A_1 A_0\end{aligned}\quad (2-1)$$

$$\begin{aligned}F_0 &= M_{p-1,0} W_{p-1} + \cdots + M_{1,0} W_1 + M_{0,0} W_0 \\F_1 &= M_{p-1,1} W_{p-1} + \cdots + M_{1,1} W_1 + M_{0,1} W_0 \\&\vdots \\F_{m-1} &= M_{p-1,m-1} W_{p-1} + \cdots + M_{1,m-1} W_1 + M_{0,m-1} W_0\end{aligned}\quad (2-2)$$

## 2.2 简单PLD结构原理

### 2.2.2 PROM结构原理

 


图 2-10 PROM 逻辑阵列结构



## 2.2 简单PLD结构原理

### 2.2.2 PROM结构原理

 


图 2-11 PROM 表达的 PLD 阵列图

 


图 2-12 用 PROM 完成半加器逻辑阵列

# 2.2 简单PLD结构原理

## 2.2.3 PLA结构原理

 


图 2-13 PLA 逻辑阵列示意图

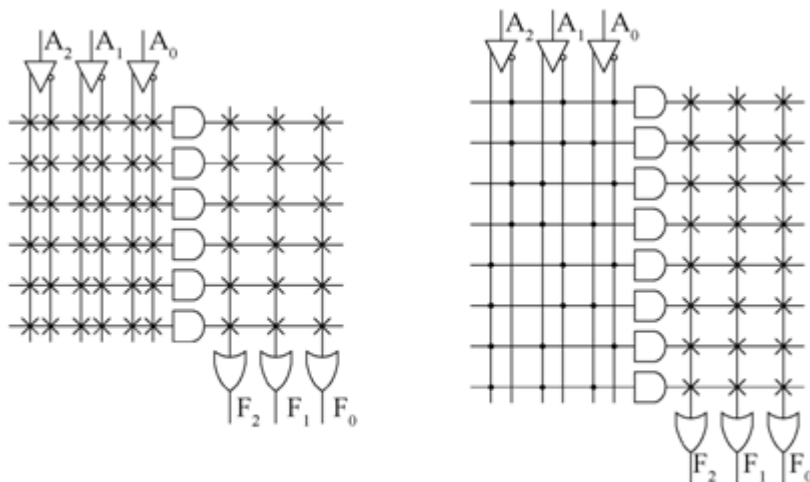


图 2-14 PLA 与 PROM 的比较

## 2.2 简单PLD结构原理

### 2.2.4 PAL结构原理

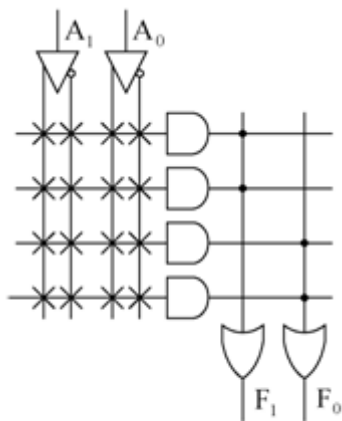


图 2-15 PAL 结构

 


图 2-16 PAL 的常用表示

## 2.2 简单PLD结构原理

### 2.2.4 PAL结构原理

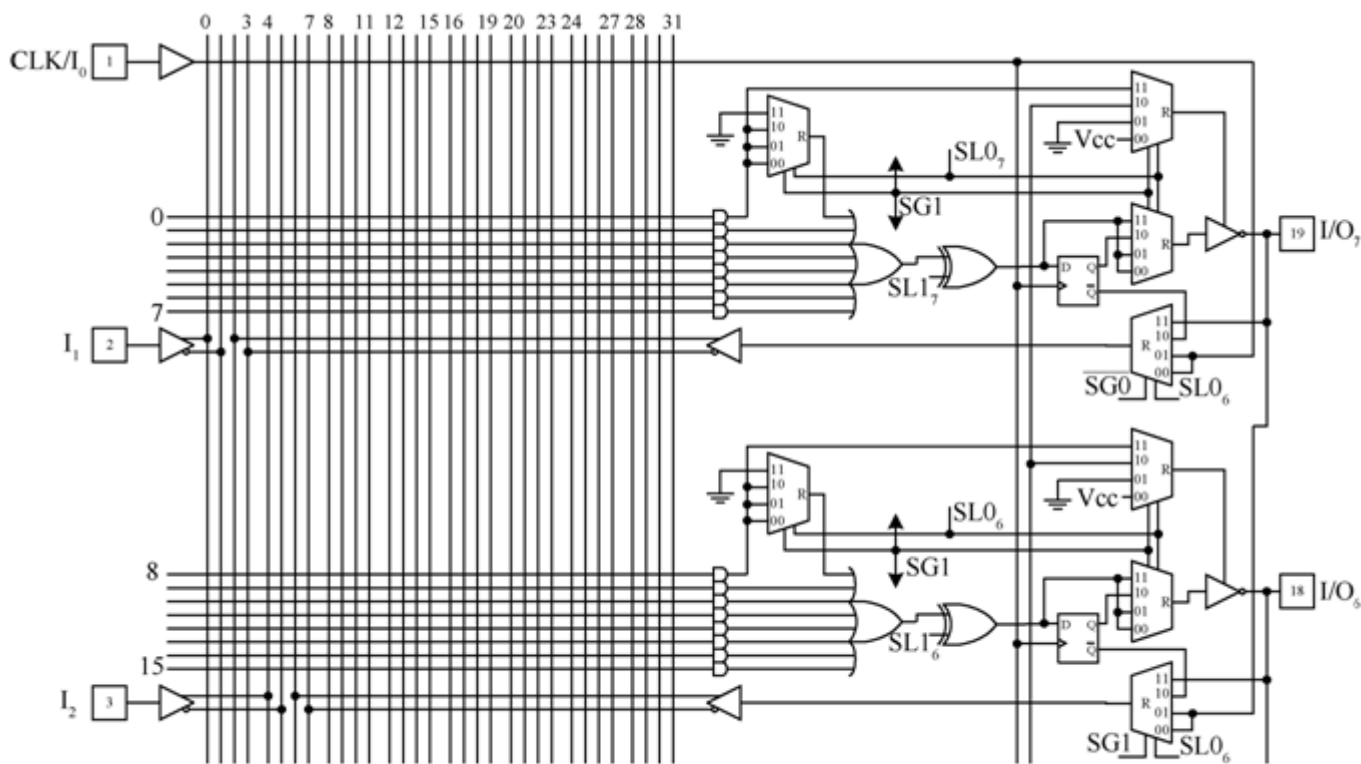


图 2-17 PAL16V8 的部分结构图

## 2.2.5 GAL结构原理

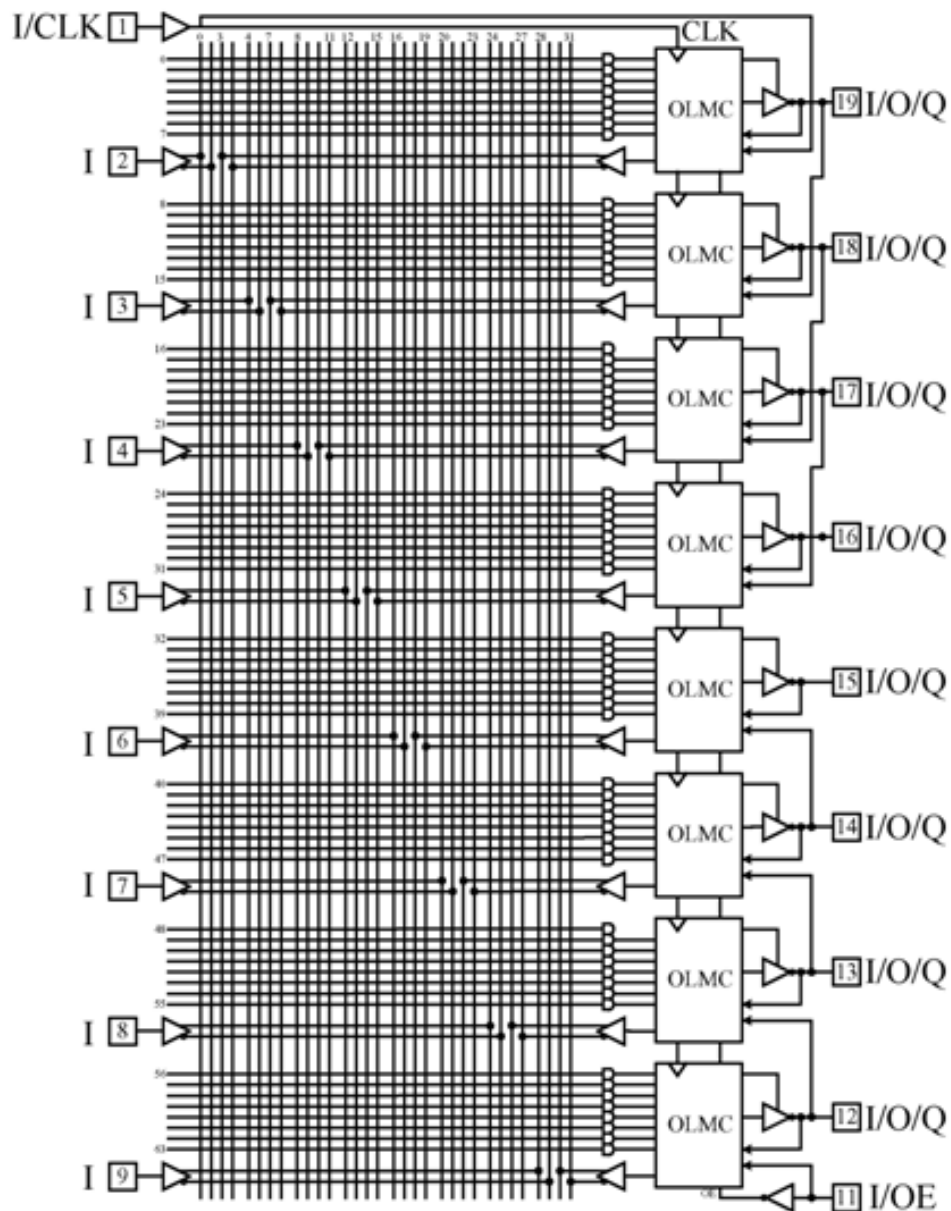


图 2-18 GAL16V8 的结构图

# 2.2 简单PLD结构原理

## 2.2.5 GAL结构原理

 


图 2-19 寄存器输出结构

 


图 2-20 寄存器模式组合双向输出结构

 


图 2-21 组合输出双向结构

# 2.2 简单PLD结构原理

## 2.2.5 GAL结构原理

 


图 2-22 复合型组合输出结构

 


图 2-23 反馈输入结构

 


图 2-24 输出反馈结构

 


图 2-25 简单模式输出结构

## 2.3 CPLD的结构原理

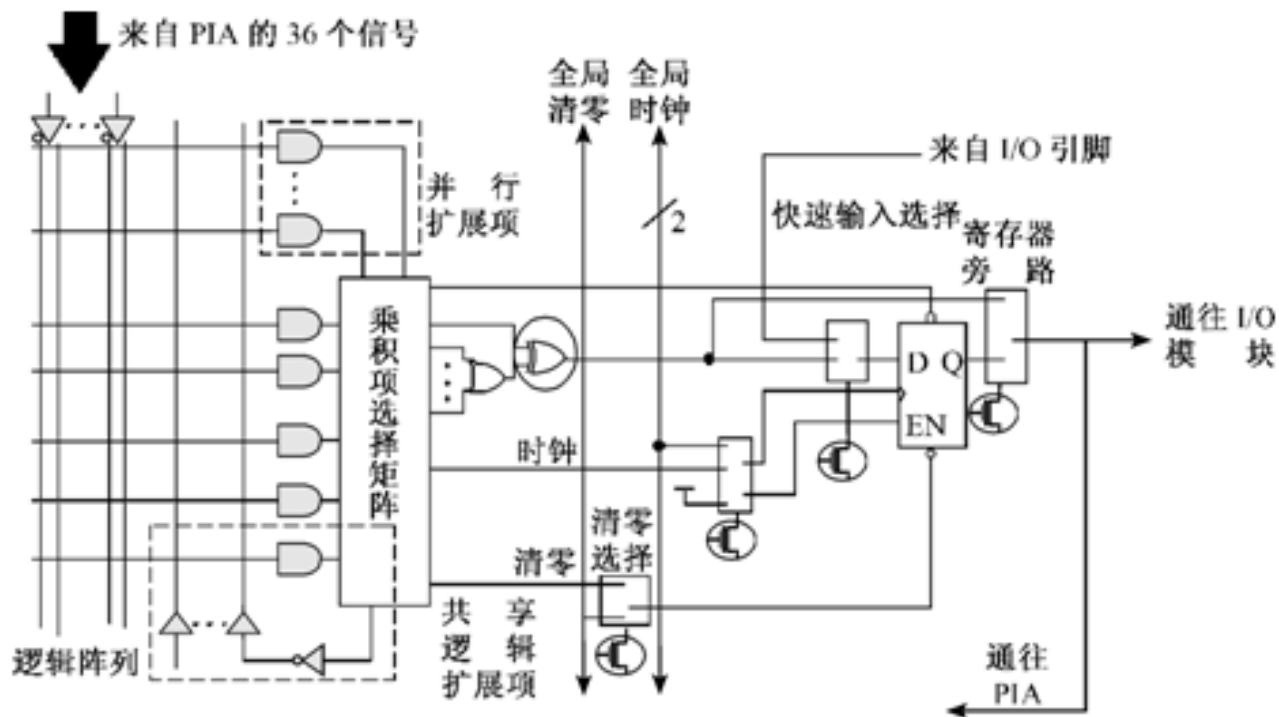


图 2-26 MAX3000A 系列的单个宏单元结构



## 2.3 CPLD的结构原理

1. 逻辑阵列块LAB

2. 宏单元

3. 扩展乘积项

 


图 2-27 MAX3000 的结构

## 2.3 CPLD的结构原理

### 4. 可编程连线阵列PIA

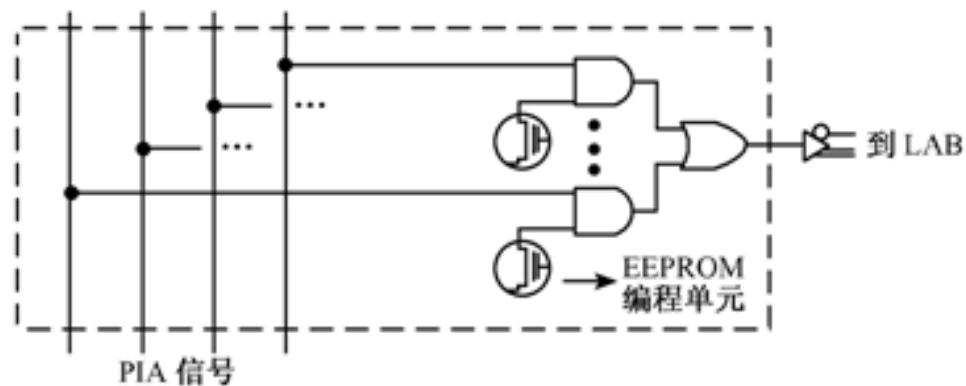


图 2-28 PIA 信号布线到 LAB 的方式

## 2.3 CPLD的结构原理

### 5. I/O控制块

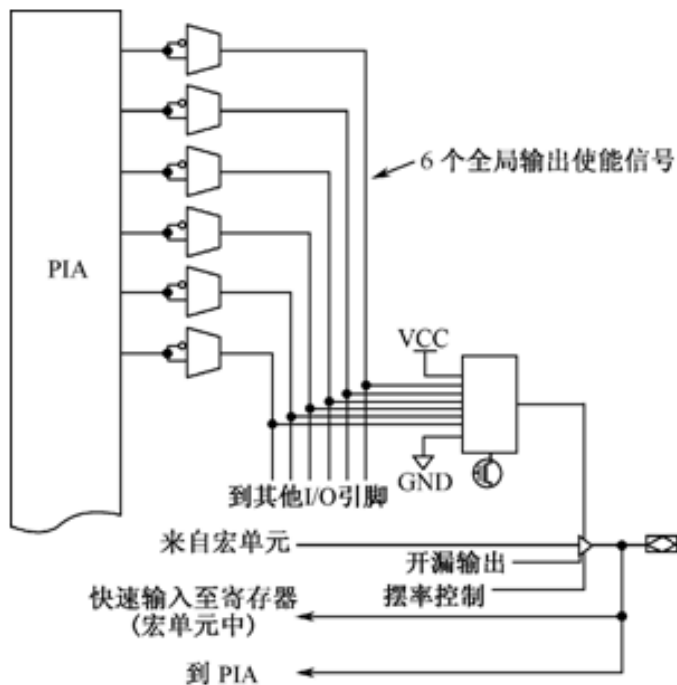


图 2-29 MAX3000A 系列器件的 I/O 控制块

# 2.4 FPGA的结构原理

## 2.4.1 查找表逻辑结构

 


图 2-30 FPGA 查找表单元

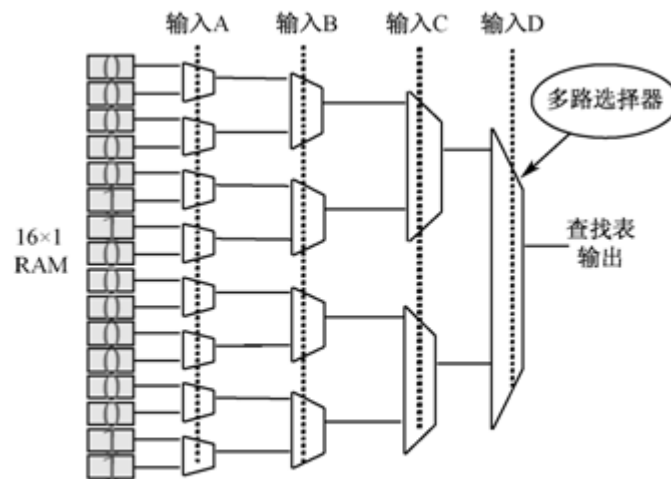


图 2-31 FPGA 查找表单元内部结构

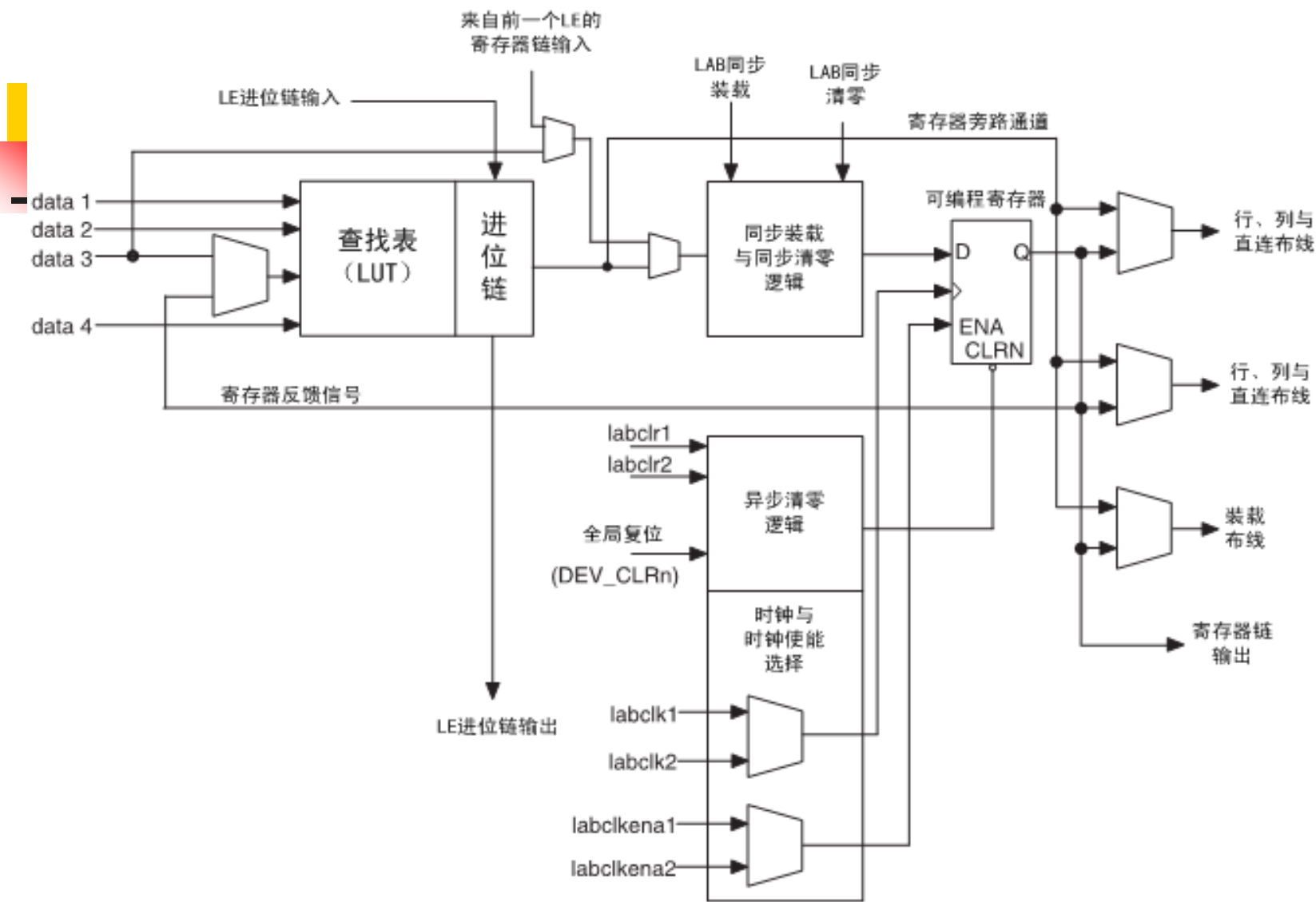


图 2-32 Cyclone III LE 结构图

# 2.4 FPGA的结构原理

## 2.4.2 Cyclone III系列器件的结构原理

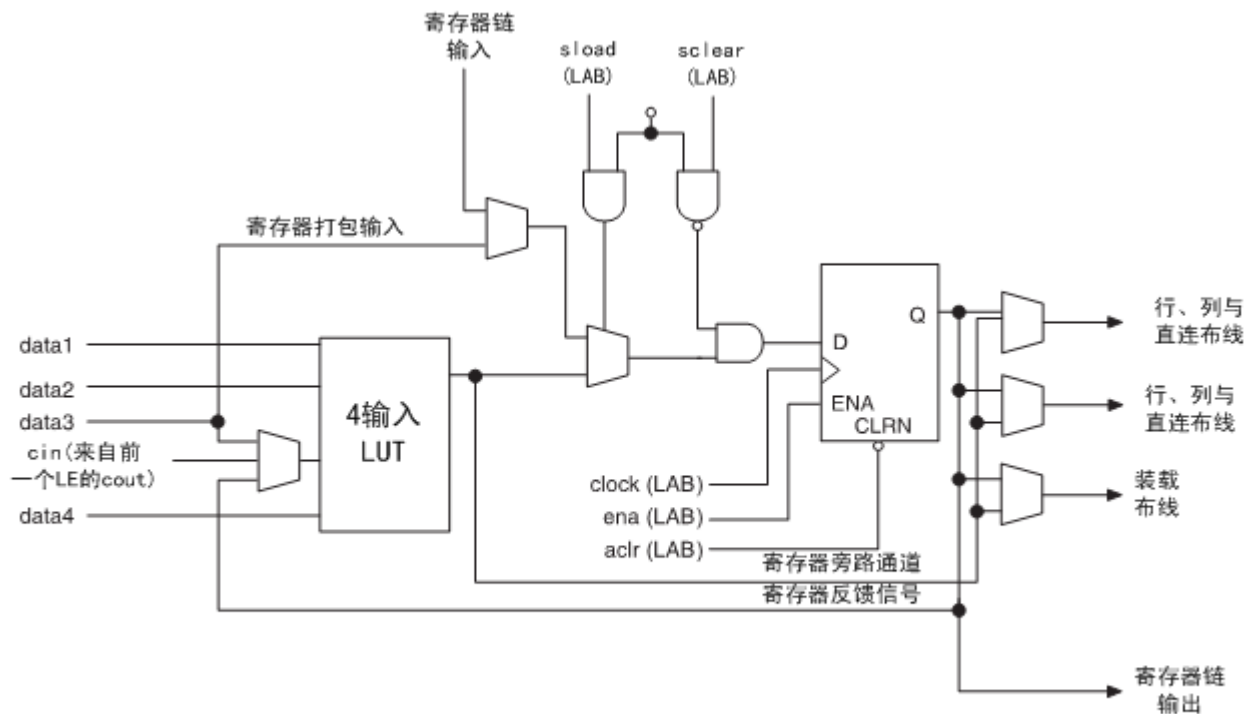


图 2-33 Cyclone III LE 普通模式

# 2.4 FPGA的结构原理

## 2.4.2 Cyclone III系列器件的结构原理

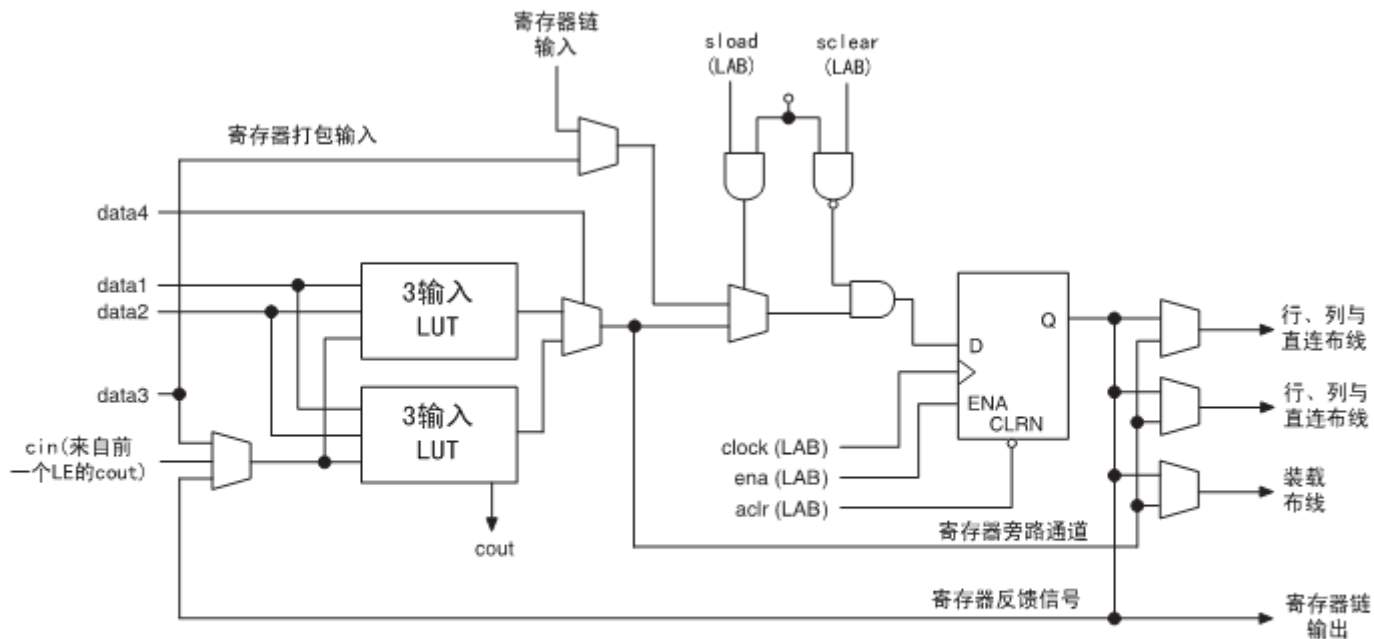


图 2-34 Cyclone III LE 动态算术模式

 


图 2-35 Cyclone III LAB 结构



# 2.4 FPGA的结构原理

## 2.4.2 Cyclone III系列器件的结构原理

 


图 2-36 LAB 阵列间互连

# 2.4 FPGA的结构原理

## 2.4.2 Cyclone III系列器件的结构原理

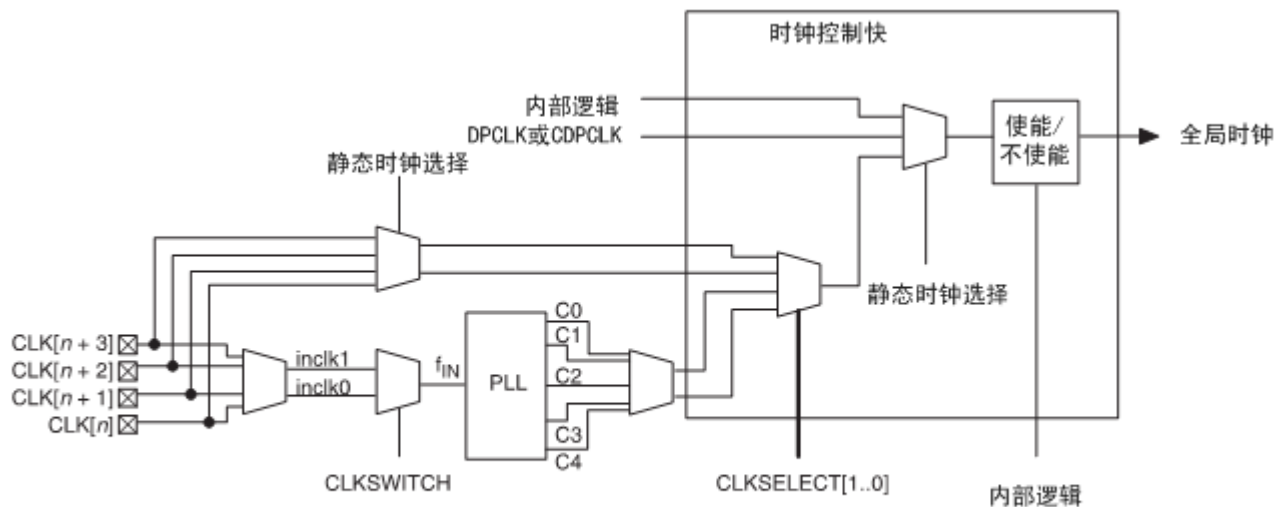


图 2-37 时钟网络的时钟控制

## 2.4 FPGA的结构原理

### 2.4.2 Cyclone III系列器件的结构原理

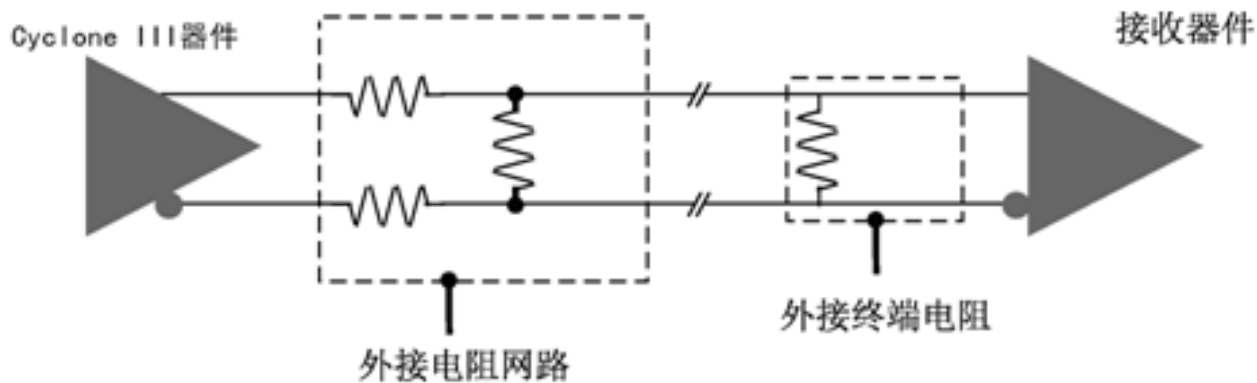


图 2-38 LVDS 连接



## 2.5 硬件测试

### 2.5.1 内部逻辑测试

### 2.5.2 JTAG边界扫描

表 2-1 边界扫描 I/O 引脚功能

引 脚	描 述	功 能
TDI	测试数据输入	测试指令和编程数据的串行输入引脚。数据在 TCK 的上升沿移入
TDO	测试数据输出	测试指令和编程数据的串行输出引脚，数据在 TCK 的下降沿移出。如果数据没有被移出时，该引脚处于高阻态
TMS	测试模式选择	控制信号输入引脚，负责 TAP 控制器的转换。TMS 必须在 TCK 的上升沿到来之前稳定
TCK	测试时钟输入	时钟输入到 BST 电路，一些操作发生在上升沿，而另一些发生在下降沿
TRST	测试复位输入	低电平有效，异步复位边界扫描电路（在 IEEE 规范中，该引脚可选）

# 2.5 硬件测试

## 2.5.2 JTAG边界扫描


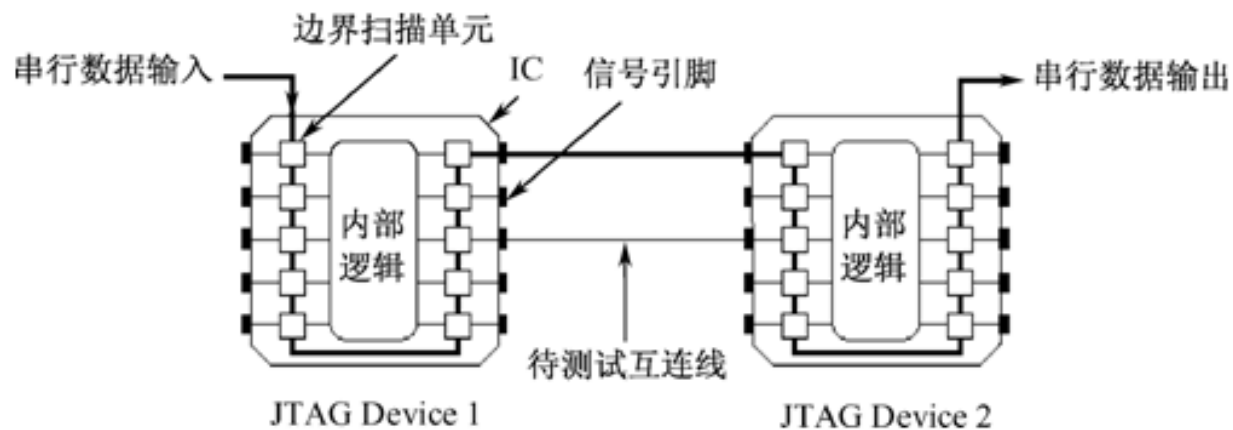


图 2-39 边界扫描电路结构图

# 2.5 硬件测试

## 2.5.2 JTAG边界扫描

 

2-40 边界扫描数据移位方式



## 2.6 PLD产品概述

---

### 2.6.1 Altera公司的PLD器件

1. Stratix 4/6 系列FPGA

2. Cyclone 2系列FPGA

3. Cyclone 3系列FPGA

4. Cyclone 4系列FPGA

5. MAX系列CPLD

6. MAX II系列器件

7. Altera宏功能块及IP核



## 2.6 PLD产品概述

---

**2.6.2 Lattice公司的PLD器件**

**2.6.3 Xilinx公司的PLD器件**

**2.6.4 Actel公司的PLD器件**

**2.6.5 Altera的FPGA配置方式**



## 2.7 CPLD/FPGA的编程与配置

- (1) 基于电可擦除存储单元的EEPROM或Flash技术。
- (2) 基于SRAM查找表的编程单元。
- (3) 基于一次性可编程反熔丝编程单元。

表 2-2 各引脚信号名称

引 脚	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
JTAG 模式	TCK	GND	TDO	VCC	TMS	-	-	-	TDI	GND

# 2.7 CPLD/FPGA的编程与配置

## 2.7.1 CPLD在系统编程

 


图 2-41 CPLD 编程下载连接图

# 2.7 CPLD/FPGA的编程与配置

## 2.7.2 FPGA配置方式

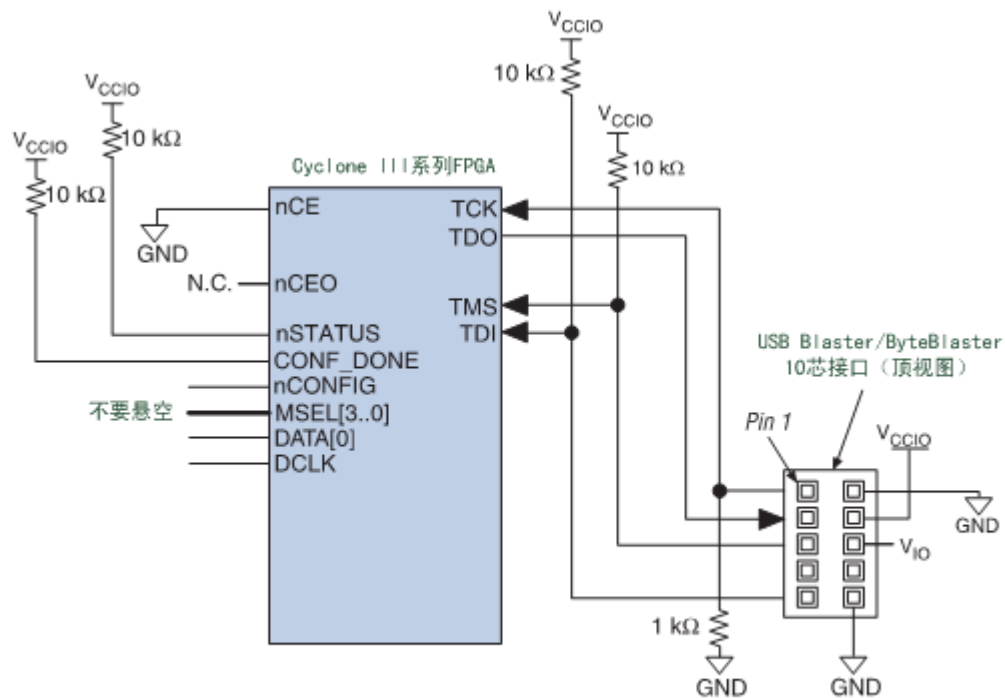


图 2-42 JTAG 在线配置 FPGA 的电路原理图

## 2.7 CPLD/FPGA的编程与配置

### 2.7.3 FPGA专用配置器件

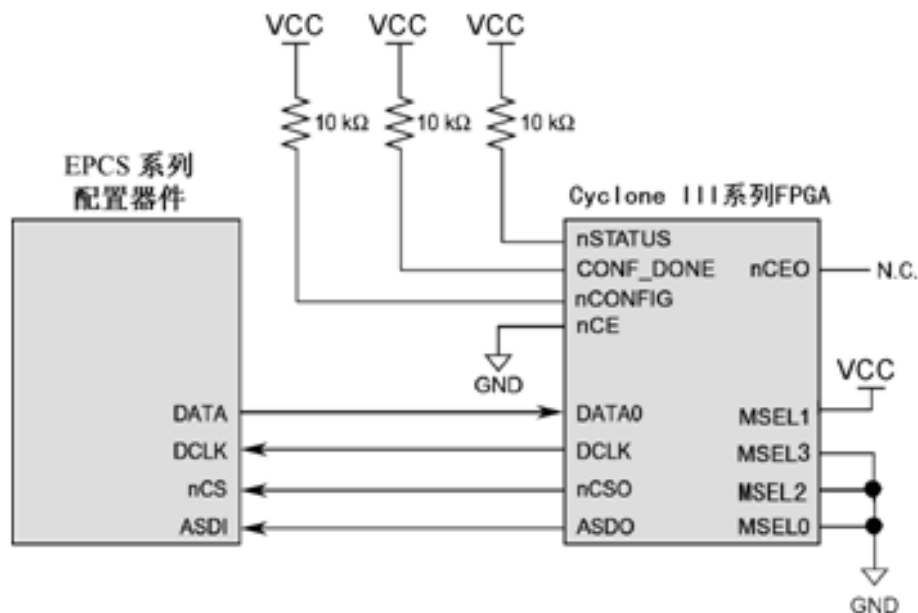


图 2-43 EPCS 器件配置 FPGA 的电路原理图

# 2.7 CPLD/FPGA的编程与配置

## 2.7.4 使用单片机配置FPGA

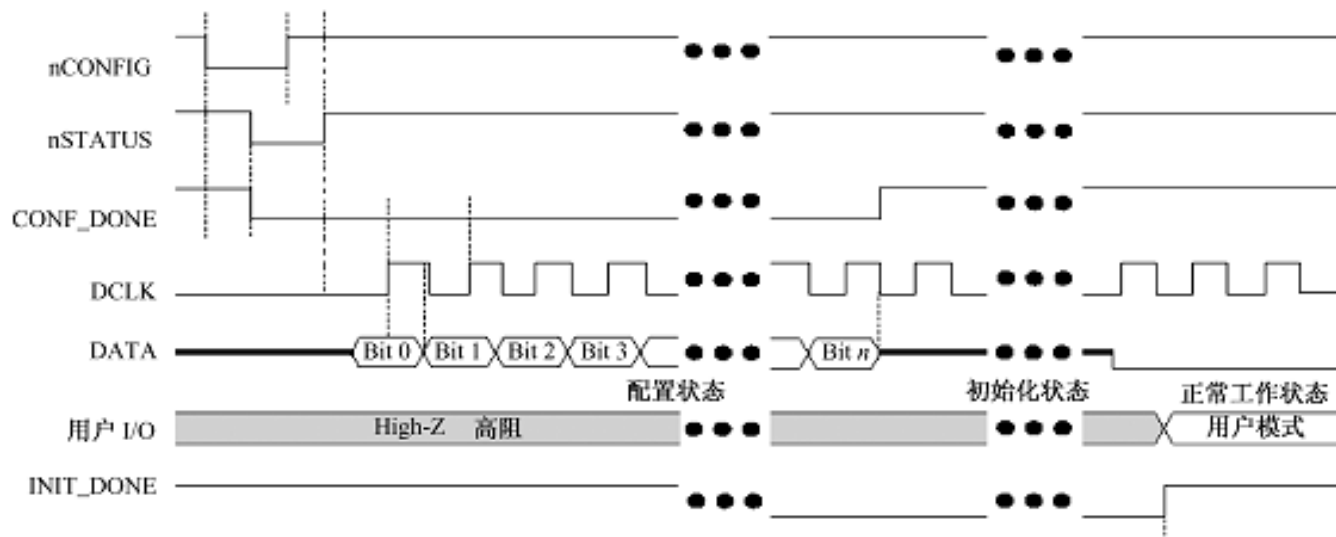


图 2-44 PS 模式的 FPGA 配置时序

## 2.7 CPLD/FPGA的编程与配置

### 2.7.4 使用单片机配置FPGA

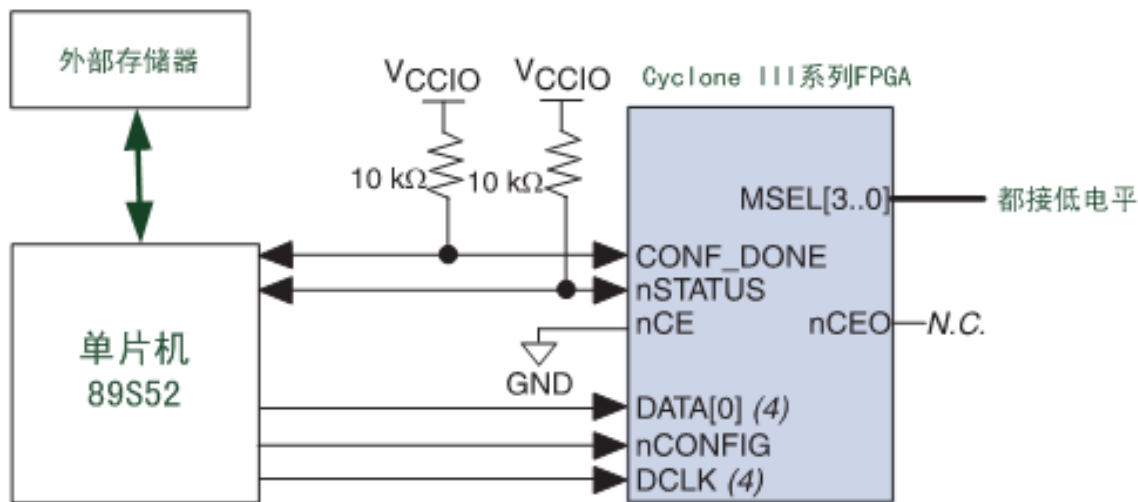


图 2-45 用 89C52 进行配置

### 2.7.5 使用CPLD配置FPGA